

ми на короткие промежутки времени и будеть при этомъ соотвѣтствующимъ образомъ освобождать энергию, скопившуюся въ конденсаторъ К. Конденсаторъ К, конечно, постоянно заряжается незатухающими колебаніями, которыя индуктируются въ приемной антеннѣ. Если группы волнъ, посылаемыхъ зуммеромъ, имѣютъ періодъ слегка отличающимъ ся отъ начальной частоты приходящихъ колебаній, то черезъ головной телефонъ потечетъ токъ, частота котораго можетъ быть воспринята ухомъ. Напримеръ, если частота приходящихъ колебаній равна 50000 періодовъ въ сек., а зуммеръ даетъ 49000 въ сек., то въ результатѣ въ головномъ телефонѣ получится музикальный звукъ съ частотою равной 1000 періодамъ въ сек. Эти цѣпли были применены Маркони и его ассистентами для приема сигналовъ съ весьма большихъ разстояній.


### Глава .шестьдесятъ восьмая.

#### Применение усиительной лампы для передачи незатухающихъ колебаній.

645. Для передачи незатухающихъ колебаній безусловно необходимо возбудить въ воздушной сѣти колебаній возможно большей амплитуды. Намъ известно, что колебанія въ цѣпли сѣтки значительно слабѣе колебаній, получаемыхъ въ колебательной цѣпли цилиндра.

646. Допустимъ теперь, что въ главной схемѣ, изображенной на фиг. 218, конденсаторъ колебан-

тельной цепи цилиндра  $C_s$  будетъ замъненъ воздушной сътью и противовѣсомъ (см. фиг. 218), тогдя если всѣ цепи будуть соотвѣтственнымъ образомъ подобраны, то система придетъ въ колебаніе. Эти колебанія, получаемыя въ воздушной съткѣ будуть на этотъ разъ значительно болѣе мощнными:

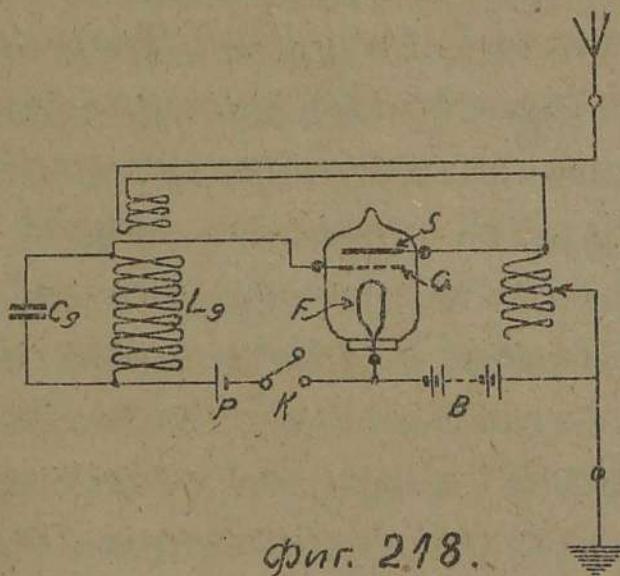

Фиг. 218.

647. Для того, чтобы при работе знаками Морзе можно было бы измѣнять продолжительность незатухающихъ колебаній въ цѣль сътки включается рабочій ключъ  $K$ . Всякій разъ, когда ключъ разомкнутъ, сътка автоматически заряжается отрицательно и выключаетъ токъ въ цѣпи цилиндра, препятствуя тѣмъ самимъ заряжать воздушную съть. Однако, какъ только замкнемъ ключъ, то вслѣдствіе измѣненія потенціала сътки, благодаря батареѣ  $P$ , заставитъ систему прийти въ колебаніе.


648. Въ этомъ случаѣ совершенно не играетъ никакой роли точная величина начального потенціала на съткѣ. Такимъ образомъ вполнѣ воз-

можна замѣнить, примыкаемый въ приемникахъ переменный потенциометръ просто небольшой батареей. Эта батарея даетъ систему первоначальный толчекъ.

649. Для того, чтобы получить въ воздушной сѣти колебательный токъ максимальной силы, необходимо весьма тщательно подобрать величину связи реактивной катушки. Величина связи должна быть такова, чтобы она давала бы токъ наибольшей силы въ цѣпи воздушной сѣти. Если эта связь будетъ слишкомъ малой, то колебанія потенціала на сѣтку не будутъ въ состояніи въ достаточной мѣрѣ открыть цѣпь цилиндра для пропусканія въ воздушную сѣть достаточно сильнаго тока. Если съ другой стороны, связь будетъ слишкомъ велика, то получающіеся колебанія въ цѣпи сѣтки окажутся во много разъ сильнѣе чѣмъ это необходимо для открыванія цѣпи цилиндра. Такимъ образомъ получается не только излишній расходъ энергіи на поддержаніе ненужно-сильныхъ колебаній въ цѣпи сѣтки, но также и цѣпь цилиндра окажется открытой слишкомъ долгое время за каждое колебаніе воздушной сѣти; отчего въ теченіи известнаго промежутка времени батарея въ будеть фактически противодѣйствовать колебаніямъ въ воздушной сѣти, а не поддерживать ихъ.

650. Допустимъ, что связь будетъ установлена наивыгоднѣйшимъ образомъ, тогда сила тока въ воздушной сѣти будеть увеличиваться прямо пропорционально Э.Д.С. батареи. При

черезъ  $L$ , шунтирувана конденсаторомъ  $C_1$ . Самоиндукція высокой частоты цѣпьи съткі  $L_2$  также шунтирувани конденсаторомъ  $C_2$ . Благодаря тому, что цѣпьи съткі и янода могутъ быть настроены въ резонансъ при помощи измѣненія емкостей  $C_1$  и  $C_2$ , колебанія циркулирующія въ цѣпьи янода, возвращаются обратно въ цѣль съткі черезъ связанные индуктивно катушки  $L$  и  $L_2$  и въ ней усиливаются. При помощи третьей

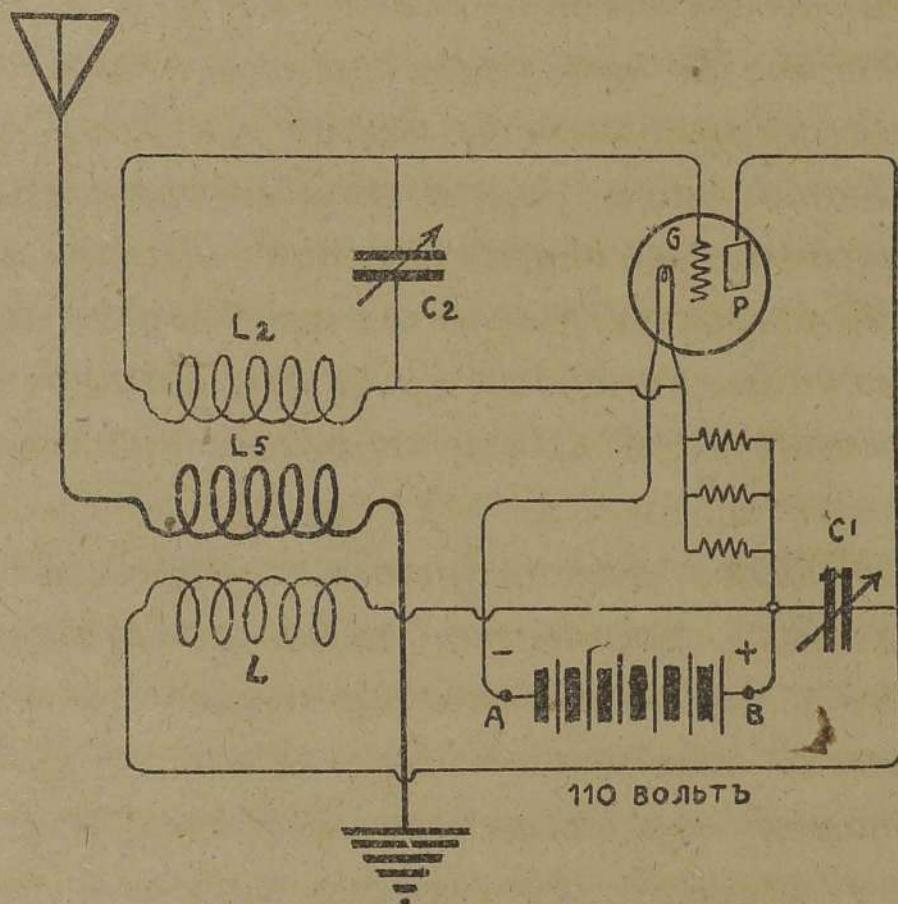

фиг. 219.

обмотки  $L_3$ , связанный съ катушками  $L$  и  $L_2$  и соответствующаго измѣненія самоиндукціи и емкости можетъ быть полученъ токъ желаемой частоты; дѣйствительно, можно получить токъ частотой отъ 60 до 1000000 периодовъ въ секунду. Токи высокой частоты, возбуждаемые въ цѣпяхъ пліотронна, могутъ быть сообщены антеннѣю при помощи соединенія борновъ

соответствующимъ образомъ разсчитанныхъ трубы-  
кахъ батарея или динамо съ Э.Д.С. до 2000 вольтъ  
можетъ съ успѣхомъ примѣняться для питанія ко-  
лебательной цѣпи цилиндра генераторной лампоч-  
ки.

651. Въ предыдущемъ изложеніи, для ясности,  
мы считали, что обѣ цѣпи, какъ цѣпь сътка,  
такъ и цѣпь цилиндра являются колебательны-  
ми цѣпями и настроены въ резонансъ другъ  
съ другомъ. На практикѣ же оказалось, что бо-  
льше лучшіе результаты и болѣе удобная настрой-  
ка достигается, когда одна изъ цѣпей будетъ  
аперіодической, т.е. ненастроенной. Итакъ можно  
на фиг. 205 выпустить или конденсаторъ  $C_9$ , или  
вместо него конденсаторъ  $C_5$  при условіи, одно-  
ко, что реактивная связь подобрана соотвѣтствен-  
нымъ образомъ.

652. Пліотронъ. Для полученія тока высокой часто-  
ты можетъ быть примѣнена двухъ или трехполюс-  
ная лампочка увеличенныхъ размѣровъ съ сильно  
разрѣженнымъ вакуумомъ. Эта лампа въ той формѣ,  
въ которой она была использована В.К.Э., назы-  
вается Пліотрономъ. Въ пузырѣ пліотрона, какъ по-  
казано на рис. 219 находится танталовая нить F  
(нагрѣтый катодъ), доводимая до состоянія накала  
постояннымъ токомъ при напряженіи въ 110 или 200  
вольтъ, танталовая сътка G и танталовая пластинка  
P (анодъ). Нить F накаливается источникомъ по-  
стоянного тока A, B, которая питаетъ также цѣпь  
анода между нитью и пластинкой. Самоиндук-  
ція высокой частоты цѣпи анода, обозначенная

на катушку  $L_5$  съ воздушной сътью и заземлениемъ, причемъ необходимо обратить вниманіе на настройку цѣпи антены въ резонансъ съ токомъ пліотрона.

Для превращенія постояннаго тока нѣкоторой же-лаемой мощности въ колебанія высокой частоты можно соединить цѣлыій рядъ пліотроновъ параллельно. Лампу пліотрона можно также применить для из-мененія амплитуды незатухающихъ колебаній, циркулирующихъ въ антеннѣ. Правильно использованный пліотронъ можетъ быть примененъ съ такимъ же успѣхомъ для радиотелефоніи, какъ и для радиотелеграфіи. Если янодъ пліотрона присоединенъ къ нѣкоторой точкѣ высокаго потенціала цѣпи антенны, а отрицательный полюсъ нити къ землю, при-чемъ сътика пліотрона строго отрицательна, то утечка въ землю не будетъ имѣть мѣста, если же отри-цательный потенціаль понизится, то антenna будеть терять количество энергіи, достаточное для увели-ченія затуханія колебаній. Въ дѣйствительности практически вся энергія колебаній въ антеннѣ мо-жетъ быть поглощена землей.

Если външняя электродвигущая сила соотвѣт-ствующей величины сообщается цѣпи сътки че-резъ маленький телеграфный ключъ, то точки и тире азбуки Морзе можно получить простымъ за-мыканіемъ и размыканіемъ цѣпи сътки, измѣняя такимъ образомъ ея потенціаль.

### Глава шестьдесятъ девятая.

Передатчики незатухающихъ колебаній.  
Дуговые генераторы — Альтернаторы высокой частоты.

653. *Общія соображенія.* За послѣднее время стало замѣтно развиваться конструированіе генераторовъ незатухающихъ колебаній. Это вполнѣ понятно, т.к. дальность передачи мощныхъ станцій съ примѣненіемъ аппаратовъ незатухающихъ колебаній значительно увеличилася! Ввиду того, что оборудование станцій незатухающихъ волнъ представляетъ собою большой интересъ, то кратко опишемъ главныя цѣпи и объяснимъ ихъ дѣйствіе и употребленіе наиболѣе важныхъ системъ.

*Незатухающими волнами* называются волны, излучаемыя проводникомъ, по которому течетъ переменный токъ. Термины „незатухающая“ и „непрерывная“ часто употребляются въ одинаковомъ смыслѣ и обозначаютъ колебанія, имѣющія постоянную амплитуду и одинаковую форму въ противоположность „затухающимъ колебаніямъ“, которые происходятъ группами отъ 200 до 1000 группъ въ секунду и которые образуются при зарядѣ и разрядѣ конденсатора черезъ искровой разрядникъ. Тѣмъ не менѣе эти термины необходимо нѣсколько различать, т.к. электрическія колебанія могутъ быть непрерывными въ томъ смыслѣ, что они не разбиваются на ясно выраженные группы, хотя ихъ послѣдовательные амплитуды измѣняются; примѣромъ такихъ колебаній могутъ служить колебанія, возбуждаемыя дугой.

*Незатухающая колебанія* можно получить при помощи:

1. Альтернатора высокой частоты „Alexanderson“ и „Goldsmith“.

2. Дугового генератора "Paulsen'a" и "Dudell'"  
3. Батареи и вентилем, какъ напр., Пліотрона.  
Морскія радиостанціи раньше снабжались исключительно почти передатчиками затухающихъ колебаній, въ то время какъ на мощныхъ станціяхъ примѣнялись аппараты и затухающихъ и незатухающихъ колебаній. Одной изъ главныхъ причинъ, помѣшившихъ повсемѣстному применению передатчиковъ незатухающихъ колебаній на судахъ, является сложность ихъ конструкцій и неудобство ихъ установки на пароходахъ. Поэтому можно съ уверенностью предсказать, что этотъ родъ радиотелеграфной связи будетъ еще некоторое время обслуживаться аппаратами затухающихъ колебаній.


**654. Теорія дуговыхъ методовъ.** Благодаря работамъ Баркгаузена и Блонделя ясно, что существуютъ три типа колебаній въ дугѣ, которыя можно отличить другъ отъ друга, разсматривая токъ проходящій черезъ дугу, какъ алгебраическую сумму: 1) постоянного тока  $i_0$ , идущаго въ питательной съти и 2) колебательного тока конденсатора въ цѣпи шунта. Относительно реактивной катушки показанной на черт. 220, допускаютъ, что она поддерживаетъ токъ  $i_0$  постоянный.

(а) Максимальное значение колебательного тока можетъ быть настолько меньше постоянного тока, что дуга не гасится. Это есть случай музикальной дуги, первоначально подробно описанной Дуддлемъ.

(б) Разрядный токъ конденсатора можетъ быть такъ великъ, что погасить дугу въ моментъ близкій къ максимуму колебательного тока. Это

обычный случай дуги Пяульсена.

(с) Колебательный токъ можетъ погасить дугу, за-

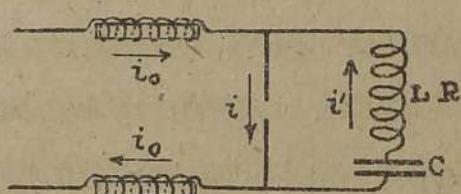


Фиг. 220.

жечь ее въ направлении противоположномъ постоянному току. При мъртомъ этого является ПОГАШЕННАЯ ИСКРА (при ударномъ возбуждениі) съ „обыкновенной“ искрою, какъ предъльнымъ случаемъ.

655. Случай а. Токъ конденсатора мене тока дуги. Этотъ типъ дугового генератора, дающій почти синусоидальныя колебанія слабой интенсивности не имъль примѣненія на практикѣ. Наибольшія преобразованія энергіи постоянного тока въ энергию колебаній достигается въ якустическихъ предълахъ частоты. Способность дуги поддерживать колебанія въ параллельной цѣпи зависитъ отъ того факта, что при обстоятельствахъ ея примѣненія, увеличеніе тока черезъ дугу вызываетъ уменьшенія напряженія на ея концахъ и обратно. Кривая связывающая  $i$  и  $u$ , причемъ значения  $i$  являются абсциссами, называется характеристикою дуги. Положимъ, что дуга, питаемая постояннымъ токомъ  $i_0$ , будеть внезапно шунтирована емкостно-индукціонною цѣпью. Конденсаторъ начинаетъ заряжаться, отнимая токъ у дуги, поэтому напряженіе на электродахъ дуги поднимается и конденсаторъ продолжаетъ заряжаться дальше. Предъль для напряженія достигается, когда токъ идущій въ конденсаторъ перестаетъ уве-

личиваться, ибо тогда начинаетъ увеличиваться постоянный токъ черезъ дугу, напряженіе на электродахъ падаетъ и конденсаторъ начинаетъ разряжаться въ теченіи времени, опредѣляемаго постоянными  $L$  и  $C$ . Теперь разрядный токъ конденсатора прибавляется къ постоянному току, идущему черезъ дугу. Напряженіе между электродами становится ниже нормального и способствуетъ движенію электричества, которое продолжается, пока конденсаторъ не зарядится полностью знакомъ противоположнымъ предыдущему. Процессъ, понятно, можетъ продолжаться неопределенно долго. Итакъ, дуга действуетъ нѣсколько сходна съ золотникомъ паровой машины простого дѣйствія, такъ какъ она автоматически впускаетъ электричество при давлѣніи выше нормального въ емкость и удаляетъ его оттуда при давлѣніи ниже нормального, причемъ въ какомъ случаѣ производится работа. Пусть на черт. 221  $PN$  изображаетъ нормальное напряженіе,  $ON$  - соответствующій токъ, дуги

съпадающей характеристики. Тогда  $QM$  представляетъ токъ конденсатора и  $QN$  - напряженіе на зажимахъ конденсатора въ нѣкоторый моментъ во время колебательного заряженія.  $M'$  относится

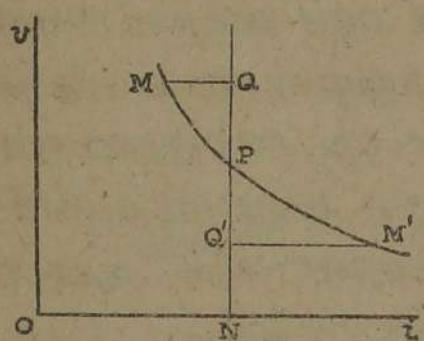

фиг. 221. къ моменту разряда конденсатора. Принимая, что колебанія слѣдуютъ закону синуса и что они имѣютъ естественный periodъ цѣпи, полу-

чаемъ, такъ какъ  $u$  и  $i$  въ фазъ, работу произведеннюю въ секунду въ цѣпи шунта равной  $\frac{1}{2} JV^2$ , гдѣ  $J$  есть амплитуда тока,  $V$  - амплитуда напряженія цѣпи шунта. Эту работу можно разсматривать какъ истраченную цѣликомъ на Джоулево тепло въ сопротивленіи  $R$  цѣпи и частью въ связанной цѣпи. Такимъ образомъ имъемъ:

$$\frac{1}{2} JV^2 = \frac{1}{2} RJ^2, \text{ т.е.}$$


$$R = V/J.$$

Если  $R$  превосходить это значеніе, то колебанія поддерживаться не будуть. Такимъ образомъ, средній отрицательный градіэнтъ, который равенъ  $V/J$  или  $QQ'/(M_Q + Q'M')$  долженъ быть не менше  $R$ . Для безконечно малыхъ колебаній это можетъ быть написано такъ:

$$R < -\frac{dV}{di}.$$

Что иногда называютъ условіемъ "Кауфманнъ".

"H. T. Simon" впервые выяснилъ, что при быстрыхъ колебаніяхъ происходит расхожденіе съ характеристикой черт. 221; во время уменьшенія тока имѣть место низкая кривая при возрастанії тока высокая кривая. Будучи эффектомъ времени явленіе не имѣть аналогіи съ гистерезисомъ, хотя это название иногда дается ему по ошибкѣ. Эта "динамическая характеристика" для типа колебаній  $\alpha$  указана на рис. 222.

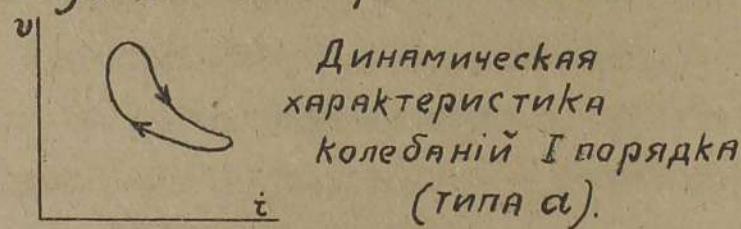


Фиг. 222.

W. Duddell сообщилъ слѣдующія детали одной музыкальной дуги. Угли твердые, Conrad'ы, диаметромъ въ  $9\frac{1}{2}$  м., длина дуги  $1,5\frac{1}{2}$  м., токъ дуги 3,5 А, сопротивленіе для увеличенія постоянства тока 42  $\Omega$ , шунтовая самоиндукція 5,3 МН, сопротивленіе самоиндукціи и соединеній 0,41  $\Omega$ , емкость конденсатора 1,1 до 5,4 MF, эффективный токъ черезъ конденсаторъ 3 А при емкости 5,4 MF, напряженіе батареи 50 V.
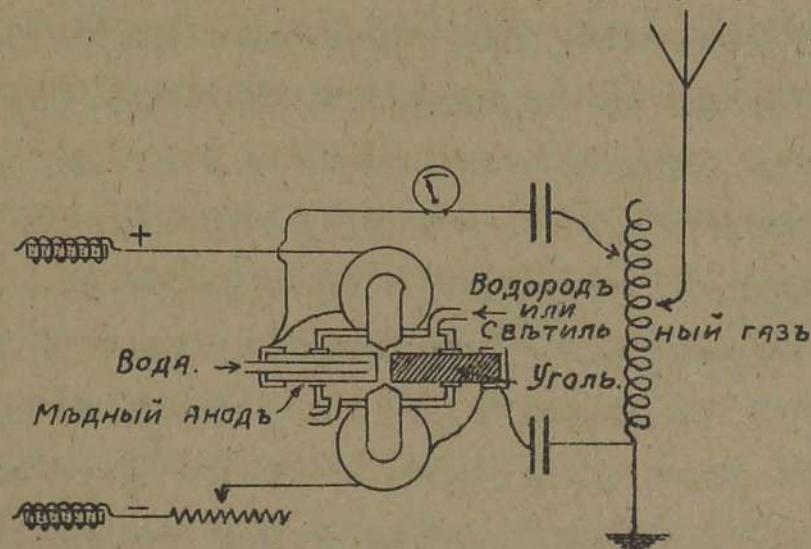
### 656. Случай 6. Токи конденсатора и дуги почти равны.

Отъ второго типа дугового генератора, дуги "Poulsen'a", получаемъ весьма энергичныя колебанія при частотахъ до двухъ и трехъ миллионовъ въ секунду, почему и этаъ типъ находить примѣненіе въ Паульсеновской системѣ безпроволочной телеграфіи. Чтобы сдѣлать характеристику крутою и дозволить воспользоваться высокими напряженіями, выгодно получать дугу между угольнымъ и мѣднымъ электродами, причемъ мѣдь является положительнымъ полюсомъ въ атмосферѣ водорода (черт. 223).



Дуга Паульсена.  
Фиг. 223.

Желаемому периодическому тушению дуги помогает сильное охлаждение электродов и образование ея въ сильномъ перпендикулярномъ магнитномъ поле, впрочемъ все зависитъ въ значительной степени отъ относительныхъ величинъ емкости и самоиндукции. „Kievič" утверждаетъ, что когда самоиндукция слишкомъ мала (причёмъ произведение  $LC$  имѣть определенное значение) дуга очень чувствительна къ измѣненіямъ питающаго напряженія, частота колебаний значительно измѣняется и необходимы сопротивленія для устойчивости, въ качествѣ которыхъ рекомендуются лампы съ металлическою нитью.

Если выбирать самоиндукцию такъ, что когда  $L$  и  $C$  выражены въ сантиметрахъ икъ отношение пре-восходитъ или приближается къ 20, то дополнительные сопротивленія оказываются ненужными.

Всегда слѣдуетъ примѣнять предохранительные катушки (snake coils). Грубо считая, емкость конденсатора примѣняемаго съ дугой Паульсена, выраженная въ сантиметрахъ, должна быть равна длине волны въ сантиметрахъ, дѣленной на 30.

Въ дугу Паульсена, примѣняемой въ радиотелеграфіи, уголь медленно вращается противъ скребка, чтобы сохранять квадратный плоскій конецъ; дуга зажигается моментальнымъ выдвиженіемъ одного изъ электродовъ впередъ и горить на краю угля.

„Varðbusen" указалъ, что для получения возможно большаго полезнаго дѣйствія превращенія постояннаго тока въ колебательный необходимо, чтобы „зажигающее" напряженіе очень быстро поднялось послѣ погашенія дуги до наиболѣша-

го возможного значенія. Для выполненія этого усло-  
вія необходимо, чтобы въ возможно краткій срокъ  
электроды охлаждались, а іонизированные дугой га-  
зы удалялись либо продуваніемъ либо магнитнымъ по-  
лемъ либо примѣненіемъ газа съ большою скоростью  
диффузіи.


Дуга примѣняемая безъ магнитнаго поля рабо-  
таетъ хорошо при напряженіи 400 вольтъ съ магнит-  
нымъ полемъ напряженіе питательной цѣпіи можетъ  
быть повышенено до 600 вольтъ. На практикѣ маг-  
нитное поле поперекъ дуги производится токомъ  
отъ магистралей; обмотки электромагнитовъ обра-  
зуютъ фактически, предохранительныя катушки. Вы-  
года такого расположения та, что случайные измѣ-  
ненія питающаго напряженія исключаются авто-  
матическимъ образомъ въ отношеніи ихъ вліянія  
на колебательную цѣпь. Напримѣръ, паденіе тока и  
магнитнаго поля позволяетъ дугу укоротиться, ея  
сопротивленіе падаетъ и поэтому напряженіе элек-  
тродовъ стремится быть постояннымъ. При 350  
вольтномъ питаніи измененіе на 60 вольтъ произ-  
водить измененіе длины волны лишь на 0,1 процен-  
та въ хорошо проектированной 3-хъ киловаттной уста-  
новкѣ.

H. T. Simon даетъ название „статическая характеристика“ кривой, связывающей  $U$  и  $i$ , когда опре-  
дленія производятся шагъ за шагомъ, условія же  
при каждомъ шагѣ чисто стационарны; и название  
„динамическая характеристика“ дугъ, получае-  
мой при измѣняющихся условіяхъ, какъ въ случаѣ ду-  
ги переменнаго тока. Для нахожденія послѣдней

пользуются осциллографомъ и потому наносятся соответствующія значенія  $u$  и  $i$  измѣренныя по кривымъ; или употребляютъ трубку Вѣн'я, где напряженіе производить смыщеніе электростатическимъ дѣйствіемъ, а токъ - смыщеніе подъ прямымъ угломъ къ первому электромагнитнымъ дѣйствіемъ, причемъ такимъ образомъ непосредственно очерчивается характеристика. Онь показалъ, что когда сообщается теплота отъ посторонняго источника, то характеристика понижается, т. е. требуется меньшее напряженіе, чтобы производить данный токъ. Онь получаетъ уравненіе для усиленія и ослабленія тока, выраженное черезъ напряженіе, площадь и температуру, плотность теплоемкость и проводимость электродовъ.

Д. Я. Рожанскій приложилъ теорію Simon'a къ колебательной искрѣ, чтобы показать, почему декрементъ колебанія въ искровой цѣпи падаетъ по мѣру того, какъ затухаетъ амплитуда колебанія.

Динамическая характеристика типа колебаній  $\mathcal{B}$  указана на рис. 224.

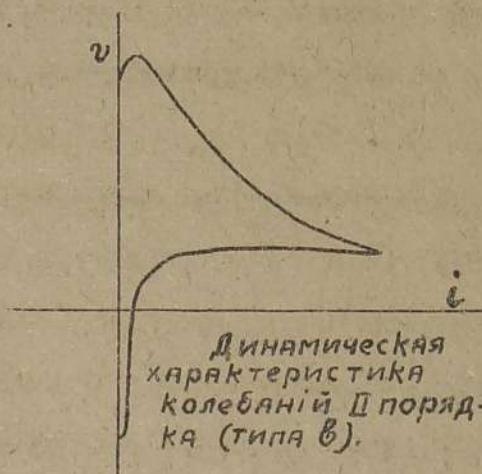

Фиг. 224.

"G. W. Nasmyth" произвелъ цѣлый рядъ опытовъ для определенія зависимости между частотою и длиною дуги. Опыты производились съ дугою постоянного тока въ бронзовой камерѣ въ которую впускался силовой газъ съ клиновиднымъ мѣднымъ анодомъ, охлаждаемымъ

мый водой, лежащимъ противъ вращающагося графит-  
наго дисковаго катода. Первичная самоиндукція была  
0,171 миллигенри, первичная емкость 0,0094 MF; вто-  
ричнаѧ самоиндукція 0,189 миллигенри, напряженіе  
у зажимовъ дуги (разомкнутая цѣль) - 500 вольтъ, вы-  
численная частота = 125000; такъ во вторичной цѣли  
при резонансѣ около 10 амперъ. Результаты показы-  
ваютъ, что частота измѣнялась отъ 83400 при дли-  
нѣ дуги 3,8 м/м (вторичная емкость 0,01806 MF) до  
123000 при длинѣ дуги въ 0,8 м/м (0,00871 MF). Итакъ,  
частота уменьшается при увеличеніи длины дуги, спер-  
ва медленно, потомъ быстрѣе при длинахъ дугъ въ 3  
или 4 м/м. При длинѣ дуги, равной нулю, нанесенная  
кривая пересѣкаетъ ось частотъ въ точкѣ соотвѣт-  
ствующей частотѣ, получаемой изъ формулы =  
$$= 2\pi N + \sqrt{1/LC}.$$

Далѣе частота увеличивается вмѣстѣ съ самоиндук-  
ціей, когда произведеніе CL поддерживается постоян-  
нымъ; она также увеличивается при усиленіи постоянн-  
наго тока черезъ дугу. Частота, однако, уменьшает-  
ся если окружить дугу силовымъ газомъ вмѣсто  
воздуха и если увеличивать давленіе воздуха или га-  
за. Формула для частоты, которая выражаетъ всѣ  
вышеуказанные факты выводится изъ характеристи-  
ки дуги. Она въ своей упрощенной приблизительной  
формѣ имѣть слѣдующій видъ :

$$2\pi N = \sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \frac{d^2 f^2}{4L^2 j^2}\right)},$$

гдѣ l - длина дуги, d - зависитъ отъ газа и электро-  
да, а f - токъ дуги. Формула показываетъ, что для  
широкихъ измѣненій частоты при маломъ измѣненіи


тока дуги (что желательно въ радиотелеграфии) самоиндукция шунтовой цепи должна быть очень мала. Для устойчивости работы, съ другой стороны,  $L$  - должно быть велико.

„F. Merges", производя опыты съ дугой, бралъ питающій токъ отъ одного до двухъ амперъ. Въ 1914 г. своими опытами онъ обратилъ внимание на ясно выраженное влияніе отношенія самоиндукціи къ емкости въ шунтовой цепи, на величину колебательного тока, производимаго дугой въ этой цепи. Дуга примѣнялась безъ магнитнаго продуванія.

„N.W. McLachlan", пользуясь дугой съ магнитнымъ продуваніемъ, повелъ въ 1916 г. выяснительное изслѣдованіе, въ которомъ измѣрялась мощность, передаваемая нѣкоторому сопротивленію въ цепи шунта, когда варьировались различные факторы. Онъ нашелъ, что для каждого значенія емкости и частоты существуетъ определенное сопротивленіе, которое поглощаетъ максимальную энергию и при постоянной емкости и постоянномъ сопротивлении существуетъ определенная самоиндукция для максимального поглощенія энергіи въ сопротивлении. При данныхъ сопротивлени и частотѣ мощность и отдача возрастаютъ вмѣстѣ съ емкостью до нѣкотораго предѣла. Нѣкоторая изъ данныхъ „Lachlan'a" имѣются въ кривыхъ на рис. 225 и 226. Опять таки уменьшеніе силы магнитнаго продуванія не причиняла большого измѣненія въ условіяхъ максимальной мощности и максимальной отдачи или въ основной частотѣ колебаній въ шунтовой цепи. Самымъ выдѣляющимся изъ обертоновъ въ шун-


товаі цъпи является второй и его величина, при некоторомъ данныхъ значеніи емкости, увеличива-  
ясь при уменьшениі самоиндукціи.

Хотя очень многіе изслѣдователи пытались дать теоретическое объясненіе процессовъ въ дугѣ Плауль-  
сена, однако лишь въ самое послѣднее время до-

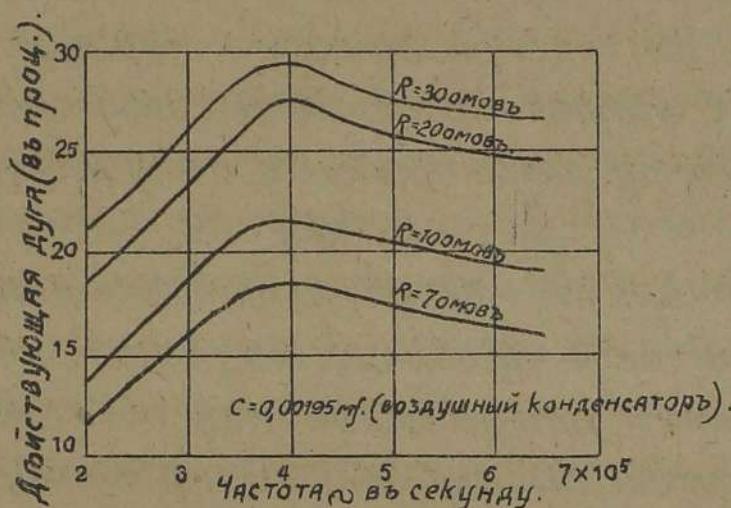

Фиг. 225.

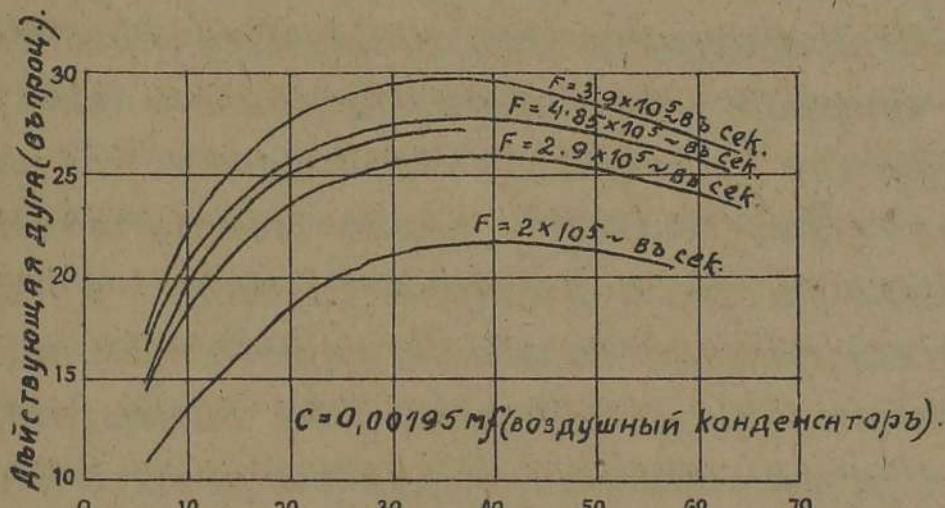стигли и то только приблизительного пониманія ея  
дѣйствія. „R. O. Pedersen“ указываетъ, что многіе изъ



Полное сопротивление шунтовой цепи (в омахъ).  
Фиг. 226.

первоначальныхъ изслѣдователей пренебрегали тѣмъ  
фактомъ, что дуга, создаваемая въ лабораторіяхъ  
для изслѣдованія, обычно работала при условіяхъ  
отличныхъ отъ тѣхъ, при которыхъ на практику при-

мъняется дуга Паульсена. Онъ называетъ практическіе размѣры дуги „нормальной дугой Паульсена“. Такая дуга питается постояннымъ токомъ самое меньшее отъ 10 до 15 амперъ и имѣть, напр. величину  $\sqrt{\frac{L}{C}} = 50$  омовъ при длины волны 1000 м. При нормальной дугѣ она гасится и зажигается одинъ разъ въ теченіи каждого періода колебанія и отношеніе эффективной силы колебательного тока къ постоянному питательному току составляетъ:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707.$$

Такая дуга даетъ максимальный коэффиціентъ полезнаго дѣйствія превращенія, когда напряженіе на электродахъ наименьшее изъ возможныхъ, для чего требуется определенный промежутокъ и определенное магнитное поле, значения которыхъ зависятъ отъ постоянныхъ цѣпей. Дуга будетъ поддерживать колебанія для установокъ промежутка слегка отличающихся отъ наилучшей, при чмъ возможно широкое измѣненіе магнитнаго поля, если не требуется сохранить „нормальное состояніе“.

Согласно „Varthausen“у связь между токомъ и напряженіемъ дуги выражается такъ:—дуга большую часть періода колебанія горитъ при постоянномъ напряженіи, тогда какъ токъ возрастаетъ и падаетъ; когда напряженіе достигаетъ очень низкой величины, то дуга внезапно гаснетъ и напряженіе падаетъ до низкаго отрицательного значенія совмѣстно съ конденсаторомъ; затѣмъ она возрастаетъ, пока токъ еще равенъ нулю, до большой величины, можетъ быть, до десятикратной величины напряженія горѣнія, когда вновь зажига-

гается дуга; тотчасъ какъ установится токъ, напряженіе падаетъ до напряженія горѣнія и остается практически постояннымъ, пока токъ возрастаетъ и падаетъ въ колебаніи. Взглядъ „Barkhausen“а тотъ, что высокое напряженіе зажиганія является существеннымъ элементомъ для хорошей работы дуги Паульсена, и что водородная атмосфера и магнитное поле содѣйствуютъ увеличенію напряженія зажиганія. Опыты „Pedersen“а въ отношеніи нормальной дуги Паульсена противорѣчать этому взгляду, хотя поддерживаются его до некоторой степени, если длина промежутка слишкомъ велика противъ нормальной. Въ нормальной дугѣ фактически, напряженіе зажиганія не очень высоко и высокая отдача нормальной дуги обусловлена почти полностью высокой величиною возрастанія напряженія, которое происходитъ при исчезновеніи дуги, обстоятельство, котораго не замѣтилъ „Barkhausen“. Это повышение напряженія при потушеніи дуги, какъ еще раньше было показано „A. Blondel“емъ, пользовавшагося своимъ осциллографомъ, существовало и въ случаѣ музыкальной дуги, и, какъ теперь указывается, имѣть преимущественное значеніе и въ дугѣ высокой частоты, что видно изъ осциллограммъ „Pedersen“а, полученныхъ съ осциллографомъ „Генрѣске“ съ катоднымъ сіяніемъ. Это есть, безъ сомнѣнія, послѣдствіе отрицательнаго градіента характеристики дуги.

При правильномъ дуговомъ промежуткѣ и правильной силѣ магнитнаго поля, осциллограмма тока дуги является почти цѣлой синусоидой съ

лишь малыми частями вырванными изъ углублений вблизи точки отрицательного максимума, а напряжение резко возрастает и падает при гашении, а также при зажигании, совсмъ не принимая отрицательныхъ значеній. Дуга зажигается на краяхъ электродовъ или вблизи ихъ и выгоняется наружу магнитнымъ полемъ, въ крайнемъ своемъ положеніи гасится и зажигается вновь у краевъ, причемъ процессъ повторяется съ большою правильностью при каждомъ колебаніи конденсатора. Если магнитное поле будетъ слишкомъ слабо, дуга слишкомъ медленно удлиняется, двигаясь наружу и можетъ не погаснуть полностью - или, если и погаснетъ, то вновь воспламенится въ последнемъ достигнутомъ положеніи - возвращаясь къ краямъ электродн во время, составляющее нѣкоторое кратное периоды колебанія. Это причиняетъ появление изменяющихся периодовъ въ точкѣ высокой частоты, уменьшаеть отдачу при резонансъ и даетъ неправильную и пологую кривую резонанса. Кроме того, подъемъ напряженія дуги не такъ великъ при потушениі, какъ при зажиганіи дуги, и пріобрѣтаетъ отрицательныя значения между этими двумя моментами. Съ другой стороны, когда магнитное поле слишкомъ сильно, дуга движется наружу и вытягивается такъ быстро, что вызванный этимъ подъемъ напряженія достаточенъ, чтобы зажечь новую дугу у краевъ, прежде чмъ потухла прежняя и эта вторая дуга увеличивается за счетъ первой. Фактически, три и болѣе распространяющіяся дуги, концентрическія и съ увеличиваю-

щимися радиусомъ могутъ перекинуться между электродами. Можно отмѣтить, что когда силовымъ газомъ (coal-gas) пользуются при слишкомъ слабыхъ поляхъ, то при вращающемся катодѣ отлагается слой мягкаго чернаго угля вокругъ камеры и на анодѣ какъ разъ вокругъ кратера, но когда катодѣ неподвижень, то уголь отлагается на катодѣ змѣсто анода въ видѣ чернаго твердаго рога. Въ нормальныхъ или сильныхъ поляхъ вездѣ отлагается очень мало угля.

Изысканія „Pedersen'a" установили кромѣ указаныхъ новыхъ фактовъ, что наиболѣе подходящее напряженіе магнитнаго поля пропорціонально плотности газа и величинѣ питаящаго тока и что оно возрастаетъ именно съ сопротивленіемъ высокой частоты въ шунтовой цѣпь и съ частотою колебаній. Если поле выражено въ гауссахъ, а длина волны въ километрахъ, то приближенная формула для случая, когда питательный токъ 17 амперъ, отношеніе  $\sqrt{\frac{E}{H}}$  около 300 омовъ, а атмосферн-силовой газъ (coal-gas)

$$(H + 400)\lambda = 5000.$$

Когда дуга въ водородѣ, то магнитное поле можетъ быть раза въ пять слабѣе.

„A. Rönlom" произвелъ обширные опыты съ колебательными дугами, образованными между электродами изъ разныхъ материаловъ; причемъ напряженіе питанія поддерживалось постояннымъ (220 вольтъ), а токъ регулировался последовательнымъ сопротивленіемъ. Для каждого значенія


этого сопротивлениј были найдены опредѣленныя наибольшія и наименьшія величины тока, между которыми производились колебанія и проходя между этими крайними значеніями, напряженіе дуги измѣнялось какъ линейная функція тока. На діаграммѣ, импьющѣй ординатами напряженія, а абсциссами сумму тока, можно очертить площадь, включающую всѣ установки сопротивлениј тока и напряженія, въ предѣлахъ коихъ возможны колебанія. Найдено, что эта площадь увеличивается при увеличеніи емкости и уменьшается при увеличеніи сопротивленія электродовъ. Частота колебаній увеличивается при усиленіи тока, когда длина дуги постоянно и уменьшается при увеличеніи длины при постоянной силѣ тока, но остается независимой отъ вещества электрода. Колебанія содержали всѣ обертоны вплоть до пятнадцатаго.

„B. Liebowitz“ показалъ, что если характеристика напряженія и тока во время дугового (или искрового) разряда даетъ обратную пропорціональность тока напряженію, то отдача не можетъ превосходить 50 %, даже если бы потерями въ дугѣ можно было бы пренебречь.

**б57. Дуговой генераторъ.** Цѣпи дугового генератора изображены на рис. 227. Дуга этого генератора, состоящая изъ мѣднаго и угольнаго электрода A и B, шунтируетъ динамомашину постояннаго тока, дающую напряженіе въ 500 вольтъ. С<sub>1</sub> и С<sub>2</sub> изображаютъ на этой схемѣ катушки самоиндукціи съ жельзными сердечниками, предохраняющіе генераторъ отъ колебаній высокой

частоты. С представляетъ собою обыкновенный кон-

500-1500 вольтъ.

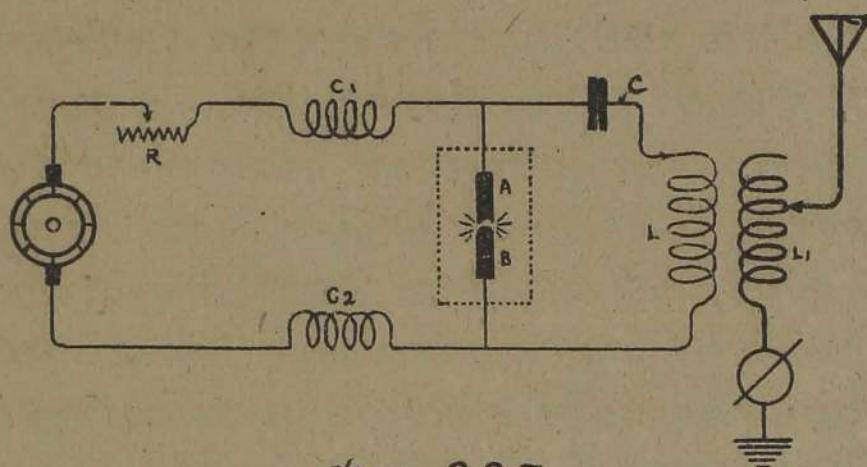

Фиг. 227.


денсаторъ замкнутаго колебательного контура, а  $L$  переменную самоиндукцію. Колебанія, возбуждаемыя въ этой цѣпи обыкновенно передаются въ цѣль антены при помощи трансформатора колебаній. Этотъ аппаратъ дѣйствуетъ слѣдующимъ образомъ: прежде всего электроды дуги А и В приводятся въ соприкосновеніе и разводятся на нужное разстояніе, причемъ между ними образуется значительная разность потенціаловъ, которую можно опредѣлить по вольтметру и соответствующій токъ начиняетъ заряжать конденсаторъ С. Такимъ образомъ часть тока дуги идетъ на зарядку конденсатора, вслѣдствіе чего происходитъ дальнѣйшее увеличеніе разности потенціаловъ между электродами дуги, которое въ свою очередь способствуетъ дальнѣйшему заряду конденсатора. Заряженный полностью конденсаторъ начинаетъ разряжаться черезъ дугу и понижаетъ ея вольтажъ. Уменьшеніе напряженія дуги точно также способствуетъ разряду конденсатора и послѣдній bla-

годаря инерціи колебательного контура продолжаетъ разряжаться въ обратномъ направлениі, иначе говоря, въ колебательномъ контурѣ начнетъ циркулировать переменный токъ. Ввиду того, что дуга и конденсаторъ непрерывно пытаются постояннымъ токомъ, процессъ заряда и разряда конденсатора продолжается до тѣхъ поръ, пока горить дуга, а частота вызванныхъ колебаній приблизительно опредѣляется величиной самоиндукціи емкости и сопротивленіемъ колебательного контура. Колебанія, циркулирующія въ этой цѣпи, передаются антенныимъ проводамъ, которые излучаютъ часть энергіи въ видѣ непрерывныхъ волнъ.

Разность потенціаловъ между электродами дуги увеличивается и вѣроятность ея загасанія уменьшается, если ее заключить въ помѣщеніе съ разраженнымъ воздухомъ и питать водородомъ, парами спирта или даже водянымъ паромъ, какъ обѣ этомъ было вышеупомянуто. Далѣе было открыто, что помѣщеніе двухъ мощныхъ электромагнитовъ перпендикулярно дугѣ также увеличиваетъ разность потенціаловъ между ея электродами и въ тоже время дѣлаетъ ея горѣніе болѣе ровнымъ. Для предупрежденія перегреванія камеры и электродовъ дуги въ случаѣ продолжительной работы ихъ необходимо снабдить водянымъ охлажденіемъ.

У новѣйшихъ морскихъ установокъ дуга, какъ изображено на рис. 228, включается непосредственно въ цѣль антенны. Такое включение дуги значительно увеличило дальность передачи и упрочило общее управление системой.

Обратимся къ схемѣ (рис. 228) : реактивныя катушки обозначены на ней черезъ  $C_1$  и  $C_2$ ; реостатъ

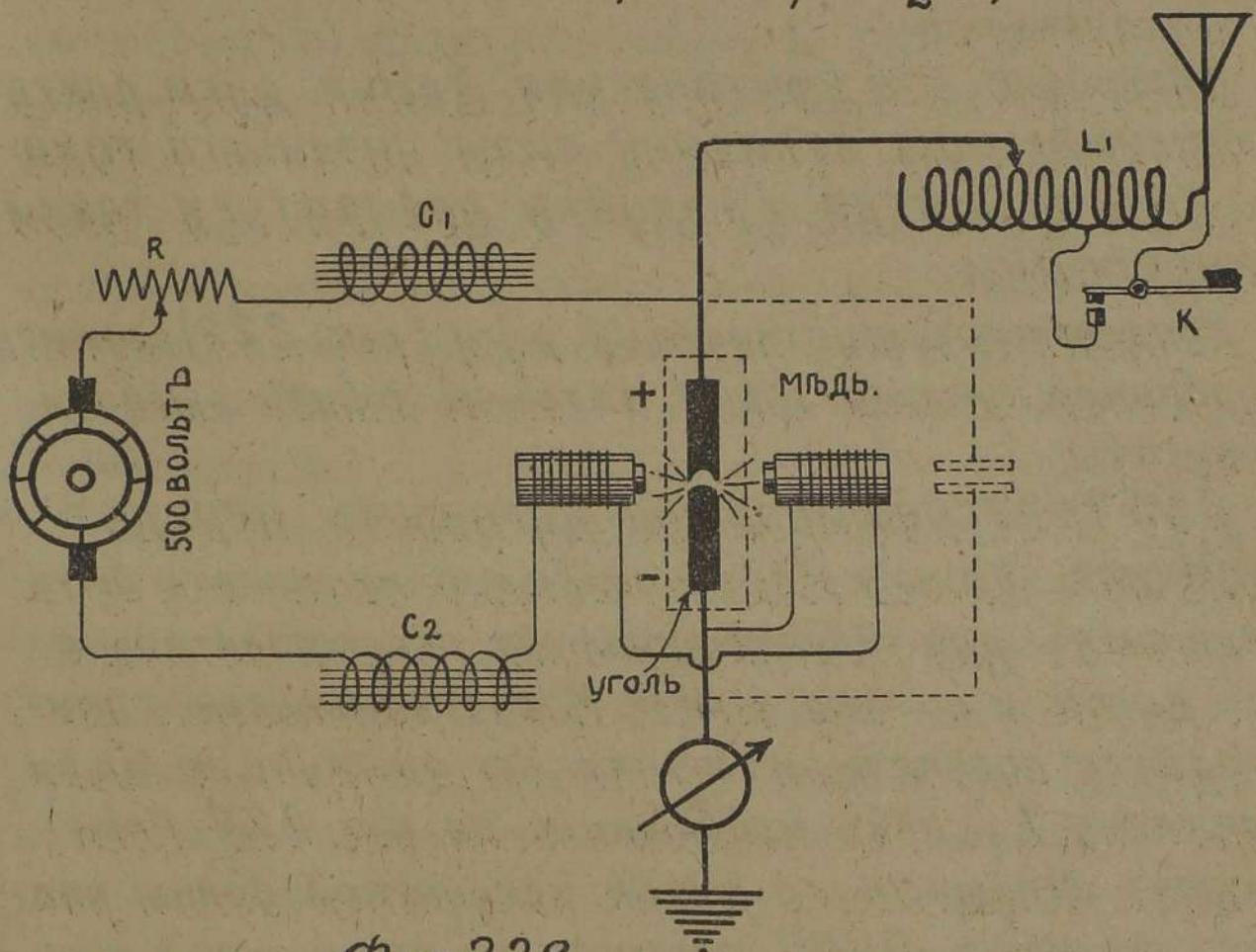

Фиг. 228.

для регулировки дуги, обозначенный черезъ  $R$ , соединенъ послѣдовательно съ электромагнитами, расположеными перпендикулярно дугѣ. Къ дугѣ присоединяется источникъ постоянного тока, дающій напряженіе въ 500 вольтъ, причемъ положительный полюсъ дуги дѣлается изъ мѣди, а отрицательный полюсъ изъ угля.

Дуговой передатчикъ этого типа подготавляется къ работе слѣдующимъ образомъ: дуга зажигается при низкомъ напряженіи, которое понижается включениемъ въ питательную цѣль большого сопротивленія реостата  $R$ . Затѣмъ ду-

га разводится и напряжение увеличивается до тѣхъ поръ, пока антенный амперметръ не дастъ максимальнаго показанія.

Замѣчено, что критическая длина дуги даетъ максимальную величину силы антенного тока и потому всегда слѣдуетъ добиваться такой настройки.

Конденсаторъ, шунтирующій дугу (рис. 228) служить побочной частью цѣпь антенны токовъ высокой частоты.

658. Телеграфированіе дуговымъ передатчикомъ. Ключъ Морзе очевидно не можетъ быть включень для телеграфированія последовательно съ дугой и потому знаки Морзе обыкновенно приходится получать, измѣняя самоиндукцію цѣпь антенны  $L_1$ , какъ изображено на рис. 228. Пока ключъ отпущенъ, то длина излучаемой волны равна, скажемъ, 6900 метрамъ, но при нажатіи ключа въ цѣпь антенны включается нѣсколько добавочныхъ витковъ самоиндукціи и такимъ образомъ длина волны увеличивается до 7000 метровъ. Если приемникъ настроенъ на волну получаемую передатчикомъ при нажатомъ ключѣ (7000 метр.), то волна, излучаемая при отпущенномъ ключѣ, не будетъ слышна въ телефонъ приемника, такимъ образомъ знаки Морзе получаются въ передатчикѣ и свободно различаются въ приемникѣ.

Волна излучаемая при отпущенномъ ключѣ, называется компенсаціонной, вторая же волна называется сигнализацией. Пока приемникъ точно не настроенъ

въ резонансъ съ сигнализационной волной станціи, примѣняющей эту систему передачи, очень трудно различить телеграфные знаки, т.к. приемникъ реагируетъ на обѣ волны.


Существенной особенностью дуговой системы является простота изменения длины излучаемой волны, которая можетъ быть моментально осуществлена включениемъ или выключениемъ изъ цѣпи антенны витковъ самоиндукціи.

Передатчики незатухающихъ колебаній дугового типа работаютъ наиболѣе производительно волной, длина которой превышаетъ 3000 метровъ; действительно большинство дуговыхъ станцій работаютъ волной, превышающей 6000 метровъ. На морскихъ станціяхъ въ „Darien Estuary“ на Панамъ и „San Diego“ въ Калифорніи, были произведены испытанія дуговыхъ установокъ на работу волной въ 18000 метровъ, которые дали удовлетворительныя результаты.

Особенно распространены генераторы мощностью въ 100 кль. Радіостанція въ „Tuckerton“ въ штатѣ „New Jersey“, находящаяся подъ контролемъ морского министерства Соединенныхъ Штатовъ, примѣняетъ дуговую установку мощностью въ 100 кль., которая при длине волны въ 7400 метровъ даетъ антенный токъ силою въ 150 амперъ. Эта станція поддерживаетъ связь съ Ганноверомъ въ Германіи въ продолженіи благопріятнаго времени дня. Морская станція Соединенныхъ Штатовъ въ „San Diego“ въ Калифорніи снабжена передатчикомъ мощностью въ 200

кв., дающей антенный токъ силою 120 амперъ; другія морскія стаціи имѣютъ передатчики мощностю въ 30 кв. и въ 60 кв. Строющаяся морская станція въ „Canle“ на Филиппинскихъ островахъ будетъ оборудована дуговой установкой мощностью въ 350 кв. и будетъ давать антенный токъ силою въ 200 амперъ. Дневное сообщеніе между „Radio, Va., Darien Isthmus“ на Панамъ и „San Diego“ въ Калифорніи поддерживалось въ продолженіи многихъ мѣсяцевъ.

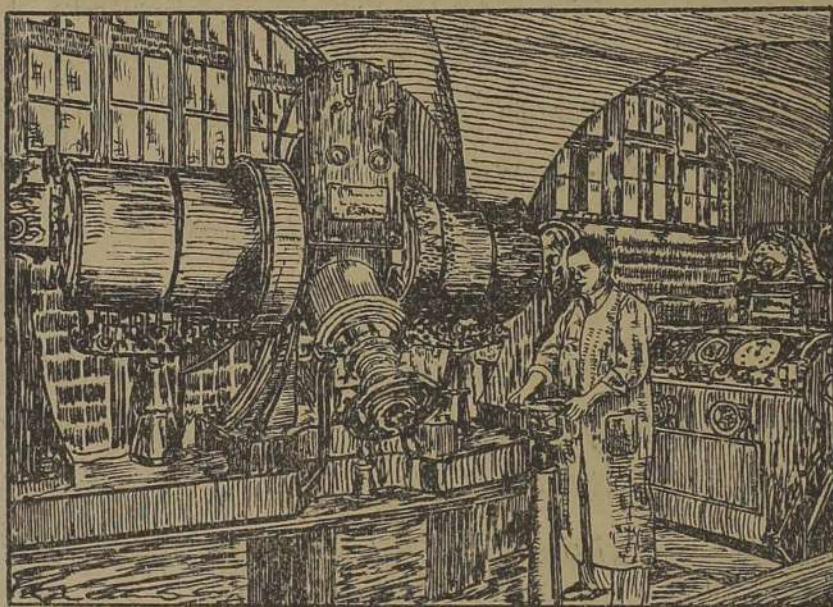
Нѣкоторые военные суда Соединенныхъ Штатовъ снабжены дуговыми передатчиками мощностью въ 20 или 30 киловаттъ, работающіе волной въ 4000 метровъ. Эти станціи могутъ вести переговоры въ продолженіи дня на протяженіи въ 2000 миль.



Общій видъ 32 кв. Паульсеновскаго генератора .  
фиг. 229.

659. Альтернаторъ высокой частоты, „Alexandererson“ А. Электротехнической компанией былъ изобрѣтенъ альтернаторъ мощностью въ 2 кв., дающій

токъ частотой въ 100000 періодовъ въ секунду при скорости вращенія ротора въ 20000 оборотовъ въ минуту. Этотъ особый типъ генератора имѣть неподвижную арматуру и неподвижные индукторы, роторомъ же его является простой стальной зубчатый дискъ. Мощность его равна 2квт., причемъ при 130 вольтахъ онъ даетъ токъ силу въ 15 амперъ, который можетъ быть введенъ непосредственно въ цѣль антенны или можетъ быть въ неї индуктированъ посредствомъ трансформатора колебаний. Въ случаѣ примѣненія индуктивнаго метода, изображенаго на рис- 230, въ первичной

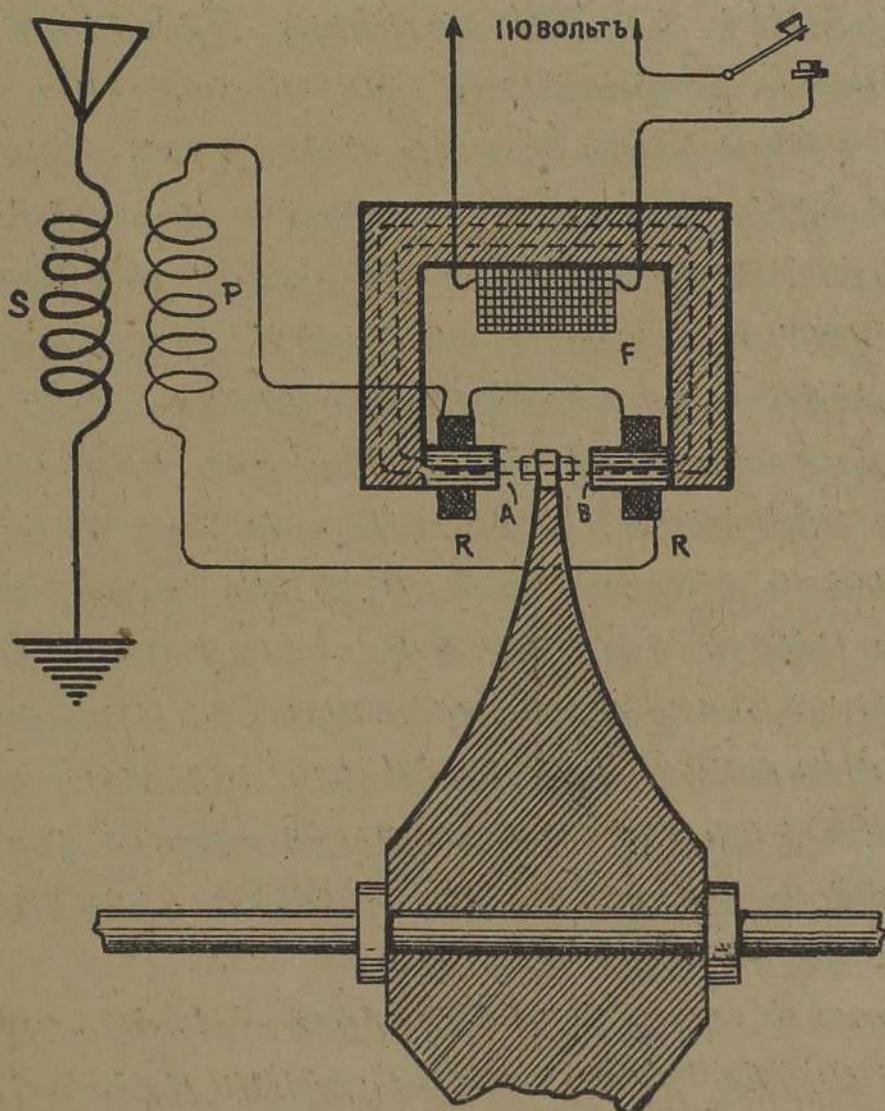

Фиг. 230.

обмотка трансформатора колебаний Р возбуждается такъ высокой частоты, а вторичная его обмотка включается въ цѣль антены послѣдовательно. Телеграфирование выполняется посредствомъ введенія ключа Морзе послѣдовательно въ цѣль индукторовъ альтернатора или при помощи измыненія удлинительной самоиндукціи цѣпей антены подобно тому, какъ это дѣлается въ случаѣ дуговыхъ системъ.


Индукторъ F, изображенный на рис. 230, состоитъ изъ одной катушки, намотанной съ внутренней стороны рамы всей машины. Роторъ представляетъ собою зубчатый дискъ съ 300 витками. Пространство между зубцами заполняется диамагнитнымъ материаломъ для уменьшенія тренія о воздухъ. Каждая изъ катушекъ арматуры RR состоитъ изъ одного оборота, уложенного въ зигзагообразное углубленіе, вся же арматура въ цѣломъ состоитъ изъ послѣдовательнаго ряда паръ такихъ катушекъ.

Токъ индуцируется въ катушкахъ арматуры слѣдующимъ образомъ: когда зубецъ ротора проходить между концами сердечника А, В, то магнитный потокъ проходить черезъ обмотки RR, когда же зубецъ находится между катушками арматуры, то ихъ пронизываетъ минимальный потокъ. Такимъ образомъ въ катушкахъ RR индуцируется колебательный токъ, частота котораго зависитъ отъ скорости вращенія ротора и отъ числа паръ полюсовъ.

Единственный методъ управления силой антенна-го тока передатчика незатухающихъ колебаний былъ изобрѣтенъ инженерами Всеобщей Ком-

планії Электричества. Основной принципъ этого метода изображенъ на рис. 281. Эта система состоитъ изъ особо сконструированной магнитно-насыщенной усиительной катушки,

присоединенной параллельно къ альтернатору высокой частоты. Если въ цѣль по постоянному току этой катушки включить ключъ Морзе  $K$  и если эта цѣль, присоединенная къ батарею  $B$ , правильно подобрана, то замыканіе и размыканіе ключа отразится на системѣ слѣдующимъ образомъ: когда телеграфный ключъ поднять

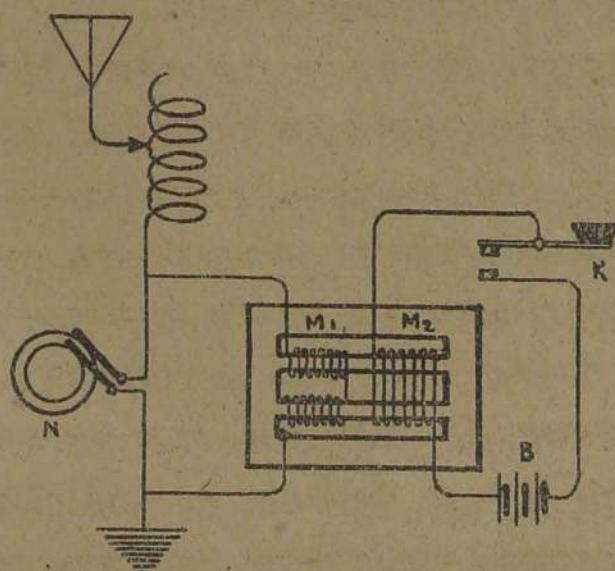

Фиг. 231.

(контакты задней части рычага замкнуты), то желѣзный сердечникъ при точномъ подборѣ амперъ-витковъ катушки  $M_2$  дѣлнется магнитно насыщеннымъ, такъ что самоиндукція обмотки  $M_1$  практически равна самоиндукціи той же обмотки безъ желѣзного сердечника. Когда телеграфный ключъ нажать и контрольная цѣль батареи  $B$  разомкнута, то желѣзный сердечникъ дѣлаетъся магнитнымъ по отношенію къ обмоткѣ  $M_1$  и ея самоиндукція приобрѣтаетъ максимальныя величины и въ цѣли антенны циркулируетъ токъ максимальной силы. Такимъ образомъ могутъ быть получены отчетливые точки и тире язбуки Морзе. Въ самомъ дѣлѣ звяжи могутъ быть переданы такой системой съ большой скоростью практически безъ искренія ключа. Въ обмоткѣ  $M_2$  (контрольной обмоткѣ) токъ практически не индуктируется, т.к. она захватываетъ обѣ полови-

ны сердечника обмотки М.

Для передачи речи въ цѣль В можетъ быть включень микрофонный передатчикъ. Этотъ методъ въ широкомъ масштабѣ примѣняется для радиотелефоніи.


До сихъ порь альтернаторы такой мощности ( $75\text{кв.}$ ) примѣнялись лишь для лабораторныхъ опытовъ, но нѣть никакого основанія утверждать, что они не бу-  
дутъ имѣть никакого практическаго успѣха, въ осо-  
бенности на мощныхъ континентальныхъ станціяхъ.

Въ 1918 году въ „New Brunswick“ъ установленъ альтернаторъ Александерсона въ  $200\text{кв.}$  при антен-  
номъ токѣ въ 600 амперъ и при длини волны около  
 $13600$  метровъ. Альтернаторы высокой частоты, пред-  
назначенные для меньшей частоты въ предѣлахъ  
 $30000$  периодовъ въ секунду, представляютъ меньше  
конструктивныхъ затрудненій, чѣмъ только что описан-  
ный типъ, т. к. они требуютъ меньшей периферий-  
ческой скорости арматуры. Напримѣръ, альтернаторъ,  
дающій токъ частотой въ  $30000$  периодовъ въ секун-  
ду, могъ бы возбуждать антенну съ естественной  
длиной волны въ  $10000$  метровъ и могъ бы имѣть  
широкое примѣненіе для континентальной работы,  
очевидно альтернаторъ дѣлающій  $20000$  оборотовъ  
въ минуту не практиченъ для продолжительной ра-  
боты какъ на судовыхъ, такъ и на береговыхъ стан-  
ціяхъ, работающихъ круглые сутки. Тѣмъ не менѣе  
нужно сказать, что альтернаторы съ большою ско-  
ростью вращенія, какъ напримѣръ, типы альтернато-  
ровъ Александерсона, представляютъ собою обра-  
зецъ инженернаго искусства; цѣлый рядъ до сихъ  
порь неразрѣшимыхъ механическихъ и электрическихъ

проблемъ быль вполнѣ разрѣшены.

**660. Альтернаторъ высокой частоты Гольдшмидта.**  
Основываясь на простѣйшихъ принципахъ электрическаго резонанса, Д-ръ Гольдшмидтъ сконструировалъ альтернаторъ съ простой ярматурой, дающей радиогонъ частоты отъ 30000 до 70000 периодовъ въ секунду. Большимъ преимуществомъ этого альтернатора является малая скорость вращенія его ярматуры, которая даже при мощности въ 200 квт. не превышаетъ 3100 оборотовъ въ минуту.

Изъ схемы 232, видно, что въ дополненіе къ обмоткамъ статора и ротора обыкновенного альтернатора въ шунтовую цѣль включены внешнія катушки самоиндукціи и конденсаторы, служащіе для настрой-

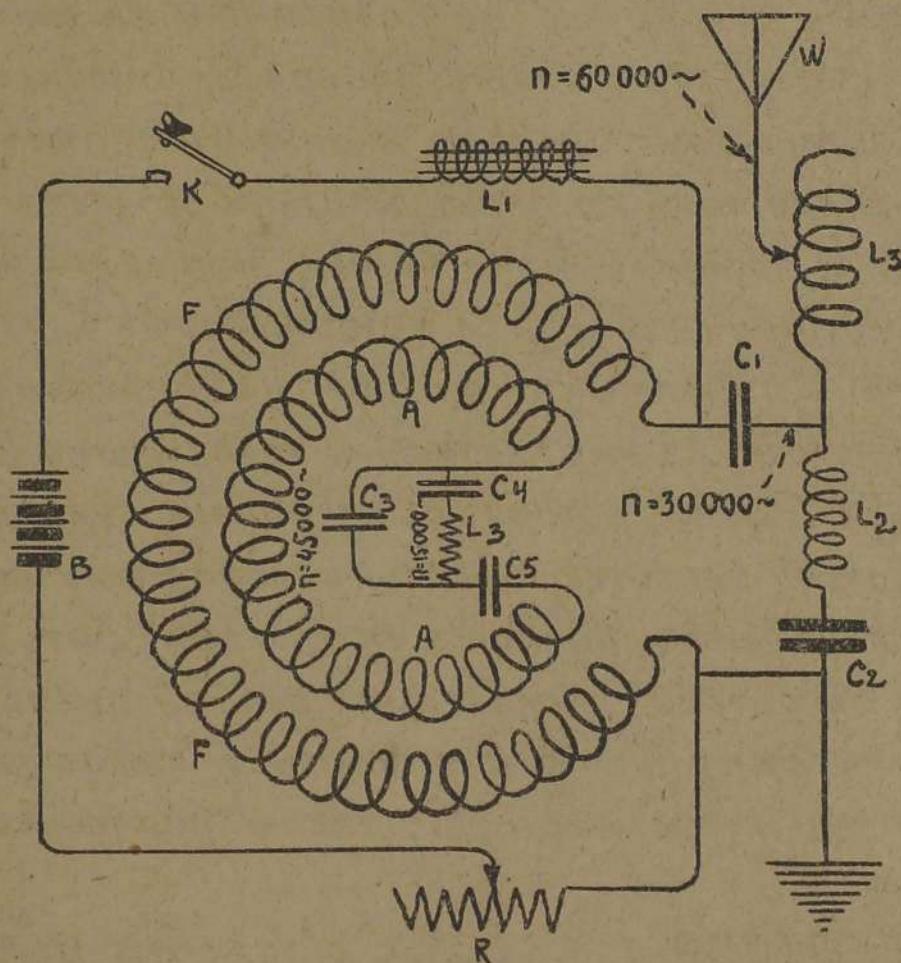

фиг. 232.

ки этихъ цѣпей на различную частоту. Дѣйствительно, при правильномъ подборѣ самоиндукціи и емкости отъ альтернатора можно получить токъ частотой въ 60000 периодовъ въ секунду и если его заставитъ циркулировать въ точно настроенной цѣпи антены, то она будетъ излучать волну длиной въ 5000 метр. Обмотки индукторовъ альтернатора изображены на рис. 232 и обозначены черезъ F (обыкновенно являющіяся статоромъ), а обмотки арматуры, называемой роторомъ, обозначены черезъ A. Самоиндукція A арматуры и конденсаторъ С<sub>4</sub> шунтированы самоиндукціей L<sub>3</sub> и конденсаторомъ С<sub>5</sub>. L<sub>3</sub> и С<sub>4</sub> въ свою очередь шунтированы конденсаторомъ С<sub>3</sub>. Величины С<sub>4</sub>, L<sub>3</sub> и С<sub>5</sub>, A такъ подобраны, что С<sub>4</sub> и A или С<sub>5</sub> и L<sub>3</sub> находятся въ резонансъ съ начальной частотой генератора, иначе говоря С<sub>4</sub> и A или С<sub>5</sub> и L<sub>3</sub> имѣютъ одинаковые периоды, а такъ какъ они соединены параллельно, то периодъ цѣпи остается неизменнымъ и равнымъ начальному периоду альтернатора. Самоиндукція L<sub>3</sub> и конденсаторъ С<sub>4</sub> предназначены для замыканія арматуры на коротко при данной частотѣ. Дѣйствительно, невозможна коротко замкнуть обмотки ротора, по которымъ циркулируетъ токъ высокой частоты, простымъ соединеніемъ его борновъ короткимъ кускомъ проволоки. Зато присоединеніе къ ротору параллельно другой цѣпи, содержащей самоиндукцію и емкость и имѣющей одинаковый съ ними периодъ, дасть полное короткое замыканіе.

Цѣпь статора F, С, L<sub>2</sub>, С<sub>2</sub> подобна цѣпи ротора A, но настроена на частоту вдвое большую

основной частоты альтернатора. Конденсаторъ  $C_3$  цѣлью ротора замыкается въ цѣлью антены распределительной емкостью.

Обмотки индукторовъ статора  $F_1$ , предварительно, возбуждаемыя источникомъ постоянного тока  $B$ , питаютъ реактивную катушку  $L_1$ , включенную въ эту цѣль посредствательно для предупреждения проникновенія колебаний высокой частоты въ источникъ тока  $B$ . При помощи регулировочнаго реостата  $R$  можно измѣнять силу тока въ индукторахъ. Если учащійся хорошо разберется въ низеслѣдующихъ хорошо известныхъ явленіяхъ, то ему удастся понять дѣйствіе этого генератора.

Если ярматура обыкновеннаго генератора переменнаго тока вращается съ такой скоростью, что начальная частота тока получается равной 60 периодамъ въ секунду и если механически начать вращать индуктора въ противоположномъ направленіи и съ такой же скоростью, то ясно, что относительная скорость удвоится, а потому и удвоится частота. Такжে установлено, что вращеніе индукторовъ мы можемъ замѣнить пропусканиемъ переменнаго тока данной частоты черезъ неподвижную обмотку индукторовъ.

Если скорость вращенія якоря равна  $N$  оборотамъ въ секунду, а частота тока въ индукторахъ  $N'$  периодамъ въ секунду, то въ ярматурѣ будуть возбуждаться Э.Д.С. двухъ частотъ, изъ которыхъ одна равна  $N+N'$ , а другая  $N-N'$ .

Въ томъ случаѣ когда  $N$  и  $N'$  точно равны, то частота индуктированныхъ въ ярматурѣ токовъ бу-

деть  $N+N$  или  $2N$  и  $N-N'$  или нуль. Поэтому, если через обмотку четырехполюсного индуктора проходить ток при 60 периодах и арматура вращается со скоростью 30 оборотов въ секунду, то въ арматурѣ будеть возбуждаться токъ, частота котораго равна 120 периодах въ секунду. Если учащійся имѣть понятіе объ основныхъ принципахъ индукціоннаго мотора, то онъ знаетъ, что вращающеся магнитное поле образуется переменнымъ токомъ проходящимъ черезъ неподвижную обмотку индукторовъ. Такой токъ, проходящій, напримѣръ черезъ статоръ генератора, создаетъ два магнитныхъ поля, вращающихся въ противоположныя стороны съ угловой скоростью соответствующей частотѣ тока и если скорость вращенія арматуры точно подобрано равной скорости вращенія поля, то арматура будеть пересѣкать одно изъ этихъ полей и такимъ образомъ частота тока въ ней удвоится, но она окажется неподвижной по отношенію къ другому полю. Если для увеличенія частоты, употребить нѣсколько генераторовъ, то этотъ принципъ можетъ быть развить еще дальше. Напримѣръ, токъ опредѣленной частоты полученный въ арматурѣ генератора №1, можетъ быть пропущенъ черезъ индуктора генератора №2 и если точно подобрать скорости вращенія арматуры второго генератора, то частота его удвоится и т. д. Но большое число повышеній необходимо для такого трансформированія частоты вызвало бы значительныя потери тока, которыя невозможна компенсировать. Тѣмъ не менѣе въ альтернаторѣ Гольдшмидта это трансформированіе выполнено.

няется въ одной арматурѣ и благодаря использованію принциповъ электрическаго резонанса въ арматурѣ и обмоткахъ индукторовъ можно возбудить токи нѣсколькихъ частотъ.

Токъ одной изъ такихъ частотъ выбирается и направляется въ систему антены, которая излучаетъ часть энергіи въ видѣ электромагнитныхъ волнъ.

Альтернаторъ Гольдшмидта такъ расчитанъ, что при нормальной скорости вращенія начальная частота тока возбуждаемая въ роторѣ А, получается равной 15000 периодовъ въ секунду. Т.к. самоиндукція и емкость цѣпи ротора подобраны для образования этой частоты, то периодъ колебаній получается соответствующимъ основной частотѣ и циркулирующій въ обмоткѣ арматуры А, С<sub>4</sub>, L<sub>3</sub>, С<sub>5</sub> переменный токъ достигаетъ значительной силы.

Поле ротора, соответствующее этой частотѣ складывается изъ двухъ составляющихъ магнитныхъ полей одинаковой интенсивности, вращающихся по отношенію къ обмоткамъ ротора въ противоположные стороны. Скорость вращенія одного изъ этихъ полей по отношенію къ ротору, равно 0, но другое вращается съ двойной синхронной скоростью и поэтому индуцируетъ въ цѣпяхъ статора Э.Д.С., частота которой равна 30000 периодовъ въ секунду - частота другой Э.Д.С. равна 0 ( $N+N+nN-N$  или  $2N$  и 0). Итакъ какъ цѣпь F, С<sub>1</sub>, L<sub>2</sub> и С<sub>2</sub> настроены въ резонансъ съ этой частотой, то амплитуда тока достигаетъ значительной величины.

Далѣе, индукированная въ статорѣ Э.Д.С., даю-

щая 30000 периодов въ секунду, индуктируеть въ роторъ двѣ частоты, изъ которыхъ одна равна 45000 периодов въ секунду, а другая 15000 периодов въ секунду ( $2N+N$  и  $2N-N$  или  $3N+N$ ).

Такъ въ 45000 периодов въ секунду проходить черезъ конденсаторъ  $C_3$ , но такъ въ 15000 периодовъ можетъ нейтрализовать при правильномъ расчетѣ цѣпей первый, возбуждаемый въ роторъ токъ въ 15000 периодовъ. Поэтому въ роторъ остается лишь Э.д.с. съ частотой въ 45000 периодовъ въ сек., которая прилагается къ конденсатору  $C_3$  и благодаря правильно подобранной резонансовой системы даетъ токъ большей силы.

Токъ циркулирующій въ роторъ и дающій 45000 периодов въ секунду будеть индуктировать въ обмоткѣ статора токъ въ 30000 периодов и въ 60000 периодов ( $3N-N$  и  $3N+N$  или  $2N$  и  $4N$ ). Токъ въ 30000 периодовъ почти вполнѣ нейтрализуетъ первый индуктированный въ статоръ токъ той же частоты, представляя такимъ образомъ возможность току въ 60000 периодовъ свободно циркулировать въ цѣпяхъ статора. Этотъ токъ направляется въ цѣпь антены, тщательно настроенной въ резонансъ съ цѣпями статора. Въ цѣпи антены колеблется токъ  $4N$  периодовъ благодаря тому, что полное сопротивление  $L_2$  и  $C_2$  значительно больше, чѣмъ полное сопротивленіе цѣпи антены.

Телеграфираніе въ системѣ Гольдшмидта осуществляется включениемъ ключа въ цѣпь возбужденія, который ее попеременно замыкаетъ и размыкаетъ. Альтернаторъ подобного типа устано-

ленъ на станціи въ Туккертонъ, въ Штатѣ „New Jersey" въ Съверо - Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и примѣняется для трансатлантическихъ сношений съ соотвѣтствующей станціей въ Ганноверъ и работаетъ мощностью отъ 100 до 150 квл. Мощность, приводящая ее въ движение мотора, равна 200HP; питается она постояннымъ токомъ при 220 вольтахъ и развиваетъ скорость въ 4000 оборотовъ въ минуту.

Арматура генератора сконструирована изъ весьма тонкихъ жельзныхъ листовъ и вращается на разстояніи  $\frac{1}{32}$  дюйма отъ полюсовъ электромагнитовъ. Въ подшипники накачивается подъ большимъ давлениемъ масла.

Станція въ Туккертонъ, работая волной 7400 метровъ длины при мощности генератора въ 175 квл., даетъ силу антенного тока въ 135 амперъ.

Когда атмосферные разряды не слишкомъ сильны, то эта станція поддерживаетъ связь съ Ганноверомъ въ Германіи, но работа этихъ станцій не выгодна, т.к. они не снабжены двойными системами подобно трансатлантическимъ станціямъ Маркони.

661. Преобразователи частоты. Трансформаторы частоты, использующие свойства жельза.

Вообще, несимметричные переменные токи или магнитные потоки впервые создаются при помощи различныхъ физическихъ явлений въ жельзѣ и тако- выя тогда комбинировались индуктивно, съ надлежащей разностью фазъ въ другой цѣпи. Среди явлений, которые были съ этой цѣлью предложены, имѣются некоторые слѣдствія рекалесцен-

ци<sup>\*)</sup> относительного движения между железомъ и магнитнымъ полемъ, наложенія перпендикулярныхъ полей и наложенія полей въ томъ же направленіи. Этотъ послѣдній методъ основанъ на явленіи, наиболѣе чисто утилизируемомъ въ настоящее время, именно, нелинейной зависимости между В и Н.


Были выработаны два типа (главнымъ образомъ „M. Joly“); одинъ изъ нихъ удваиваетъ частоту, другой ее утраиваетъ.

662. УДВАИВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ. Въ большинствѣ приборовъ существуютъ два подобныя магнитные цѣпи въ каждой изъ которыхъ железо намагничивается постояннымъ токомъ до точки максимальной проницаемости. Первичныя соединены послѣдовательно, поэтому за время одной половины периода въ одной магнитной цѣпи происходитъ небольшое увеличеніе потока, а въ другой большое уменьшеніе. Вторичная обмотка, связанная съ обоими магнитными цѣпями такъ, что упомянутыя измѣненія потока противодействуютъ другъ другу и такимъ образомъ получается при каждомъ полномъ циклѣ машины двѣ э. д. с. въ томъ же направленіи.

Схема „Vallancr“ показана на рис. 233. Въ помѣщенъ приборъ, предупреждающій протеканіе индукированнаго тока двойной частоты въ цѣпи постояннаго тока, именно, большая реактивная катушка или одна обмотка маленькаго трансформатора въ другой обмоткѣ которой течетъ токъ отъ главной цѣпи двойной частоты. Другая схема, данная „Plahl“

<sup>\*)</sup> Свойство железа при некоторой температурѣ изменять свою магнитную проницаемость; при остываніи нагрѣтаго железа около этой температуры происходитъ вновь некоторая повышенія ея температуры.

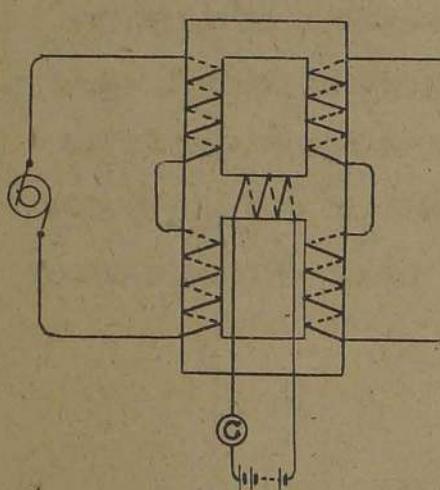показана на рис. 234. Два кольца  $R_1$  и  $R_2$  имѣютъ обмотки какъ постояннаго, такъ и переменнаго тока, кото-




УДВАИВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ „Vallauri.“


Фиг. 233.

рыя расположены такъ, что въ моментъ когда потоки въ  $R_1$  содѣйствуютъ другъ другу, то потоки въ  $R_3$  противодѣйствуютъ. Въ кольцѣ  $R_3$ , переменные потоки, происходящіе отъ  $w$ ,  $w'$ , всегда содѣйствуютъ другъ другу. Такимъ образомъ въ обмоткѣ  $S$  имѣется напряженіе частоты двойной противъ первоначальной.

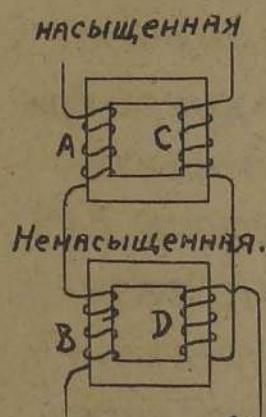663. Утраиватели частоты. „Maurice Joly“ въ 1911 году показалъ, какъ получить трехкратную частоту отъ одной фазы, а „A. M. Тауло“ сдѣлялъ дальнѣйшій шагъ, пользуясь трехфазнымъ токомъ нѣсколько инымъ образомъ. Методъ „Joly“ приведенъ на рис.




Діаграмма „Joly's.“  
Фиг. 235.

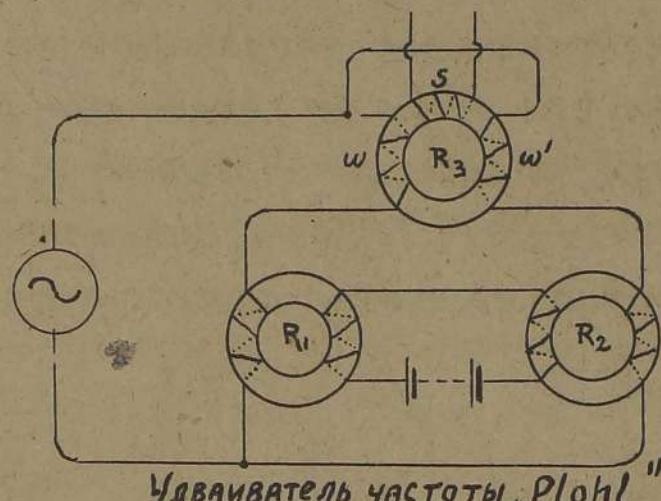


УДВАИВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ „Pohl.“

Фиг. 234.

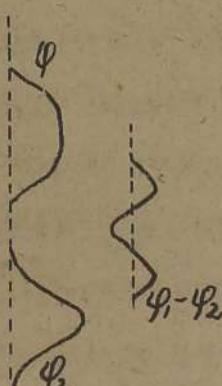235. Синусоидальная волна можетъ быть разбита на волну съ плоской верхушкой  $\varphi_1$  и острую  $\varphi_2$ . Такимъ образомъ, если синусоидальное напряженіе прилагать къ первичнымъ цѣпямъ



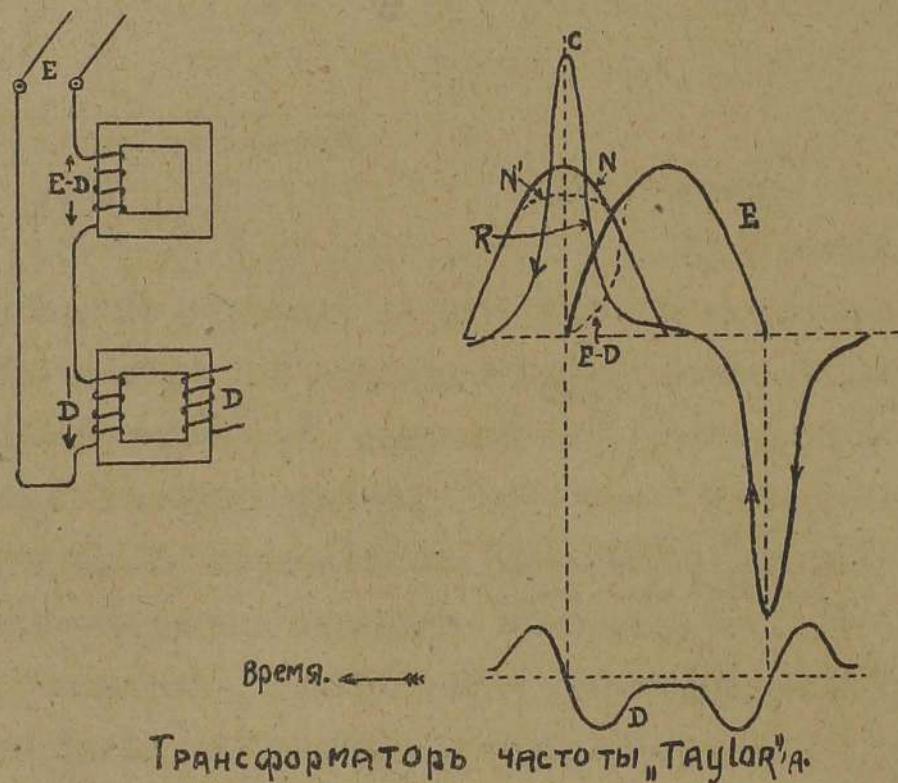А и В насыщенного и ненасыщенного трансформаторовъ, то получатся кривыя потоковъ формы  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  и индуктированныя напряженія во вторичныхъ обмоткахъ, если эти обмотки соединены противоположно, импутьть своеї разностью кривую  $\varphi_1 - \varphi_2$  тройной частоты. Методъ „A. M. Taylor“ показанъ на рис. 236, гдѣ соединенія сдѣланы для однофазнаго тока. Насыщенный




Трансформаторъ частоты „Taylor“.


Фиг. 236.

трансформаторъ поглощаетъ напряженіе  $E-D$  и кривая тока показана кривою С. Этотъ токъ производить въ ненасыщенномъ сердечнике нижняго трансформатора (на рисункѣ) потокъ, который близко слѣдуетъ кривой тока и поэтому вторичное напряженіе импутьть форму кривой, показанную въ нижней фиgурѣ. Если это расположение повторяется съ тремя фазами трехфазнаго питанія, то суммированіе трехъ такихъ кривыхъ, какъ D, дастъ кривую тройной частоты и постоянной амплитуды. Практическое расположе-

жение цъпей показано на рис. 237, где верхнія три замкнутыя магнитныя цъпи насыщены, а сердечникъ трансформатора внизу не насыщенъ. Размеры дъйствительного трансформатора и насыщенныхъ реактивныхъ катушекъ показаны на рис. 238, въ столбцахъ озаглавленныя 7 kW.

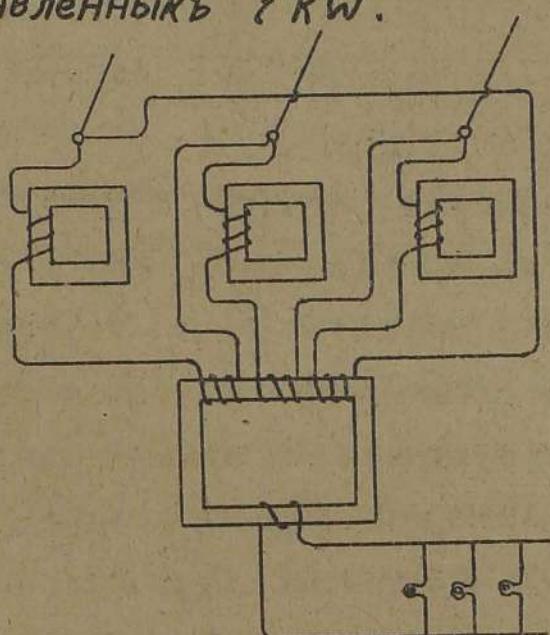

Фиг. 237. Утраиватель частоты „Taylor“ А..

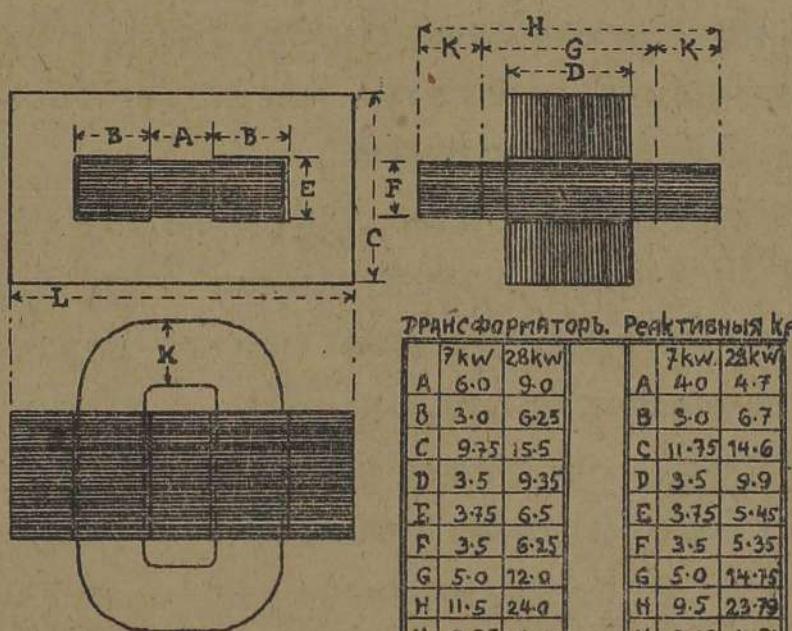


Фиг. 238.

Все размеры даны въ дюймахъ.

Размѣры утраивателя частоты „A.M.Taylor“ А.

Кривая регулирования для вторичной нагрузки показана на рис. 239. Другие столбцы въ рис. 238 относятся къ строющемся трансформатору въ 28 KW, который

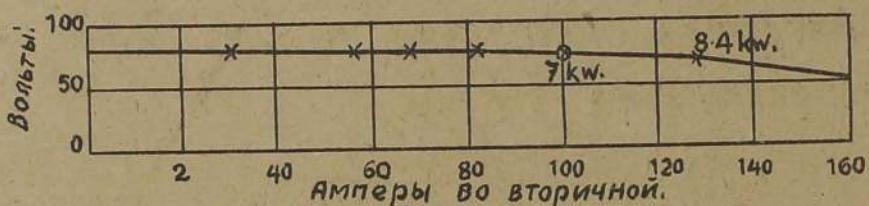


Фиг. 239.

по вычисленію долженъ имѣть отдачу отъ 86 до 88 %. Изобрѣтатель указываетъ, что если бы было 9 питающихъ фазъ вмѣсто 3, и 9 реактивныхъ катушекъ съ общимъ рабочимъ трансформаторомъ, то кривая напряженія во вторичной имѣла бы частоту въ 9 разъ большую первичной. Однако, при этомъ вторичные напряженія по времени захватывали бы и частично уничтожали бы одно другое, но этого недостатка можно избѣжать, если воздавать въ первичномъ генераторѣ такую кривую напряженія, которая не являлась бы настоящей синусоидой. Подобнымъ путемъ повышеніе частоты могло бы быть доведенными до 27-ми кратнаго.


**664. Поляризованный удвайвателъ частоты.**  
"Mirosław Plohl" придумалъ другой типъ преобразователя частоты, который можно кратко назвать поляризованнымъ трансформаторомъ. Рис. 240 въ простомъ

видѣ показываетъ его существенный принципъ. Желѣзное кольцо  $R_1$  имѣть двѣ обмотки:  $G_1$ , присоединена къ источнику постояннаго тока,  $W_1$  - къ источнику переменнаго тока. Во время одной пере-

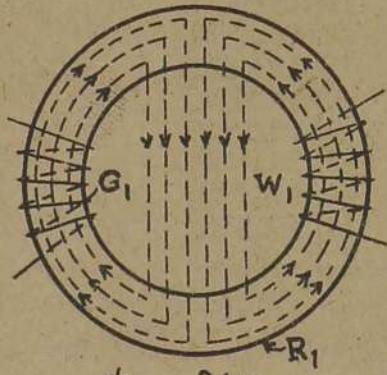


Фиг. 240.

мъны переменного тока, магнитные потоки совпадают и при малой утечкѣ слѣдуютъ по пути же лъза; во время другой переменны кривой потоки противодействуютъ одинъ другому благодаря чему происходит большая магнитная утечка черезъ воздушное пространство внутри кольца. Потокъ утечки всегда имѣть одинаковое направленіе въ воздушномъ пространствѣ. Это выражено графически на рис. 241, где прямая линія  $g_1$  относится къ постоянному току,  $w_1$ , къ переменному току и  $m_1$ , къ магнитной утечкѣ.

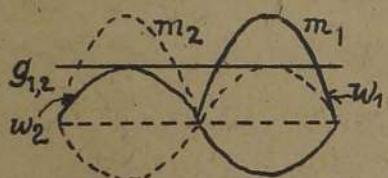

фиг. 241.

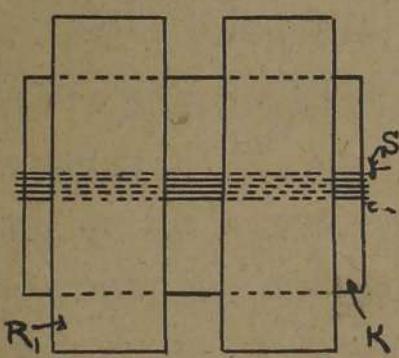и  $m_2$ . Тогда, если помѣстить желѣзный сердечникъ обмотанный, какъ это показано на рис. 242, то вторичный переменный токъ, индукированный въ обмот-



Удвоиватель частоты „Pohl“.

фиг. 242.

съ надлежащими элементами настройки, какъ показано на рис. 243.  $w_1$  и  $w_2$  суть обмотки переменного тока обоихъ колецъ,  $S$  - вторичная обмотка,  $E$  - альтернаторъ съ частотой


Теперь, положимъ, что расположено второе кольцо, производящее магнитную утечку въ томъ же направленіи, что и первое, но переменно; соответствующія линіи на діаграммѣ суть  $g_2$ ,  $w_2$

къ барабана будеть имѣть удвоенную частоту первичнаго переменного тока. Приборы такого типа, какъ этотъ, теоретически можно соединять каскадно, но на практикѣ всегда пользуются однимъ и тѣмъ же аппаратомъ въ сочетаніи

съ надлежащими элементами

тою  $N$ , присоединенный к обмоткамъ  $W_1$ ,  $W_2$ . Обмотки постояннаго тока не показаны. Д есть реактивная катушка для защиты альтернатора. Проводникъ отъ  $S$  присоединенъ къ одному концу катушки  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ .

Токъ частоты  $n$ , протекающій въ обмоткахъ  $W_1$ ,  $W_2$ , создаетъ во вторичныхъ обмоткахъ  $S$  токъ частоты  $2n$ ; послѣдній проходитъ черезъ  $A_1$  и назадъ къ обмоткѣ  $W_1$ ,  $W_2$ , если цѣль  $A_1$  настроена въ частоту  $2n$ . Токъ частоты  $2n$  подобнымъ образомъ производить во вторичной  $S$  токъ частоты  $4n$ , который находитъ себѣ путь черезъ  $A_2$ , если цѣль  $A_2$  имѣть естественную частоту  $4n$ ; пока наконецъ токъ частоты  $32n$  не протечетъ черезъ надлежаще настроенную первичную цѣль трансформатора  $T$ . Слѣдуетъ упомянуть, что изобрѣтатель указываетъ на возможность, работая приборомъ въ обратномъ направленіи, применить его въ качествѣ приемника въ безпроводочной телеграфіи или телефоніи. Для этой цѣли воспринятые колебанія должны пройти помошью надлежащей настройки въ обмотку переменнаго тока на рис. 240. Тогда въ воздушномъ пространствѣ внутри кольца появляется односто-

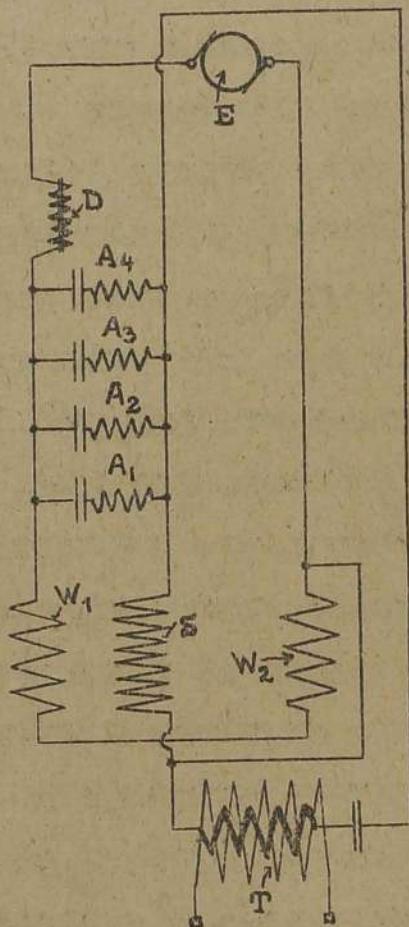

фиг. 243.


дить себѣ путь черезъ  $A_2$ , если цѣль  $A_2$  имѣть естественную частоту  $4n$ ; пока наконецъ токъ частоты  $32n$  не протечетъ черезъ надлежаще настроенную первичную цѣль трансформатора  $T$ . Слѣдуетъ упомянуть, что изобрѣтатель указываетъ на возможность, работая приборомъ въ обратномъ направленіи, применить его въ качествѣ приемника въ безпроводочной телеграфіи или телефоніи. Для этой цѣли воспринятые колебанія должны пройти помошью надлежащей настройки въ обмотку переменнаго тока на рис. 240. Тогда въ воздушномъ пространствѣ внутри кольца появляется односто-

роннее магнитное поле, которое можетъ действовать на поляризованное реле или телефонную диафрагму.


Выпрямляющія приспособленія для удваванія частоты. Примѣненіе клапановъ предлагалось во многихъ разновидностяхъ. Типичный примѣръ, на рис. 244, гдѣ трансформаторъ показанъ съ двумя одинаково намотанными первичными обмотками

и одною вторичною, причемъ съ каждой изъ первичныхъ обмотокъ послѣдовательно соединены клапаны. Когда первичныя присоединены параллельно къ альтернатору, то во вторичной возбуждается такъ двойной частоты, если ее привести въ резонансъ съ этой частотой.

Другое расположение, используемое Э. Зеннаск'омъ и другими, показано на рис. 245, гдѣ примѣнена одна первичная съ четырьмя клапанами, а вторичная настроена, какъ и раньше.

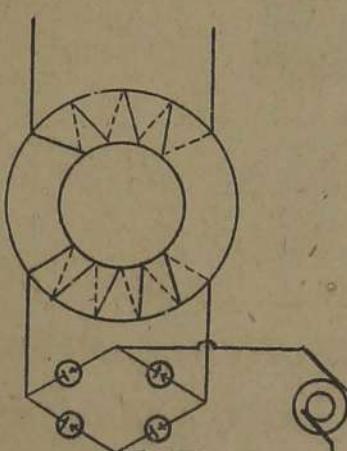


фиг. 245.

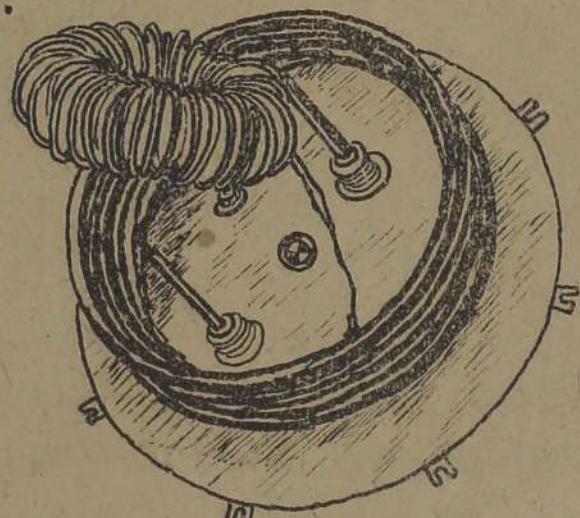


фиг. 246.



фиг. 247.

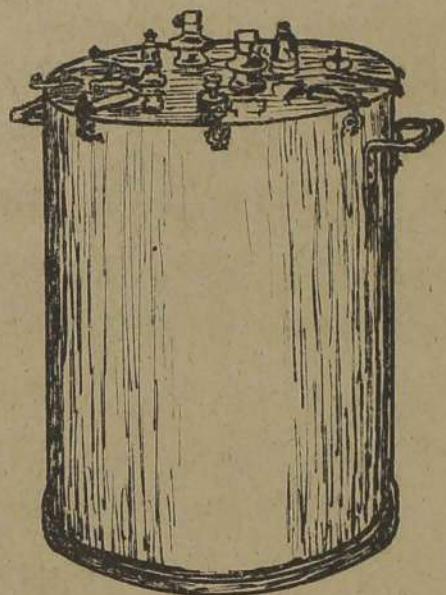


фиг. 248.

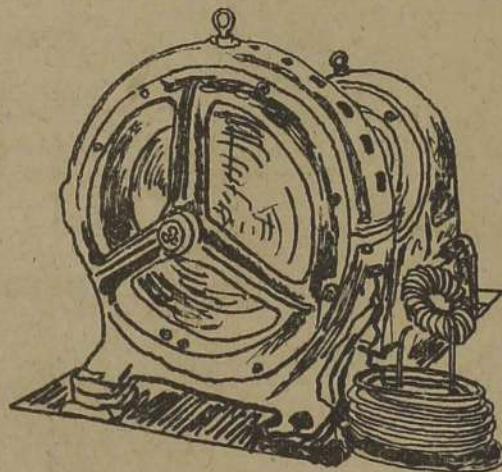

фиг. 249.

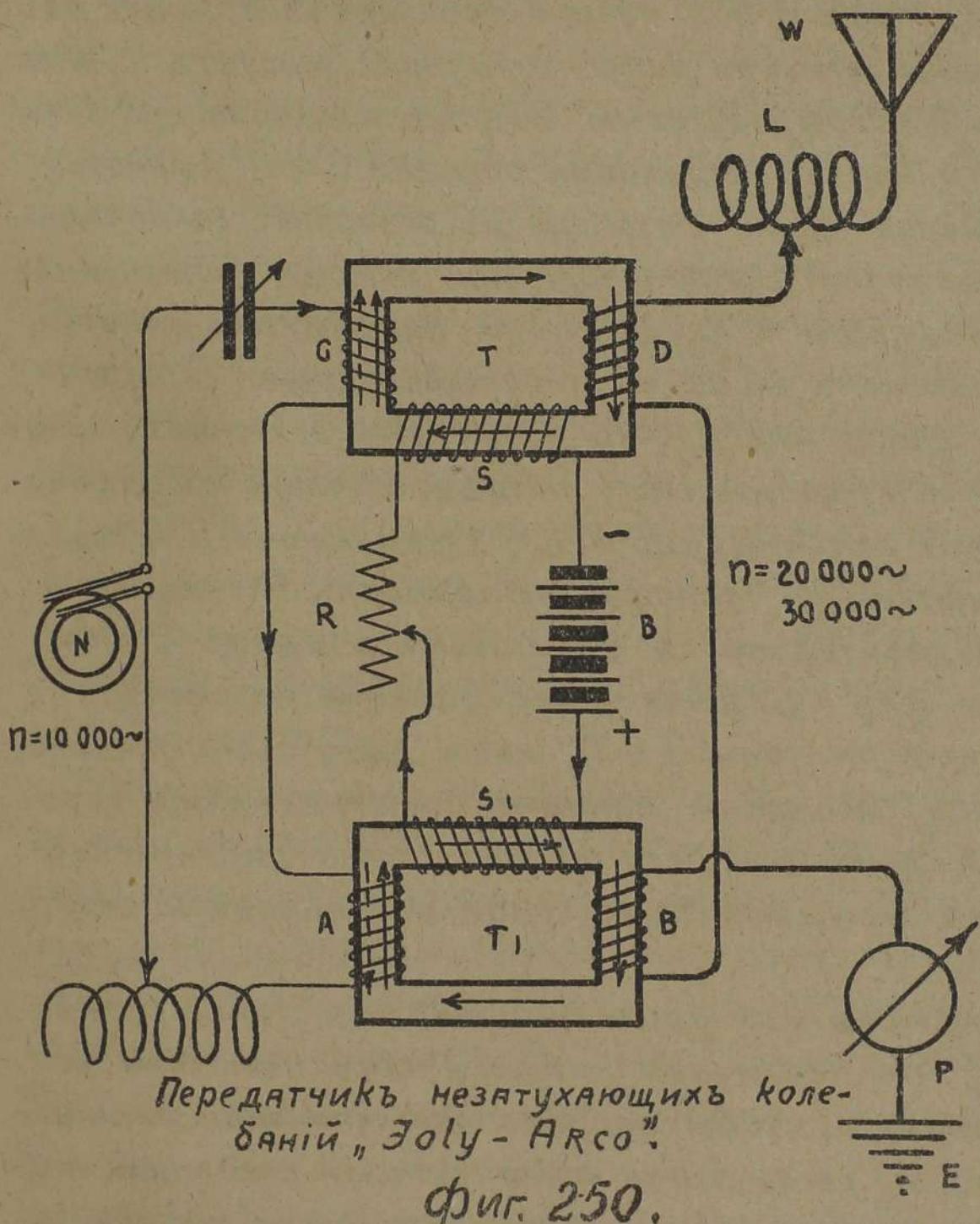665. Система „Joly“ для получения незатухающихъ колебаній. Американская радиостанція въ „Shayville“ въ „Long Island“ примѣняеть для получения незатухающихъ колебаній систему „Joly-Arcos“.

Въ этой системѣ особо сконструированный генера-  
торъ съ начальной частотой отъ 10000 до 15000 періо-  
довъ соединенъ съ двумя трансформаторами, жельзные  
сердечники которыхъ магнитно насыщены и предназначены  
для удвоенія или утроенія частоты альтернатора. Основ-  
ная схема цѣпей этой системы изображена на рис. 250;



альтернаторъ  $N$  этой системы съ начальной скоростью въ 15000 периодовъ въ секунду присоединенъ къ двумъ специально расчитаннымъ трансформаторамъ  $T$  и  $T_1$ . Трансформаторъ  $I$  снаженъ обмоткой возбуждения  $S$ , которая вполнъ насыщаетъ его сердечникъ; подобная же обмотка  $S$ , предназначена для трансформатора  $T_1$ . Источникъ постоянного тока, служащий для возбуждения обмотокъ  $S$  и  $S$ , обозначенъ черезъ  $B$ . Цель возбуждения имѣть регулировочный реостатъ  $R$ , включенный последовательно. Такъ отъ альтернатора  $N$  проходить черезъ первичные обмотки  $C$  и  $A$ , причемъ первичная цѣль настроена въ резонансъ съ начальной частотой альтернатора при помощи переменной самоиндукціи и конденсатора переменной емкости, включенныхъ въ цѣль последовательно. Вторичная цѣль или цѣль антены включаетъ обмотки  $D$  и  $B$ , соединенные последовательно съ удлинительной самоиндукціей  $L$ , заземленіемъ  $E$  и воздушной стѣнкою  $W$ . Тепловой амперметръ  $P$  соединенъ последовательно съ землянымъ вводомъ  $E$  и служить для сужденія о наступлении резонанса.

Трансформаторы  $T$  и  $T_1$ , какъ выше было указано, вполнъ насыщены, причемъ намагничивание доводится до колѣна или изгиба характеристической кривой насыщенія тщательной регулировкой реостата  $R$ .

Допустимъ для уясненія дѣйствія этихъ аппаратовъ, что первичная катушка такъ намотана на сердечникъ, чтобы направление магнитныхъ линий совпадала съ линіями начертанными сплошной чертой; предположимъ далъе, что какой нибудь по-

луперіодъ тока отъ альтернатора имѣть въ первичной обмоткѣ направление вызывающее протеканіе соответствующаго магнитнаго потока въ направленіи указанномъ стрѣлками съ прерывистой чертой; такимъ образомъ нормальный потокъ въ сердечникѣ Т не увеличится вслѣдствіи насыщенности этого сердечника и совпаденіе направленій добавочнаго и основнаго потоковъ въ сердечникѣ, но нормальный потокъ сердечника Т, будеть противоположенъ потоку обмотки А и общее число линій силы, проходящихъ черезъ сердечникъ, поэтому уменьшится. За уменьшеніемъ интенсивности потока вновь слѣдуетъ его возрастаніе до нормальнаго насыщенія сердечника, соответствующее концу рассматриваемой перемѣны тока отъ альтернатора N. Такимъ образомъ одна перемѣна тока альтернатора вызываетъ два измѣненія интенсивности потока въ катушкѣ В трансформатора T<sub>1</sub>, создавая въ ея обмоткѣ двѣ переменны, приходящіяся на одну перемѣну тока альтернатора N. Конечной цѣлью этой системы является индукированіе въ цѣпи антенныхъ тока двойной частоты.

Пусть теперь въ обмоткахъ А и В завершается второй полуперіодъ тока отъ альтернатора N; на этотъ разъ измѣненіе интенсивности потока происходитъ преимущественно въ сердечникѣ трансформатора T и индуцируетъ двѣ переменны тока во вторичной обмоткѣ D. Сопоставляя этотъ выводъ съ предыдущимъ, мы видимъ, что цѣлый періодъ тока отъ альтернатора N индуцируетъ сперва двѣ переменны тока въ катушкѣ В и затѣмъ

две перемыны тока въ катушкѣ D, такъ что начальная частота тока генератора удваивается. Токъ удвоенной частоты циркулируетъ въ цѣпи антенныхъ тщательно настроенной въ резонансъ съ его периодомъ, и часть его энергіи преобразуется въ электромагнитныя волны.

Частота тока, удвоенная въ первой системѣ трансформаторовъ, можетъ быть вновь удвоена при помощи добавочной системы трансформаторовъ, но эфективность всѣхъ аппаратовъ въ цѣломъ значительно понизится съ увеличеніемъ числа ступеней трансформаціи.

„Joly“ предложилъ и другую систему трансформаціи, которая допускаетъ утроеніе частоты тока генератора и представляетъ собою одну простую систему трансформаторовъ, дѣйствіе которой основана на не одинаковой степени ихъ насыщенія. Обмотка съ постояннымъ токомъ возбужденія въ этомъ случаѣ не нужна. Для поддержанія постояннаго резонанса между токомъ альтернатора и цѣпью антенныхъ системы этого типа, важно чтобы частота альтернатора могла оставаться неизмѣнной; слѣдовательно, необходимо имѣть возможность тщательно отрегулировать скорость ведущаго мотора. Одинъ изъ главныхъ способовъ, предложенныхъ для регулированія скорости мотора, заключается въ снабженіи ключа рядомъ специальныхъ kontaktовъ, которые непосредственно передъ его замыканіемъ вводятъ въ цѣпь индукторовъ мотора добавочное сопротивленіе и такимъ образомъ поддерживаютъ его скорость вращенія практически постоянной.


Телеграфированіе въ системѣ „Joly“ осуществляет-

ся соединениемъ ключа послѣдовательно съ обмотками постояннаго тока возбудителя или размыканіемъ первичной цѣпи трансформатора, питаемой генераторомъ, особымъ электромагнитнымъ ключемъ или включениемъ и выключеніемъ изъ цѣпи антены нѣсколькихъ витковъ удлинительной катушки. Въ настоящее время пользуются исключительно первымъ методомъ. Альтернаторъ станціи въ „Sayville“ развиваетъ мощность въ 100 квт. и даетъ антенный токъ силой до 140 амперъ. Удовлетворительное сообщеніе этой станціи съ Науэномъ возможно въ теченіи круглыхъ сутакъ, но наилучшіе результаты получаются во время темноты. Станція „Sayville“ работаетъ въ настоящее время волной въ 9400 метровъ, такъ что частота антеннаго тока слегка превышаетъ 30000 периодовъ въ секунду.

666. Ртутныя дуги. Усовершенствованный методъ генерируванія выдержаныхъ электрическихъ колебаній описанъ „F. K. Vreelandомъ“ № 11555/1915, который открылъ, что колебанія, производимыя въ ртутной дугѣ, можно сдѣлать гораздо болѣе интенсивными, заставляя дугу сосредоточиться въ сильный пятакъ, вмѣсто того, чтобы дать ей разсыпаться по всей трубкѣ. Этого сосредоточенія дуги можно достичь, впуская въ трубку въ надлежащемъ количествѣ такие газы, какъ водородъ или язотъ и ему можно помочь, прилагая свое магнитное поле. Изобрѣтатель предпочитаетъ взять сильно - разрѣженную кварцевую трубку съ ртутными электродами и тогда, установивъ дугу, впустить небольшое количество газа. Дуга

сосредотачивается въ яркій горячій потокъ и напряженіе между электродами увеличивается. Скоро газъ исчезаетъ и дуга снова дѣлается разсѣянной. Затѣмъ вторично прибавляется газъ съ подобнымъ результатомъ и процессъ повторяется, пока поглощеніе газа не прекратится и дуга не останется средосточенной. Интенсивность и температура дуги и напряженіе, необходимое для ея поддержанія, зависятъ отъ давленія газа въ трубкѣ. Вообще говоря, дуга становится ярче и горячѣе и напряженіе ея повышается при возрастаніи давленія газа въ трубкѣ, хотя трубка будетъ производить колебанія въ шунтовой цѣпи въ широкихъ предѣлахъ измѣненія давленія газа. Въ видѣ примера изобрѣтатель утверждаетъ, что трубки съ разстояніемъ отъ 5 до 10 см. между анодомъ и катодомъ и содержащія водородъ при давленіи въ холодныхъ трубкахъ отъ  $\frac{1}{2}$  м. до 2 м. ртутнаго столба весьма удовлетворительно дѣйствуютъ при приложеніи напряженіи между электродами отъ 75 до 500 вольтъ. Обычно существуетъ минимальное значеніе тока, ниже которого трубка перестаетъ удовлетворительно работать. Кварцевая трубка, имѣющая диаметръ въ 5 см. и длину въ 15 см., отъ которой теплота уносится продуваніемъ воздуха или масляной ванной, обычно выдерживая токъ отъ 10 до 15 амперъ въ струю длиною 7 см., видимый диаметръ которой менѣе 5 м. Чертежъ 251 показываетъ схему, рекомендуемую изобрѣтателемъ. Здесь имѣется двойная дуга имѣющая одинъ катодъ 13 и два анода

14, 15. Колебательная цъпь 16, 17, 18, 19 перекинута шунтомъ между анодами. Какъ показано на ри-

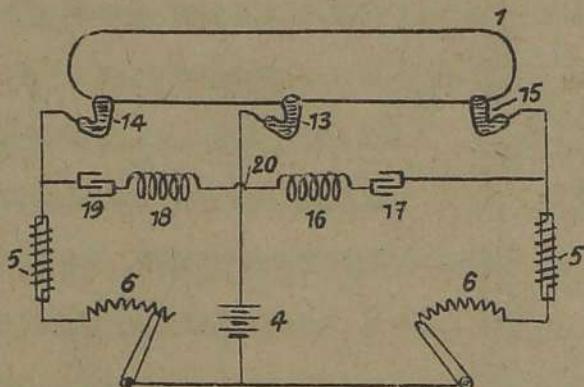


фиг. 251.

сункъ, она состоять изъ двухъ самоиндукцій и двухъ конденсаторовъ, такъ что центральная точка 20 можетъ при желаніи присоединяться къ катоду. Две дуги 13-14 и 13-15 дѣйствуютъ на колебательную цъпь въ противоположныхъ смыслахъ: такъ возрастаетъ въ одной, уменьшаясь въ другой и эти одновременные дѣйствія на противоположныхъ концахъ колебательной цъпи производятъ складывающійся эффектъ. Главнымъ преимуществомъ этого расположения передъ одиночной дугой является то, что катодъ исключенъ изъ колебательной цъпи и поэтому избѣгается поверхнастное паденіе потенціала у катода.

Колебанія, порождаемыя ртутными дугами, были изслѣдованы „B. Liebowitz“<sup>2)</sup>, который описываетъ, изображенное схематически на рис. 252, расположение слѣдующимъ образомъ. Трубка со ртутными парами Т снабжена двумя ртутными катодами  $K_1$  и  $K_2$  и жельзнымъ или графитнымъ анодомъ А. Катоды присоединены къ отрицательному полюсу генератора высокаго напряженія Е,

черезъ соотвѣтствующія самоиндукціи  $L_1$  и  $L_2$  и сопротивленія  $R_1$  и  $R_2$ . Анондъ присоединенъ къ положительно-му полюсу  $E$  черезъ самоиндукцію  $L_3$ . Между катодами включена колебательная цѣль, состоящая изъ самоиндукціи  $L$ , конденсатора  $C$ , сопротивленія  $\tau$  и рубильника  $Q$ . Чтобы облегчить начало разряда, устроенъ переключатель  $P$ , который, если его перебросить направо, соединяетъ катодъ  $K_2$  съ самоиндукціей  $L_2$ ; если же онъ переброшенъ влево,

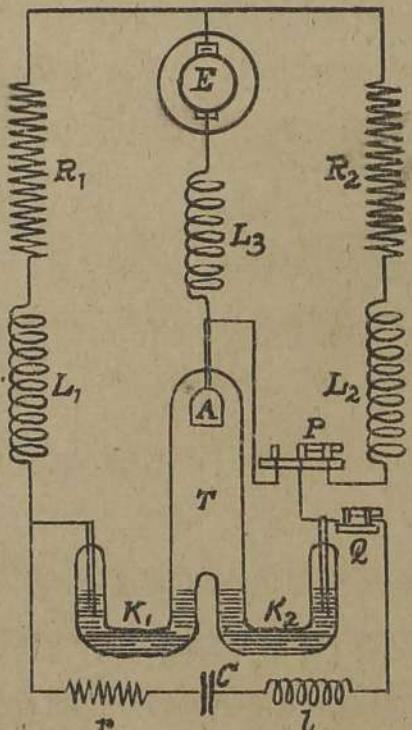


фиг. 252.

то соединяетъ  $K_2$  съ анодомъ  $A$ . Когда переключатель находится во второмъ положеніи, то  $K_2$  есть анодъ; поэтому разрядъ отъ катода  $K_1$  можно начать обычнымъ путемъ наклоненія трубки. Послѣ того какъ это сделано, переключатель  $P$  перебрасываютъ направо и трубку вновь наклоняютъ, что вызываетъ начало разряда черезъ  $K_2$ , не гася дуги изъ  $K_1$ . Во время этихъ начальныхъ операций рубильникъ  $Q$ , контролирующий колебательную цѣль слѣдуетъ имѣть разомкнутымъ. Если самоиндукціи  $L_1$  и  $L_2$  достаточно велики и если они не имѣютъ слишкомъ большой распределенной емкости, то параллельные разряды между двумя катодами и общимъ анодомъ очень устойчивы, когда рубильникъ  $Q$  замкнутъ, то устойчивость параллельныхъ разрядовъ нарушается и если выполнены необходимыя условія, то получаются почти чистой сину-

согласной формы, но съ измѣняющейся амплитудой, причемъ частота измѣненій амплитуды превышаетъ предѣлы слышимости. Предѣлы емкости въ опытахъ были отъ 0,002  $\text{mf}$  до 0,0002  $\text{mf}$ , а отношеніе  $\ell/c$  колебалось между  $10^7$  и  $10^8$ .

### 667. Дуга съ движущимися электродами.

Въ 1906 году Маркони производилъ непрерывныя или почти непрерывныя колебанія значительной мощности посредствомъ слѣдующаго аппарата (рис. 253)

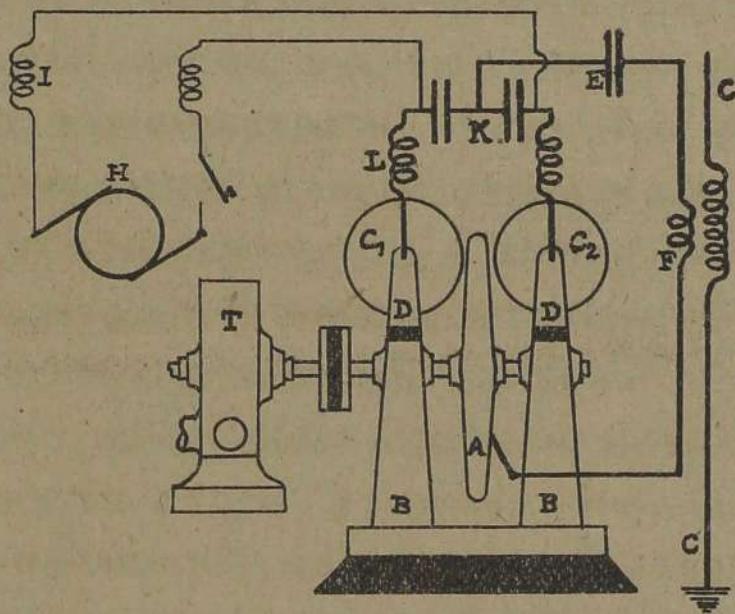

Фиг. 253.

Изолированный металлический дискъ А вращается съ очень большою скоростью посредствомъ турбины или электрическаго мотора. По каждую сторону этого диска и его краю помѣщаются два другихъ диска  $C_1$  и  $C_2$ , которые также вращаются быстро. Они называются боковыми дисками. Всѣ диски совершенно гладкие. Оба боковыхъ диска соединены посредствомъ щетокъ къ вибраторимъ пластинамъ

двухъ конденсаторовъ К, соединенныхъ последовательно и эти въ свою очередь присоединены черезъ сопротивленія и самоиндукціи L къ полюсамъ динамо-машины постоянного тока высокаго напряженія или батареи аккумуляторовъ Н. Главный дискъ присоединенъ черезъ щетку къ внутреннимъ пластинамъ обоихъ конденсаторовъ, черезъ другой конденсаторъ Е и катушку самоиндукціи F. Эта цѣль связана съ антенною С. Когда конденсаторы заряжены до достаточно высокаго напряженія, происходит разрядъ между боковыми дисками и главнымъ дискомъ и въ цѣпи главнаго диска получаются незатухающія или почти незатухающія колебанія.


Маркони объясняетъ работу этого аппарата слѣдующимъ образомъ. Допуская, что генераторъ постепенно заряжаетъ двойной конденсаторъ и что потенціалъ у боковыхъ дисковъ дѣлается положительнымъ слѣва и отрицательнымъ справа, тогда въ опредѣленный моментъ этотъ потенціалъ дастъ разрядъ черезъ одинъ изъ маленькихъ промежутковъ между боковымъ дискомъ и главнымъ дискомъ. Положимъ, что это происходитъ въ правомъ промежуткѣ. Благодаря разряду получаемъ колебаніе, опредѣляемое катушкой самоиндукціи и конденсаторомъ и это колебаніе при перемѣнѣ направленія стремится пройти отъ главнаго диска черезъ промежутокъ еще не подверженный разрядомъ для прохожденія тока; причина этого стремленія та, что конденсаторъ на этой сторонѣ уже заряженъ противоположнымъ потенціаломъ. Такимъ образомъ, при каждой перемѣнѣ колебанія въ ка-

тужъ самоиндукціи получается энергія изъ двухъ последовательныхъ конденсаторовъ, заряжаемыхъ все время генераторомъ. Если бы главный дискъ держали неподвижными, то тотчасъ образовалась бы обыкновенная дуга въ промежуткахъ между дисками и колебанія прекратились бы.

668. Система Маркони для получения непрерывныхъ волнъ.

Маркони и его инженеры изобрѣли совершенно новый методъ возбужденія непрерывныхъ колебаній, устраниющій много проблемъ, которыя необходимо разрѣшить для сооруженія сложнаго альтернато-ра высокой частоты.


Основной принципъ, на которомъ базируется эта система, изображенъ на рис. 254. На схемѣ

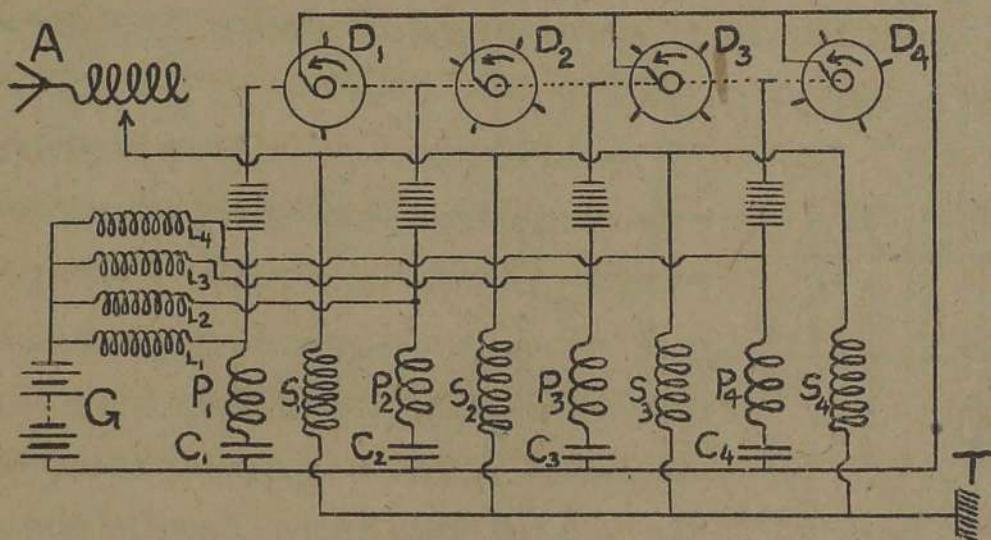

фиг. 254.

показанъ цѣлый рядъ дисковыхъ разрядниковъ D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>, нисаженныхъ на общій валъ; каждый разрядникъ включенъ въ колебательную цѣль, какъ напримѣръ, цѣль P<sub>1</sub> и C<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> и C<sub>2</sub> и т. д.

Главные конденсаторы системы  $C_1, C_2, C_3, C_4$  питаются источником постоянного тока и высокого напряжения, обозначенным через  $G$  и состоящим из двухъ последовательно соединенныхъ генераторовъ напряженiemъ въ 5000 вольтъ. Дисковые разрядники  $D_1, D_2$  и т. д. такъ насыжены на валъ, что конденсаторы одинъ за другимъ заряжаются и разряжаются черезъ регулируемые промежутки времени; если кромъ того скорость вращенія дисковъ такъ подобрana, что интервалы между началомъ разряда одного конденсатора и началомъ разряда слѣдующаго конденсатора равенъ периоду колебаній въ цѣпи антенны, или въ цѣлое число разъ больше этого периода, то колебанія, циркулирующія въ цѣпи антенны будуть складываться въ непрерывныя колебанія съ практическіи постоянной амплитудой, какъ это можно видѣть на рис. 255.

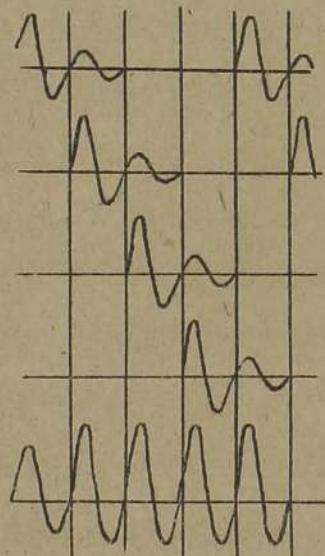


Фиг. 255.

Для обеспеченія своевременности разряда каждого конденсатора и для того, чтобы слѣдующіе одна за другой группы колебаній, индуцированныя въ цѣпи антенны имѣли одинаковыя фазы, цѣль разряда снабжена вспомогательнымъ хронометрическимъ дисковымъ разрядникомъ, известнымъ подъ названіемъ **собачки** или **Хронометрическаго диска** (не изображеннаго на чертежѣ), назначение котораго заключается въ

своевременной установкѣ главнаго разрядника въ положеніе разряда.

Одинъ изъ видоизмѣненныхъ хронометрическихъ искровыхъ генераторовъ колебаній, изображенъ на рис. 256. На этой схемѣ генера-

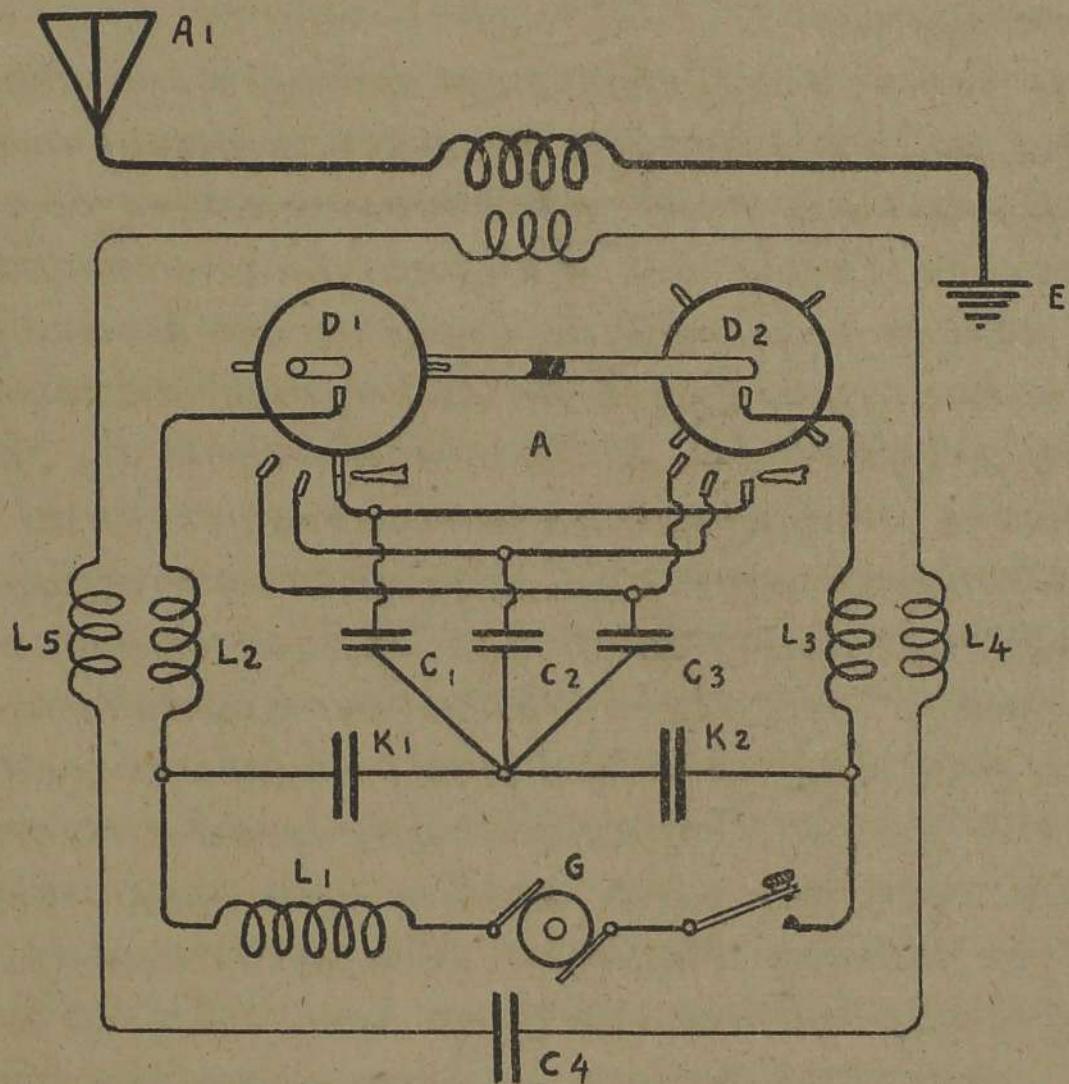

фиг. 256.

торъ постояннаго тока обозначенъ черезъ G, а реактивная катушка черезъ L<sub>1</sub>. Такъ какъ электродвижущая сила G равна около 10000 вольтъ, то конденсаторы K<sub>1</sub> и K<sub>2</sub> получаютъ зарядъ, застав-

ляющій ихъ разряжаться черезъ разрядникъ. Одинъ изъ борновъ каждого конденсатора присоединенъ къ дисковому разряднику  $D_1$  и  $D_2$ , зубцы которыхъ такъ расположены, чтобы конденсаторы  $C_1$ ,  $C_2$  и  $C_3$  поперемѣнно послѣдовательно заряжались, скажемъ, черезъ самоиндукцію  $L_2$  и послѣдовательно разряжались черезъ самоиндукцію  $L_3$ .

Колебанія, возбуждаемые въ  $L_2$  и  $L_3$ , индуктивно воздѣйствуютъ на промежуточную цѣль  $L_4$   $L_5$  и  $C_4$ ; если диски вращаются съ определенной скоростью и хорошо вывѣрены, то серіи колебаній, индукированныя въ промежуточномъ контурѣ, другъ на друга накладываются и въ результатѣ въ цѣпи антены  $A$ , -  $E$  получается непрерывный потокъ колебаній.

Телеграфированіе при этой системѣ осуществляется включениемъ поглощающе-разрядника послѣдовательно съ источникомъ постояннаго тока реле высокаго напряженія или замыканіемъ цѣпи хронометрическаго диска. Аппараты для этой системы были впослѣдствіи изобрѣтены радиотелеграфной компанией Маркони. Въ настоящемъ же видѣ, изображенномъ на рис. 254, 255, 256, эта установка теперь не примѣняется. Въ настоящее время детальное описание болѣе современныхъ аппаратовъ не можетъ быть опубликовано, но можно сказать, что станціи Маркони въ Карнарвонъ Графства Валійскаго въ Англіи ежедневно пользуются передатчиками этого типа и подобная ей станція будетъ сооружена на трансатлантической станціи "Маріон" въ "Манс" Съв. Амер. С.Ш.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТАЯ .

Радіопеленгаторы.

669. Определение места нахождения радиостанции может быть найдено тремя способами :

- 1) звездообразной антенной,
- 2) двумя скрещивающимися антеннами и
- 3) рамочной антенной.

Ввиду того, что звездообразная антenna занимает большую площадь, то ее на практике мало применяют, хотя она и дает весьма точные результаты измерения.

Пеленгатор Маркони или радиотелеграфный компасъ и его применение.

670. Общія соображенія. Радіогоніометромъ или пеленгаторомъ называется специально расчитанный приемный аппаратъ, служащий для определенія направлениія, въ которомъ расположена передающая радиостанція по отношенію къ приемной. Первоначально радиогоніометръ былъ предназначенъ для облегченія навигаціи, позволяя офицерамъ корабля производить наблюденія и опредѣлять его положеніе независимо отъ состоянія погоды, напримѣръ въ случаѣ тумана и т.п. Этотъ приборъ можетъ быть полезенъ во многихъ другихъ службахъ и облегчить работу арміи и флота: при помощи его можно определить место нахождение непріятельской радиостанціи или направлениія непріятельскихъ судовъ въ то время, когда работаютъ ихъ передатчики.

Государственные инспекторы, примѣняя пеленгато-


ры могутъ точно также найти любительскія радио-станціи, мъщающія работъ правительственныхъ. Эти аппараты пригодны даже для приема работы ближайшихъ станцій, такъ какъ они позволяютъ принимающему телеграфисту избавиться отъ мъщающаго дѣйствія нежелательныхъ радиотелеграфныхъ сигналовъ въ томъ случаѣ, когда въ данной мѣстности одновременно работаютъ слишкомъ много станцій.

Компанія Маркони воспользовалась для конструирования пеленгаторовъ аппаратомъ изобрѣтеннымъ „Bellini“ и „Tosi“, впрочемъ эти изобрѣтатели не приспособили своего прибора для обслуживанія пароходовъ. Компанія Маркони произвела рядъ опытовъ и такъ его переработала, что онъ съ успѣхомъ можетъ быть примѣненъ флотомъ, ввиду большой точности его работы.

671. Описаніе оборудованія. Все оборудованіе состоитъ изъ гоніометра и необходимыхъ контрольныхъ приспособленій радиотелеграфнаго приемника, пробника и угломѣра.

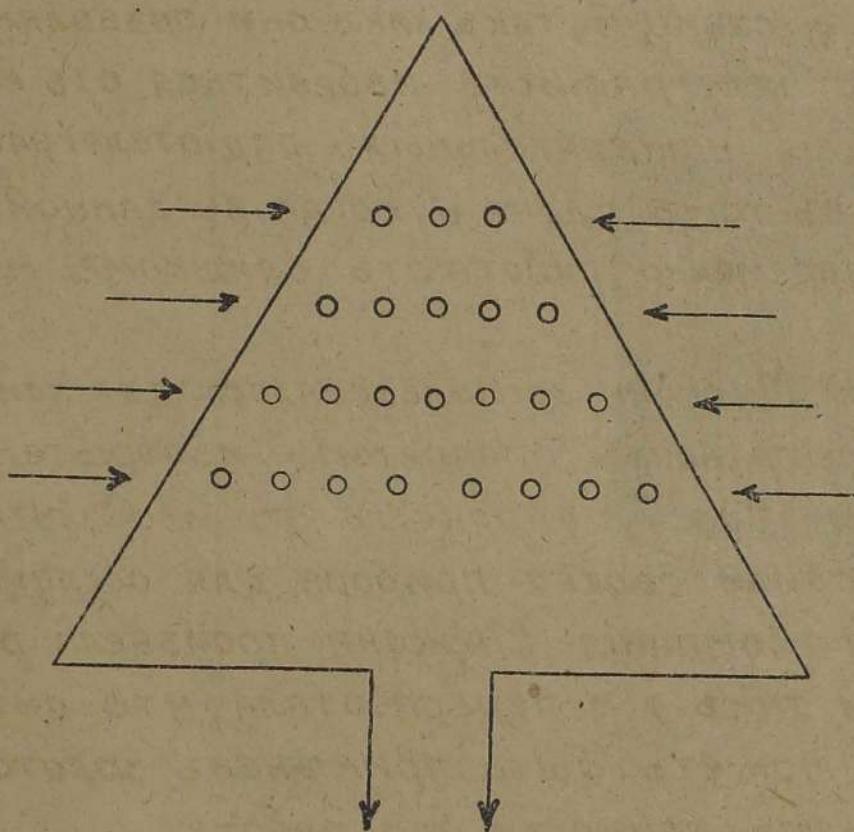672. Пеленгаторные воздушныя стѣти. Отличительной чертой пеленгаторной радиостанціи является примѣненіе двухъ замкнутыхъ цѣпей антенны, имѣющихъ форму двухъ равнобедренныхъ треугольниковъ, изображенныхыхъ на рис. 257. Эти антенны скрещиваются подъ прямымъ угломъ и составляютъ съ продольной линіей судна уголъ въ  $45^{\circ}$ . Важно, чтобы воздушныя стѣти были расположены на какомънибудь свободномъ мѣстѣ палубы и чтобы рамки имѣли одинаковые размѣры. Право-

локи должны быть неподвижными и ихъ расположение тождественное.




Треугольная антenna, применяемая на пеленгаторныхъ станціяхъ.

Фиг. 257.


Токъ индуктируемый въ антеннѣ приближающими-  
ся электромагнитными волнами проходить черезъ осо-  
бую систему возбудительныхъ катушекъ создающихъ  
магнитнае поле, которое дѣйствуетъ на третью катуш-  
ку известную подъ названіемъ катушки изслѣдова-  
нія. Послѣдняя катушка имѣть стрѣлку, которая  
поворачивается надъ шкалой, раздѣленной на  $360^{\circ}$   
и указываетъ направленіе, въ которомъ находится  
передающая радиостанція. Эта часть аппарата назы-  
вается гоніометромъ. Его обмотки ясно видны на  
рис. 258. Къ нему мы снова вернемся ниже. На-  
брюсокъ, рис. 259, представляетъ собою горизон-

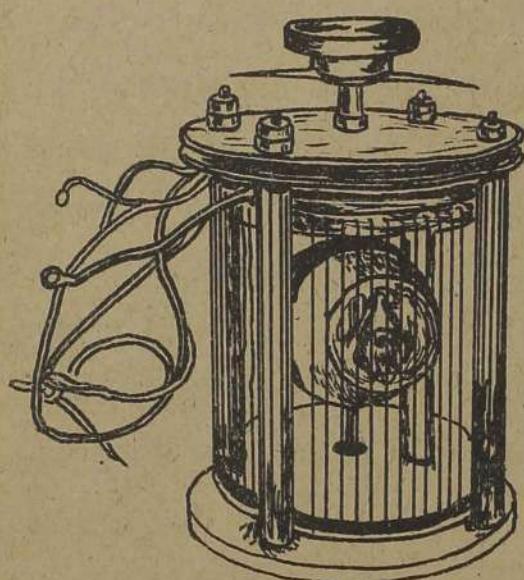тальную проекцию обеихъ ранѣе описанныхъ треугольныхъ антеннъ и показываетъ ихъ расположение.



Радіогоніометръ.


фиг. 258.

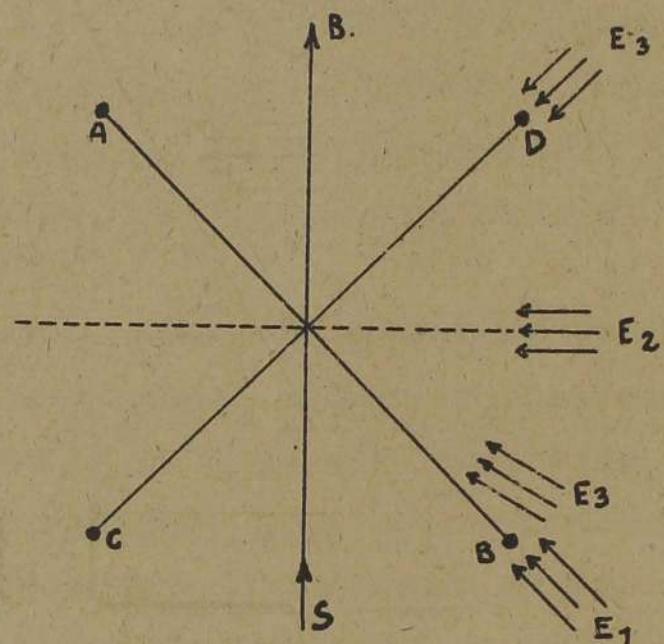

фиг. 259.

ніє относительно продольной линії даннаго судна (обозначенной через  $B$  и  $S$ ). Прежде чьмъ перейти къ детальному описанію цѣпей, необходимо разсмотрѣть рисунокъ 260. Пусть  $A$  и  $B$  изображаютъ двѣ стороны одной рамки пеленгаторной антенны, а стрѣлки - направленіе потока приходящей волны. Рамка подвергается максимальному дѣйствію индукціи, когда ея плоскости занимаютъ по отношенію къ приходящей волнѣ, изображенное на рис. положеніе. Сверхъ того, небольшое изученіе рисунка показываетъ, что токъ возбуждаемый этимъ потокомъ въ сторонѣ  $A$  противоположенъ таку, возбужденному въ сторонѣ  $B$ . Если обѣ стороны рамки находятся въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, то токъ, индуцированный въ сто-

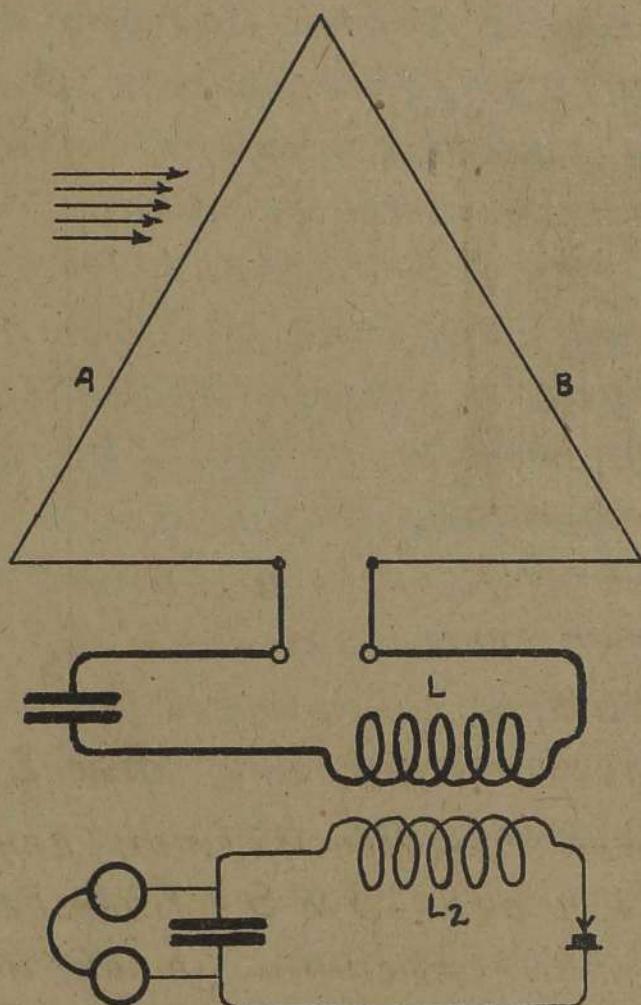ронъ В достигаетъ максимума амплитуды нѣсколько позже, чѣмъ въ сторонъ А. Такимъ образомъ въ



Приемникъ, присоединенный къ данной антеннѣй рамкѣ.

фиг. 260.


результатъ взаимодѣйствія обѣихъ Э.Д.С. по рамкѣ АВ потечетъ электрическій токъ. Сопровождающій это явленіе магнитный потокъ катушки  $L$  индуктивно дѣйствуетъ на катушку изслѣдованія  $L_2$ , появляющіяся въ ней колебанія выпрямляются детекторомъ и соединенными съ нимъ аппаратомъ и обнаруживаются головнымъ телефономъ, которыемъ пользуются по общепринятымъ правилу. Вполнѣ очевидно, что обѣ стороны рамки АВ

реагируютъ на электромагнитную волну одновременно и съ равной интенсивностью; когда площадь рамки находится подъ прямымъ угломъ къ направлению движущейся волны. Поэтому въ обѣихъ сторонахъ будуть индуктироваться равныя и противоположныя электродвижущія силы и въ результаѣ не получится никакого тока.

Если же рамка АВ составляеть съ направлениемъ волны уголъ не равный прямому, то въ рамкѣ будетъ индуктироваться нѣкоторая электродвижущая сила, которая будеть измѣняться пропорционально  $\cos$  угла, образованнаго направлениемъ движущагося потока и плоскостью рамки.

Въ этомъ описаніи не приняты во вниманіе сложныя явленія при употребленіи обѣихъ рамокъ и подъ вліяніемъ катушекъ гоніометра. Дѣйствіе полной системы будеть изложено въ одномъ изъ слѣдующихъ параграфовъ. Мы прежде всего займемся описаніемъ пеленгатора въ цѣломъ.

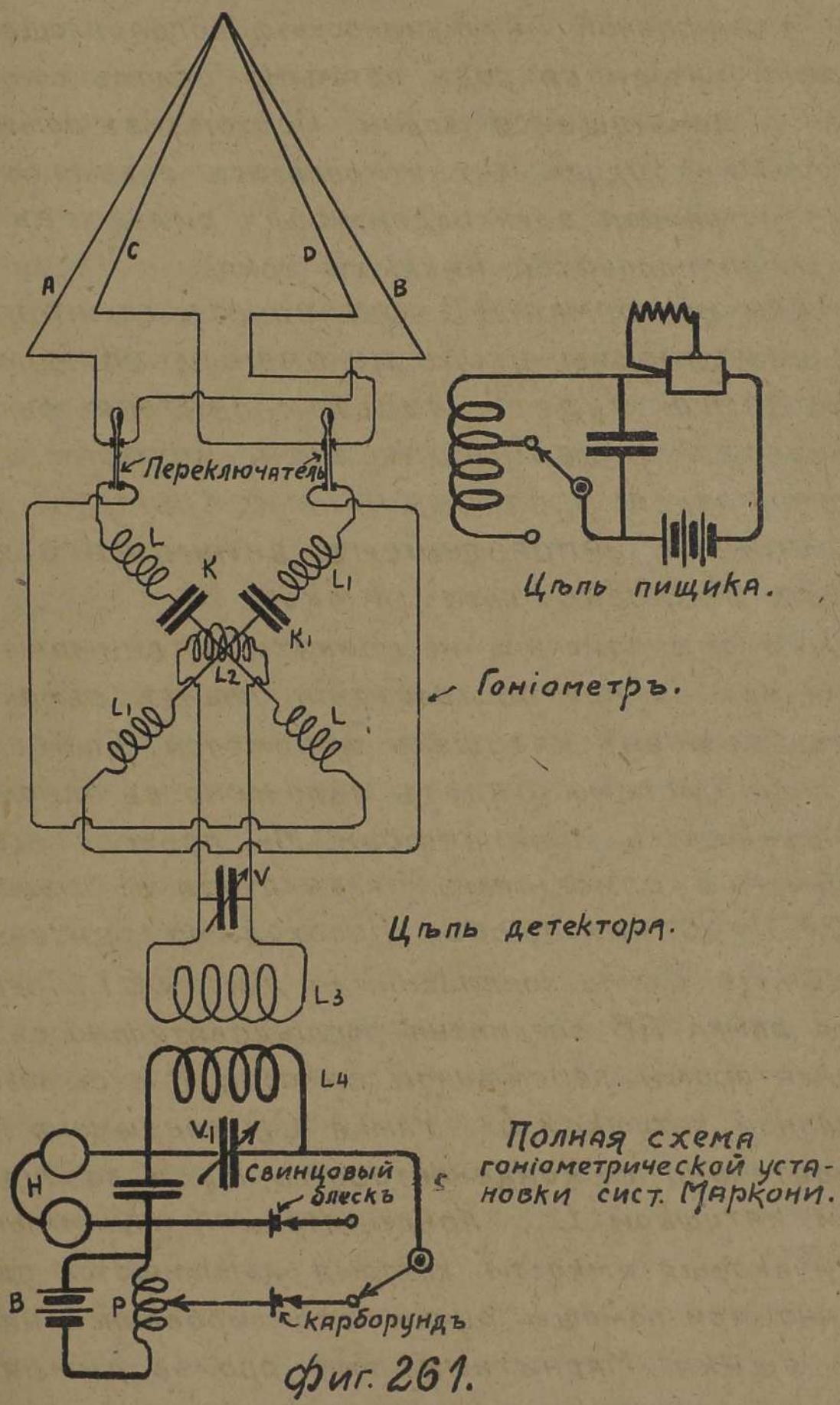673. Полная цѣль. Необходимо тщательно изучить схему соединеній на рис. 261. Треугольная рамка АВ соединена послѣдовательно съ конденсаторомъ перемѣнной емкости К и съ возбудительной катушкой L. Рамка CD соединена послѣдовательно съ конденсаторомъ К<sub>1</sub> и возбудительной катушкой L<sub>1</sub>. Конденсаторы К и К<sub>1</sub> имѣютъ одинаковыя емкости, которыя измѣняются одновременно при помощи ручки, смонтированной на крышкѣ ящика. Магнитныя поля, производимыя катушками L и L<sub>1</sub>, складываются и дѣйствуютъ



на катушку изслѣдованія  $L_2$ , положеніе которой ясно видно на рис. 258; на томъ-же рисункѣ видны прямоугольные катушки, которыя присоединяются къ рамкамъ. Катушка изслѣдованія помѣщается внутри антенныхъ катушекъ и поворачивается при помощи ручки находящейся на крышкѣ прибора. Колебанія, индуктируемыя въ  $L_2$  колебательнымъ токомъ, протекающимъ по катушкамъ  $L$  и  $L_1$ , передаются въ катушку самоиндукціи детекторной цѣпь при помощи катушки  $L_3$ . Катушка  $L_2$ , конденсаторъ переменной емкости  $V$ , и катушка  $L_3$  образуютъ промежуточную цѣль подобную той, которая примѣняется въ распространенному ламповому приемнику Маркони.

Связь между  $L_3$  и  $L_4$  измѣняется при помощи рукоятки, смонтированной на боковой сторонѣ приемнаго аппарата. Детекторная цѣль состоитъ изъ катушки самоиндукціи (постоянной величины)  $L_4$ , шунтируемой Билли-конденсаторомъ  $V_1$ , конденсатора постоянной емкости и головного телефона  $H$ , потенциометра  $R$  и батареи  $B$ . Цѣль снабжена двумя кристаллическими детекторами - карборундовымъ и со свинцовымъ блескомъ; причемъ любой изъ нихъ можетъ быть включенъ. Въ случаѣ применения детектора со свинцовымъ блескомъ, батарея и потенциометръ выключаются изъ цѣпи.

674. Пробникъ. Пеленгаторная установка снабжена также пробникомъ, который можетъ излучать двѣ волны въ 300 или въ 600 метровъ. Ящикъ зуммера имѣть четыре отверстія по

одному въ каждомъ углу, черезъ которыхъ проходитъ четыре конца антенныхъ рамокъ. Эти отверстія обозначены черезъ  $SF$  (передняя часть продольной координаты)  $SA$  (задняя часть продольной координаты)  $PA$  (передняя часть поперечной координаты) и  $PF$  (задняя часть поперечной координаты). Необходимо обратить вниманіе на то, чтобы черезъ эти отверстія проходили соответствующія концы антенныхъ рамокъ. Такъ какъ провода антенны индуктивно связаны съ цѣлью пробника, то антenna, а слѣдовательно весь приемникъ, можетъ быть заранѣе настроенъ на одну изъ двухъ основныхъ волнъ и станція работающая одной изъ этихъ волнъ будетъ обязательно обнаружена. Достаточно указать на то, что прежде всего необходимо настроить цѣль антенны, промежуточный контуръ А и детекторную цѣль въ резонансъ между собою и на данную волну. Послѣ этого катушка изслѣдованія поворачивается вокругъ своей оси до тѣхъ поръ, пока въ телефонъ не будетъ услышенъ звукъ максимальной силы. Тогда стрѣлка, прикрепленная къ катушкѣ  $L_2$ , расположится въ томъ направлениі, въ которомъ находится передающая радиостанція. Теперь мы объяснимъ какимъ образомъ приходящая волна индуктируетъ токъ въ антенныхъ рамкахъ.

675. Индуктированіе тока въ антенныхъ рамкахъ. Если волны распространяются отъ передающей станціи въ направленіи „ $E$ ”, какъ изображено на рис. 259, то колебаніе бу-

деть индуктироваться въ рамкѣ  $CD$ , но не въ рамкѣ  $AB$ . Для того, чтобы эти колебанія вызывали наибольшую индукцію, катушка изслѣдованія должна быть въ данномъ случаѣ расположена параллельно возбудительной обмоткѣ гоніометра, присоединенной къ концамъ рамки  $CD$ .


Наоборотъ, если волна движется въ направлениі  $E_1$ , то дѣйствіе индукціи на рамку  $AB$  будетъ максимальнымъ, а рамка  $CD$  совершенно не будетъ на нее реагировать, следовательно для того, чтобы въ этомъ случаѣ добиться максимальнаго дѣйствія индукціи на испытательную катушку, ее необходимо расположить параллельно обмоткѣ гоніометра, присоединенной къ рамкѣ  $AB$ . Въ этомъ случаѣ стрѣлка ляжетъ по направлению  $E_1$ .

Если волны движутся въ направлениі  $E_2$ , то обѣ рамки будутъ на нихъ реагировать одновременно и съ одинаковой интенсивностью и колебательный токъ потечетъ черезъ обѣ испытательныя катушки гоніометра. Магнитныя поля обѣихъ катушекъ будутъ взаимодѣйствовать и образуютъ результирующее поле. Это поле проявить максимальное дѣйствіе индукціи на детекторную цѣль въ томъ случаѣ, если стрѣлка испытательной катушки ляжетъ параллельно линіи начертанной посрединѣ между  $C$  и  $D$ , А и В (пунктирная линія).

Но пусть волны приходять по направлению  $E_3$ ;

въ этомъ случаѣ рамка АВ подвергнется максимальному дѣйствію индукціи отъ приходящей волны, въ то время какъ рамка СD будетъ на нее реагировать слабо. Для того, чтобы достичь максимальнаго дѣйствія индукціи результирующаго магнитнаго поля, катушки гоніометра должны быть такъ расположены, чтобы стрѣлка легла въ направленіи  $E_3$ .

676. Направленіе силовыхъ магнитныхъ линій въ гоніометръ. Рис. 262 изображаетъ

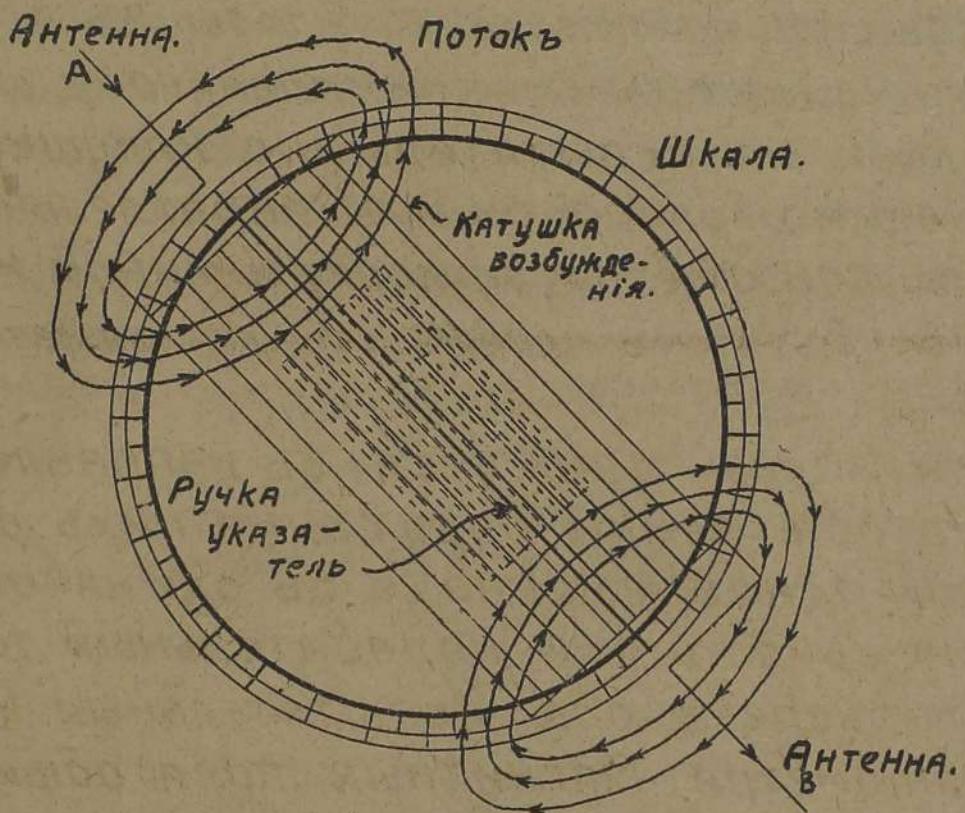


фиг. 262.

проявленіе магнитнаго поля внутри гоніометра въ томъ случаѣ, когда обѣ антнны дѣйствуютъ на него подъ вліяніемъ приходящей волны одновременно.

Необходимо припомнить, что для индуктирова-

нія въ детекторной цѣпи тока максимальной силы, испытательная катушка должна быть обязательно расположена подъ прямымъ угломъ къ направлению магнитнаго поля внутри обмотокъ гоніометра. Это показано на діаграммѣ рис. 262, которая представляетъ собою горизонтальную проекцію прибора съ стороны катушки, присоединенной къ одной изъ антенныхъ рамокъ. На этой діаграммѣ ясно изображено направление магнитныхъ линій силь при данномъ направлениі тока и соответствующемъ положеніи испытательныхъ катушекъ, подверженныхъ максимальному дѣйствію индукціи, а также положеніе стрѣлки по отношенію къ шкаль и къ катушкамъ.

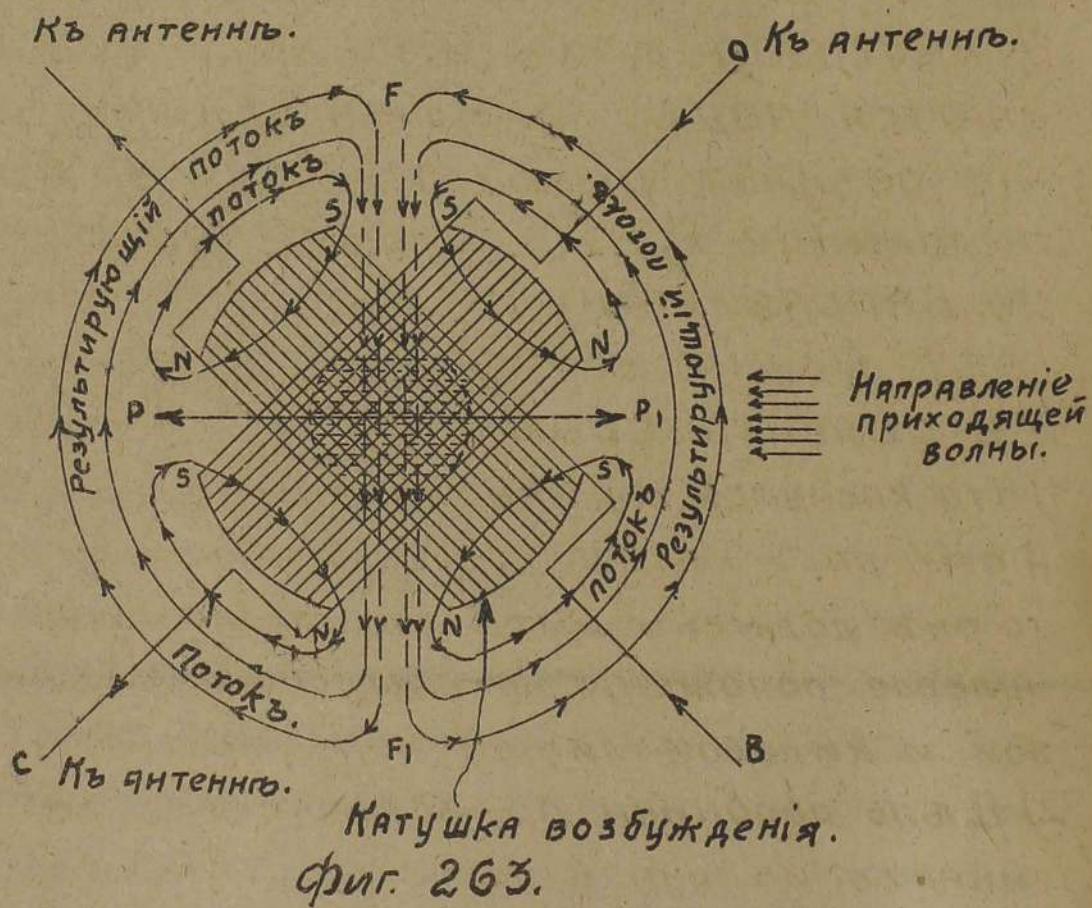Рисунокъ 263 представляетъ собою горизон-



тальную проекцію прибора со стороны обльікъ катушекъ гоніометра, причемъ пунктирная линія изображаютъ результирующее магнитное поле въ томъ случаѣ, когда обѣ антенны реагируютъ на него одновременно и съ равной интенсивностью. Если токъ течеть по катушкѣ АВ въ указанномъ направлениі, то соответствующая ему магнитныя линіи силь будуть указывать на общее направление поля внутри рамокъ ( $N$  и  $S$  полюса). И обратно, если только одна рамка CD реагируетъ на приходящія волны, то общее направленіе потока въ соответствующемъ гоніометрѣ будеть совпадать съ указаннымъ на чертежѣ.

Если же токъ потечеть по обльимъ катушкамъ въ одно и то же время, то, какъ ясно показано на чертежѣ, направленія соответствующихъ имъ потоковъ пересѣкаются подъ прямымъ угломъ, направление результирующаго поля занимаетъ положеніе  $F$ ,  $F_1$  и стрѣлка располагается по направлению  $P$ ,  $P_1$ .

#### 677. Общія наставленія для обращенія съ пеленгаторомъ.

- 1) Что касается ящика, содержащаго катушки гоніометра и конденсаторъ перемѣнной емкости, то онъ долженъ быть такъ расположены, чтобы нулевое положеніе шкалы совпадало съ бортовой и килевой линіей корабля.
- 2) Цѣль пробника приводится въ дѣйствіе и начинаетъ излучать волну въ 300 или 600 метровъ въ зависимости отъ того, какую волну желатель-

но принимать.

- 3). Рукоятка связи поворачивается на  $90^\circ$ .
- 4). Во время работы пробника изменяется емкость конденсатора промежуточного контура и билли-конденсатора (одновременно съ этимъ настраивается и детекторъ) до тѣхъ поръ пока въ головномъ телефонѣ не будетъ обнаружено звукъ наибольшей силы.
- 5). По окончаніи предыдущей настройки изменяется емкость конденсатора цѣпї антены при помощи ручки, находящейся на ящикѣ гоніометра, до тѣхъ поръ, пока въ головномъ телефонѣ не получится звукъ еще большей силы. При этомъ можно достичь большой точности подбора величины емкостей конденсатора промежуточной цѣпї и билликонденсатора.
- 6). Когда пользуются обѣими антеннами рамками, то въ телефонѣ самая громкая колебанія получаются въ томъ случаѣ, когда стрѣлка стоитъ на 0. Сигналы постепенно ослабѣваютъ при передвиженіи стрѣлки въ сторону  $90^\circ$ .
- 7). Когда пользуются обѣими антеннами, то сигналы исчезаютъ въ томъ случаѣ, если стрѣлка занимаетъ положеніе  $90^\circ - 90^\circ$ .
- 8). Когда одна изъ рамокъ выключена при помощи рукоятки, смонтированной на крышкѣ ящика гоніометра, то сигналы получаются максимальной силы въ томъ случаѣ, когда стрѣлка указываетъ на  $45^\circ - 135^\circ$  въ одномъ направленіи и совсѣмъ исчезаютъ въ томъ случаѣ, когда стрѣлка указы-

ваетъ на  $45^{\circ}$  -  $135^{\circ}$  въ противоположномъ направлении. Если пользуются другой рамкой, то условія будутъ обратныя.

9). Если для достиженія наибольшей силы звука въ телефонъ при испытаніи одной изъ рамокъ приходится изменять емкость конденсатора промежуточнаго контура или биликонденсатора, то это прямо указываетъ на то, что рамки ассиметричны и равновѣсіе ихъ нарушено. Въ этомъ случаѣ нужно достичь одинаковыхъ показаній для обѣихъ рамокъ и принять мѣры для исправленія ошибки, причина которой безъ сомнѣнія кроется въ антеннѣ. Небольшой компенсаціи подобной ассиметричности можно достичь при помощи двухъ конденсаторовъ перемѣнной емкости, находящихся внутри ящика и имѣющихъ два регулировочныхъ винта.

10). Интенсивность сигналовъ въ одной рамкѣ должна быть вполнѣ идентична ихъ интенсивности въ другой. Въ противномъ случаѣ въ одной изъ антеннѣ имѣется плохой kontakt.

### 678. НАХОЖДЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ВЪ КОТОРОМЪ НАХОДИТСЯ РАДІОСТАНЦІЯ.

1). Если станція, направленіе которой по отношенію къ пеленгаторной установкѣ желательно опредѣлить, еще не передаетъ, то ей предлагають начать передачу какой нибудь пробной буквой въ продолженіи 2 или 3 минутъ. При этомъ слѣдуетъ убѣдиться въ томъ, что обѣ антенные рамки пеленгатора выключены во время работы передатчика при помощи двухъ рубильниковъ, смонтиро-

ванныхъ на крышкѣ ящика гоніометра.

2). Когда отвѣтъ полученъ (принять при помощи обыкновенного приемника), то передатчикъ и приемникъ парохода выключаются, даже воздушная сѣть отъединяется отъ земли, такъ какъ въ противномъ случаѣ эта послѣдняя можетъ сильно повлиять на правильность показанія гоніометра.

3). Далѣе замыкаютъ оба рубильника антенныхъ рамокъ и до тѣхъ поръ вращаютъ ручку пеленгатора, пока не будетъ достигнута наибольшая сила сигналовъ въ головномъ телефонѣ. Достичь этого не трудно, если только аппараты были предварительно настроены на наибольшую чувствительность при помощи пробника. Стрѣлка теперь укажетъ на шкаль гоніометра главное направление мѣстонахожденія передающей станціи, сигналы которой были приняты, т.е. она укажетъ направление станціи по отношенію къ кормовой и килевой линіямъ корабля.

4). Если принятые сигналы не удалось обнаружить съ достаточной остротой, т.е. если они обнаруживали одинаковую силу на большей части шкалъ гоніометра, то необходимо отмѣтить тѣ точки, где сигналы совсѣмъ исчезаютъ (со стороны максимальной ихъ интенсивности) и взять среднее между обоими показаніями. Среднее показаніе опредѣляется при помощи угла, которыемъ снабжена пеленгаторная установка.

5). Прежде чѣмъ снова перейти къ передачѣ, необходимо тщательно отъединить антенные рамки отъ гоніометра при помощи уже описанныхъ

рубильниковъ, а также поставить переключатель детектора на нулевое положеніе. Необходимо понять, что пеленгаторъ указываетъ лишь направлениe станціи по отношенію къ продольной линіи корабля, но не ея географическое положеніе, которое, конечно, можетъ быть найдено при помощи нормальнаgo корабельнаго компаса. Выражаясь яснѣе, пеленгаторъ опредѣляетъ уголъ, который составляетъ направлениe приходящей отъ передающей станціи волны съ центральной линіей корабля. Напримѣръ, если стрѣлка пеленгатора показываетъ, что направлениe передающей станціи по отношенію къ кораблю составляетъ уголъ въ  $20^{\circ}$  съ передней частью продольной координаты корабля, то это показаніе единственное и не можетъ быть выбора между угломъ въ  $20^{\circ}$ , составленнымъ направлениемъ станціи съ направлениемъ передней части этой координаты и тѣмъ-же угломъ между направлениемъ станціи и задней частью координаты.

Въ случаѣ опредѣленія направления береговой станціи, это вполнѣ очевидно и не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, приближается ли корабль къ береговой станціи или отъ нея удаляется, такъ какъ при обратной интерпретаціи береговая станція оказалась бы въ морѣ, что абсурдно.

Если, въ случаѣ сильнаго тумана, сигналы посылаемые какимъ нибудь пароходомъ, указываютъ, что онъ береть курсъ близкій по направлению съ продольной линіей другого корабля и эти сигналы постепенно усиливаются, то ясно, что оба парохода приближаются другъ къ другу, но это

не показывает идуть ли они другъ къ другу или слѣдуютъ лишь по одному и тому-же курсу (направлению). Первый пароходъ запрашиваетъ телеграммой о курсѣ, по которому другой слѣдуетъ и котораго онъ намѣренъ держаться и такимъ образомъ устраняется всякое сомнѣніе въ возможномъ столкновеніи.

Направленіе, въ которомъ находится корабль по отношенію къ двумъ береговымъ станціямъ, можетъ быть отмѣчено по общезвестнымъ морскимъ методамъ.

Интерпретанція можетъ быть произведена на какой нибудь станціи и на суднѣ отошедшемъ отъ нея по прямой линіи на опредѣленное разстояніе. Этихъ двухъ наблюденій достаточно для опредѣленія положенія корабля.

Интересно примѣненіе пеленгатора для оказанія помощи судамъ потерпѣвшимъ аварію во время сильного тумана или въ темнотѣ. Послѣ приема сигналовъ обѣ аваріи, капитанъ спасательного судна информируется о положеніи пострадавшаго корабля и ему даются нѣкоторыя другія указанія для того, чтобы онъ могъ взять правильный курсъ, затѣмъ пострадавшему кораблю предлагаетъ передавать букву Ж или нѣкоторый другой условный сигналъ. Далѣе приводится въ дѣйствіе пеленгаторъ спасательного судна и опредѣляется направленіе въ которомъ находится пострадавшее судно. Затѣмъ судно поворачиваетъ руль до тѣхъ поръ, пока его продольная линія (носъ корабля) не совпадетъ со стрѣлкой пеленгатора при

максимальномъ звукъ въ телефонъ. Далъе спасатель-  
ному судну слѣдуетъ дать прямой курсъ и оно до-  
стигнетъ пострадавшаго судна въ кратчайшій срокъ.  
Пеленгаторъ съ успѣхомъ примѣняется при входѣ  
въ такіе порты, какъ Нью-Йоркъ, гдѣ атмосферные  
разряды временами мѣшаютъ радиотелеграфнымъ  
сигналамъ, такъ какъ онъ даетъ возможность устрѣ-  
нить нежелательные сигналы. Прежде всего въ цѣль  
включается одна рамка, если данная станція не слыш-  
ны, то включается въ цѣль и испытывается и вто-  
рая рамка. Если сигналы этой станціи принимают-  
ся рамкой, то 50% мѣстной интерференціи можетъ  
быть при нѣкоторыхъ условіяхъ совершенно устра-  
нены или по крайней мѣрѣ уменьшены до вели-  
чины, которой можно пренебречь.

Если желательно, то можно пользоваться обѣими  
рамками пеленгатора, но въ такомъ случаѣ стрѣлка  
гоніометра совпадетъ съ направленіемъ станціи,  
сигналы которой принимаются. Ясно, что въ этомъ  
направленіи интенсивность принимаемыхъ сиг-  
наловъ будетъ наибольшая, въ то время, какъ сиг-  
налы всѣхъ другихъ станцій нележащихъ съ ней  
на одной линіи будутъ слабѣе или совершенно не  
будутъ слышны.

При благопріятныхъ условіяхъ пеленгаторъ даетъ  
показанія съ точностью до двухъ или трехъ гра-  
дусовъ; ошибка, свойственная самому прибору не  
превышаетъ ОДНОГО градуса.


Если аппаратъ этотъ работаетъ съ карбонодовымъ  
детекторомъ, то дальность его дѣйствія равна 40-50  
милямъ, но если онъ снабженъ детекторомъ со

свинцовыимъ блескомъ, то дальность его дѣйствія 160 - 170 миль. Для морскихъ цѣлей примѣняется второй детекторъ. Пеленгаторъ оказался годнымъ для приема длинныхъ волнъ съ большого разстоянія.

Послѣднія испытанія надъ подобной антенной были произведены Радиотелеграфной Компанией Маркони въ Америкѣ на приемной станціи „Велмар“ въ Штатѣ „Н. Ё.“

Антенные рамки были подняты на мачту 450 футовъ высотой, а приемные аппараты расчитаны на длину волнъ до 10000 метровъ включительно. Съ приемникомъ незатухающихъ колебаній удалось принять во время дня сигналы станцій Маркони въ Карнарвонъ и въ Клиффденъ въ Ирландіи, а также германскихъ станцій въ Науенъ и Ганноверъ. Направленія этихъ станцій были легко найдены со значительной степенью точности.

### 679. Пеленгаторъ Зейбта, рис. 264, со-

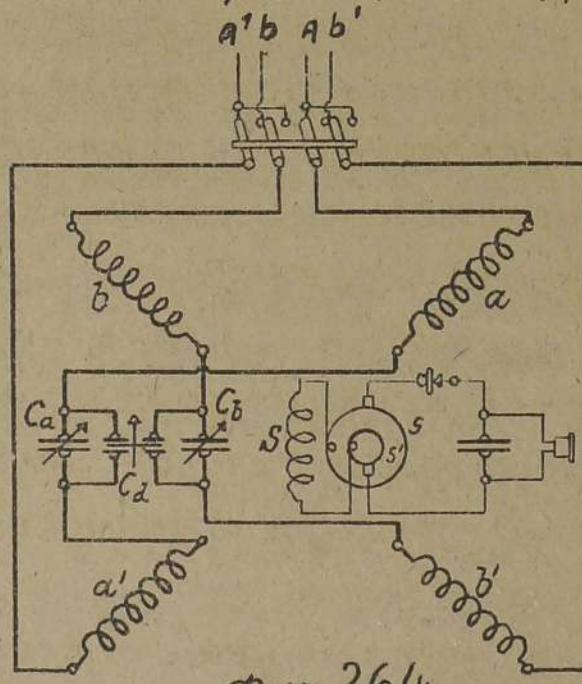

фиг. 264.


стоить изъ двухъ неподвижныхъ цилиндрическихъ катушекъ  $a'a'$  и  $b'b'$ , расположенныхъ одна надъ другой. Два перемычныхъ конденсатора  $C_a$  и  $C_b$ , которые служатъ для настройки съ приходящей волной, механически связаны другъ съ другомъ (рис. 265) и включены въ цѣпь не параллельно съ неподвиж-

ными катушками, а послѣдовательно во избѣжаніи такимъ образомъ полученія двухъ волнъ.

Для измѣненія длины волны скачками, неподвижные катушки разбиты на секціи.

Для приема очень длинныхъ волнъ включаютъ къ каждому пере-

мѣнному конденсатору  $C_a$  и  $C_b$  еще по конденсатору. Открытыя колебательные цѣпи по присоединеніи антеннъ должны быть настроены точно на одну и ту же основную длину волны. Это достигается включениемъ или добавочной катушки или маленькимъ перемычнымъ конденсаторомъ  $C_d$  („разностнымъ“). Конденсаторъ  $C_d$  состоитъ изъ двухъ неподвижныхъ и одной подвижной пластинки. Неподвижные пластиинки соединены съ  $C_a$  и  $C_b$ , какъ видно на рис. 264. При вращеніи подвижной пластиинки емкость одного изъ конденсаторовъ увеличивается, а другого уменьшается. Благодаря такому устройству, получаемъ не только маленькое измѣненіе емкости антеннъ, но и измѣненіе емкостей  $C_a$  и  $C_b$ .

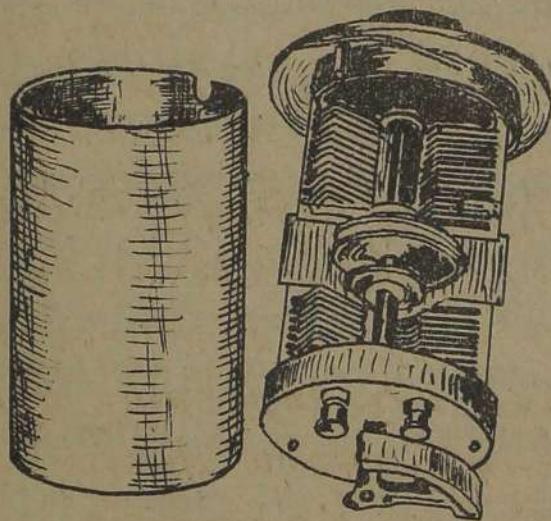

Фиг. 265.

Маленький переменный конденсаторъ служить также для полученія минимального звука въ телефонѣ. Катушка связи (s) состоить изъ двухъ отдельныхъ катушекъ съ общей осью вращенія, которыя подраздѣлены также на секціи для различныхъ длинь волнъ.

Направленіе приходящей волны можно было бы опредѣлить, вращая катушку связи до тѣхъ поръ, пока не получимъ въ телефонѣ наиболѣе сильнаго звука. Гораздо болѣе точныхъ результатовъ наблюденія достигнемъ, если сдѣлаемъ 2 отсчета положенія катушки связи, при которыхъ сила звука въ телефонѣ будетъ наименьшая, такъ какъ эти мыста наиболѣе рѣзко ограничены. Для этой цѣли подыскиваютъ такія два положенія минимумъ звука справа и слѣва вблизи него, чтобы получилась одинаковая сила и высота звука; изъ обоихъ результатовъ берутъ среднее значеніе.

Если для вышеупомянутыхъ измѣреній примѣнимъ усилитель, то необходимо обратить вниманіе на то, что благодаря него минимумъ звука будетъ расплывчатымъ, такъ какъ онъ увеличиваетъ болѣе слабые звуки, нежели сильныя. При минимумѣ не должно быть слышно ничего въ телефонѣ въ тѣхъ случаяхъ:

- 1) когда переменное поле обѣихъ неподвижныхъ катушекъ, слѣдствіе незначительной настройки антенныхъ цѣпей, создаетъ сдвигъ фазъ и такимъ образомъ получается эллиптическое вращающее поле или
- 2) когда приходящая волна представляеть

эллиптическое вращающее поле, которое можетъ получиться какъ результатъ сліянія поля передающей волны съ отраженной волной того же передатчика.

Въ первомъ случаѣ несоразмѣрность антенныхъ цѣпей и уголъ сдѣга ихъ полей устраняется маленькимъ перемѣннымъ конденсаторомъ и тѣмъ самымъ получаемъ, что въ телефонъ ничего не слышимъ, между тѣмъ какъ во второмъ случаѣ этого избѣжать нельзя по вполнѣ понятнымъ причинамъ.

Предѣль угла, при которому ничего не слышно, долженъ быть обязательно малъ. Необходимо обратить вниманіе на то, чтобы при вращеніи приемной катушкой  $S$  не разстроить антенные цѣпи, такъ какъ это можетъ извлечь за собой ошибку при опредѣленіи направленія. Степень этой разстройки зависитъ только отъ мощности, которую воспринимаетъ детекторъ, чтобы приходящіе знаки сдѣлять доступными чтенію, но не отъ числа витковъ  $S$ . Ошибка, которая получается благодаря обратному дѣйствію детекторной цѣпи на общее поле неподвижныхъ катушекъ можно устраниТЬ только уменьшеніемъ доставляемой мощности детектору, т.е. должны примѣнять по возможности болѣе чувствительные детекторы или же усилитель.

Антены для этой цѣли примѣняются самыхъ различныхъ видовъ. Для того, чтобы обойтись одной мачтой, пользуются поэтому замкнутой или треугольной поверхностью.


Менѣе подходяща земная антenna, такъ какъ при ней весьма часто получается неопределенный минимумъ звука. Различные виды антеннъ

для этой цѣли приведены на стр. 236 и 237.

Зейбъ въ послѣднихъ своихъ изслѣдованіяхъ примѣнялъ антенну приведенную на рис. 6, стр. 237.

680. Опредѣленіе направленія радиостанціи посредствомъ рамочной антенны.

Каждая рамочная антenna (рис. 266, 267 и 268) можетъ служить для опредѣленія мѣстонахожденія передающей радиостанціи, если ее снабдить вращающейся осью и кругомъ, раздѣленнымъ на градусы. Рамку вращаютъ до тѣхъ поръ, пока въ те-

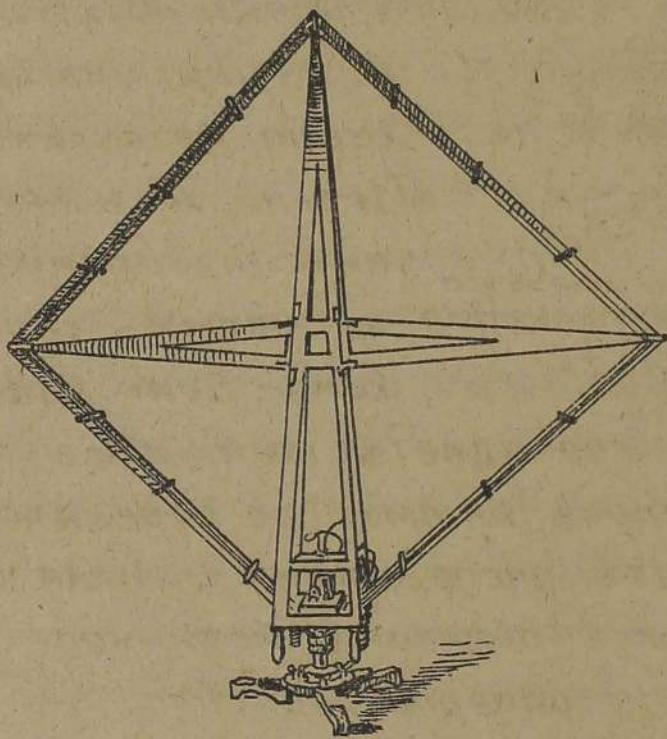

фиг. 266.

лефонъ получится наиболѣе сильный звукъ. Тогда его поверхность совпадаетъ съ направленіемъ приходящей волны. Болѣе точные результаты получимъ, если отмѣтимъ градусъ на кругѣ рамки, когда въ телефонъ не слышно передаваемыхъ знаковъ, что наблюдается при 4 положеніяхъ. Каждыя два наблюденія даютъ одинъ и тотъ же уголъ, биссек-

тристса котораго должна совпастъ и дать искомое направлениe: При помощи рамки дѣлается опредѣленіе мѣстонахожденія радиостанціи гораздо проще, чѣмъ при помощи пеленгаторовъ Маркони и Зейбта.



Переносная рамочная антенна съ усилительнымъ приемникомъ въ работе.

Фиг. 267.


Здѣсь отпадаетъ настройка открытыхъ цѣпей и переключеніе антеннъ, требующихъ большого вниманія наблюденія. При этомъ получаются крупныя погрѣшности въ наблюденіи благодаря присутствію металлическихъ стѣнъ и т. п., такъ какъ рамочная антенна пронизывается весь-ма малымъ силовымъ потокомъ.

Если при измѣреніяхъ

биссектрисса совпадаетъ, напримѣръ съ сѣверо-южнымъ направлениемъ, то передаточная радиостанція будетъ расположена или на сѣверъ или на югъ. Такимъ образомъ истинное положеніе радиостанціи не опредѣлено.

По способу Хофмана можно очень просто найти направлениe радиостанціи, если на колебанія рамки наложить колебанія отъ вспомогательной простой и высокой антенны, сила которой независима отъ направления приходящей волны.

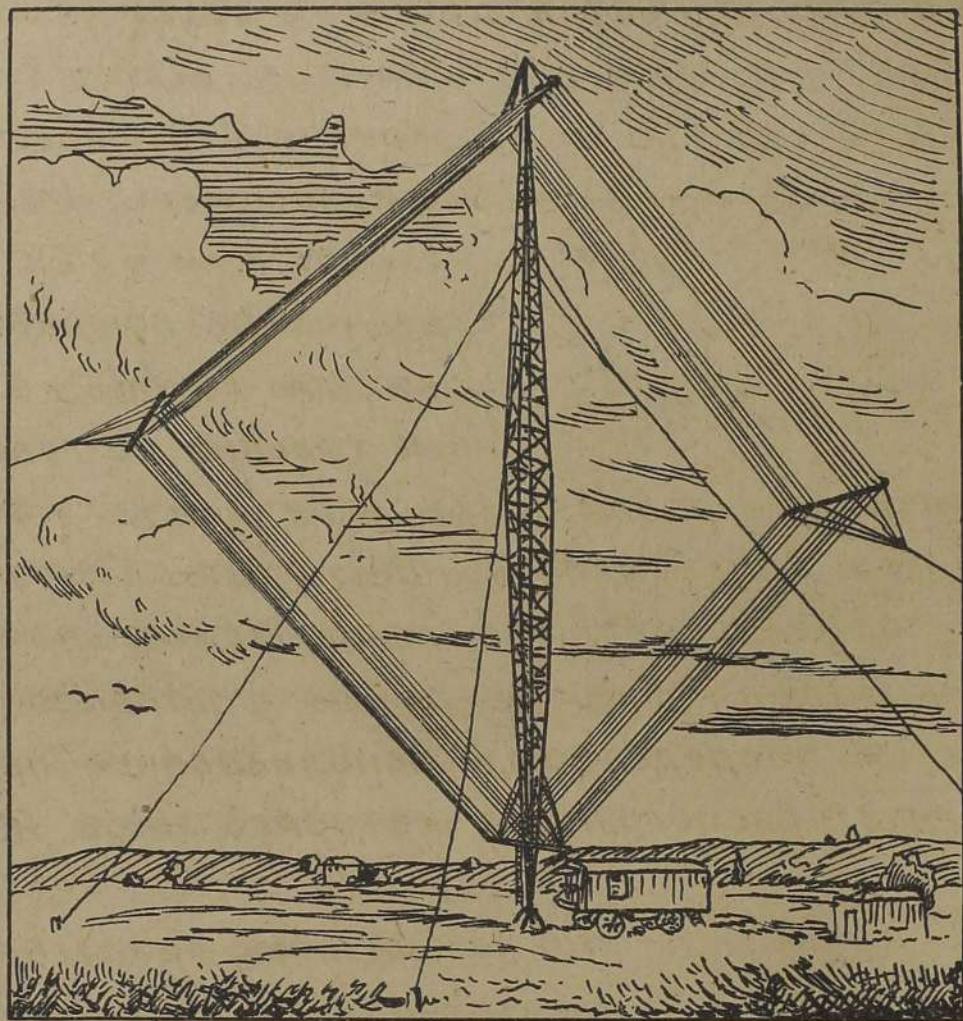Синусоидальная кривая I, рис. 269, полученная нанесенiemъ на ординатъ индуктированной Э. Д. С.,  $E$ , въ зависимости отъ поворота угла  $\alpha$  рамки, пер-




Рамочная антенна 40 метровъ высотой, въ „Geltow”  
(приемникъ мощной радиостанціи въ Науенъ)\*)

фиг. 268.

пендикулярной къ искомому направлению. Предположимъ, что значение Э.Д.С., возбуждаемая отъ вспомогательной антенны находится на разстояніи параллельной оси абсциссъ  $E_h$ , тогда кривая ІІ изображаетъ Э.Д.С.,  $E + E_h$ , въ зависимости отъ угла  $\alpha$ . Точка пересѣченія кривой ІІ съ осью абсциссъ вновь даетъ положеніе рамки, когда  $E + E_h = 0$ ; если  $E = E_h$ , то


Примѣчаніе.\*) При такомъ устройствѣ одновременно передаютъ и принимаются радиограммы между двумя мощными опредѣленными радиостанціями (напр., Науенъ и „Sayville“). При 20 метр. боковой длины рамки принимаются сигналы съ американскихъ радиостанцій: „New Brunswick“, „Tuckerton“ и т.д. настолько сильно, что на разстояніи 10 метровъ отъ приемника можно читать свободно телеграмму; съ 30 метр. рамкой въ хорошую погоду можно свободно принимать радиограммы отъ радиостанцій, находящихся на разстояніи отъ 10000 до 14000 километровъ.

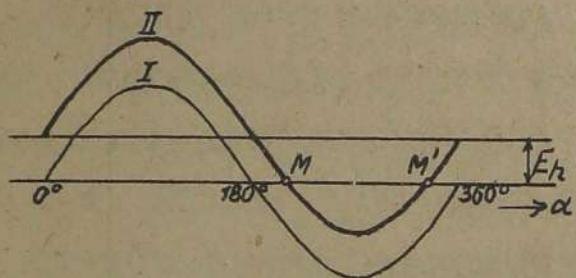кривыя приближаются другъ къ другу или сливаются,



если  $E_h > E$ , то кривая II не пересечет оси абсциссъ. Въ томъ случаѣ, если  $E > E_h$ , то, найдя четыре положенія рамки, при которыхъ ничего не слышно въ телефонъ,

получимъ два различныхъ угла  $\beta$  и  $\beta_1$ , рис. 270. Какой изъ двухъ угловъ нужно дѣлить пополамъ, чтобы получить искомое направленіе, зависитъ отъ направленія обмотки рамки и послѣднее выполняется посредствомъ использования передатчика, мѣсторасположеніе котораго намъ известно.

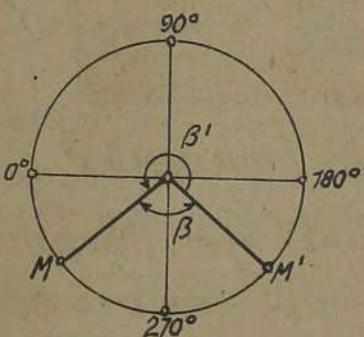

Фиг. 270.

По большей части вліяніе вспомогательной антеннны велико.

Въ этомъ случаѣ связываютъ ее индуктивно безъ настройки съ рамочной антенной или настраиваютъ ее при соответствующей слабой связи. Цѣлесообразнѣе продѣлать измѣренія при

нѣсколькихъ значеніяхъ  $E_h$ , которыя получимъ, измѣнивъ связь. Изъ найденныхъ значеній брать среднее. Вмѣсто особой добавочной антеннны въ особенности при приемѣ короткихъ волнъ, часто бываетъ достаточно одной поверхности рамки, которая тогда заземляется. Для определенія мѣсторасположенія приемной радиостанціи, нужно примѣнить двѣ рамки, вложенные одна въ другую и врачаю-

щихся около общей оси. Одна рамка настраивается на первый передатчикъ, а другая - на второй. Укрепленными на обѣихъ рамкахъ стрѣлками можно сдѣлать отсчетъ угловъ, образованныхъ съ одной стороны связующей линіи искомаго мѣста съ передатчиками, а съ другой связующей линіи обоихъ передатчиковъ, благодаря чему опредѣляется расположение приемника, если известно мѣсто расположение обоихъ передатчиковъ.

### Глава семьдесятъ первая.

#### Телефоны, примѣняемые въ радиотелеграфіи.

681. Телефоны, примѣняемые въ радиотелеграфіи, могутъ быть классифицированы по слѣдующимъ типамъ: "магнитные", "электродинамические", "электростатические" и "термические". Магнитный телефонъ наиболѣе до сихъ поръ употребителенъ.

682. Магнитные телефоны. Въ наилучшѣ дѣйствующихъ приборахъ этого типа небольшия токи, передаваемые въ ихъ обмоткахъ, производятъ измѣненія поля постояннаго магнита и вызываютъ этимъ движение легкаго желѣзного или стальнаго якоря. Обычно якоремъ служить тонкая диафрагма изъ ферротипнаго желѣза, помѣщенная вблизи двухъ полюсныхъ наконечниковъ подковообразнаго магнита, причемъ полюсные наконечники сдѣланы изъ мягкаго желѣза, будучи продолженіями стального тѣла и несуть на себѣ обмотки. Требованія при проектированіи телефоновъ для цѣлей безпроводной телеграфіи отличны отъ господствующихъ въ обыкновенной телефоніи.

Сила притяжения діафрагмы приблизительно пропорціональна  $\Phi^2$ , где  $\Phi$  есть магнитный потокъ чрезъ металлическую діафрагму, проходящій отъ одного полюса къ другому. При токѣ въ обмоткахъ эта сила становится  $(\Phi + d\Phi)^2$ . Откуда сила притяжения увеличивается вслѣдствіе прохожденія тока пропорціонально  $2\Phi d\Phi$ , если пренебречь величиной 2-го порядка малости  $(d\Phi)^2$ . Поэтому, чѣмъ больше постоянный магнитный потокъ, тѣмъ лучше будетъ дѣйствовать приборъ. Потокъ можно увеличить тремя способами: 1) усиливая магнитное поле, 2) броя болѣе толстыя діафрагмы и 3) сокращая воздушный промежутокъ; при этомъ магнитное насыщеніе діафрагмы ставить предѣль полезному увеличенію силы магнита. Изъ діафрагмъ даннаго диаметра черезъ болѣе толстую пройдетъ большее число магнитныхъ силовыхъ линій; она жестче и слѣдовательно можетъ быть придинута ближе къ полюсамъ. Однако предѣльная ея толщина обусловливается увеличеніемъ жесткости и инерціи. Множитель  $d\Phi$ , обусловленный токомъ для данной силы его тѣмъ больше, чѣмъ больше число витковъ проволокъ связано съ магнитной цѣлью. Когда же задана вводимая Э.Д.С., то приходитъ сї считаться съ сопротивленіемъ обмотокъ, оно требуетъ, чтобы катушки были возможна меньшаго съченія и расположены по возможности правильнымъ окружностямъ. Катушки обычно помѣщаются у наружныхъ концовъ полюсныхъ наконечниковъ; отсюда слѣдуетъ, что они должны быть насколько возможно сокращены въ съченіи для уменьшенія

сопротивление магнитной цепи. Опытъ показываетъ, что діафрагма должна имѣть диаметръ не свыше 2 дм., при толщинѣ между четырьмя и восемью тысячными дюйма и быть крѣпко зажата по краямъ. Чѣмъ меньше диаметръ и чѣмъ она тоньше, тѣмъ выше собственный тонъ діафрагмы. Полюсы должны быть настолько приближены къ діафрагмѣ, чтобы притягивать ее къ себѣ почти до соприкосновенія. По этой причинѣ желательно имѣть возможность регулировать разстояніе магнитовъ отъ діафрагмы. Телефоны обычнаго образца карманныхъ часовъ могутъ имѣть обмотки изъ эмалированной мѣдной проволоки 0,03  $\text{мм}$  почти съ 10000 оборотовъ и двѣ тысячи омовъ сопротивленія.

Элементарная приближенная теорія показываетъ, что эффектъ дѣйствія можетъ быть представленъ емкостно-индукціонною цепью, включеною шунтомъ къ части сопротивленій телефонныхъ обмотокъ. Пусть  $L'$ ,  $C'$ ,  $R'$  относятся къ этой фиктивной цепи, причемъ  $R'$  заключаетъ въ себѣ сопротивленіе  $r$ , общее для фиктивной и дѣйствительной цепей.

Пусть  $L$  и  $R$  обозначаютъ самоиндукцію и сопротивленіе обмотокъ. Тогда, если  $\tau/2\pi$  есть собственная частота колебаній одиночной телефонной діафрагмы,  $b$  — ея коэффициентъ затуханія, т. — коэффициентъ зависящій отъ величины магнитнаго потока, проходящаго черезъ діафрагму и обмотки, получимъ:

$$R^2 = 1/L'C' ; 2b = R'/L_1 ; \tau^2 = R^2/L_1 .$$

Когда къ прибору приложено переменное напряженіе частоты, то эффективное сопротивленіе равна:

$$R + \frac{2mbw^2}{(w^2 - p^2)^2 + 4b^2w^2},$$


а эффективная самоиндукція равна:

$$L = \frac{m(w^2 - p^2)}{(w^2 - p^2)^2 + 4b^2w}.$$

Послѣдняя величина на практикѣ часто становится отрицательной для нѣкоторыхъ значеній  $w$ .

„A. E. Kennely“ и „L. W. Pierce“ показали въ 1912 году очень изящнымъ способомъ хорошо известное „конденсаторное“ явленіе, производимое движениемъ діафрагмы. Они нанесли, измѣренныя каждымъ сопротивленіемъ для различныхъ частотъ, на векторную діаграмму слѣдующимъ образомъ: откладывали безваттные сопротивленія по оси ординатъ, а омическія — по оси абсциссъ. Измѣрялось безваттное и омическое сопротивленіе для каждой изъ нѣкотораго числа частотъ, сначала съ зажатою неподвижно діафрагмою, а потомъ со свободною. На оси абсциссъ откладываются омическія сопротивленія, а по оси ординатъ безваттныя. Послѣ нанесеній векторіальной разности между точками соответствующей частоты на обѣихъ кривыхъ получился кругъ, изображающій „добавочное кажущееся сопротивленіе прибора.“ За этой работой послѣдовала работа „A. E. Kennely“ и „H. A. Affel“ а, которая опубликована въ 1915 году. Фиг. 271, 272, 273 и таблица даютъ нѣкоторые изъ полученныхъ ими результатовъ; на фиг. 271 точки А, В, С и т. д. отно-

сятся къ наблюденіямъ со свободною діафрагмою;  
а, б, с получены съ зажатою діафрагмою, а линіи в, г

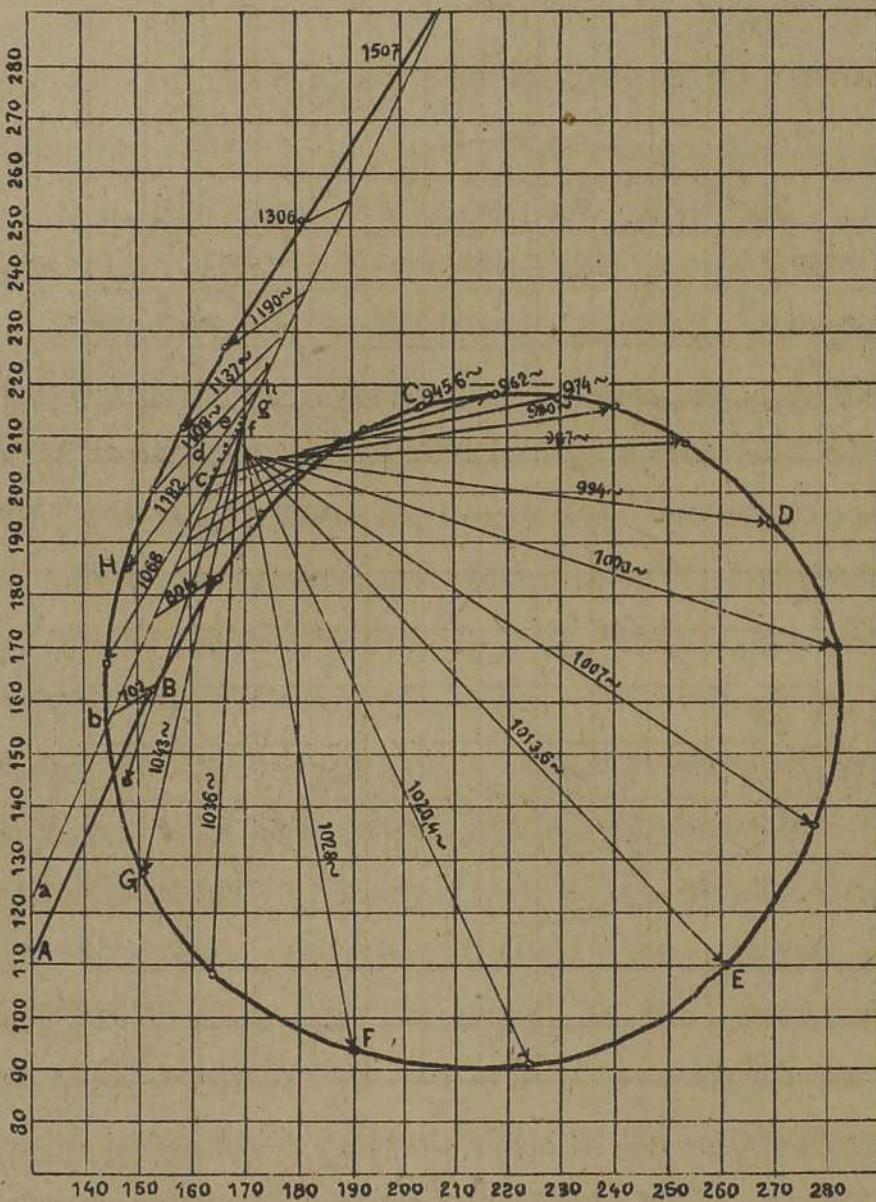


Фиг. 271.

с С, d D и т. д. суть векторы „добавочнаго кажущагося сопротивленія” при отмѣченныхъ частотахъ.

Эти векторы перенесены на фиг. 272 и даютъ круговую діаграмму.

Скалерная діаграмма, передающая тѣ же результаты, дана на фиг. 273. Авторы доказываютъ,

ЧТО СЪ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРѦНІЯ ЕСТЬ У  
ВСЯКАГО ТЕЛЕФОНА ЧЕТЫРЕ СУЩЕСТВЕННЫЯ И ХАРАКТЕ-  
РЕМЪННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЪ ОМАХЪ.

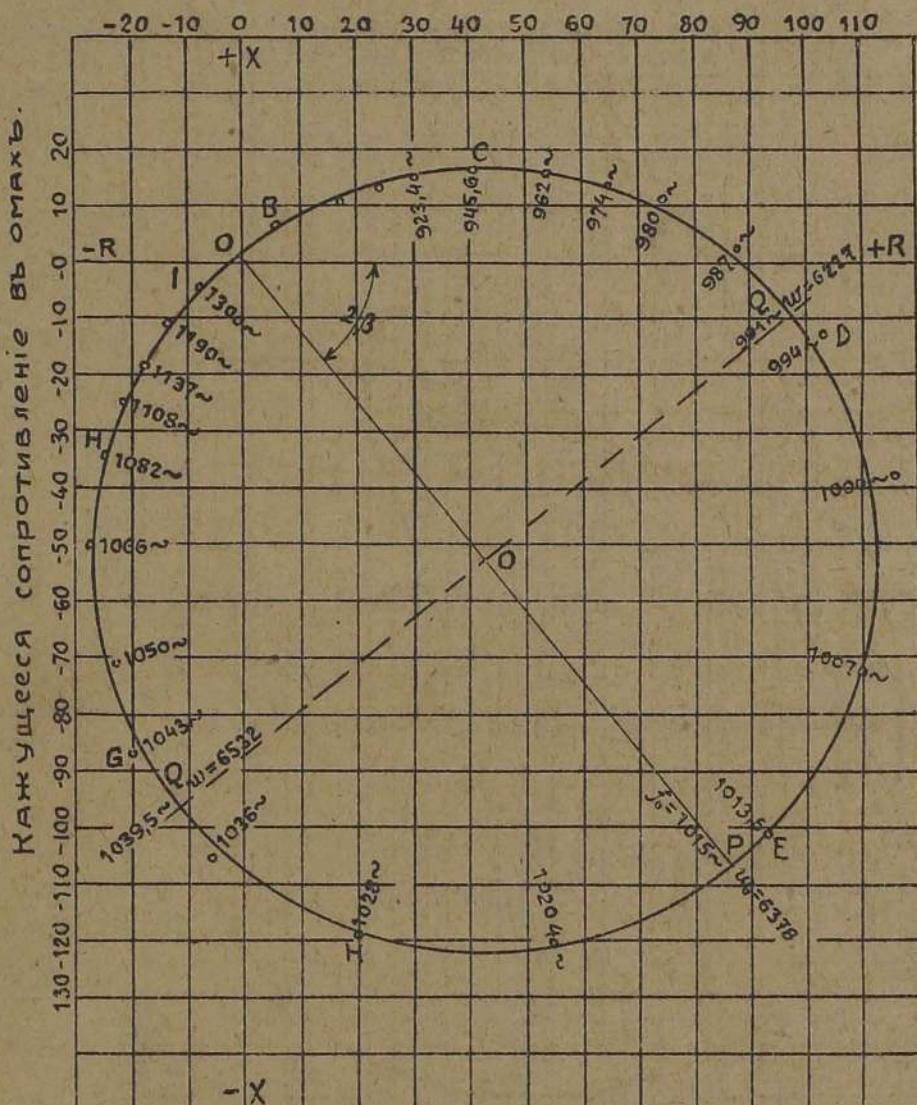


Фиг. 272.

ристической постоянныя, именна :

- 1) „силовой факторъ“ или электромагнитное притяженіе діафрагмы на единицу силы тока въ обмоткахъ,
- 2) „эквивалентная масса“ діафрагмы,
- 3) „сопротивленіе движенію“ діафрагмы, происходящее отъ внутренняго тренія, потерь на вихревые

токи, трение о воздухъ и звуковыя волны,

4) „постоянная жесткость“ или упругая сила на единицу смыщенія, отнесенная къ пункту (2).

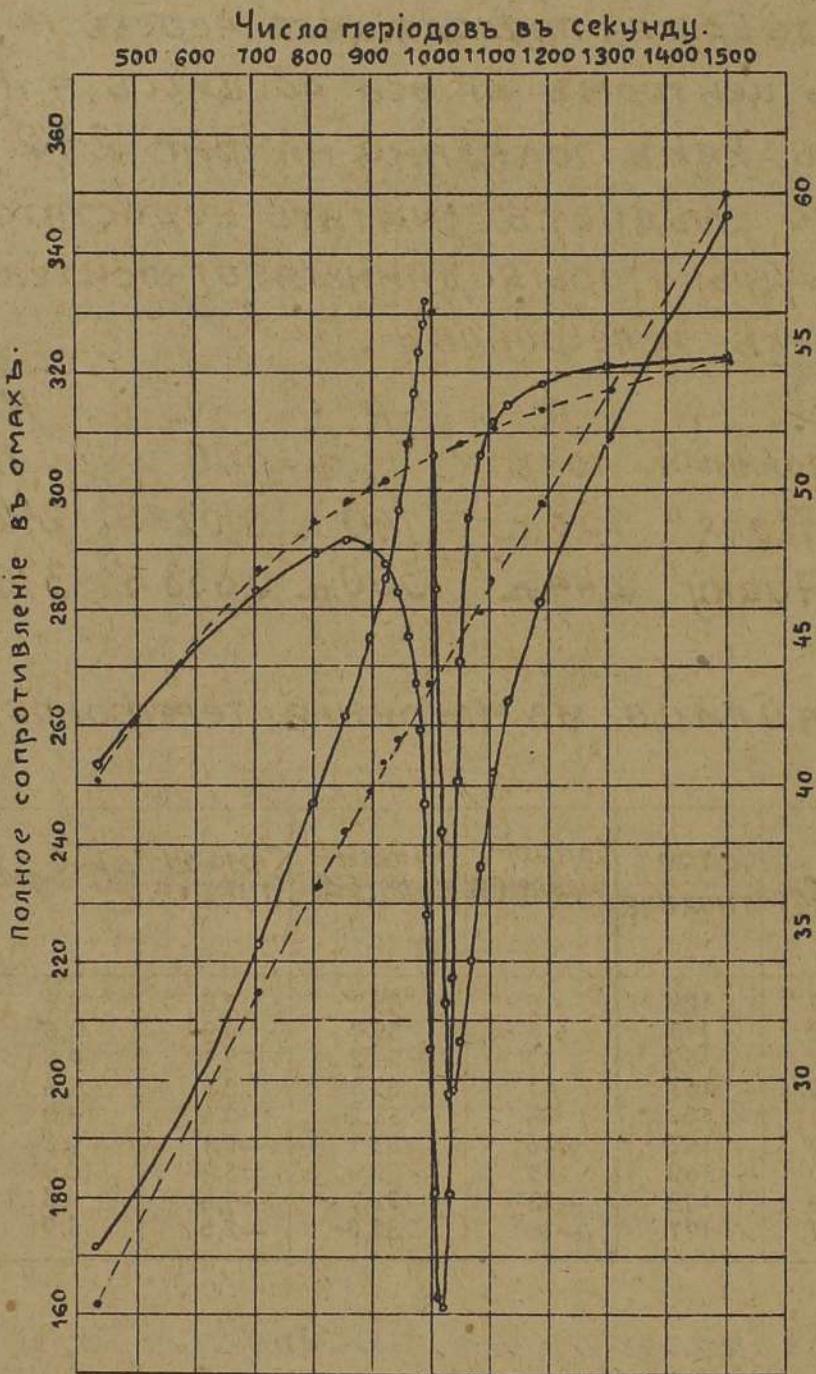

Фиг. 273.

Въ работе изслѣдуются вліяніе измѣненія герметичности колпачка, вліяніе температуры и другихъ факторовъ; кроме того сдѣлано по-

пытка дать теорію вопроса. Слѣдуетъ упомянуть, что вышеупомянутыя формулы эквивалентны векторной діаграммѣ дополнительного кажущагося сопротивленія, состоящей изъ круга, проходящаго черезъ начало координатъ съ центромъ на оси абсциссъ, а не ниже оси абсциссъ, какъ показано на фиг. 272, а потому теорію слѣдуетъ считать недостаточной.

Приведемъ нѣкоторыя данныя относительно обыкновенныхъ телефоновъ:


	R.	R.	L.	R.	L.
Постоянный токъ			$\pi = 500$		$n = 1000$
Телефонъ "Ader"	158 л	190 л	0,028Н	212 л	0,019Н
Телефонъ "Aubry"	244 л	300 л	0,088 Н	376 л	0,063Н

### Таблица измѣреній телефоновъ.

Частота.	Сопро- тивленіе.	Сопро- тивленіе.	Самоин- дукція.	Самоин- дукція.	( $10^{-6}$ см)
429	124	6	38,7	2,8	1,8
702	145	8	35,7	0,9 <sup>+</sup>	1,6 <sup>+</sup>
857	157	17	34,2	2,1	2,6
946	163	41	33,5	2,8	3,3
987	166	88	33,2	0,4	6,0
1 000	167	116*	33,1	-6,1	9,2
1 020	160	55	32,9	-18,7*	10,5*
1 066	172	-28*	32,5	-9,5	4,8
1 137	177	-16	32,0	-2,5	1,0


683. Телефонъ "S. G. BROWN" а. Проектъ описаный "S. G. Brown"омъ показанъ въ планѣ и разрезѣ на рис. 274 и 275. Здѣсь А есть футляръ и В - ушная часть, Е - стальная полоска, одинъ конецъ которой прикрѣплена къ плоскому выступу Е<sup>1</sup> футляра посредствомъ двухъ регулиро-

вочныхъ винтовъ Е<sup>2</sup>. № 5 представляютъ сло-

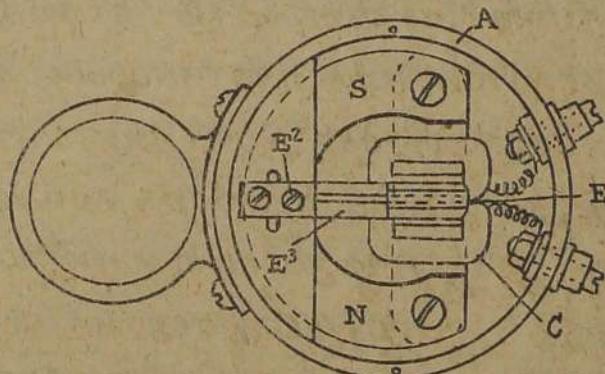

фиг. 274.

верный и южный полюсы магнита, къ которыимъ

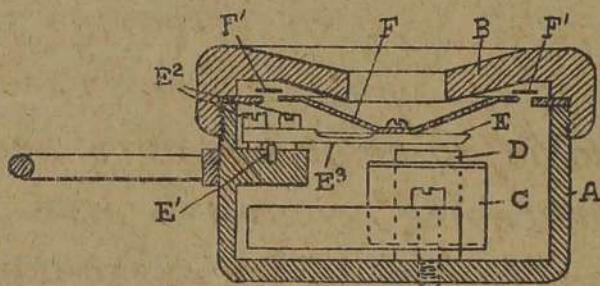


фиг. 275.

прикреплены L-образные стержни, вертикальныя части которыхъ образуютъ сердечники D катушекъ С. Концы этихъ сердечниковъ наклонены одинъ къ другому подъ полоскою Е. Часть Е<sub>3</sub> полоски вырѣзана для увеличенія ея гибкости.

Употребительный періодъ собственныхъ колебаній отъ 800 до 1000 въ секунду. F есть легкая коническая алюминиевая диафрагма (не показанная на фиг. 274) прикрепленная въ центръ къ полоскѣ Е въ точкѣ эксцентричной по отношенію къ оси сердечника D. Периферія F плотно прилегаетъ къ футляру или можетъ быть упруго прикреплена къ футляру посредствомъ кольца изъ бумаги, изъ ткани (*tissue paper*) F<sup>1</sup>.

Степень приближенія Е къ сердечнику D можетъ быть регулируема, какъ показано на фиг. 276. Если установочный винтъ имъеть золотой или платиновый наконечникъ, то имъ можно воспользоваться для замыканія катушки на короткую, когда въ приборъ попадетъ чрез-

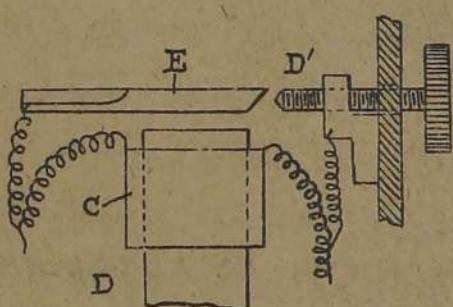

Фиг. 276.


мърно сильный токъ, какъ указывается на эскизъ.

#### 684. Настроенные телефоны : монотелефонъ.

Когда діафрагма или полоска телефона расчитывается для колебаній при

определенной частотѣ, то ее называютъ настроенной. Монотелефонъ „Mercadier“ состоитъ изъ толстой діафрагмы, опирающейся въ трехъ точкахъ и приводимый въ дѣйствіе обычнымъ способомъ посредствомъ поляризованнаго электромагнита. Приборъ, показанный схематически на фиг. 277, чувствительность прибора „Mercadier“.

Ферротипная діафрагма закрѣплена между натянутого проволокою и неподвижною осью; высота тона устанавливается червячною шестернею, контролирующей натяженіе проволоки. Электрическія части (не показанныхъ на эскизѣ) такія же, какъ и въ обыкновенныхъ приборахъ. Настроенные телефоны не оказались очень полезными для связи съ сигналами музикальной искрой. Звукъ искры

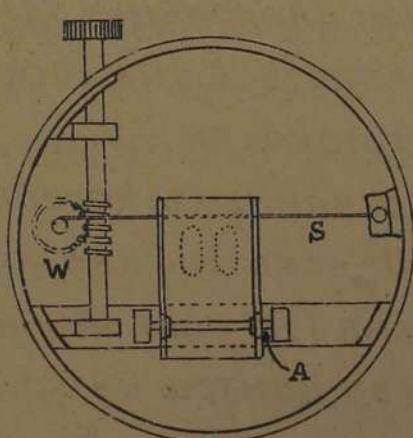

Фиг. 277.

очень богатъ обертонами и когда приемникъ настроенъ на частоту искръ, то энергія основного тона воспринимается діафрагмою, а энергія обертоновъ отбрасывается.


**685. Резонаторы.** Добавленіе акустического резонатора къ телефонному приемнику испытывалось многими. Эти резонаторы обычно состоять изъ воздушной камеры, которую можно устанавливать на высоту тонн сигналовъ измѣненіемъ внутренней емкости или открываніемъ отверстій. Они оказались мало улучшающимъ приемъ для искровыхъ сигналовъ, въроятно по той же причинѣ, какъ описанные въ послѣднемъ параграфѣ.

**686.** „L.W. Austin“ нашелъ для магнитнаго прибора зависимость между высотою тона и величиною электродвигущей силы, показанную кривой фиг. 278, дающей минимальную слышимость.

Этотъ вопросъ тѣсно связанъ съ вопросомъ относительно чувствительности уха къ тонамъ различной высоты.

**687. Телефонъ высокой частоты.**

Въ спецификаціи „U.K. 100281, Societ  FRANCAISE Radioelectrique“ описывается новый видъ телефона, пригоднаго для не-

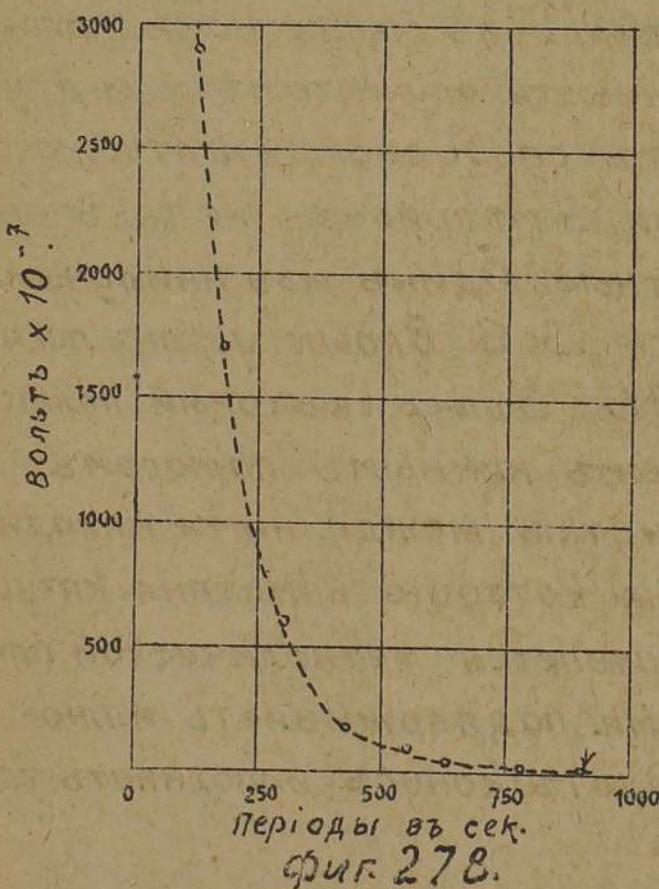


Фиг. 278.

посредственнааго введенія въ цѣль высокой частоты приемной станціи, особенно въ случаѣ приема біеніями. Магнитный сердечникъ состоить изъ тонкихъ слоевъ мягкаго жельза, высокой проницаемости, а діафрагма имѣть поперечные вырезы или же состоять изъ рамки съ натянутыми проволоками мягкаго жельза, чьмъ потери на вихревые токи сокращаются до минимума и утилизируется наилучше возможная часть діафрагмы. Приборъ имѣть относительно небольшое лишь число витковъ проволоки и постоянный токъ, проходящій по обмоткѣ даетъ наилучшее намагничиваніе жельза. Приборъ включается прямо или косвенно въ цѣль антennes, а для приема біеніями послѣдовательно съ обмотками его включается генераторъ местныхъ колебаній.

688. Электродинамические телефоны. Въ этомъ типѣ телефоновъ катушка, пропускающая черезъ себя токъ, находится въ магнитномъ полѣ, производимомъ постояннымъ магнитомъ или другою катушкою, и можетъ свободно двигаться около положенія равновѣсія. Эти приборы не такъ чувствительны, какъ магнитные. Одинъ изъ наилучшихъ проектовъ принадлежитъ „S. G. Brown“у; онъ показанъ на фиг. 276 и 279. Здѣсь съверный полюсъ окруженъ кольцеобразнымъ южнымъ полюсомъ. Въ кольцевомъ промежуткѣ между ними находится круговая рамка  $C'$ , на которую намотана катушка  $C$ . Рамка  $C'$  поддерживается металлической пластинкой  $E$ , которая сама поддерживаетъ алюминиевый конусъ  $F$ . Этотъ конусъ исполняетъ

же функции, что и конусъ F на фиг. 275, стр. 468.

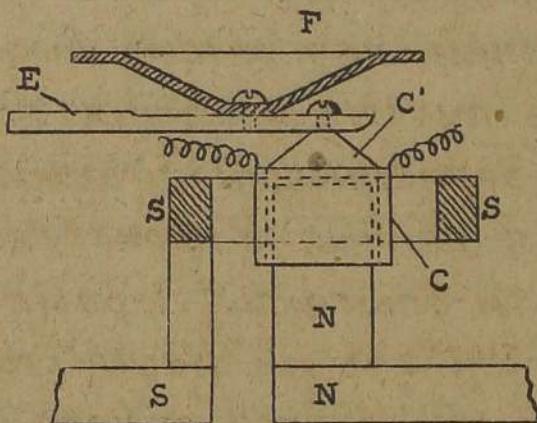

фиг. 279.

689. Электростатические или конденсаторные телефоны. Говорящій конденсаторъ, со времени открытия его Вилльямомъ Томсономъ въ 1863 году, былъ изслѣдованъ и разработанъ нѣсколькими лицами. „Pollard“ и „Garnier“ пользовались конденсаторомъ въ 1874г., за два года до изобрѣтія электромагнитнаго телефона.

„Cornelius, Hergen“ и „Dunand“ омъ во Франціи съ конденсаторомъ отъ 5 MF до 10 MF, „Нерг“ удалось осуществить телефонное сообщеніе между Парижемъ и Орлеаномъ, а также между Парижемъ и Туромъ (1881). Съ 1881 года „E.W.Giltay“ внесъ многое въ теорію говорящаго конденсатора.

Изслѣдованіе его главнымъ образомъ имѣть дѣло съ поляризаціей конденсаторовъ и онъ показалъ, что неполяризованные конденсаторы воспроизводятъ всѣ звуки октавою выше принятаго имъ. Среди работавшихъ по этому вопросу въ недавнее время слѣдуетъ упомянуть „Аргуаро-Роулус, Н. Авраам“ (1907) и „Рекерт“ (1909).


„Ort“ и „Rieger“ занимались этой проблемой съ 1907г., и сдѣлали докладъ о своихъ первыхъ опытахъ въ „ЕТЗ“, 1909г. Пользованіе аппаратомъ было упрощено главнымъ образомъ путемъ введенія подходящаго генератора вмѣсто заряжающей батареи. Здѣсь приведемъ нѣкоторыя данныя о произведенныхъ усовершенствованіяхъ и опытахъ. Первые конденсаторы, изготовленные „Ort“омъ и „Rieger“омъ были прямоугольной формы съ діэлектрикомъ въ видѣ натянутой бумаги. Края были зажаты, чтобы избѣжать шумовъ, происходящихъ отъ самого конденсатора. Потомъ стали пользоваться круглыми листочками, состоящими изъ тонкой бумаги, изъ ткани, пропитанной шеллакомъ и покрытой станиолемъ. Конденсаторы емкостью до 0,05-0,06мф. изготавливались изъ такихъ листовъ и примѣнялись, между прочимъ, для доказательства того, что конденсаторъ какъ одно цѣлое, колеблется какъ одна діафрагма и что сила производимаго имъ звука зависитъ отъ площади пластины. Эти бумажные конденсаторы никогда не были такъ чувствительны, какъ электромагнитные телефоны; въ чёмъ главнымъ образомъ повинно низкое сопротивленіе изоляціи (около 500000 амовъ).

Послѣ многочисленныхъ опытовъ остановились на резинѣ, какъ наиболѣшемъ матеріалѣ для листковъ по причинѣ ея высокихъ изолирующихъ свойствъ и малыхъ діэлектрическихъ потерь. Слюда, хотя и подходящая въ другихъ отношеніяхъ была оставлена по причинѣ этихъ потерь. Конструкція телефона съ резиновымъ конденсаторомъ по-

казана на фиг. 280. На алюминиевом барабане 10 см. диаметром, натянуты резиновые листки на manner барабанной кожи. Они закреплены по периферии, так что не может быть неправильных вибраций. Каждый листок имеет толщину от 0,3 до 0,5 м/м и весить около 400 мгр. Барабан покрыт колпачком e, снабженным контактами K<sub>1</sub> и K<sub>2</sub>, через которые производится соединение с пластинками, а на некотором расстоянии от коробки укреплена задняя пластина для отражения звука от внутренней поверхности конденсатора. Выбор материала для пластин определился лишь после многих сравнительных испытаний, после чего было принять алюминиевый листок толщиной в 0,001 м/м, как дающий наибольшую чувствительность. Он приклеивается к резиновым листкам специально выработанным способом. Сопротивление изоляции законченных конденсаторов емкостью в 0,088, достигается таким путем равным 400 мегаомов при 110 вольтах и 250 мегаомов при 240 вольтах. Заряжающее или поляризующее напряжение иметь большое значение к силе звука, даваемого приемником. Авторы нашли, что при 240 вольтах эта сила равна силе электромагнитного громкоговорящего приемника и существенно возрастает при напряжениях 300 и 400 вольтах.

Также было исследовано емкости с различной частотой. Емкость измерялась между частотами от 1800 до 6000 по методу Андерсона, причем не было обнаружено никакого изменения, независимо от того, прилагался или нет заряжающий

потенциалъ въ 240 вольтъ. Этимъ свойствомъ разсматриваемый телефонъ противопоставляется съ электромагнитнымъ, самоиндукція и эффективное сопротивленіе котораго значительно измѣняется вслѣдствіе собственныхъ колебаній діафрагмы. Конденсаторный телефонъ не импеть механическихъ колебаній собственнаго периода.

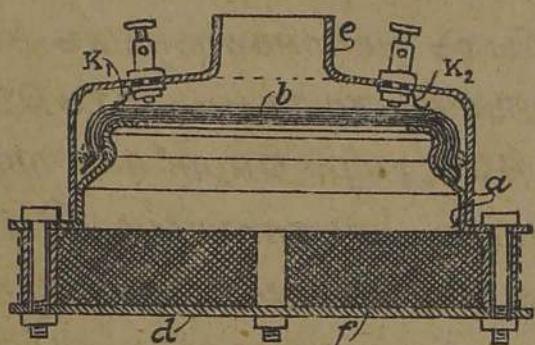

Фиг. 280.

Самоиндукція и эффективное сопротивленіе котораго значительно измѣняется вслѣдствіе собственныхъ колебаній діафрагмы. Конденсаторный телефонъ не импеть механическихъ колебаній собственнаго периода. Каждая изъ резиновыхъ діафрагмъ импеть свой собственныйй периодъ, но периоды отдельныхъ діафрагмъ различны, такъ что невозможно определеніе собственнаго периода колебаній всей системы. Кроме того расположение діафрагмъ въ нѣсколькихъ слояхъ даетъ такое хорошее затуханіе, что они вибрируютъ апериодически. Здѣсь нѣть дребезжанія какъ въ электромагнитномъ телефонѣ.

**690. Термические телефоны.** Ихъ было изобрѣтено нѣсколькихъ типовъ. Въ одномъ изъ самыхъ первыхъ длинная тонкая проволока была прикреплена къ серединѣ діафрагмы, такъ что удлиненіе и укорачивание проволоки при нагреваніи заставляло вибрировать мембрану. Такой телефонъ былъ очень нечувствительнымъ. Другой принципъ осуществляется въ типѣ спроектированномъ и построенномъ Экклесомъ въ 1906 году. Онъ состоять изъ короткой петли очищенной проволоки „Wollaston“, закрѣпленной въ короткомъ кускѣ узкой стеклян-

ной трубки. Фиг. 281 изображает приборъ въ натуральную величину. При употреблениі трубка, заключающая проволоку, вносится въ ушной проходъ.



Фиг. 281.

Внезапное нагреваніе проволоки небольшимъ токомъ создаетъ біеніе воздуха, дѣйствующее на барабанную перепонку. Иногда выгодно пропускать черезъ петлю непрерывно постоянный токъ.

Повидимому та же самая идея приблизительно въ то же время пришла въ голову „Gwodz“. Механическія детали были недавно улучшены и приборъ выпущенъ на рынокъ „De Lange“мъ. Приборъ, здѣсь изображенныій, былъ изготовленъ „S. V. Smith“омъ въ 1909г. и предназначенъ для измѣренія съ мостикомъ, производимыхъ прерывистымъ токомъ.

Было описано много конструктивныхъ разработокъ термотелефона, изъ коихъ заслуживаетъ упоминанія таковыя : „Naamlooze Venootschap de Nederlandse Thermo-telefoon Maatschappij“ и „Elektrotechnische Spezialkonstruktionen Gesellschaft.“

691. „Rayleigh“ нашелъ чувствительность уха къ звукамъ различныхъ высотъ равной :

$$N = c^1 (256) \quad g^1 (384) \quad c'' (512)$$

$$S = 6,0 \times 10^{-9} \quad 4,6 \times 10^{-9} \quad 4,6 \times 10^{-9},$$

гдѣ  $S$  есть сгущеніе (или разрѣженіе) въ воздухѣ, необходимое для полученія звукового впечатленія. Здѣсь сгущеніе является максимальнымъ за время вибрацій. Примѣненный методъ былъ основанъ на знаніи степени излученія энергіи резонаторомъ, возбуждаемымъ свободно колеблю-

щимся камертономъ. При тщательномъ пересмотрѣ вопроса, „M. Wien”, работая со звукомъ телефона, находить не только болѣе высокую степень чувствительности уха, но и гораздо болѣе быстрое измѣненіе ея вмѣстѣ съ высотою тона, какъ показано слѣдующими цифрами :

N	s	N	s
50	$1,14 \times 10^{-7}$	1,600	$0,99 \times 10^{-11}$
100	$0,78 \times 10^{-8}$	3 200	$0,99 \times 10^{-11}$
200	$0,71 \times 10^{-9}$	6 400	$1,63 \times 10^{-11}$
400	$0,85 \times 10^{-10}$	12 800	$5,7 \times 10^{-11}$
800	$1,63 \times 10^{-11}$		

Въ этой таблицѣ N обозначаетъ частоту, а S сгущеніе въ единицахъ. Для дальнѣйшаго изслѣдованія вопроса „Rayleigh” поставилъ опыты новымъ способомъ, пользуясь металлическими сосудами, являющимся вибраторами подъ дѣйствіемъ электромагнитовъ.

Опыты показали, что для равной слышимости при высотѣ тона, соотвѣтственно 128 колебаніямъ въ секунду, необходимо вдвое большее сгущеніе, чѣмъ при высотѣ 256. Подобнымъ образомъ при частотѣ 256 колебаній въ секунду необходимо въ 1,6 раза большее сгущеніе, чѣмъ при 512. Наконецъ для слышимости при 85 колебаній въ секунду, необходимо сгущеніе почти вдвое больше, чѣмъ для высоты 128. Полученные результаты были подтверждены непосредственнымъ сравненіемъ между резонаторами съ частотою 85 и 256. Итакъ при:

N ..... 512 256 128 85 въ секунду

Относительное знач.S... 1 1,6 3,2 6,4.

Такимъ образомъ разница чувствительности меньше, чьмъ было найдено „Wien"омъ.

Чувствительность уха значительно меняется съ возрастомъ и высшій предѣль астраты слуха (каковой иногда указывается равнымъ 40000 въ секунду для дѣтей) непрерывно падаетъ съ годами.

Разсматривая полученные результаты въ отношеніи ихъ значенія для радиотелеграфа, приходимъ къ заключенію, что можемъ, увеличивая частоту искры на передаточной станціи, увеличить эффективную чувствительность приемной станціи во много сотъ разъ. Къ тому же, это можетъ быть сдѣлано безъ создания трудностей, связанныхъ съ увеличеніемъ чувствительности самого радиотелеграфного приемника. Дополнительная выгода применения музыкальной искры высокой частоты въ томъ, что ухо легко отличаетъ такие сигналы среди обычныхъ мѣшающихъ обстоятельствъ и атмосферныхъ разрядовъ. Однако, несмотря на эти соображенія, практика некоторыхъ заводовъ беспроводочного телеграфа стоять за примененіе тоновъ частотою не балее 400 колебаній въ секунду. Дальнѣйшія испытанія высокихъ тоновъ показали, что они быстро утомляютъ ухо.

692. „Rayleigh" нашелъ касвеннымъ методомъ, что минимальная амплитуда діафрагмы телефона еще воспринимаемая ухомъ равна 0,05 микромиллиметрамъ при исправномъ звуке съ частотой 512 и 0,70<sup>м</sup>/м при непрерывномъ звуке съ частотою 256.

„Rayleigh" сдѣлалъ непосредственные измѣрения перемѣщенія, необходимыхъ для воспроизве-

денія наименьшаго воспринимаемаго звука. Діафрагма выгибалась токомъ, проходящимъ черезъ обмотки, причемъ ея прогибъ измѣрялся и освобождалась размыканіемъ цѣпи. Опытъ производился въ очень выгодныхъ условіяхъ въ смыслѣ отсутствія посторонняго шума. Онъ нашелъ, что амплитуда равна 0,4 м/м. Телефоны, которые онъ употреблялъ, не описаны, но прерываемый токъ былъ силой отъ 2-4 мА. "Rayleigh" считаетъ, что амплитуда колебаній барабанной перепонки, отвѣчающей на колебанія мембранны, составляетъ въ случаѣ непрерывныхъ звуковъ около одной пятой части амплитуды діафрагмы.

### ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.


#### Описаніе мощныхъ радиостанцій.

693. Арлингтонская станція. "W.G.H. Bullard" далъ описание этой станціи, являющейся главной единицей Американской Морской Радіотелеграфной Службы, Институту Радіотелеграфныхъ Инженеровъ. Нижеслѣдующее заимствовано изъ протоколовъ Института.

Станція расположена приблизительно на высотѣ 190 футъ надъ уровнемъ моря. Одна изъ трехъ ея башенъ, расположенныхъ въ углахъ равнобедренного треугольника, имѣть высоту въ 600 футъ, а остальные въ 450 футъ. Основаніе (соединяющее больше низкія башни) и высота этого треугольника равны 350 футъ. Основаніе масть изолировано и снабжено выключателями для заземленія. Сталь каждой изъ большихъ

мачтъ въситъ 275 тоннъ, а высокой мачты - 500 тоннъ. Станциі поддается трехфазный токъ при  $25 \sim$  и напряженія въ 6600 вольтъ, которое трансформируется до 220 вольтъ.

Антенна состоитъ изъ трехъ частей, имѣющихъ по 23 луча; каждый лучъ сдѣланъ изъ семи фосфорнобронзовыихъ жиль, діаметромъ 0,081 с/м. каждая. Лучи прикреплены къ рейкамъ изъ 3-хъ дюймовыхъ трубъ 88 футъ длиной, усиленныхъ бандажами, а каждая рейка прикрепляется къ башнѣ посредствомъ 10 послѣдовательно соединенныхъ изоляторовъ. Планъ антены изображенъ на рис. 282. Главная ея секція

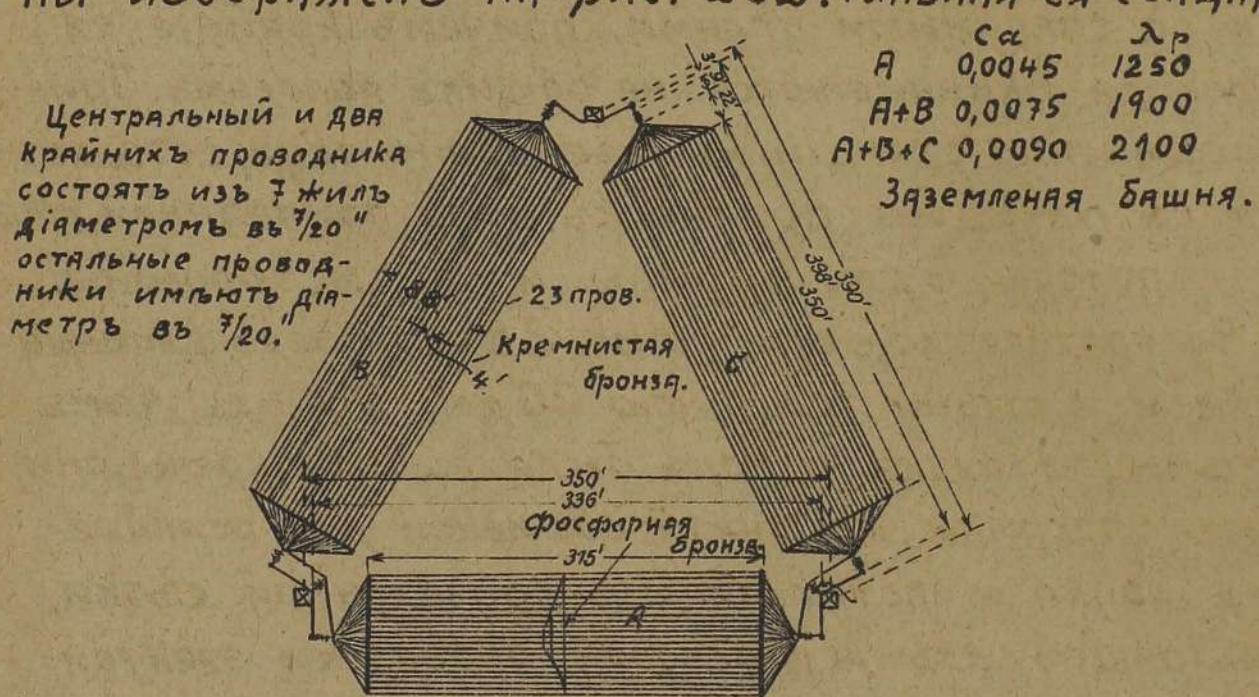

Фиг. 282.

А образуетъ Т-образную антенну, расположенную между двумя низкими башнями, причемъ вертикальная ея часть, служащая вводомъ и состоящая изъ 23 проводниковъ, спускается сперва на 300 футъ въ видѣ въера, а затѣмъ


въ видѣ клѣтки къ переключателю, смонтированному на малой мачтѣ у зданія станціи. Наклонныя части В и С поднимаются къ башнѣ 600 футъ и присоединяются къ главной секціи перемычками, состоящими изъ 23 проволокъ. Естественная длина волны антенны равна 2100 метрамъ, а емкость 0,094 мкФ. Переключатель на малой мачтѣ приводится въ дѣйствіе изъ аппаратной комнаты, такъ что антenna можетъ быть использована, какъ для передачи, такъ и для приема. Заземленіе состоить изъ ряда длинныхъ проволокъ, зарытыхъ въ землю на различной глубинѣ и образуетъ родъ стѣтки со спаянными углами, причемъ крайніе ея провода оканчиваются на общихъ полосахъ. Присоединеніе станціи къ заземленію осуществляется съ помощью прочно къ нему припаянной медной полосы, 6 дм. ширины и  $\frac{1}{4}$  дм. толщины.

Аппаратная комната (фиг. 283) имѣть двойные двери и стѣны толщиною 20 дм. Прежде чѣмъ стѣны, потолокъ и поль были оштукатурены, они были покрыты войлочной обшивкой для ослабленія звука и настилкой изъ проволочной стѣтки, состоящей изъ  $\frac{1}{4}$  дюймовой проволоки электрически связанной между собою и присоединенной къ заземленію.

Комната провѣтривается двумя небольшими электрическими вентиляторами черезъ слуховые окна, обитыя войлокомъ. Зимой входящій воздухъ согревается радиаторами, находящимися въ этихъ окнахъ.

694. Искровая установка. Станція снабже-


на искровой установкой „Fessenden” въ 100kw. Общий видъ ея изображенъ на рис. 284. Система

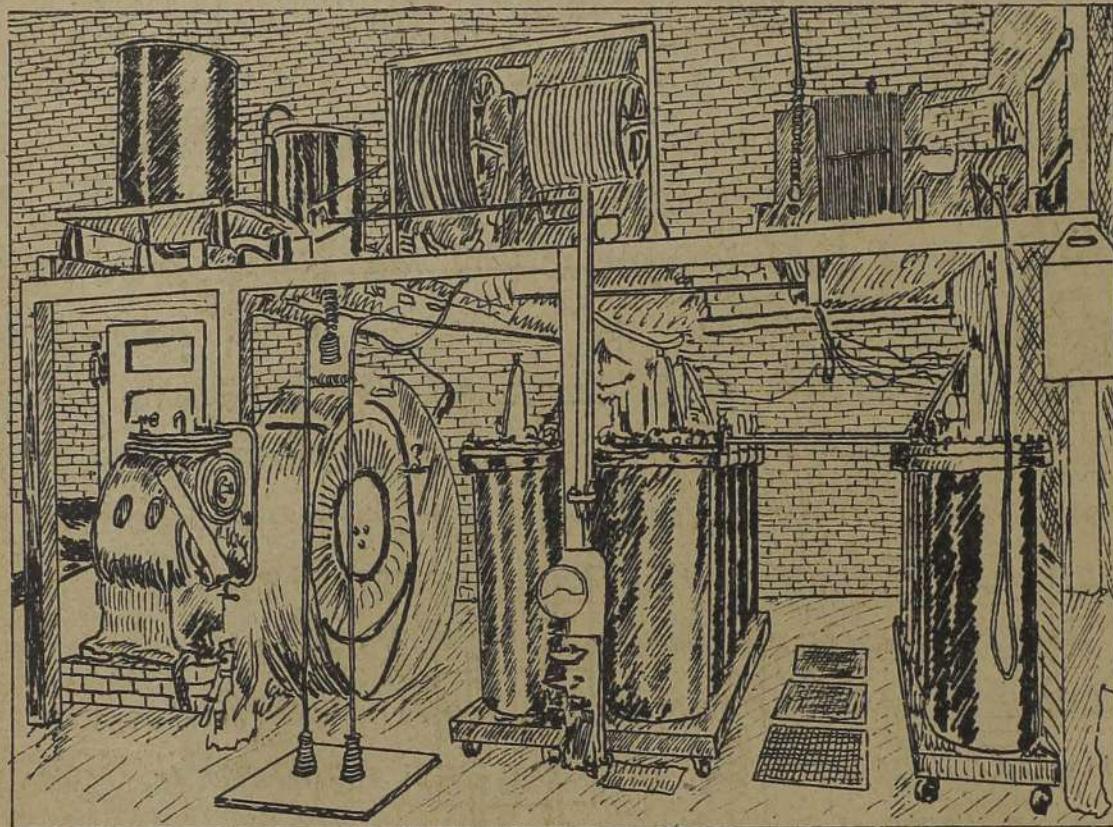

фиг. 283.


проводки изображена на рис. 285. Двигателемъ служить трехфазный синхронный моторъ Вестингаузъ мощностью въ 200HP при 220V и 25~, дающій 300 оборотовъ въ минуту. Моторъ снабженъ автоматическимъ маслянымъ выключателемъ. На одномъ съ нимъ валу находится динамо постоянного тока на 8 kw. при 110 вольтахъ, служащая для возбуждения поля мотора и генератора въ 100 kw. вращаемаго моторомъ. Эта главная электрическая машина дающая при 1250 оборотахъ въ минуту 220V и 500~, приводимая въ движение 200HP моторомъ на ременной передачѣ. На валу ея смонтированъ роторъ искрового разрядника, состоящій

изъ фибронаго колеса съ латуннымъ кольцомъ на его периферіи, изъ которого торчать зубцы длиной около 10 дюймовъ. Чехолъ разрядника

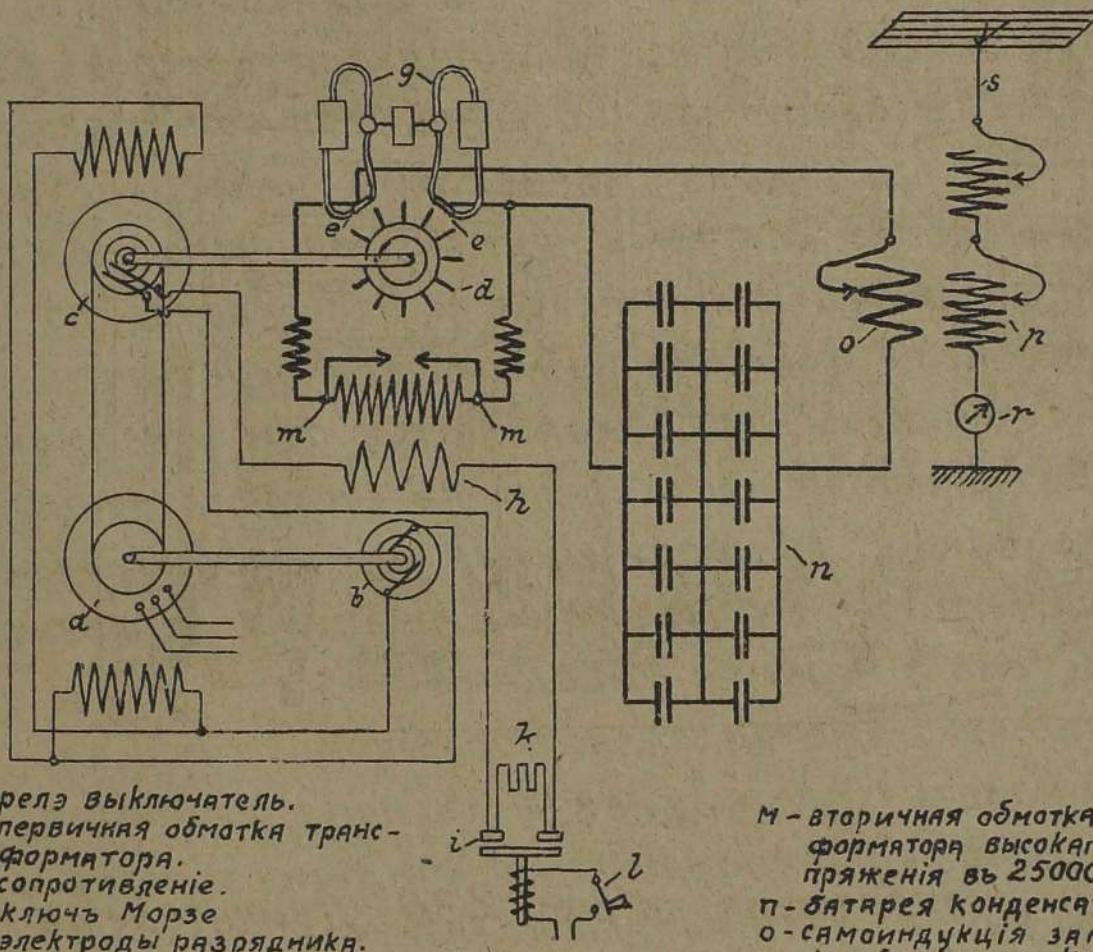

Фиг. 284.

М - вторичная обмотка трансформатора высокого напряжения въ 25000 вольтъ.  
п - батарея конденсаторовъ  
о - самоиндукция замкнутаго колебательнаго контура.  
р - катушка связи.  
з - антенный амперметръ.

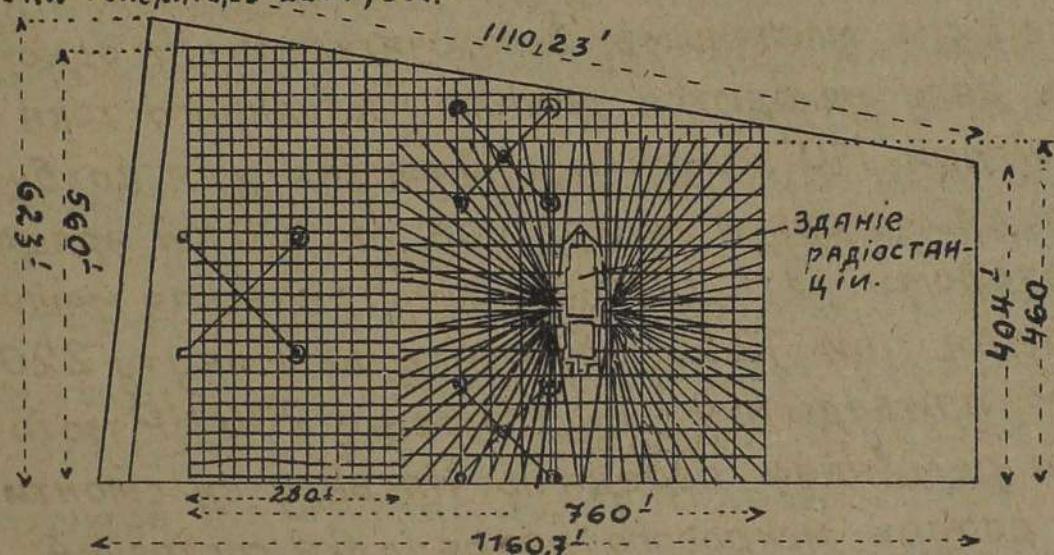

Фиг. 285.

снабженъ двумя неподвижными электродами съ водянымъ охлажденіемъ и для регулировки искрой можетъ свободно поворачиваться вокругъ вала.

Питающая магистраль идеть отъ генератора къ распределительному щиту и подходить черезъ выключатель къ первичной обмоткѣ трансформатора. Одинъ изъ проводовъ магистрали непосредствен-но размыкается ключемъ, шунтируаннымъ реостатомъ. Когда ключъ нажимается и отпускается, то большая часть тока воспринимается реостатомъ, таکъ что контакты предохраняются отъ изнашиванія; для уничтоженія искренія къ соответствующимъ точкамъ ключа присоединяются самозаряжающіеся конденсаторы. Этимъ ключемъ - релѣ управляетъ на разстояніи ключъ передачи.

Вторичная обмотка трансформатора, дающая 25000 вольтъ, присоединена къ неподвижнымъ электродамъ, шунтируанными конденсаторами и самоиндукціей замкнутаго колебательного контура. Самоиндукція замкнутаго колебательного контура имѣть винтообразную обмотку, состоящую изъ дюймовой мѣдной трубы, снабженной пружинными зажимами для переключенія; диаметръ спирали около 4 футовъ.

Конденсаторы типа національной компаніи „Электрической сигнализациі“ состоять каждый изъ 20 цилиндрическихъ листовъ, заключенныхъ въ металлическій сосудъ, таکъ что половина ихъ присоединена къ сосуду, а остальная къ стержню, проходящему черезъ изоляторъ въ центръ его крышки. Равстояніе между пластинами равно  $\frac{1}{8}$  дюйма;

діэлектрикомъ служить воздухъ сжатый до 250 анг. фунта на квадратный дюймъ. Послѣ предварительной обработки, состоявшей въ удалениіи пыли при помощи пробиванія искрой промежутковъ между пластинами, діэлектрическая крѣпость воздуха возрасла настолько, что предъльное напряженіе можно довести до величины, эквивалентной предъльному напряженію дюймоваго промежутка на открытомъ воздухѣ. Емкость каждого конденсатора равна 0,036 mf. Две батареи, каждая изъ семи параллельно включенныхъ батарокъ, соединены послѣдовательно.

Самоиндукція открытаго контура сдѣлана изъ  $\frac{3}{8}''$  трубы и имѣть число витковъ вдвое больше, чѣмъ самоиндукція замкнутаго колебательнаго контура. Одинъ ея конецъ проходить черезъ тепловой амперметръ въ землю, а другой, идущій отъ нея, снабженъ пружиннымъ зажимомъ. Связь изменяется винтовымъ приспособленіемъ. Удлинительная катушка такого же устройства включена между самоиндукціей открытаго контура и антеннымъ проводомъ, выходящимъ изъ зданія черезъ изоляторъ, вставленный въ плоское оконное стекло площадью въ 5 кв. футъ и толщиной въ 1 дм. Далѣе проводъ подымается на вершину короткой мачты, у которой, какъ раньше было замѣчено, находится переключатель.

Въ Арлингтонѣ установлена также 5 кв. станція, работающая волнами въ предѣлахъ отъ 300 до 3000 метровъ, изъ которыхъ въ настоящее время примѣняются лишь волны въ 952 метра и

2400 метровъ.

695. Дуговая система. Мощность дуговой установки въ Арлингтонъ также равна 100квт. Эта установка была пристроена Федеративной Компанией Телеграфіи. Она состоитъ изъ моторъ-генератора, имѣющаго 160HP и дающаго постоянный токъ при 500 вольтъ дуги, самоиндукцій и необходимыхъ распределительныхъ щитовъ. Приборъ, контролирующей работу мотора, пускаетъ машину въ ходъ при низкомъ напряженіи и автоматически доводить напряженіе до нормальной величины, когда пусковой токъ уменьшится. Машина достигаетъ нормальной скорости черезъ 4секунды послѣ замыкания рубильника.


Отрицательный электродъ соединенъ черезъ тепловой амперметръ съ землею. Мѣдный положительный электродъ присоединенъ къ удлинительной спирали, послѣдовательно соединенной съ такой же спиралью, состоящей изъ 12 витковъ и съ антенной. Отъ каждого витка малой спирали подведенъ проводъ къ 12-ти контактному реле, которое приводится въ дѣйствіе постояннымъ токомъ при 110 вольтахъ. Когда ручной ключъ отпущенъ, то 12 контактовъ замкнуты и длина волны укорачивается приблизительно до 100метровъ. Когда ручной ключъ нажать, то контакты размыкаются и станція излучаетъ волны въ 6000 и въ 5900 метровъ.

696. Установка съ незатухающими колебаніями. Описаніе методовъ непрерывныхъ волнъ прилагаемыхъ въ станціяхъ большой дли-

ны волны появилось въ спецификаціи патентовъ Соед. Корол. за № 29946/1913. Ихъ можно охарактеризовать примѣненіемъ каскадно соединенныхъ удвайвателей частоты къ таку производимому альтернаторомъ большой частоты.

697. Альтернаторъ большой частоты. Эта машина индукторного типа изображена на фиг. 286. Роторъ 3 представляетъ собою двойное железное кольцо съ зубцами 4. Статоръ состоитъ

изъ двухъ частей: 5, 6. Магнитный потокъ проходитъ черезъ узкий воздушный промежутокъ между статоромъ и роторомъ въ направленіи отъ 5 къ 3 и затѣмъ отъ 3 къ 6. Поэтому обмотки, какъ показано на

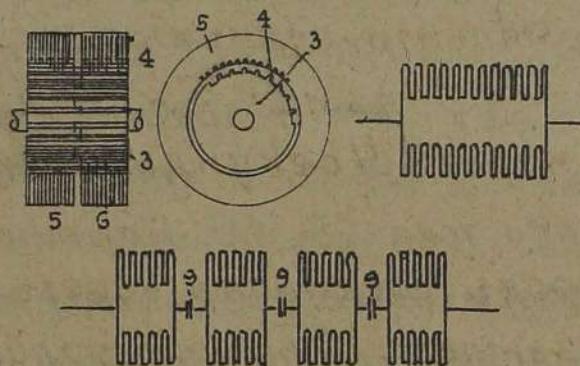


фиг. 286.

фиг. 286, предпочтительно соединены параллельно, чтобы уменьшить самоиндукцію якоря и разность потенціаловъ между обмотками и корпусомъ. Имьется указаніе, что при большихъ нагрузкахъ статоръ долженъ охлаждаться водой, такъ какъ эффектъ воздушнаго охлажденія при большой скорости уничтожается трениемъ объ воздухъ.

698. Увеличеніе частоты. Между генераторомъ колебаний 1 и антенной 2 каскадно включаются стационарные преобразователи частоты А, В и С (см. фиг. 287). Они содержать одно или больше несимметричныхъ „кажущихся“ сопротивле-

ний 10 и 11, каждое изъ которыхъ заключаетъ кольцевой сердечникъ, сдѣланнныи изъ тонкихъ изолированныхъ слоевъ желѣза. Чѣмъ больше частота, тѣмъ тоньше должны быть желѣзныя пластины.

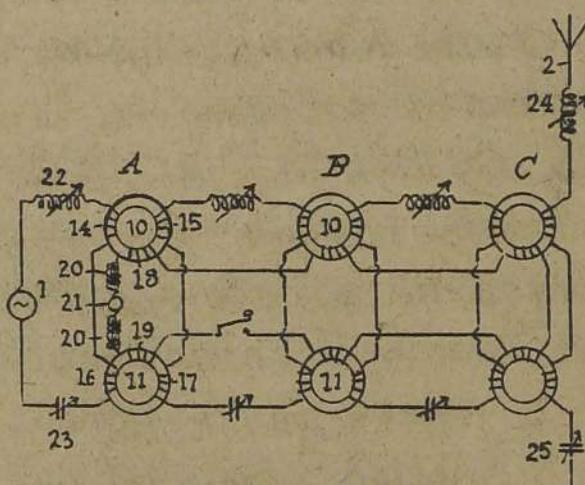

Фиг. 287.

Въ схемѣ, изобра-  
женной на фиг. 287,  
сердечники 10, 11 об-  
мотаны первичными  
обмотками 14, 16  
въ одинаковомъ на-  
правлени, вторичны-  
ми 15, 17 въ направ-  
лени противополож-  
номъ и кромъ того

обмотками для постоянного тока 18, 19. Первичные обмотки при желаніи могутъ быть соединены параллельно. Настройка выполняется самоиндукціями 22, 24 и конденсаторами 23, 25.

Эти несимметричныя кажущіяся сопротивленія могутъ быть расположены по „клапанной“ схемѣ, стр. 417, такъ какъ они имѣютъ одностороннія свойства клапана.


Дѣйствіе трансформатора было объяснено на стр. 411. Переменный токъ двойной частоты образуется въ обмоткахъ 18, 19; доступъ въ генераторъ постоянного тока преграждаетъ реактивныя катушки 20, каковыя предпочтительнѣ устраиваются съ разомкнутыми сердечниками изъ желѣзной проволоки. Для того, чтобы напряженіе, индуцируемое въ обмоткахъ 18, 19 по возможности понизить, рекомендуется, особенно при довольно большихъ мощн-

ностяхъ, раздѣлить обмотки этихъ катушекъ на секціи, включаемыя параллельно. Въ этомъ случаѣ было бы удобнѣе въ качествѣ источника вспомогательнаго намагничивающаго тока пользоваться генераторомъ низкаго напряженія 21. Въ случаѣ каскаднаго соединенія нѣсколькихъ трансформаторовъ частоты можно пользоваться или однимъ общимъ или нѣсколькими отдельными генераторами. Дѣйствіе такихъ несимметричныхъ катушекъ сопротивленій будеть тѣмъ значительнѣй, чѣмъ менѣе сдѣланы магнитная утечка и потери въ жельзѣ и въ мѣди, поэтому большое вниманіе обращено на форму сердечника и на равномѣрное распределеніе обмотокъ по всей єя длины. Для сравнительно большихъ мощностей строятъ предпочтительно замкнутые жельзные сердечники изъ изолированныхъ пластинъ и располагаютъ обмотки такъ, чтобы между слоями обмотокъ были промежутки. Весь приборъ тогда можетъ быть съ удобствомъ помѣщенъ въ масло. Въ этомъ аппаратѣ наиболѣшее клапанное дѣйствіе (и следовательно наиболѣшія условія для преобразователя частоты) достигается когда эффективные амперъ-витки (среднее квадратное значеніе) цѣли высокой частоты приблизительно равны амперъ-виткамъ постояннаго тока, или могутъ превосходить ихъ въ крайнемъ случаѣ на 20 %.

Существуетъ возможность дальнѣйшаго повышенія частоты на нѣсколько ступеней посредствомъ немногихъ преобразователей благодаря тому, что каждый изъ нихъ можетъ быть исполь-

зованъ больше одного ряда. Это достигается посредствомъ того, что вторичный токъ нѣкоторой группы вводится въ первичную обмотку одной изъ предшествующихъ группъ. Это показано на рис. 288, въ основании которого лежитъ расположение приборовъ рис. 287, но разсматриваются только двѣ группы трансформаторовъ А и В. Вторичные обмотки 15, 17 группы В соединены проводомъ

46 съ первичными обмотками 14, 16 группы А, поэтому послѣ того, какъ частота машины 1 была сначала удвоена группой А; она зательмъ удваивается группой В, вновь удваивается группой А и изъ вторичныхъ обмотокъ этой группы токъ сно-

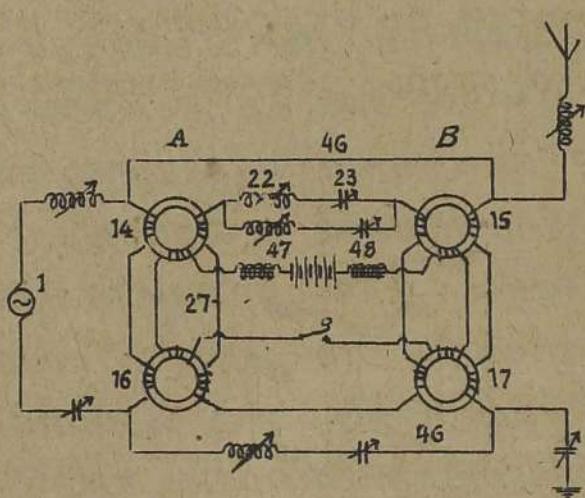


Фиг. 288.


вя подводится къ группѣ В, въ концѣ концовъ, достигая антены съ частотою въ 16 разъ большую основной частоты. Такъ какъ по цѣли 27 протекаетъ токъ разныхъ частотъ, то необходимо ее настроить на эти разные частоты. При настройкѣ на двойную частоту пользуются регулирующимъ устройствомъ 22, 23, а для восьмикратной частоты пользуются 47 и 48.

Несимметричные кажущіяся сопротивленія употребляютъ для настройки и разстройки колебательного контура — именно антены и слѣдователю для любыхъ измѣненій величины излученія.

Значительные изменения можно производить относительно малымъ измѣненіемъ силы постояннаго тока, мѣняющаго степень намагничиванія сердечниковъ, если въ полной мѣрѣ воспользоваться крутымъ подъемомъ одной стороны кривой резонанса. Такое расположение показано на рис. 289. Обмотки 18, 19 намагничиваютъ жельзо до такой степени, что цѣль антennes 2, 15, 17 не вполнѣ настроена въ резонансъ. Устроены вспомогательныя обмотки съ отдельнымъ источникомъ тока 66 для того, чтобы усилить намагничива-

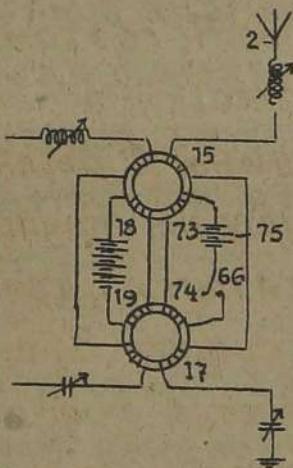

фиг. 289.

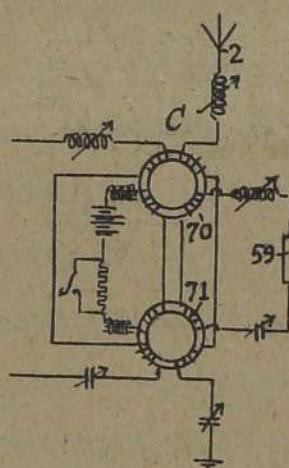

фиг. 290.

ваніе и привести цѣль антennes въ резонансъ при нажатии ключа.

Другой способъ использования несимметричныхъ катушящихся сопротивлений изображенъ на рис. 290, где схема построена такъ, что нагрузка альтернатора остается постоянной, будеть ли ключъ поднять или опущенъ. Здѣсь имьется нагрузочная антenna 10, 71, 59, причемъ 59 представляетъ безиндукционное сопротивление, величиной приблизительно равной сопротивленію антennes. При опусканиі ключа антenna 2 и остальная часть си-

стемы настраиваются въ резонансъ, а при подъемъ настраивается въ резонансъ „нагрузочная" антenna. Другіе методы контроля предложены въ патентъ С.Ш. № 39946/1913.

699. Система Федераль-Паульсень. Эти системы употребляются для радиопередачи незатухающими или непрерывными электромагнитными волнами, въ отличіе отъ затухающихъ волнъ, производимыхъ разрядомъ конденсатора черезъ искровой промежутокъ. По опытамъ Фуллера и Остинь при дневномъ свѣтѣ поглощеніе для волнъ длиною 3000 метровъ, меныше у незатухающихъ, чѣмъ у затухающихъ волнъ. Это должно давать непрерывнымъ волнамъ преимущество во время передачи на большія разстоянія, гдѣ желательно применять длинныя волны.

Примѣненіе дуги Паульсена. Частота колебаний регулируется главнымъ образомъ емкостью и самоиндукціей шунтовой цѣпі. Когда эта послѣдняя состоитъ изъ антены и земли или противовѣса, то излучаются непрерывныя волны.

Телеграфная Компания Федераль и Ко въ Америкѣ усовершенствовала этотъ методъ радиопередачи и имѣть нѣсколько работающихъ круглые сутки для коммерческихъ сношеній станцій въ Гонолулу, Санъ-Франциско и другихъ мѣстахъ. Разстояніе отъ Гонолулу до Санъ-Франциско 2100 морскихъ миль и 100 киловаттное оборудование этихъ станцій сходно съ установленной этой компанией для Прави-

тельства Соединенныхъ Штатовъ въ Даріенъ, въ зонъ Панамскаго канала для Морскаго отдельна. Другія станціи, какъ напримѣръ, установленные Морскимъ отдельломъ въ Бостонъ, Масс., "Р.т. Эзабель", Техасъ, Новомъ Орлеанъ, "Ла", Гвантанамо, Кубъ и Великихъ Озерахъ, имѣютъ 30-киловаттную установку; 12 киловаттныя и 5 киловаттныя установки сдѣланы для судовъ и малыхъ полевыхъ станций.


### 700. Типичная установка Федераль-Паульсена въ 100 киловаттъ.

Антенна. Антенна въ Южн. Санъ-Франциско поддерживается тремя натянутыми деревянными башнями, расположеными по треугольнику, одна въ 608 футъ, двѣ другія въ 440 футъ высотою и принадлежитъ къ типу антеннъ съ плоскимъ верхомъ. Ея емкость 0,010 МФ, естественная длина волны 2300 метровъ, а ея эффективная высота приблизительно 425 футъ. Изоляція антены отъ мачты, а также оттяжекъ (послѣднія изолированы черезъ каждые 100 фут. длины), состоять или изъ длинныхъ деревянныхъ брусьевъ или въ 608-футовой мачты, изъ каменныхъ кубовъ (ребро куба — 10 дм.).

Земля. Роль земли играетъ радиальная сеть проводовъ, распространяющаяся по земль за предѣлы предохраняемой площади антены.

Сpirаль, волновые регуляторы и т.д. Вводной проводъ антены одѣтый въ надлежащую изоляцію идетъ къ выключателю служащему

для переключения антены съ передаточной цѣпи на приемную. Самоиндукція для передачи - спираль изъ 1-дюймовой мѣдной трубы и на станціи въ Даріенъ имѣть 16 футъ 6 дм. длиной (фиг. 291).

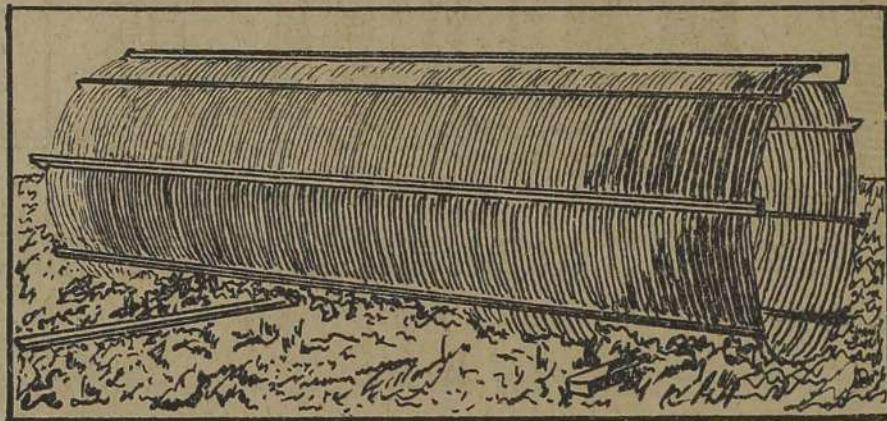


фиг. 291.

Такъ какъ катодъ вольтовой дуги заземленъ, то анодъ присоединенъ черезъ тепловой амперметръ къ некоторому числу витковъ самоиндукціи, меняющихъ длину волны посредствомъ выключателей. Они могутъ быть устроены такъ, чтобы врубаться въ контакты, присоединенные къ точкамъ спиралей, давая въ зависимости отъ числа используемыхъ витковъ широкій предѣль длины волны (фиг. 292).

Передаточный ключъ. Въ этой системѣ колебанія въ антеннѣ непрерывно производится вольтовой дугой, поэтому сигналы дѣлаются неполнымъ размыканіемъ колебательной цѣпи, но тѣмъ, что немнога изменяютъ длину волны. Это измененіе достигается замыканіемъ на короткое части самоиндукціи передатчика

при помощи приводимаго въ дѣйствіе соленоидомъ,

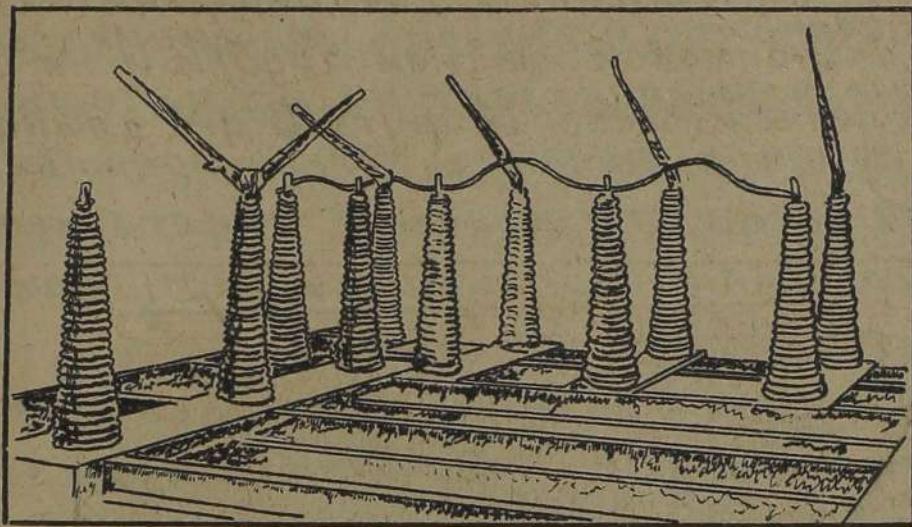


фиг. 292.

релэ - ключа солидной конструкціи, имѣюща-  
го нѣсколько kontaktovъ и способнаго выдер-  
жать сильные токи, которые приходятся раз-  
мыкать. Контакты охлаждаются струей возду-  
ха. Токъ въ соленоидъ ключа замыкается и  
размыкается „контроллеромъ ключа“. Онъ со-  
стоитъ изъ двухъ медныхъ kontaktовъ, заклю-  
ченныхъ въ непроницаемой для звука камерѣ,  
дѣйствующихъ въ магнитномъ полѣ для того,  
чтобы уменьшить образованіе дугъ между ни-  
ми. Движеніе одного изъ kontaktовъ произво-  
дится посредствомъ второго наружнаго соле-  
ноида, а приведеніе въ дѣйствіе соленоида,  
въ свою очередь посредствомъ небольшого вспо-  
могательнаго тока и обыкновеннаго телеграфна-  
го ключа Морзе. Скорость достигаемая съ  
этимъ релэ - ключемъ превосходить самую бы-  
струю передачу непосредственно отъ руки.

Если желательно, чтобы сигналы были слышны при обыкновенном „искровом“ приемнике, приемляя минеральные детекторы и т. п., то въ цѣль ключь-антенна включаютъ только прерыватель, дающій возможность получения вмѣсто непрерывныхъ колебаній группъ волнъ доступной для слуха частоты.


**ДУГА.** Сама дуга поддерживается въ камерь, охлаждаемой водой и непроницаемой для воздуха въ сильномъ магнитномъ полѣ и въ атмосфѣрѣ водорода. Фиг. 293 и 294 показываютъ 100-киловаттную дугу Панамской станціи и иллю-

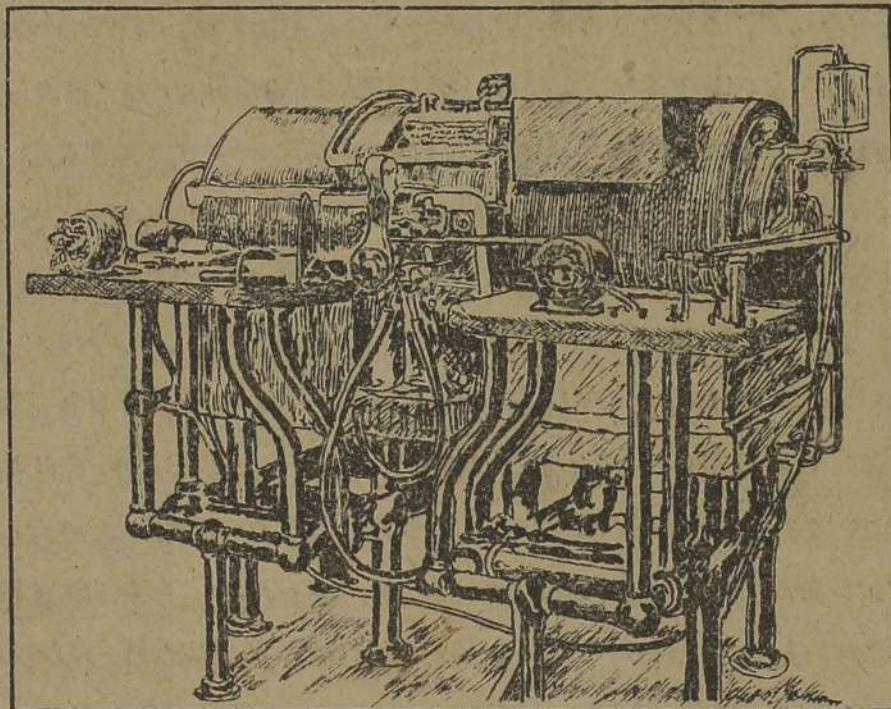

Фиг. 293.

стрируютъ методъ установки катушекъ электромагнита, водяного охлажденія и другихъ соединеній, управляемыхъ моторовъ и т. д. Для устраненія чрезмѣрнаго давленія, могущаго возникнуть при взрывѣ смѣси воздуха и углеводородовъ, въ камерь дуги примыкаются или крыш-


ки съ пружиной или тарельчатый клапанъ. Легко смыняемый катодъ дуги изъ угля, находится въ постоянномъ вращеніи во время горѣнія дуги, чтобы поверхность кратера была ровной и дуга покойной. Растояніе между электродами

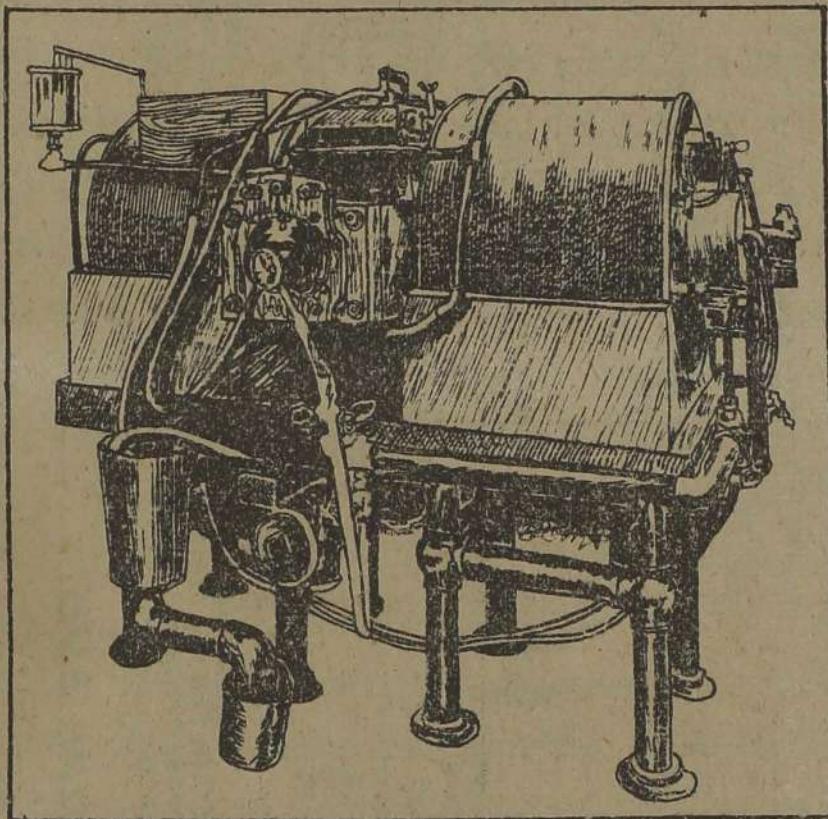

Фиг. 294.

ми регулируется или въ ручную или моторнымъ контролемъ. Анодъ медный, охлаждаемый водою, причемъ какъ онъ, такъ и катодъ надлежащимъ образомъ изолированы отъ камеры и дуги. Водородная атмосфера поддерживается введеніемъ въ камеру обыкновенного свѣтильного газа, алкоголя, эфира, воды, пара или другихъ веществъ, содержащихъ водородъ. Черезъ стѣнки камеры выступаютъ полюса двухъ сильныхъ электромагнитовъ, въ поль

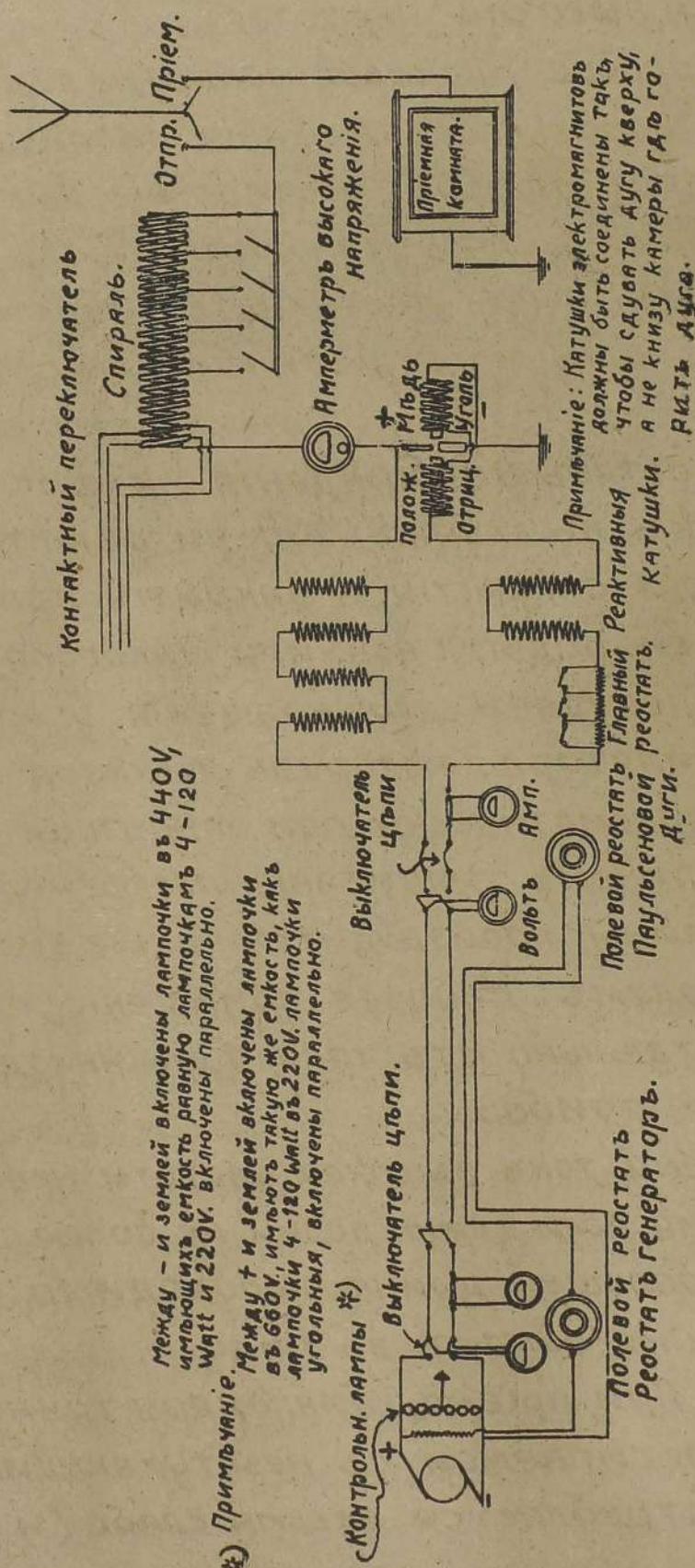которыхъ поддерживается дуга. Они соединены последовательно или параллельно съ источникомъ тока для дуги, каковымъ обычно служить постоянный токъ въ 600 вольтъ. Фиг. 295 пред-



ставляеть типичную схему соединеній передаточного аппарата и питающихъ цльпей. Слѣдуетъ отмѣтить, что реактивныя катушки помѣщены въ питательные провода чтобы защитить послѣдніе отъ токовъ высокой частоты.


Устроено осоное пусковое сопротивленіе, чтобы избѣжать короткаго замыканія питающей цльпи при зажиганіи дуги. Сопротивленіе быстро выбрасывается, когда дуга установилась. Тотъ же результатъ можетъ быть достигнутъ зажиганіемъ дуги при низкомъ вольтажѣ и послѣдующимъ поднятіемъ его до полной величины (см. вспомогательный реостатъ възбужденія на фиг. 295).

На практикѣ въ случаѣ 100-киловаттной дуги, всѣ операциіи открытія и закрытия крановъ для охлаждающей воды, газа или алкоголя, пуска и остановки передачъ для вращенія угольнаго электрода, вентилятора, моторовъ тиккера и т. д. выполняются автоматически при зажиганіи или тушеніи дуги, причемъ зажиганіе послѣдней и установка ея длины производится также дистанционнымъ контролемъ. Рабочее помѣщеніе обычно совершино отдельно отъ того, где находится дуга и прочіе приборы.

Незатухающій токъ высокой частоты неописанъ для организма, если длина волны не болѣе 3000 метровъ. При большей длины необходимо осторожность, чтобы не попасть въ тѣло.


Пріемъ. При пріемѣ, благодаря точной настройкѣ, достигаемой съ незатухающими колебаніями, употребляется весьма слабо (и потому

обладающаи низкой избирательной способностью) связанныя цепь, какъ показано это схематически на фиг. 296, 297 и 298. Фиг. 296 — общая схема приемного контура, а фиг. 297 и

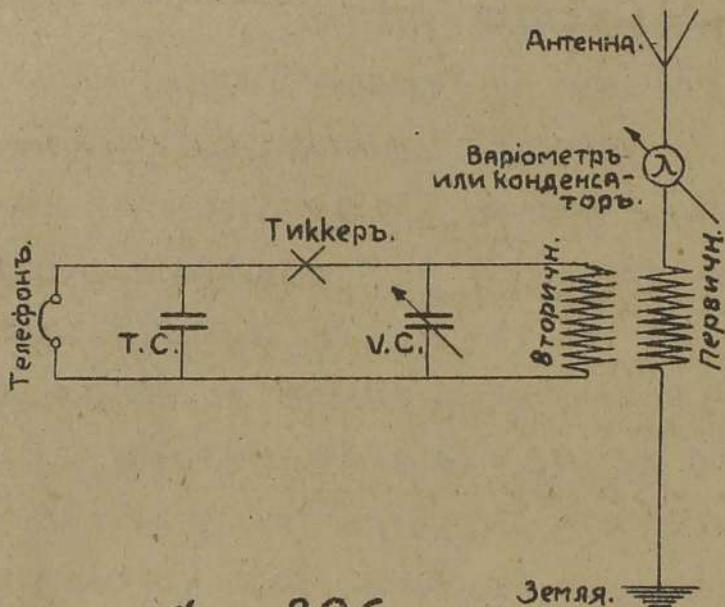


фиг. 296.

298 — схема соединеній Даріенскихъ приемныхъ ящиковъ. Первая изъ нихъ, предназначается для приема длинныхъ волнъ, показываетъ какъ изменяется варіометромъ длина волны; во второй схемѣ для приема короткихъ волнъ эти изменения производятся конденсаторами.

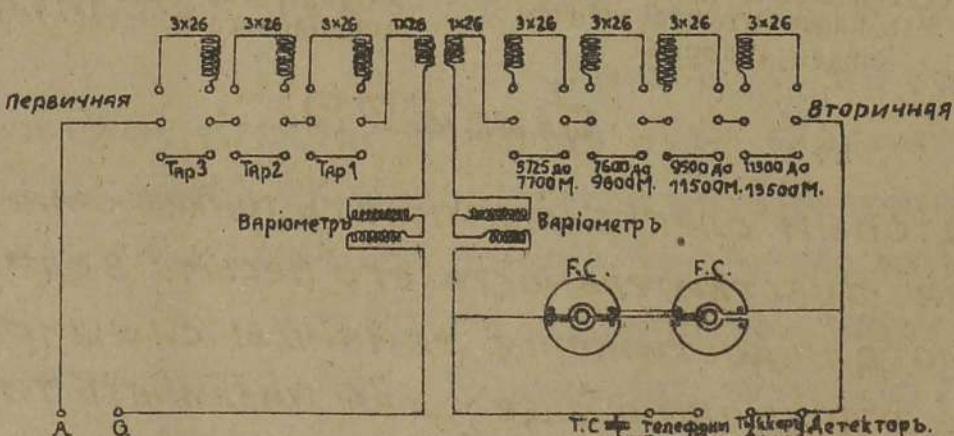


фиг. 297.

Тиккеръ Федераль-Паульсенъ есть приспособле-

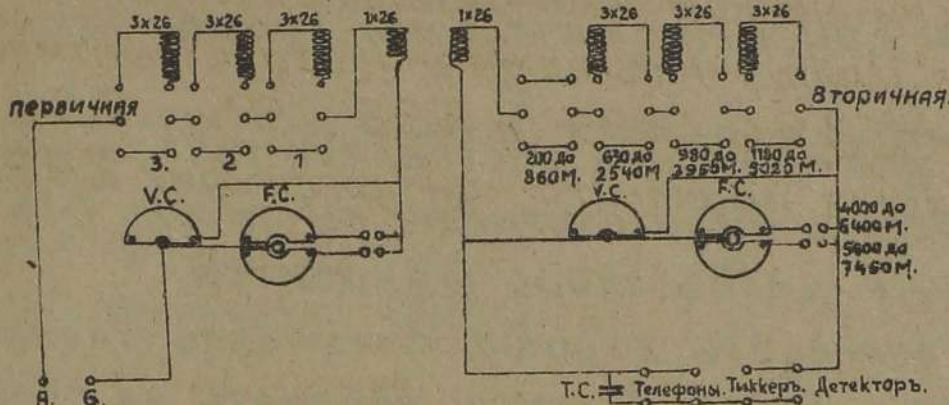

фиг. 298.

ние, дѣляющее слышными въ телефонъ незатухающія колебанія воспринимаемыя антенной; онъ показанъ схематически на фиг. 299. Онъ состоитъ изъ вращающагося латуннаго диска,

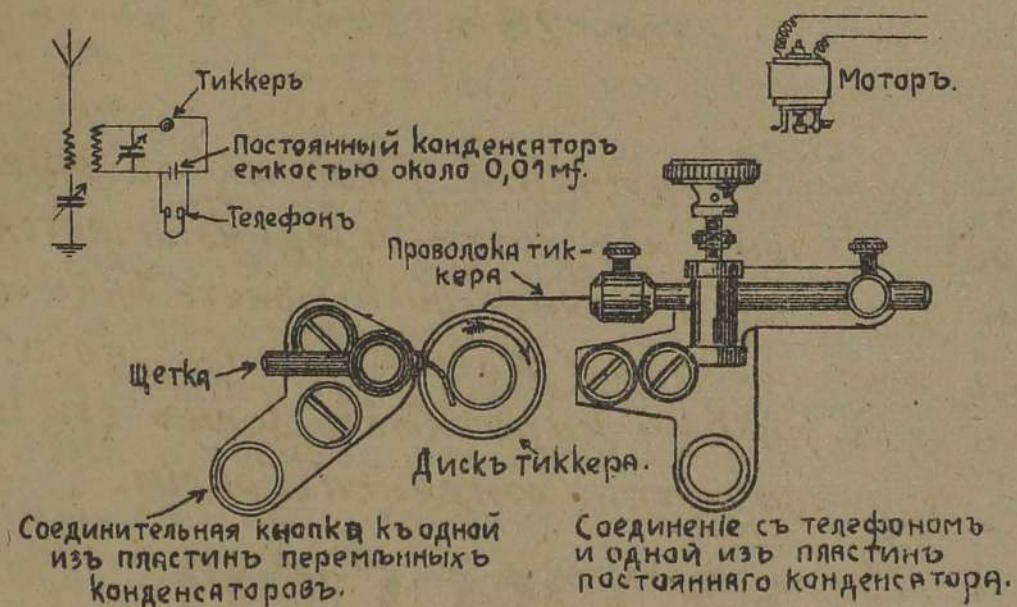

фиг. 299.

на который слегка нажимаетъ тонкая стальная проволока. Чувствительность его весьма велика: необходимо для достижения единицы слышимости (т.е. когда можно еще едва различать тире и точки въ сигналахъ) чтобы мощность, получаемая

антенной была  $3,2 \times 10^{-10}$  ваттъ. Можно пользоваться и другими металлами кроме латуни и стали.

Щетка должна быть поставлена такъ, чтобы концы проволокъ были отогнуты въ сторону отъ диска, иначе дискъ скоро износится.

Щетку слѣдуетъ хорошо смазывать масломъ, но нельзя позволять маслу попадать на проволоку тиккера или ея жалобокъ: эти части прибора должны содержаться въ абсолютной чистотѣ. Свободный конецъ проволоки тиккера долженъ быть не менѣе 1 дюйма длины. Давленіе проволоки на дискъ слѣдуетъ регулировать, пока не будетъ достигнуто наилучшее качество сигналовъ. Дискъ долженъ вращаться въ направлѣніи, указанномъ на эскизѣ.

Чтобы избавиться отъ статического электричества, заземляютъ корпусъ мотора. Тиккеръ является чувствительнымъ детекторомъ, какъ для затухающихъ группъ волнъ, такъ и для незатухающихъ колебаній. Его можно соединять въ цѣль точно такимъ же образомъ какъ и всякий минеральный детекторъ. Тонъ слышимый при пользованіи тиккеромъ обязанъ самому тиккеру и его качество практически одинаково для всѣхъ классовъ радиаціи.

## Оглавление.

Стр.

Графическое изображение переменных величин	1
Прямая линия	4
Угол наклона прямой	6
Логарифмическая кривая	10
Парабола	14
Гипербола	17
Положительные и отрицательные значения	18
Синусоидальная кривая	20
Изображение двухъ или несколькиихъ кривыхъ на одной діаграммѣ	24
Теорія динамомашинъ	27
Значеніе проводниковъ при пересъченіи магнитныхъ силовыхъ линій	28
Направленіе индуктированного тока	31
Соотношеніе между электро-движущей силой, магнитнымъ полемъ и скоростью пересъченія	37
Форма волны Э.Д.С., индуктированной въ проводникахъ	39
Величина напряженности магнитнаго поля	48
Способъ увеличенія числа проводниковъ	50
Внутреннее соединеніе проводниковъ якоря	52
Коллекторные кольца	59
Эффективные значения переменныхъ Э.Д.С.	62
Определеніе частоты альтернатора	64
Динамомашины постоянного тока	66
Определеніе положенія щетокъ	70
Возбужденіе магнитныхъ полей динамомашинъ	73

Токи Фуко . . . . .	78
Теорія трансформатора . . . . .	83
Коэффицієнтъ трансформаторовъ . . . . .	91
Механическая яналогія трансформатора . . . . .	94
Индуктивное сопротивление трансформатора . . . . .	96
Фазовое отношение между токомъ и Э.Д.С. въ ре- зонирующихъ цльпяхъ . . . . .	99
Значеніе разницы фазъ . . . . .	99
Дѣйствіе безъиндукціоннаго сопротивленія на фазовое отношение . . . . .	106
Дѣйствіе емкости на отношение фазъ . . . . .	110
Дѣйствіе индуктивнаго сопротивленія на отношение фазъ . . . . .	118
Дѣйствіе резонанса на отношение фазъ . . . . .	128
Возбужденіе искровыхъ передатчиковъ . . . . .	153
Значеніе резонанса въ цльпахъ обладающихъ низкой частотой . . . . .	154
Вліяніе коэффициента трансформаціи на резо- нансъ въ цльпи низкой частоты . . . . .	169
Установка резонанса въ питательной цльпи . . . . .	185
Искровой разрядникъ . . . . .	187
Неподвижный искровой разрядникъ . . . . .	201
Вращающійся разрядникъ . . . . .	205
Ударное возбужденіе искры . . . . .	212
Воздушныя съти и антены . . . . .	213
Определеніе длины волны по размѣрамъ воздушной съти . . . . .	217
Направляющія антены . . . . .	230
Рамочные антены . . . . .	232
Нормальныя антены Маркони . . . . .	239

Установка антеннъ . . . . .	245
Заземление . . . . .	246
Излученіе . . . . .	247
Декрементъ антенны . . . . .	250
Дальность передачи . . . . .	254
Распределеніе силы тока и потенціяла по антеннъ . . . . .	256
Распределеніе тока въ антеннъ . . . . .	263
Вліяніе включенія послѣдовательно съ антенной самоиндукціи и емкости на распределеніе тока и потенціяла . . . . .	265
Обертоны . . . . .	267
Мачты . . . . .	270
Напряженіе въ мачтахъ . . . . .	270
Выпучиваніе мачть . . . . .	275
Мачтовыя оттяжки . . . . .	277
Изоляція антенны . . . . .	281
Изоляторы антенны . . . . .	283
Устройство вентилей . . . . .	289
Электронная теорія . . . . .	289
Вентиль Флемминга . . . . .	291
Вентиль - усилитель . . . . .	298
Зарядъ среды . . . . .	301
Простые способы примѣненія усилительныхъ лампъ въ цѣпи приемника . . . . .	305
Приемъ слабыхъ сигналовъ . . . . .	307
Реактивный способъ примѣненія усилительныхъ лампочекъ въ цѣпи приемника . . . . .	311
Приемъ незатухающихъ колебаній . . . . .	316
Приемъ по способу интерференціи или біеній . . . . .	322

Гетеродина . . . . .	332
Полученіе незатухающихъ колебаній при по- мощи усилителя . . . . .	334
Примѣненіе усилительной лампочки для пріема незатухающихъ колебаній . . . . .	345
Колебательныя ламповые детекторные цѣпи американскаго флота . . . . .	358
Тональное колесо Гольдшмидта . . . . .	364
Система Маркони для пріема незатухающихъ колебаній . . . . .	368
Примѣненіе усилительной лампы для передачи nezatuhayushchikhъ kolebanij . . . . .	370
Пліотронъ . . . . .	373
Передатчики незатухающихъ колебаній. Общія соо- браженія . . . . .	376
Теорія дуговыхъ методовъ . . . . .	377
Дуговой генераторъ . . . . .	392
Телеграфирование дуговымъ передатчикомъ .	396
Альтернаторъ высокой частоты Александерсона	398
Альтернаторъ высокой частоты Гольдшмидта .	403
Преобразователи частоты . . . . .	409
Система Жоли для полученія незатухающихъ колебаній . . . . .	418
Ртутныя дуги . . . . .	423
Дуга съ движущимися электродами . . . . .	427
Система Маркони для полученія непрерыв- ныхъ волнъ . . . . .	429
Радиопеленгаторы. Пеленгаторъ Маркони или радиотеле- графный компасъ и его примененіе . . . . .	433
Нахожденіе направленія въ которомъ находится	

Стр.

117.	т.е. измѣненіе	т.е. измѣненія
118.	Э.Д.С. то кривая	Э.Д.С. и кривая
145.	достигаетъ значеніе	достигаетъ значенія
149	достигаетъ...и будеть	достигаютъ и будуть
165.	самы	сами
193	при разрядѣ, но	при разрядѣ, не
197	, часть	, не вся часть
204	по сравненіи	по сравненію
217	около 2½ фута	около 2½ футовъ
218	присутствіе ... 2½ фута	присутствія ... 2½ футовъ
226	получить волну 300	получить волну въ 300
"	для получени 600 метр.	для получения въ 600 метр.
227	и даетъ	что даетъ
232	мъняются	смѣняются
233	настолько мала	настолько мало
238	сразу дѣлать отчетъ	сразу опредѣлить
"	мѣсторасположенія	мѣсторасположеніе
266	предѣльныхъ значеніи	предѣльныхъ значеніяхъ
267	усемяренной	усемеренной
297	такова же	таковая же
302	нейтрализовать	нейтрализовать
"	примѣняются, включенной	примѣняемаго и включеннаго
342	что задерживается	чѣмъ задерживается
356	испытанныя	испытанныя
363	учащіеся, должны	учащіеся, должны
"	къ... шунтированный...который	и...шунтированную...которая
365	онъ самы	онъ сами
366	то въ телефонъ	то въ телефонъ
370	колебаніи	колебанія
371	батарея Р, заставить	батарея Р, что заставить
372	для пропускания	для пропуска
383	магнитнымъ полемъ напря- жніе	магнитнымъ полемъ напря- женіе
402	типи альтернаторовъ	типа альтернаторовъ
409	подобно трансатлантиче- скимъ	подобно трансатлантиче- скимъ
430	конденсатора равень	конденсатора равны

радіостанція . . . . .	447
Пеленгаторъ Зейбта . . . . .	452
Опредѣленіе направлениа радиостанціи посредствомъ рамочной антенны . . . . .	456
Телефоны примѣняемые въ радиотелеграфіи.	460
Резонаторы . . . . .	470
Электродинамические телефоны . . . . .	471
Термические телефоны . . . . .	475
Описаніе мощныхъ радиостанцій. Арлингтонская станція . . . . .	479
Установка съ незатухающими колебаніями.	486
Альтернаторъ большой частоты. Увеличеніе ча-	
стоты . . . . .	487
Типичная установка Федераль-Паульсена въ 100 киловаттъ . . . . .	493.

Приложеніе :

ТАБЛИЦА расписаніи работы  
радіостанцій 1921 года.

## Опечатки и пропуски.

При чтении корректуры пропущено много знаковъ препинанія, за что составитель очень извиняется передъ читателями.

Стр.

Напечатано:

1. изображенія вычерчиваюся
2. въ теченіи котораго
4. за любой промежутокъ
5. равномерно по времени
6. указываетъ
8. со временемъ
- ». осей, это указываетъ
12. съдовательно скорость
14. катушку обладающую
15. задерживать его скорость
- ». разстояніе 16 футовъ
21. кривой, также точно
25. никогда не достигая
27. силовыхъ линій
29. приметъ положеніе
40. проводника равномерно
- ». изъ 12000 линій
45. когда же онъ....то онъ
48. железомъ
53. взаимоуничтожаться
61. коллекторнымъ калцомъ
72. Э.Д.С., приходящая
75. работающихъ первый разъ
79. въ металль
80. и соединеніи
81. не измѣняютъ теорію
82. упрощивается
84. какъ изображено
86. изъ нихъ, занимия
99. будетъ такая же, какъ
102. свое максимальное значеніе
107. Э.Д. С., приложеній
110. Крѣгимъ

Слѣдуетъ читать:

- изображенія вычерчиваются
- въ теченіе котораго
- въ любой промежутокъ
- равномерно времени
- показываетъ
- соответственно времени
- осей, то это указываетъ
- съдовательно и скорость
- катушку обладающей
- задерживать его скорости
- разстояніе въ 16 футовъ
- кривой, точно также
- никогда не достигаетъ
- силовыхъ линій
- приметь положенія
- проводника равномерна
- изъ 12000 линій
- когда же она....то она
- жельзомъ
- взаимоуничтожаться
- коллекторнымъ кольцомъ
- Э.Д.С., проходящая
- работающихъ въ первый разъ
- въ металль
- и соединеній
- не измѣняютъ теоріи
- упрощивается
- что изображено
- изъ нихъ занимая
- будетъ такой же, какъ
- своего максимального значенія
- Э.Д. С., приложеній
- Скрѣпимъ