

остаются такими же какими онъ были ряньше. На этомъ чертежъ мы изобразили случай, въ которомъ колебанія тока и вольтажа для всъхъ практическихъ цѣлей достигаютъ своей максимальной силы въ теченіи 3 или 5 полуперіодовъ и это явленіе есть наглядный примѣръ того, что будетъ происходить въ цѣляхъ обыкновенного передатчика въ томъ случаѣ, когда искровой промежутокъ достаточно великъ и предупреждаетъ такимъ образомъ какое бы то не было разряженіе конденсатора колебательной цѣпи.

Глава тридцать пятая.

Возбужденіе искровыхъ передатчиковъ.

292. Въ начальѣ этой книги мы широко обсуждали методъ возбужденія колебательной цѣпи и показали, какъ можно это выполнить заряженіемъ конденсатора этой цѣпи, пользуясь искровымъ промежуткомъ, соединеннымъ съ индукціонной катушкой.

293. Хотя индукціонная катушка очень удобна въ этомъ случаѣ и имѣть много преимуществъ передъ альтернаторомъ и трансформаторомъ въ небольшихъ установкахъ до 100 ваттъ. Индукціонная катушка теряетъ все свои преимущества, когда требуются большие мощные передатчики. Одинъ изъ главнейшихъ недостатковъ заключается въ томъ, что трудно достичь достаточнаго числа перерывовъ тока въ первичной цѣпи.

Контакты прерывателя требуютъ постояннаго вниманія даже съ маленькими катушками. При употреблении мощныхъ ка-

тушекъ эта трудность значительно увеличивается въ особенности тогда, когда станція передаетъ безпрерывно въ теченіи длинныхъ періодовъ времени.

294. Если мы будемъ пользоваться перемѣннымъ токомъ альтернатора, соединеннымъ съ трансформаторомъ, то мы избавимся отъ всѣхъ этихъ трудностей. Тѣмъ не менѣе существуетъ много новыхъ проблемъ, требующихъ особыго вниманія въ томъ случаѣ, когда мы хотимъ достигнуть удовлетворительныхъ результатовъ, кромѣ того, т.к. практически всѣ искровые передатчики превышающіе 350 ваттовъ принимаютъ форму генератора, а ровная производительная работа такихъ генераторовъ зависить въ большинствѣ случаевъ отъ правильнаго размѣщенія всѣхъ заряженныхъ цѣпей, то учащемуся слѣдуетъ изучать не только отдельныя подробности каждого прибора, но также и вопросъ соотношенія всей цѣпи.

Глава тридцать шестая.

Значеніе резонанса въ цѣпяхъ, обладающихъ низкой частотой.

295. Для того чтобы возбудить рядъ искръ въ искровомъ промежуткѣ колебательной цѣпи гораздо удобнѣе пользоваться такимъ видомъ электрическаго генератора, который бы произвѣдилъ Э.Д.С., періодически измѣняющуся отъ нуля до требуемаго максимальнаго вольтажа. Въ этой книгѣ мы разсмотримъ два вида генераторовъ, чаще всего употребляемыхъ въ этомъ

случай, я именно: индукционную катушку и альтернаторъ. Если мы сравнимъ форму волнъ или кривыя Э.Д.С. этихъ двухъ видовъ генератора, то мы увидимъ между ними большую разницу.

296. Увеличеніе и уменьшеніе вольтажа индукционной катушки происходить очень рѣзко и быстро и кроме того проходитъ довольно продолжительный промежутокъ времени до возникновенія второго импульса; съ другой стороны увеличеніе и уменьшеніе вольтажа альтернатора же постепенно и происходитъ симметрично въ теченіи всего периода междуискрами. Какой бы не былъ типъ генератора, онъ всегда служить для одной и той же цѣли, я именно: заряжаетъ конденсаторъ. Тѣмъ не менѣе благодаря различію токовъ этихъ двухъ генераторовъ каждому изъ нихъ должны быть примѣнены различные соответствующія условія для полученія наилучшихъ результатовъ.

297. Простая механическая аналогія показываетъ намъ этотъ пунктъ. Предположимъ, что мы вмѣсто того, чтобы производить колебанія тока въ колебательной цѣпь, захотимъ заставить подпрыгивать на полу шарикъ. Для того чтобы шарикъ подпрыгивалъ возможно выше, мы должны и поднять его какъ можно выше. Если мы будемъ считать подпрыгивание шара аналогичнымъ дѣйствію тока, колеблющагося въ колебательной цѣпь, то тогда мы можемъ сравнить поднятіе шаря вверхъ съ зарядкой конденсатора. Одинъ способъ заставить шарикъ подпрыгивать

заключается въ томъ, что мы ударяемъ его палочкой. Этотъ методъ можетъ быть сравненъ съ методомъ зарядки конденсатора при помощи индукционной катушки потому что если мы будемъ анализировать это дѣйствіе, то увидимъ что сила приложенная къ шару будетъ рѣзкой и будетъ длиться очень короткое время. Другой способъ - это подбросить его вверху, этотъ методъ можетъ быть сравненъ съ методомъ заряда конденсатора при помощи альтернатора, потому что давленіе приложенное къ шару будетъ постепеннымъ и будетъ продолжаться въ теченіи всего времени пока шаръ находится въ чьей-нибудь рука.

298. Въ первомъ случаѣ мы должны были ударить шаръ съ наибольшей силой для того, чтобы онъ могъ достигнуть наибольшей высоты, точно также при пользованіи индукционной катушкой для заряда конденсатора мы заставляемъ ее работать при максимальномъ напряженіи.

Во второмъ случаѣ мы должны стремиться не только сообщить шару возможно большее количество энергіи, но и стремиться къ правильному бросанію шара, соответствующему его вѣсу. Такимъ образомъ, когда какой-нибудь человекъ бросить крокетный шаръ дальше чѣмъ всѣ остальные, то это еще не значить, что онъ самый сильный, но что онъ удачно приложилъ свою силу, въ теченіи того периода времени, когда шаръ находился въ его рука. Благодаря легкости вѣса крокетнаго шара, процессъ его бросанія занимаетъ такой короткій периодъ времени, что его трудно ана-

лизировать, поэтому намъ будетъ легче обрисовать этотъ пунктъ, предположивъ, что мы бросаемъ большой, деревянный, значительного вѣса шаръ.

299. Для того, чтобы подбросить такой шаръ на максимальную высоту затративъ при этомъ наименьшее количество усилия, мы должны раскачивать руку, держащую этотъ шаръ и такимъ образомъ вводить въ него энергию. Шаръ будетъ качаться съ определеннымъ периодомъ зависящимъ отъ длины руки. Мы должны раскачивать шаръ, сообразуясь съ его естественными колебаніями до тѣхъ поръ, пока амплитуда его колебанія будетъ достаточно велика. Только тогда мы отпустимъ его. Наиболѣе важный пунктъ, который мы должны отмѣтить при этой аналогіи заключается въ слѣдующемъ: для получения максимального результата при данномъ усилии мы должны приложить силу къ шару въ резонансъ съ его естественными колебаніями.

300. Мы получаемъ очень близкія къ этимъ условія въ случаѣ заряда конденсатора колебательной цѣпіи при помощи альтернатора. Для того, чтобы получить максимальную зарядку, затративъ при этомъ минимумъ мощности, частота приложенной Э.Д.С. должна быть въ резонансъ съ цѣпью, къ которой она приложена. Процессъ резонанса заключается въ равенствѣ частотъ обѣихъ цѣпей.


301. Возьмемъ самый простой случай. Предположимъ, что въ колебательной цѣпіи C, L, S (см. фігуру 85) конденсаторъ C присоединенъ

непосредственно къ зажимамъ альтернатора D.

302. Разсмотримъ теперь двѣ различныя цѣпь:
1). Цѣпь низкой частоты или заряжающуя
цѣпь, состоящую изъ альтернатора D и конден-
сатора C; 2). Цѣпь высокой частоты, состоя-
щую изъ конденсатора C, самоиндукціи L и
искрового промежутка S.

303. Каждая изъ этихъ цѣпей имѣть оп-
ределенный периодъ собственныхъ колебаній.
Собственный периодъ колебаній, заряжающей цѣ-
пи или цѣпи низкой частоты, зависитъ отъ ем-
кости конденсатора C и самоиндукціи альтернато-
ра D; периодъ собственного колебанія замкнута-
го контура зависитъ отъ емкости конденсато-
ра C и самоиндукціи первичной обмотки джиг-
гера L.

304. Какъ мы указывали, на практикѣ въ ко-
лебательныхъ цѣпяхъ частота колеблется отъ
3.000.000 въ секунду (при весьма короткихъ

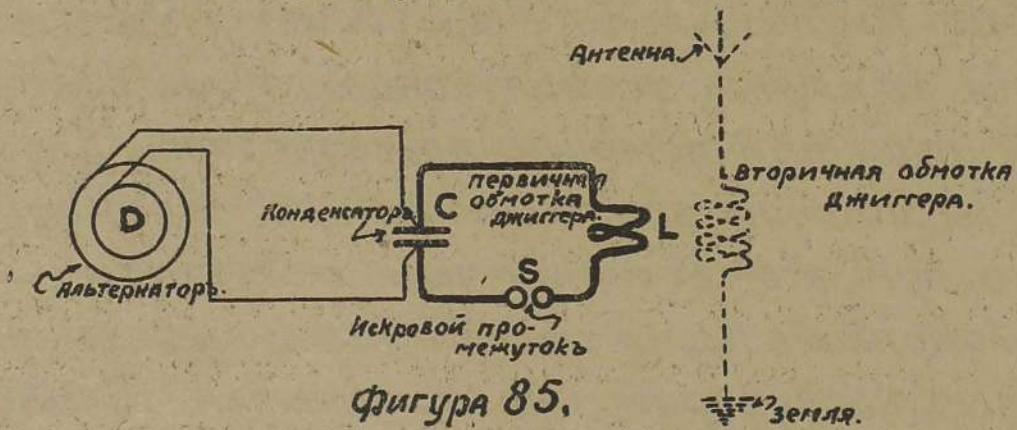

Фигура 85.

волнахъ до 100 метровъ) до 15.000 (при весьма
длинныхъ волнахъ до 20.000 метровъ).

305. Въ цѣпь низкой частоты, т.е. заряжаю-
щей цѣпь, частота колебаній зависитъ отъ то-

го сколько искръ въ секунду желаемъ получить. На практикѣ эта величина колеблется отъ 100 до 500 періодовъ въ секунду.

306. Отсюда ясно, что частота колебательной цѣпи по крайней мѣрѣ въ нѣсколько сотъ разъ больше частоты заряжающей цѣпи, впрочемъ за исключеніемъ разницы въ частотѣ, между колебательной цѣпью и цѣпью альтернатора, въ остальномъ нѣть никакого существеннаго различія. Названія : „перемѣнныи“ и „колебательныи“ большей частью примѣняются для того, чтобы отличить заряжающую цѣпь отъ замкнутаго колебательнаго контура.

307. При этомъ невольно возникаетъ мысль : „а почему же обыкновенный альтернаторъ не можетъ примѣняться для непосредственнаго полученія волны?“ Причина заключается въ слѣдующемъ : какъ намъ известно, длина волны обратно пропорциональна частотѣ. Если попробовать примѣнять альтернаторъ обыкновенной частоты для прямого полученія волны то большіе расходы по устройству воздушной стѣни, могущей излучать такую длинную волну, совершенно не оправдали бы полученное такимъ образомъ преимущество.

308. Для примѣра возьмемъ альтернаторъ сравнительно большой частоты, а именно 500 періодовъ, т.е. длина волны равна скорости дѣленной на частоту; получимъ, что длина волны будетъ для даннаго случая 600.000 метровъ.

Годная для излучения этой волны воздушная сеть должна иметь длину около 60.000 метровъ или около 40 миль.

309. Съ другой стороны, если попробовать для уменьшения длины волны построить альтернаторъ большой частоты, то оказывается, что съ увеличениемъ частоты конструкція альтернатора значительно усложняется, хотя въ настоящее время уже имеются альтернаторы, частота въ которыхъ равняется 100.000 периодовъ въ секунду. Тѣмъ не менѣе необходимо рядъ усовершенствованій, прежде чѣмъ машины высокой частоты могутъ быть применены хотя бы на сравнительно небольшихъ станціяхъ безпроволочнаго телеграфа.*)

310. Наша задача заключается только въ томъ, чтобы ознакомить читателей со станціями существующими въ настоящее время и поэтому едва ли можно касаться подробнѣе устройства машинъ подобнаго рода. Упомянуть о нихъ необходимо только для того, чтобы ознакомить читателя съ тѣмъ, что нѣть никакой существенной разницы между токомъ низкой частоты, т.е. переменнымъ и токомъ высокой частоты, т.е. колебательнымъ.

311. Всякій альтернаторъ имѣть свою частоту. Эта частота можетъ отличаться отъ частоты собственныхъ колебаній цѣпи, къ которой онъ присоединенъ. Поэтому для получения резонанса въ заряжающей цѣпи необходимо или частоту альтернатора подобрать соответственно периоду собственныхъ колебаній цѣпи, или же периодъ

* Въ дальнѣйшемъ дадимъ объясненіе объ альтернаторахъ высокой частоты.

собственныхъ колебаній цѣли сдѣлать соотвѣтствую-
щимъ частотѣ альтернатора. Задача эта въ сущно-
сти подобна настройкѣ первичной колебательной
цили передатчика на воздушную сѣть. Единствен-
ная разница въ обоихъ случаяхъ заключается толь-
ко въ частотѣ.

312. Въ началѣ этой книги мы показали, что
длина волны получающейся въ колебательной цѣ-
ли равна

$$\lambda_m = 1885 \sqrt{C_{(mf)} L_{(mh)}}, \quad (A)$$

гдѣ λ = длина волны въ метрахъ, $C_{(mf)}$ = емкость въ
микрофардахъ и $L_{(mh)}$ = самоиндукція въ микро-
генри.

313. Также говорилось и что длина волны въ эфи-
рѣ равняется величинѣ скорости свѣта, равной ско-
рості распространенія электро-магнитныхъ волнъ,
дѣленной на число волнъ въ секунду, т.е. на часто-
ту. Такъ какъ скорость свѣта равна 300.000.000
метровъ въ секунду, то

$$\lambda = \frac{300.000.000}{n},$$

гдѣ n = частота или число периодовъ въ секунду.
Подставивъ это значеніе вмѣсто λ_m въ приведенномъ
выше равенствѣ (A), получимъ:

$$\frac{300.000.000}{n} = 1885 \sqrt{C_{(mf)} L_{(mh)}}$$

или

$$n = \frac{3 \times 10^8}{1885 \sqrt{C_{(mf)} L_{(mh)}}} \quad (B)$$

314. Оба эти равенства (A) и (B) одинаково
примѣнимы какъ для колебательной цѣли, на-

значение которой заключается въ питаніи воздушной съти, такъ и для цѣпи альтернатора, назначеніе которой — питать колебательную цѣпь.

Мы уже выяснили, что частота колебательной цѣпи во много соръ разъ больше частоты альтернатора. Поэтому очевидно, что значения емкости и самоиндукціи должны быть различны въ обоихъ случаяхъ.

315. Схема на фигурѣ 85, показываетъ что конденсаторъ одинъ и тотъ же, какъ для цѣпи низкой частоты, такъ и для цѣпи высокой частоты. Поэтому ясно, что вслѣдствіе разницы въ частотѣ обѣихъ цѣпей, самоиндукція цѣпи низкой частоты должна быть во много разъ больше самоиндукціи цѣпи высокой частоты.

316. Мы не можемъ измѣнить емкость конденсатора такъ, чтобы она соотвѣтствовала бы частотѣ альтернатора при данной его самоиндукціи, потому что при этомъ измѣнилась бы и длина волны, на которую настроена колебательная цѣпь. Поэтому, для полученія резонанса въ цѣпи низкой частоты, необходимо или менять частоту альтернатора или же самоиндукцію заряжающей цѣпи.

317. Частота динамо въ свою очередь зависитъ главнымъ образомъ отъ той частоты искръ, которую мы хотимъ получить. Поэтому на практикѣ оказалось, что какъ емкость, такъ и частота должны быть болѣе или менѣе опредѣленными. Такимъ образомъ, остается единственный способъ для полученія резонанса въ цѣпи низкой частоты — это измѣненіе ея самоиндукціи.


318. Обратимся теперь къ фигурѣ 86. Особая катушка самоиндукціи или „дрессельная катушка“ можетъ быть включена въ цѣль низкой частоты безъ всякаго нарушенія частоты и слѣдова- тельно длины волны колебательной цѣли. Этотъ способъ чаше всего примѣняется для полученія резонанса въ цѣли низкой частоты передатчи- ка безпроволочнаго телеграфа, когда для питанія цѣли примѣняется альтернаторъ.

319. Возьмемъ практическій примѣръ и вычислимъ относительныя величины самоиндукцій обѣихъ цѣлей.

Допустимъ, что передатчикъ безпроволочнаго телеграфа долженъ работать длиной волной въ 300 метровъ. Допустимъ, что частота альтерна- тора 200 периодовъ въ секунду, а емкость конденсатора 0,005 микрофараадъ.

320. Примѣняя формулу (A) приведенную въ § 312, получимъ $L_{(т\alpha)} = \frac{\lambda^2}{(1885)^2 C_{(mf)}}$. Эта формула даетъ значеніе самоиндукціи L въ микрогенри, длина волны должна быть при этомъ въ метрахъ и емкость въ микрофараадахъ. Поэтому этой формулой съ ус- пѣхомъ можно воспользоваться для вычисленія ве- личины самоиндукціи, когда заранѣе дается дли- на волны и величина емкости.

321. Подставивъ въ § 319 величины длины волны для емкости, получимъ $L = \frac{(300)^2}{(1885)^2 \times 0,005} = 5$ микрогенри (приб.).

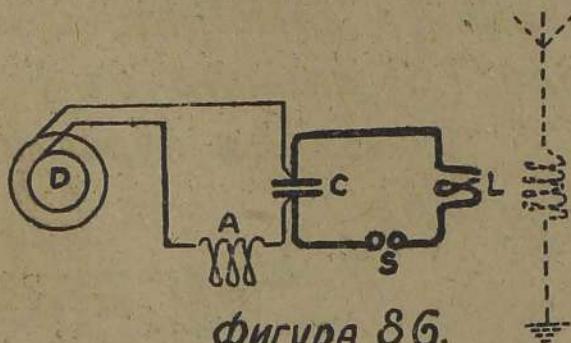

Фигура 86.

322. Въ случаѣ цѣпьи низкой частоты заданными величинами будуть частота и емкость. Поэтому въ этомъ случаѣ для расчета потребной для резонанса самоиндукціи можно примѣнить формулу (B) данную въ § 313.

Произведя перестановку въ этой формулы получимъ

$$L_{(mh)} = \frac{9 \times 10^{16}}{n^2 \times (1885)^2 \times C_{(mf)}}$$

гдѣ самоиндукція L - въ микрогенри, частота n - числа периодовъ въ сек. и емкость C - въ микрофарадахъ.

323. Подставивъ данные въ § 319 величины для частоты и емкости, получимъ:

$$L = \frac{9 \cdot 10^{16}}{(200)^2 \times (1885)^2 \times 0,005} = 127 \times 10^6 \text{ микрогенри.}$$


(приб.).

324. Отсюда ясно, что въ приведенномъ выше примѣрѣ въ частномъ случаѣ, величина самоиндукціи необходимая для получения резонанса въ цѣпьи низкой частоты, будетъ въ 25.000.000 разъ больше самоиндукціи колебательной цѣпьи, которая настроена на длину волны въ 300 метровъ.

325. Благодаря относительно небольшой величинѣ самоиндукціи катушекъ примѣняемыхъ на практикѣ въ колебательныхъ цѣпяхъ, обычно принимается за единицу самоиндукціи при описаніи колебательныхъ цѣпей микрогенри, который равенъ одной милліонной части одного генри.

326. Имѣя дѣло съ цѣпями низкой частоты,

принято для удобства брать за единицу самоиндукции генри; такимъ образомъ въ вышеприведенномъ примѣрѣ самоиндукцію цѣпи альтернатора опредѣлили бы какъ равную 127 генри, а самоиндук-

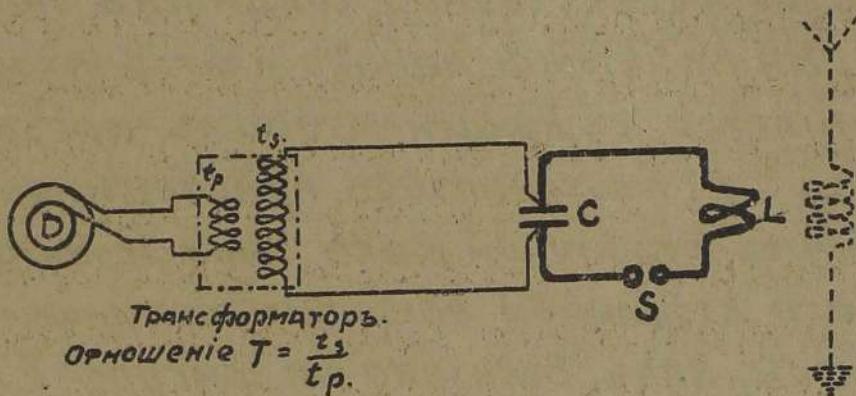

фигура 87.

цію колебательной цѣпи, какъ равную 5 микро-генри.

327. Въ параграфѣ 318 мы отмѣтили, что обычный методъ полученія резонанса въ цѣпи низкой частоты состоитъ во включеніи катушки самоиндукціи или какъ ее обыкновенно называютъ реактивной катушкой, послѣдовательно съ альтернаторомъ. Величина полной самоиндукціи, необходимая для достижения резонанса зависитъ, какъ мы показали, отъ числа периодовъ альтернатора и емкости заряженаго ею конденсатора. Однако, реактивная катушка должна дать лишь часть этой самоиндукціи, потому что обмотки АРМАТУРЫ АЛЬТЕРНАТОРА САМЫ ПО СЕБѢ ОБЛАДАЮТЪ БОЛЬШОЮ САМОИНДУКЦІЕЙ, а такъ какъ эти обмотки участвуютъ въ цѣпи заряженія, то ихъ самоиндукція образуетъ часть полной самоиндукціи цѣпи. Реактивные катушки должны по-

этому лишь покрыть разницу между требуемой полной самоиндукцией и самоиндукцией, которой обладает арматура альтернатора.

328. Эти соображения предполагают что альтернаторъ непосредственно соединенъ съ конденсаторомъ. На практикѣ однако альтернаторъ всегда соединяется съ конденсаторомъ черезъ трансформаторъ, т.е. альтернаторъ присоединяется къ зажимамъ первичной цѣпи трансформатора, а зажимы его вторичной обмотки соединены съ конденсаторомъ, какъ показано на фигуру 87.

329. Цѣль этого станетъ очевидной, если мы возьмемъ практическій примѣръ и вычислимъ величину напряженія, до котораго долженъ быть заряженъ конденсаторъ. Положимъ что тотъ передатчикъ, который мы рассматривали въ параграфѣ 318, имѣть мощность въ 0,5 KW (500 ваттъ).

330. Но въ началѣ книги мы показали, что мощность, сообщаемая колебательной цѣпи, пропорціональна емкости конденсатора, квадрату напряженія до котораго заряжается конденсаторъ и числу разрядовъ конденсатора въ секунду.

331. Если мощность выразить въ ваттахъ, а емкость въ фарадахъ, то

$$W = \frac{1}{2} C V^2 S;$$

гдѣ W = мощность въ ваттахъ;

C = емкость въ фарадахъ;

S = число разрядовъ конденсатора въ секунду, или другими словами, число искръ въ секунду.

V = напряженіе, до котораго заряжается

конденсаторъ или $W = \frac{1}{2} \frac{CV^2 S}{10^6}$, где С емкость въ микрофараахъ.

332. Прилагая эту формулу къ разсматриваемому примѣру и предполагая, что искровой промежутокъ такъ урегулированъ, что пробивается каждый полуперіодъ, вслѣдствіи чего получается частота искръ 400 въ секунду, равная удвоенной частотѣ альтернатора, можно вычислить изъ приведенной формулы, что напряженіе до котораго долженъ заряжаться конденсаторъ въ 005 микрофарадъ за каждый полуперіодъ равно 23000 вольтъ (приблизительно).

333. По причинамъ, которыя мы уже разъяснили (см. § 279), если цѣпь низкой частоты настроена въ резонансъ съ числомъ періодовъ альтернатора, то напряженіе до котораго заряжается конденсаторъ въ концѣ первого полуперіода, будетъ приблизительно въ 2,3 раза больше эффективной Э.Д.С. альтернатора. Въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, потребуется альтернаторъ могущій дать 10000 вольтъ.

334. На постройка небольшого альтернатора, дающаго столь высокое напряженіе, представила бы весьма значительныя затрудненія, въ особенности въ отношеніи изоляціи обмотокъ. Къ тому же испытывалось бы значительное затрудненіе въ проектированіи телеграфнаго ключа, который годился бы для быстраго прерыванія цѣпи низкой частоты и работа на которомъ была бы вполнѣ безопасна.

335. Изъ этихъ и другихъ соображеній при-

нято, чтобы альтернаторъ давалъ гораздо меньшее напряженіе, я для полученія требуемаго напряженія конденсаторы пользуются повышающимъ трансформаторомъ.

336. Можетъ оказаться затруднительнымъ съ перваго взгляда оцѣнить общій результатъ введенія трансформатора въ питательную цѣль.

Прежде всего, имѣется самоиндукція самого трансформатора, которая въ зависимости отъ его выполнения можетъ быть или не быть значительной. Въ §§ 178 до 183, описывая трансформаторъ, мы показали, что его эффективная самоиндукція всецѣло зависитъ отъ магнитной утечки въ контуръ магнитнаго потока въ жельзѣ и какъ можно контролировать утечку въ широкихъ предѣлахъ надлежащей конструкціей прибора.

337. Во всякомъ случаѣ, какою бы самоиндукціей не обладалъ употребляемый нами трансформаторъ, она прибавляется къ самоиндукціи альтернатора, такъ что какая либо дополнительная самоиндукція въ видѣ реактивныхъ катушекъ, включаемыхъ въ цѣль, должна быть лишь такой величины, чтобы покрыть разницу между самоиндукціей, необходимую для осуществленія резонанса и самоиндукцію, представляемою трансформаторомъ и альтернаторомъ.

338. Во вторыхъ, введеніе трансформатора въ заряжающую цѣль совершенно измѣняетъ эффективную величину самоиндукціи альтернатора или какой либо другой самоиндукціи, введенной въ первичную цѣль.

Глава тридцать седьмая.

Вліяніе коэффициента трансформаціи на резонансъ въ цѣпи низкой частоты.

339. Обращаясь снова къ фигуру 87, мы видимъ, что когда пользуются трансформаторомъ для получения необходимаго напряженія въ конденсаторъ, цѣль низкой частоты раздѣляется на двѣ отдельныя части, именно: Цѣль низкаго напряженія, состоящая изъ альтернатора и первичной обмотки трансформатора и Цѣль высокаго напряженія, состоящая изъ вторичной обмотки трансформатора и конденсатора. Эти двѣ цѣпіи настолько тѣсно связаны вмѣстѣ индуктивно, что ихъ можно рассматривать какъ одну цѣль, поскольку рѣчь идетъ о резонансѣ; т.е. всякая самоиндукція и емкость, включенная въ первичную цѣль, будетъ оказывать на естественный периодъ цѣпіи такое же вліяніе, какъ если бы во вторичную цѣль была включена эквивалентная самоиндукція или емкость.

340. Мы употребляли название „эквивалентный“ потому, что какъ емкость такъ и самоиндукція будутъ иметь совершенно различные эфективные значения въ обѣихъ цѣпяхъ. Относительная ихъ величина зависитъ отъ относительныхъ величинъ напряженія и тока въ первичной и вторичной цѣпяхъ трансформатора или другими словами, отъ коэффициента трансформаціи.

341. Если мы предположимъ, что первичная

обмотка трансформатора является обмоткой низкого напряжения и что вторичная обмотка есть обмотка высокого напряжения, т.е. что трансформаторъ является добавочнымъ трансформаторомъ, какъ это обычно бываетъ въ радиотелеграфныхъ передатчикахъ и если коэффициентъ трансформации равенъ „ T ”, то можно показать, что какая-нибудь самоиндукция, соединенная посредствомъ съ первичного обмоткой, будетъ оказываться на естественное число периодовъ цѣлью такое же дѣйствіе, какъ если бы въ T^2 разъ большая самоиндукция была включена во вторичную цѣль. Далѣе можно показать, что конденсаторъ будучи включенъ въ первичную цѣль окажеть на естественное число периодовъ цѣпь такое же дѣйствіе, какъ и включенный во вторичную цѣль конденсаторъ съ T^2 разъ меньшою емкостью.


342. Это свойство трансформатора можетъ на первый взглядъ показаться страннымъ но въ механической системѣ можно установить совершенно аналогичныя условія и можетъ быть легче будетъ понять положеніе дѣль, если сначала мы разберемъ механическій случай.

343. Описывая теорію трансформатора въ § 176, мы сравнивали дѣйствіе его въ электрической цѣпь съ дѣйствіемъ зубчатой передачи въ механической системѣ; читатель теперь уже хорошо знакомъ съ электрическими эквивалентами механическихъ свойствъ массы, упругости, врашающаго момента и числа

оборотовъ въ минуту.

344. Вообразимъ теперь механическую систему, которая должна изображать нашу электрическую цѣль. Она показана на фігурѣ 88, где рукоятка, представляющая средство приложить моментъ вра-щенія, устроена на томъ, что мы можемъ назвать ведущимъ или **Первичнымъ валомъ** передачи **G**, а на ведомомъ или **Вторичномъ валу** пере-дачи закрѣплены маховое колесо **M** и пружина **F**.

345. Если передаточное число единица, то оче-видно, что всякий приложенный къ первичному ва-

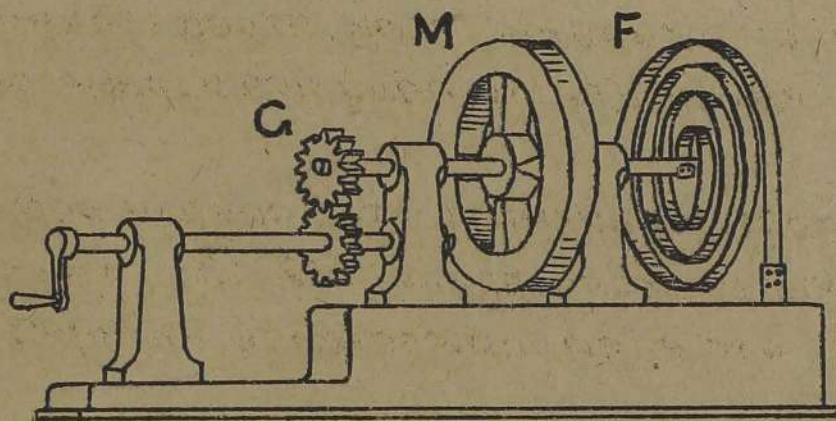

Фигура 88.


лу вращающей моментъ передается зубчатою пере-дачею къ вторичному валу, имъя на немъ ту же самую величину. Далѣе, число оборотовъ пер-вичнаго вала будетъ въ каждый моментъ равно таковому вторичнаго вала.

346. Если теперь мы произведемъ съ этой меха-нической системой, тѣ самыie опыты, которые опи-саны въ §§ 247 по 275, то получимъ результаты, въ точности сходные съ указанными въ тѣхъ опы-тахъ. Оказывается, что оба вала и зубчатая пе-

редача ведутъ себя точно такъ, какъ если бы они образовывали только единъ жесткій валъ, за однимъ исключениемъ, что въ этомъ случаѣ первичный валъ вращается въ направлении противоположномъ вторичному валу. Мы желаемъ обратить вниманіе читателя именно на то, что собственный периодъ системы будетъ оставаться тѣмъ же самымъ, будуть ли маховое колесо и пружина закрѣплены на вторичномъ валу, какъ показано на фігурѣ 88, или маховикъ на первичномъ валу, а пружина на вторичномъ валу, какъ показано на фігурѣ 89.

Съ другой стороны, если передаточное число не равно единицѣ, то получаются иные результаты.

347. Чтобы объяснить это, предположимъ что передаточное число равно 1:2. Въ этомъ случаѣ очевидно, что если приложить къ первичному

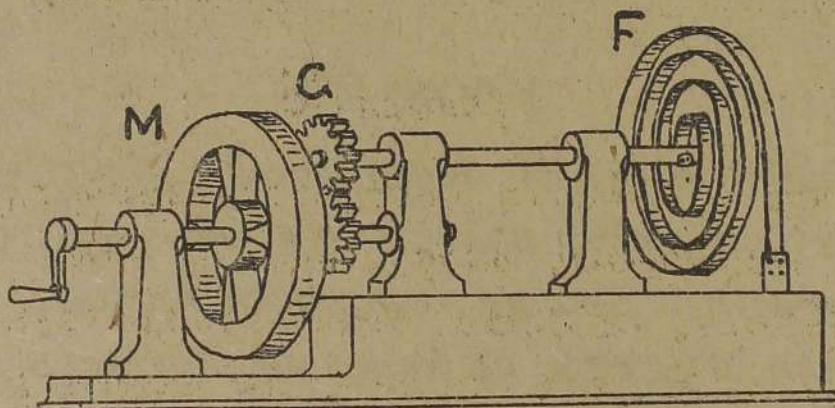


Фигура 89.

валу некоторый вращающій моментъ, то зубчатая передача передастъ вторичному валу вращающій моментъ вдвое большій и обрат-

но: приложенный къ вторичному валу моментъ передастъ первичному валу моментъ, вдвое меньшій. Такжে за каждый оборотъ сдѣленный первичныиъ валомъ, вторичный валъ повернется лишь на полъ оборота, изъ чего слѣдуетъ, что въ каждый моментъ угловая скорость первичнаго вала будетъ вдвое больше, чѣмъ вторичнаго вала.

Сначала разберемъ тотъ случай, когда маховикъ и пружина устроены на вторичномъ валу, какъ показано на фигурѣ 90.

348. Теперь если приложить къ рукояткѣ постоянный врачающій моментъ, то оба вала будутъ вращаться (въ противоположныхъ направленияхъ), причемъ первичный валъ будетъ вращаться вдвое быстрѣе вторичнаго вала. Далѣе, быстрота съ которою они вращаются будетъ возрастать, пока обратный врачающій моментъ, производимый пружиною, не уравновѣсить приложеннаго врачающаго момента. Послѣ этого

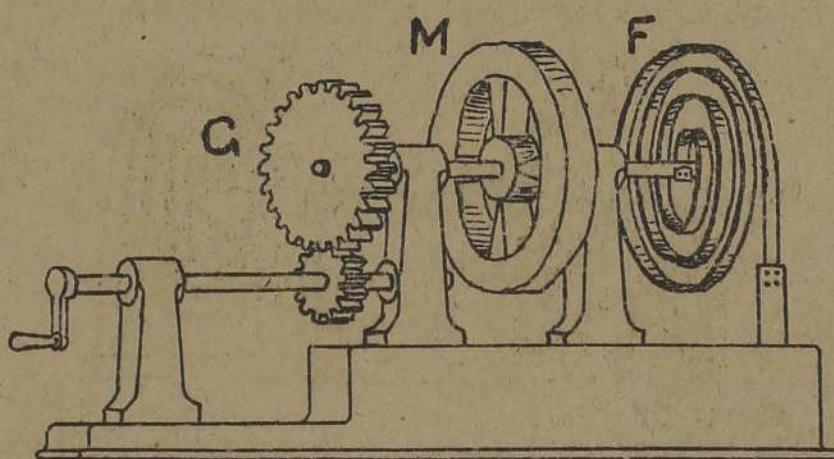


Фигура 90.

скорость вращенія падаетъ до тѣхъ поръ, пока оба вала не успокоятся.

349. Хотя благодаря передаточному числу, вращающій моментъ, приложенный къ вторично-му валу, будетъ вдвое больше приложеннаго къ первичному валу, однако собственный periodъ системы будетъ такой же, какъ если бы тамъ не было зубчатой передачи, такъ какъ собственный periodъ колебаній, какъ объяснено въ § 262, совершенно не зависитъ отъ величины приложен-наго вращающаго момента.

Возьмемъ теперь случай, когда махо-викъ закрѣпленъ на первичномъ валу, а пружи-на на вторичномъ валу, какъ показано на фигу-
рѣ 91.

350. Если тотъ же постоянный вращающій мо-
ментъ, что и раньше, приложить къ первичному
валу, то окажется (1), что степень возрастанія ско-
рости маховика будетъ составлять лишь полови-
ну прежней степени возрастанія, такъ какъ сте-
пень возрастанія угловой скорости зависитъ отъ

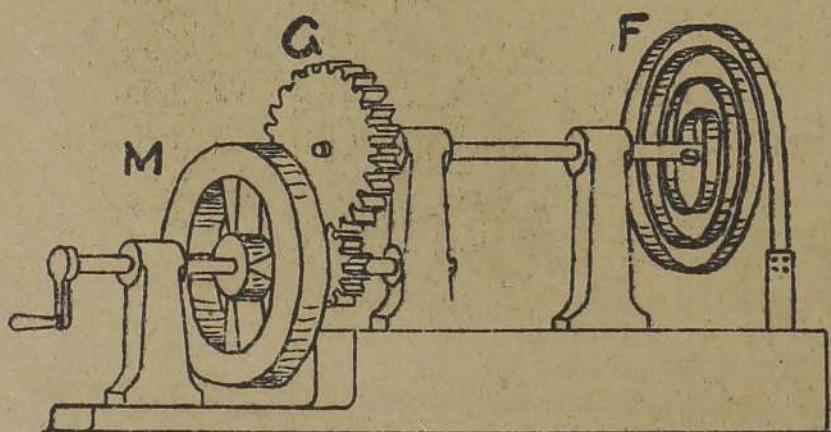

Фигура 91.

величины приложенного вращающего момента, а благодаря действию зубчатой передачи вращающий момент, приложенный к маховику, был вдвое больше приложенного крутящего момента, тогда какъ въ другомъ случаѣ онъ лишь равенъ ему.

351. (2) Число оборотовъ, которое должно сдѣлать вторичный валъ, прежде чѣмъ обратный вращающій моментъ пружины уравновѣсить приложенный моментъ будетъ тотъ же, что и въ случаѣ, когда маховикъ былъ на вторичномъ валу, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ пружина укреплена на вторичномъ валу.

352. (3). Такъ какъ маховикъ теперь укрепленъ на первичномъ валу и такъ какъ число оборотовъ, сдѣянные первичнымъ валомъ, благодаря действию зубчатой передачи вдвое больше числа оборотовъ вторичнаго вала, то изъ (2) слѣдуетъ, что въ этомъ случаѣ маховикъ долженъ сдѣлать двойное число оборотовъ, прежде чѣмъ обратный вращающій моментъ пружины уравновѣсить приложенный вращающій моментъ, т.е. прежде чѣмъ маховикъ достигнетъ своей максимальной скорости.

353. На первый взглядъ казалось бы изъ (1) и (3), что такъ какъ угловое ускореніе маховика теперь составляетъ лишь половину прежняго и такъ какъ число оборотовъ, которое ему придется сдѣлать, вдвое больше прежняго, то поэтому для достиженія максимальной скo-

ности маховику потребуется вчетверо больше времени и что поэтому собственный период системы должен был бы быть вчетверо больше.

354. Это было бы справедливо только въ томъ случаѣ, если бы требуемая продолжительность времени была прямо пропорціональна числу сдѣланныхъ оборотовъ и обратно пропорціональна степени возрастанія скорости, т.е. если $t = \frac{R}{i}$, где t - продолжительность времени, i - степень возрастанія скорости, R - число сдѣланныхъ оборотовъ.

355. Это однако не вѣрно, потому что если степень возрастанія скорости меньше, то время, потребное для совершенія данного числа оборотовъ больше, поэтому скорость будетъ возрастать втеченіе пропорціонально большаго промежутка времени. Теперь, число совершенныхъ оборотовъ будетъ равно произведенію средней скорости вращенія на продолжительность времени, втеченіе котораго она возрастаетъ. Изъ этого слѣдуетъ, что число оборотовъ (R) равно средней степени возрастанія скорости вращенія, умноженной на (время)². Иначе говоря вмѣсто :

$$t = \frac{R}{i}, \text{ фактически } t = \sqrt{\frac{R}{i}}.$$

356. Прилагая эту формулу къ тому опыту, когда маховикъ и пружина укреплены на вторичномъ валу; если мы примемъ степень возрастанія скорости вращенія маховика равной 1, и число оборотовъ, имъ совершающее до достиженія имъ максимальной скорости, тоже равнымъ 1, то мы получаемъ $t = \sqrt{\frac{1}{1}} = 1$.

357. Во второмъ же случаѣ, когда маховикъ укрепленъ на первичномъ валу, уравненіе получается слѣдующее:

$$t = \sqrt{\frac{2}{f_2}} = 2.$$

358. Итакъ, мы видимъ, что укрепляя тотъ же маховикъ на первичномъ валу вмѣсто вторичнаго вала при передаточномъ числѣ 2, мы удваиваемъ собственный періодъ колебаній системы, какъ одного цѣлаго.


359. Подобнымъ образомъ оказалось бы, что если передаточное число будетъ не 2:1, а 4:1, то собственный періодъ колебаній системъ возрастетъ въ четырѣ раза; и беря другіе примѣры, можно показать, что если маховикъ укрепленъ на первичномъ валу, а пружина на вторичномъ валу, то собственный періодъ системы будетъ всегда въ G разъ больше, чѣмъ тогда, когда маховикъ и пружина укреплены на томъ же валу; здѣсь G - передаточное число.

360. Совершенно аналогичные результаты получаются въ электрической цѣпї, состоящей изъ самоиндукціи L и конденсатора C , если трансформаторъ включить въ цѣпь, какъ показано на фиг. 92.

361. Въ такомъ случаѣ собственный періодъ цѣпї, если вся самоиндукція включена въ первичную, а вся емкость во вторичную цѣпь трансформатора, какъ показано на фиг. 92, будетъ въ T разъ больше, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда и самоиндукція и конденсаторъ включены во вторичную цѣпь, какъ показано на фиг. 93, гдѣ T есть

коэффициентъ трансформаціи.

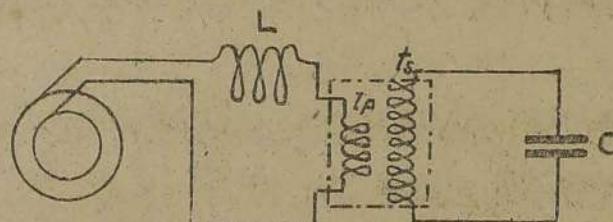362. Изъ этого легко видѣть, что такая цѣль буде-
тъ вести себя какъ простая цѣль, состоящая
лишь изъ конденсатора и самоиндукціи, иначе го-
воря, она будетъ имѣть опредѣленный собствен-
ный періодъ, зависящій отъ величины самоиндук-



$$T = \frac{1}{N \sqrt{LC}}$$

Фиг. 92.

ціи и величины емкости. Но такъ какъ дѣйствіе
данной самоиндукціи зависитъ отъ того, вклю-
чена ли она въ первичную или во вторичную
цѣль, то мы должны принять въ расчестъ и
роль трансформатора.


363. Но собственный періодъ P такой электричес-
кой цѣли, какъ мы показали прежде, пропорціона-
лень длиною волны λ . И такъ какъ $\lambda \propto \sqrt{CL}$, то, слъ-
довательно и $P \propto \sqrt{CL}$; и поэтому $L \propto \frac{P^2}{C}$, откуда
очевидно, что самоиндукція цѣли, въ ко-
торой емкость постоянна, пропорціональ-
на квадрату собственнаго періода.

Но мы показали, что собственный періодъ цѣли, по-
казанной на фиг. 92, уменьшится въ T разъ, если
самоиндукцію L включить во вторичную цѣль, какъ
показано на фиг. 93.

364. Отсюда слѣдуетъ, что эффективная
величина самоиндукціи L въ T^2 разъ больше,
если она включена въ первичную цѣль, чѣмъ

если она включена во вторичную цепь.

365. Другими словами, если конденсатор включить во вторичную цепь или цепь высокого напря-

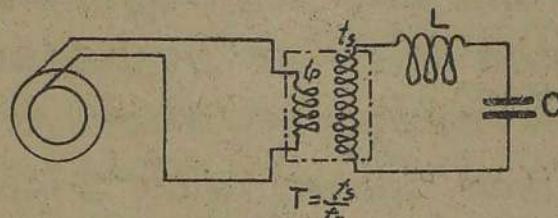

Фиг. 93.

женія, то введеніе нѣкоторої самоиндукції въ первичную цепь или цепь малаго напряженія производить такое же дѣйствіе, что и введеніе въ T^2 разъ большей самоиндукціи во вторичную цепь. Подобнымъ образомъ, включение въ первичную цепь конденсатора производитъ такое же дѣйствіе, что и включение конденсатора съ емкостію въ T^2 разъ меншої, во вторичную цепь.

Это явленіе можно также показать, разсматривая вопросъ съ точки зренія энергіи.

366. Когда въ первичной цепи протекаетъ токъ, то въ ней запасено нѣкоторое количество энергіи, зависящее отъ силы тока и самоиндукціи цепи, въ которой онъ протекаетъ. Если L_p представляетъ самоиндукцію первичной цепи, а i_p представляетъ первичный токъ, то его энергія въ нѣкоторый моментъ будетъ $E = \frac{1}{2} L_p i_p^2$.

367. Подобнымъ образомъ, энергія во вторичной цепи будетъ $E = \frac{1}{2} L_s i_s^2$, где L_s есть самоиндукція, а i_s токъ во вторичной цепи. Теперь, энергія въ дѣйствительности распредѣляется по

всей цепи, какъ одному цѣлому, и трансформаторъ просто измѣняетъ ея пропорціи, но имъ дѣло съ нею, мы можемъ упростить вычислениѧ, считая что она или вся содержится въ первичной цепи или вся - во вторичной цепи. Такимъ образомъ если мы будемъ считать ее находящейся въ первичной цепи, то $E = \frac{1}{2} L_p i_p^2$, а если считать ее находящейся во вторичной цепи, то $E = \frac{1}{2} L_s i_s^2$. Такъ какъ величина энергіи одинакова въ обоихъ случаяхъ, то изъ этого слѣдуетъ, что $L_s i_s^2 = L_p i_p^2$.

368. Но относительная величина токовъ въ обѣихъ цепяхъ, какъ мы показали, пропорціональна коэффициенту трансформаціи, такъ что $i_p = i_s \times T$, где T - коэффициентъ трансформаціи.

369. Такимъ образомъ, подставляя эти значенія въ данное выше уравненіе, мы можемъ получить два уравненія, одно изъ которыхъ даетъ величину самоиндукціи во вторичной цепи, выраженную черезъ первичную самоиндукцію и коэффициентъ трансформаціи, а другое даетъ эквивалентную величину самоиндукціи первичной цепи, выраженную черезъ вторичную самоиндукцію и коэффициентъ трансформаціи, такъ какъ:

$$L_s i_s^2 = L_p i_p^2$$

$$i_p = (i_s \times T),$$

$$\therefore L_s i_s^2 = L_p (i_s \times T)^2 = L_p i_s^2 \times T^2,$$


$$\therefore L_s = L_p \times T^2;$$

или перенося, $L_p = \frac{i_s^2}{T^2}$.

370. Мы теперь можемъ видѣть, какъ это пра-


вило можно приложить къ нѣкоторому практическому случаю. Возьмемъ какъ примѣръ тотъ частный случай, который мы разсматривали въ § 318, гдѣ цѣль питанія состояла изъ альтернатора, присоединенного къ конденсатору черезъ реактивную катушку. Мы можемъ замѣнить эту цѣль, поскольку рѣчь идетъ объ ея естественномъ періодѣ, цѣлью ей эквивалентной, состоящую изъ самоиндукціи, присоединенной къ конденсатору, какъ показано на фигурѣ 94, где самоиндукція L представляетъ суммарную самоиндукцію аль-

фиг. 94.

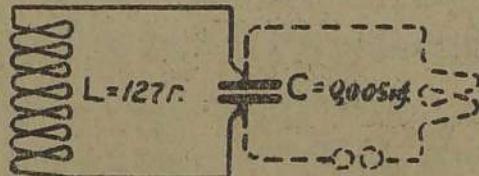

$n = 200 \sim$

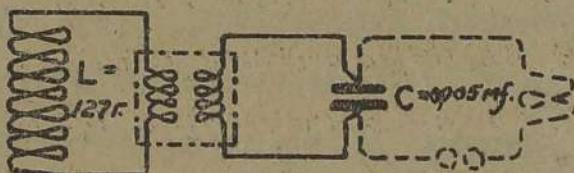тернатора и реактивной катушки, которая въ этомъ частномъ случаѣ составляетъ 127 генри, а емкость С представляетъ емкость конденсатора, заряжаемаго альтернаторомъ; емкость въ этомъ случаѣ равна 0,005 микрофарадъ. Естественная частота этой цѣли,




$n = 200 \sim$

фиг. 95.

какъ мы показали, равна 200 періодовъ въ секунду.

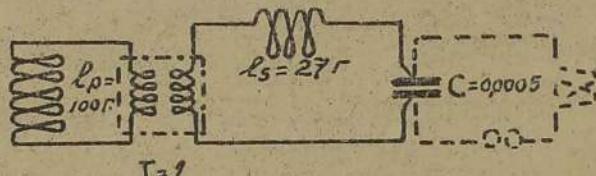371. Если мы теперь разъединимъ конденсаторъ отъ самоиндукціи и присоединимъ самоиндукцію къ первичной обмоткѣ трансформатора, а конденсаторъ къ вторичной обмоткѣ трансформатора,

какъ показано на фігурѣ 95, то цѣль, какъ однозначно цѣлью, все же будетъ имѣть нѣкоторую естественную частоту. Если коэффициентъ трансформаціи равенъ 1:1, то есть, если $T=1$, и если въ трансформаторѣ нѣтъ магнитной утечки, то естественная частота будетъ точно такая же, какъ когда было прямое соединеніе съ самоиндукцією. Такимъ образомъ оказывается, что въ этомъ случаѣ трансформаторъ не оказываетъ вліянія на естественную частоту колебаній. Очевидно поэтому, что мы можемъ помѣстить часть или всю самоиндукцію во вторичную цѣль трансформатора, какъ показано на фиг. 96




$n = 200 \sim$

фиг. 96.

и естественная частота будетъ оставаться та же, поскольку и сумма обѣихъ самоиндукцій $L_p + L_s$ будетъ оставаться прежней.

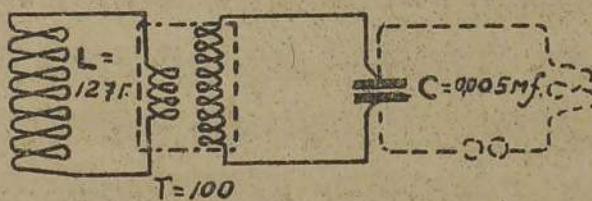372. Если однако, коэффициентъ трансформаціи равенъ не 1:1, а 1:100 и если опять такъ и самоиндукція вся включена въ первичную цѣль, а конденсаторъ весь включенъ во вторичную цѣль, какъ показано на фігурѣ 97, тогда естественная частота



$n = 2 \sim$


фиг. 97.

будетъ въ 100разъ меныше, потому что цпль будеть вести себя такъ, какъ если бы или самоиндукція, въ 10000 разъ большая чмль L (т.е. 1270,000 генри) была присоединена къ конденсатору C , или конденсаторъ съ емкостью, въ 10000 разъ большей, чмль C (т.е. 50 микрофарарадъ) была присоединена къ самоиндукціи L .

373. Опять такъ и если въ этомъ случаѣ, вмѣсто того, чтобы оставлять всю самоиндукцію въ первичной цпли трансформатора, мы ее раздѣлимъ на дѣль части, какъ прежде и оставимъ l_p въ первичной цпли, а l_s внесемъ во вторичную цпль, какъ показано на фиг. 98, то изъ вышеприведеннаго очевидно, что естественная частота цпли будетъ тогда такая же, какъ и у цпли, состоящей изъ той же емкости C и самоиндукціи въ $10000 l_p + l_s$ или какъ у цпли, состоящей изъ самоиндукціи $l_p + \frac{l_s}{10000}$ и емкости въ 10000 C .

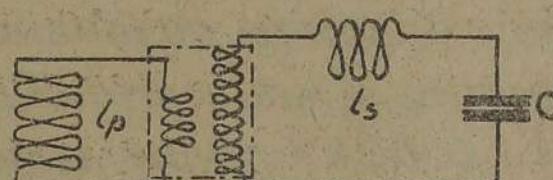374. Посмотримъ теперь, какъ это вліяетъ на расчетъ передатчика, показаннаго на фиг. 97.

Если, какъ раньше, емкость конденсатора равна 0,005 мф., а число периодовъ альтернатора 200, то, какъ мы показали въ § 323, необходимо иметь въ питательной цпли, какъ од-



$T = 100$.

Фиг. 98.

НОМЪ ЦЪЛОМЪ САМОИНДУКЦІЮ ВЪ 127 генри для того, чтобы получить резонансъ.

375. Если альтернаторъ пряма соединить съ конденсаторомъ, то эту величину самоиндукціи пришлось бы составить изъ самоиндукціи альтернатора и реактивной катушки; но если, какъ въ данномъ случаѣ, мы пользуемся трансформаторомъ для повышенія напряженія, приложенаго къ конденсатору, то полная самоиндукція, если бы вся она заключалась въ первичной цѣпи, должна была бы составлять лишь $\frac{1}{72}$ отъ 127 генри. Итакъ, въ данномъ случаѣ, если коэффициентъ трансформаціи равенъ 100, то самоиндукція альтернатора и реактивной катушки должна быть равной $\frac{127}{10000} = 0,0127$ генри.

376. Съ другой стороны, если бы всю самоиндукцію можно было включить во вторичную цѣль, то она должна была бы составлять 127 генри; но такъ какъ альтернаторъ самъ обладаетъ значительной самоиндукціей, то необходимая для включенія во вторичную цѣль самоиндукція составить 127 генри минусъ увеличенная въ 10000 разъ самоиндукція альтернатора.

377. Такимъ образомъ, если самоиндукція альтернатора въ этомъ случаѣ равна, скажемъ, 0,01 генри (что является подходящею величиною), то мы можемъ получить резонансъ или включая въ первичную цѣль самоиндукцію въ $0,0127 - 0,01 = 0,0027$ генри или включая во вторичную цѣль самоиндукцію въ $127 - (0,01 \times 10000) = 27$ генри.

378. На первый взгляд казалось бы гораздо экономичнее въ отношении расхода материала, помышлять всю самоиндукцію въ первичную цѣль, но это не совсѣмъ такъ по слѣдующей причинѣ: если коэффициентъ трансформаціи 100, то токъ во вторичной цѣли будетъ въ 100 разъ слабѣе тока въ первичной; такъ что проволока, намотанная на катушку вторичной самоиндукціи, можетъ имѣть въ 100 разъ меньшее съченіе чѣмъ та, которая понадобилась бы для первичной катушки самоиндукціи; такимъ образомъ, можно грубо принять, что въ пространство, занятое первичными витками, можно было бы помѣстить въ 100 разъ большее число витковъ вторичной проволоки.

379. Далѣе, самоиндукція катушки, грубо пропорціональна квадрату числа витковъ, такъ что для того чтобы получить въ 10000 разъ большую самоиндукцію, намъ потребуется взять только въ 100 разъ большее число витковъ, которые, такъ какъ она намотана изъ проволоки въ 100 разъ меньшаго съченія, можно помѣстить приблизительно въ такое же пространство какъ и первичные витки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Установка резонанса въ питательной цѣли.

380. Не всегда возможно, проектируя трансформаторъ, точно оценить, какая будетъ самоиндукція отдельныхъ частей цѣли: альтернатора, трансформатора, реактивныхъ катушекъ и проч.

Далъе, хотя приборы и сдѣланы по одному и тому же проекту, но они не всегда будуть иметь точно тѣ же значенія самоиндукціи по причинѣ небольшой разницы въ выполненіи и матеріала. Поэтому, обычно устраиваютъ такъ, что нѣкоторая **перемѣнная самоиндукція** или **реактивная катушка** включена или въ первичную или во вторичную цѣль трансформатора. Когда же по той или другой причинѣ нежелательно или непрактично включать перемѣнную реактивную катушку, то устраиваютъ альтернаторъ, трансформаторъ и другія части цѣли такъ, чтобы они давали самоиндукцію, весьма близкую къ требуемой, а окончательная установка въ настройкѣ цѣли низкой частоты совершается путемъ измѣненія числа оборотовъ альтернатора, пока его число периодовъ не будетъ въ резонансъ съ цѣлью.

381. Этотъ методъ, однако, допускаетъ лишь очень ограниченное варьированіе. Прежде всего, если число оборотовъ альтернатора увеличивать или уменьшать, чтобы получить большую или меньшую частоту, то напряженіе, производимое альтернаторомъ, тоже будетъ соответственно повышаться и понижаться. Это въ свою очередь, будетъ дѣйствовать въ направленіи увеличенія или уменьшенія мощноти установки передатчика, что по очевиднымъ основаніямъ, нежелательно.

382. Включая послѣдовательно съ электромагнитами альтернатора, регулируемое сопротивленіе или реостатъ, можно достичь того, что даваемое аль-

тернаторомъ напряженіе будеть оставаться посто-
яннымъ. Это возможно только при условіи, что
скорость альтернатора будеть заключаться въ
извѣстныхъ предѣлахъ. Въ виду этого необхо-
димо, чтобы общая величина всей самоиндук-
ціи заряжающей цѣпи была бы точно расчи-
тана. Впрочемъ измѣненіе скорости альтер-
натора въ извѣстныхъ предѣлахъ является весь-
ма удобнымъ способомъ для получения наи-
лучшаго резонанса.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Искровой разрядникъ.

383. Включение искрового промежутка въ колебательную цѣль даетъ конденсатору воз-
можность получить первоначальный зарядъ элек-
тричества. При этомъ искровой промежутокъ обра-
зуетъ перерывъ цѣпи, безъ котораго получилось
бы короткое замыканіе конденсатора. При кри-
тическомъ напряженіи, зависящемъ отъ дли-
ны промежутка, изолирующей слой воздуха
пробивается и проскаиваетъ искра; причемъ
промежутокъ мгновенно превращается въ про-
водникъ. Вследъ за этимъ конденсаторъ разря-
жается черезъ катушку самоиндукціи и въ
цѣпи появляется переменный токъ.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ.

Общее требование для искрового промежут- ка.

384. Рѣзь пробить изолирующій слой воздуха,

то достаточно въсеми небольшого тока, чтобы поддерживать искру.

Рассмотримъ теперь какова продолжительность времени, потребного для того, чтобы искровому промежутку вернулись бы его изолирующая способности, послѣ прекращенія тока въ цѣпи разрядника.

385. Высокая температура, образующаяся при проскашиваніи искры въ моментъ разряда, достаточна для того, чтобы обратить въ пары частицы металла, изъ которыхъ сдѣланы электроды разрядника. Этотъ, обращенный въ пары, металъ весьма проводимъ и переносится токомъ черезъ промежутокъ такъ, что образуетъ проводящій мостикъ отъ одного электрода къ другому.

386. Пока известный минимумъ силы тока проходитъ черезъ промежутокъ, онъ оказываетъ въ состояніи поддерживать существование этихъ паровъ и проводящій мостикъ не можетъ прерваться. Но какъ только токъ или прекращается или по какимънибудь причинамъ падаетъ ниже критической величины, окружающейъ воздухъ быстро охлаждаетъ пары металловъ, который сгущается на окружающихъ предметахъ. Проводящій мостикъ при этомъ прерывается и исчезаетъ.


387. Очевидно, что послѣ того, какъ сила тока становится ниже критической величины, время потребное для того, чтобы промежутку вернулось бы его первоначальное непроводящее

состояние, будетъ зависѣть отъ быстроты съ которой охлаждаются пары. Впрочемъ, прежде чѣмъ продолжать разбирать вопросъ объ охлажденіи или "гашеніи" искры, какъ это иногда называютъ, мы должны сперва ясно уяснить себѣ насколько быстро она должна охлаждаться въ передатчикахъ безпроводочнаго телеграфа.

388. Рассмотримъ случай простой воздушной съти. Колебательная цѣпь состоять изъ воздушнаго провода, соединеннаго съ заземленіемъ чрезъ искровой промежутокъ, къ которому присоединена индукционная катушка. Получаемые въ подобной цѣпи колебательные токи затухаютъ отъ потери энергіи, чисто на излученіе, чисто же на сопротивленіе самой воздушной цѣпи.

389. Предположимъ, что въ данномъ случаѣ затуханіе таково, что въ цѣпи успѣютъ произойти пять полныхъ колебаній, прежде чѣмъ израсходуется вся энергія. Допустимъ, что длина волнъ нашей воздушной съти будетъ 1000 футъ. Такъ какъ требуется около ста тысячъ колебаній въ секунду, чтобы получить эту длину волнъ, то промежутокъ времени необходимый для полныхъ пяти колебаній будетъ $\frac{1}{100000}$ часть одной секунды или 50 микросекундъ. При этихъ условіяхъ кривая, выражающая колебаніе тока воздушной цѣпи, получить форму, изображенную на рисункѣ 99, где каждое дѣленіе горизонтальной оси соответствуетъ 5-ти микросекундамъ.

390. Возвращаясь теперь къ разсмотрѣнію этой кривой, увидимъ, что токъ, проходящій черезъ промежутокъ, достигаетъ нулевого значенія въ концѣ каждой половины одного колебанія. Поэтому, если искра охлаждается настолько быстро, что какъ только токъ достигнетъ

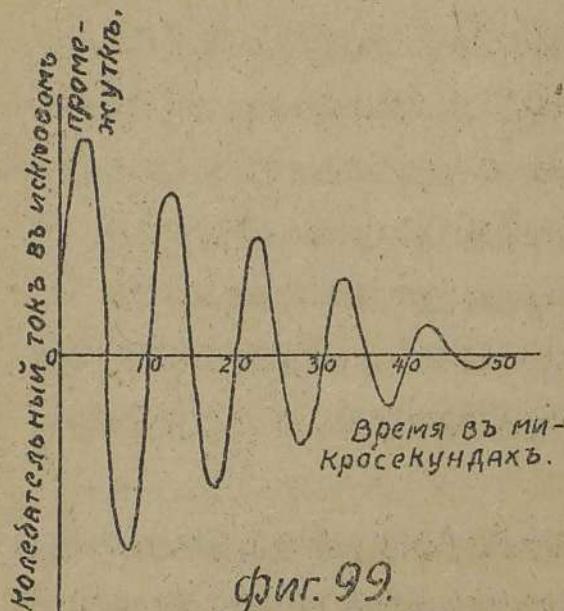

фиг. 99.

нулевого значенія, нарушится проводящій мостикъ, то въ воздушной съти вообще не можетъ получиться колебаній. Это въ свою очередь, пойдетъ къ тому, что изъ воздушной съти не будетъ излученія электромагнитныхъ волнъ. Впрочемъ, вообще говоря трудно и почти невозможнно устроить такой искровой промежутокъ, который настолько быстро охлаждался бы и гасилъ искру.

391. Въ общемъ можно сказать, что промежутокъ времени необходимый для того, чтобы погасить искру въ передатчикѣ безпроводочного телеграфа, долженъ быть таковъ, чтобы не препятствовалъ существованію колебательнаго тока. Необходимо указать здѣсь относительныя величины тока, въ моментъ заряда конденсатора и разряда его черезъ колебательную цѣль.


392. Разберемъ подробнѣе примѣръ, который только что рассматривали. Возьмемъ колебательную цѣль, частота которой 100000

полныхъ колебаній въ секунду и конденсаторъ, который заряжается 400 разъ въ секунду. Предположимъ, что процессъ заряда происходитъ въ теченіи всего промежутка времени между отдельными разрядами. Если допустить, что вполнѣ заряженный конденсаторъ садержитъ 0,001 кулона электричества, то ясно, что это количество электричества должно протечь въ конденсаторъ за время $\frac{1}{400}$ секунды, и средняя величина силы тока заряда будетъ $0,001 \times 400$ (амп.) = 0,4 ампера.

393. Какъ только проскочила искра, конденсаторъ начинаетъ разряжаться втечениіи всего первого полуколебанія, а т.к. частота полныхъ колебаній 100.000 въ секунду, то то-же самое количество электричества, т.е. $1/1000$ кулона, пройдетъ въ колебательной цѣпи черезъ искровой промежутокъ за $1/200.000$ часть секунды. Величина силы тока за I полуколебаніе при разрядѣ будетъ $0,001 \times 200.000 = 200$ амперъ. Такимъ образомъ очевидно, что въ этомъ частномъ случаѣ сила разряднаго тока за I полуколебаніе будетъ въ 500 разъ больше, чѣмъ сила заряжающаго тока.

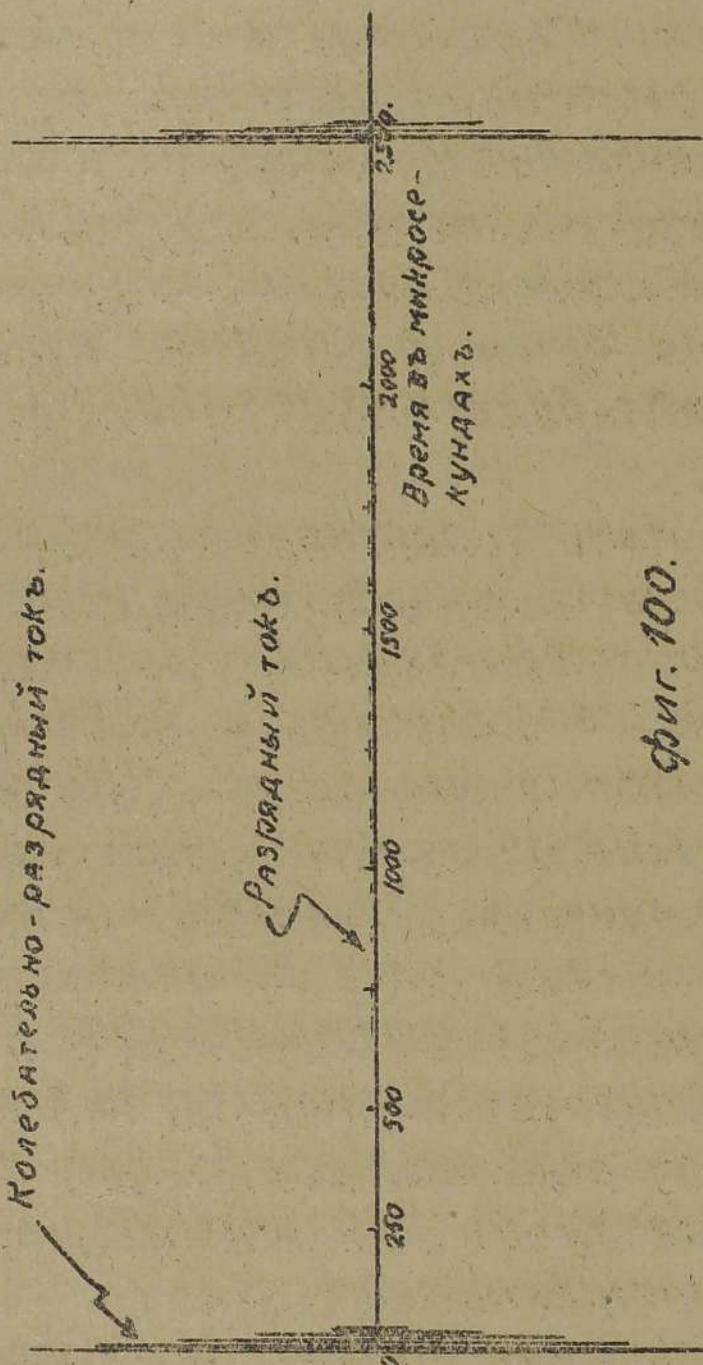394. На черт. 100-мъ мы постарались графически изобразить относительныя величины заряжающаго и разряднаго токовъ и сравнить съ полнымъ периодомъ заряда, что онъ показываетъ весьма короткіе промежутки времени, втечениіи которыхъ происходитъ колебательный разрядъ. Разница между этими

величинами такъ велика, что пришлось изобразить зарядный токъ въ 10 разъ большемъ масштабѣ, чѣмъ токъ колебательнаго разряда.




395. Вследствіи такой незначительной продолжительности колебательнаго разряда и весьма сильнаго тока, существованіе разряда оказывает-ся весьма замѣтнымъ. Проводящій мостикъ, об-

разованный при разрядѣ, но имѣть времени образоваться вполнѣ и разрушается весьма быстро вмѣсть съ прекращеніемъ тока. Разрядъ поэтому издастъ весьма характерный звукъ, подобный щелканію бича, цвѣтъ же разряда интенсивно бѣлый. Такой разрядъ называется „искровымъ”, для отличія его отъ описаннаго выше дугового разряда.

396. Если частота искры очень значительна или же другія причины вліяютъ настолько сильно, что проводящій мостикъ не успѣваетъ разрушиться, прежде чѣмъ начнется новый процессъ заряды, то зарядный токъ можетъ пойти черезъ промежутокъ. Сравнительно долгій промежутокъ времени въ теченіи котораго токъ будетъ поддерживаться въ промежуткѣ, послужить причиной того, что большое количество металла обратится въ пары. При этомъ измѣнится внешній видъ разряда, онъ станетъ подобенъ пламени и звукъ при этомъ сдѣлается глухимъ и шипящимъ.

397. Если подобный разрядъ получается въ искровомъ промежуткѣ горизонтальнаго разрядника, какъ показано на черт. 101, то теченіе воздуха, получающееся отъ повышенія температуры при разрядѣ, заставляетъ послѣдній „выгибаться” посерединѣ вверхъ и образовать дугу. По этой причинѣ подобный разрядъ обычно называется „дуговымъ”. Характеръ этихъ разрядовъ будетъ измѣняться въ зависимости отъ величины силы тока, протекающаго черезъ промежутокъ,

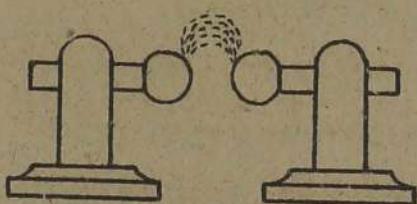

Фиг. 101.

13.

отъ продолжительности разряда и отъ природы металловъ изъ которыхъ сделаны электроды. Однако, хотя между характеристикой искры и дуги есть весьма замѣтная разница, тѣмъ не менѣе нельзя пропустить строгой границы, гдѣ именно кончается разрядъ искровой и начинается дуговой. На практикѣ впрочемъ при известной опытности въ обращеніи съ разрядниками небольшое присутствіе дугового разряда въ искрѣ можетъ быть легко открыто по звуку и по внешнему виду.

398. Если слѣдующій импульсъ заряда произойдетъ раньше, чѣмъ нарушится проводимость промежутка, то заряжающій токъ вмѣсто того, чтобы течь въ конденсаторъ или въ воздушную сѣть, потечетъ черезъ проводящій мостикъ промежутка. Другими словами, конденсаторъ будетъ накоротко замкнутъ промежуткомъ въ теченіи всего времени заряда. Если примемъ, что частота искры генератора, заряжающаго воздушную сѣть, будетъ 400, то очевидно, что отъ начала одного ряда колебаній до начала слѣдующаго пройдетъ $\frac{1}{400}$ -ая доля сек., т.е. 2500 микросекундъ. Изъ этого времени, какъ указывалось въ нашемъ примѣрѣ, необходимо около 50-ти микросекундъ для того, чтобы колебательные токи въ цѣпи достигли нуля. Такимъ образомъ на разрушеніе проводящаго мостика у насъ останется около 2450 микросекундъ.

399. Если бы конденсаторъ заряжался мгновенно, то было бы достаточно этого промежутка времени. Однако на практикѣ, гдѣ обычно для зарядки конденсатора примѣняется альтернаторъ, на-

пряженіе и перемънныи токъ не возникаютъ мгновенно, а возрастаютъ непрерывно въ теченіи всего періода, какъ слѣдствіе этого напряженія. Впрочемъ на практикѣ оказалось, что проходить достаточно замътный промежутокъ времени, прежде чьмъ сила тока въ альтернаторѣ возрастетъ въ достаточной степени, чтобы поддерживать существованіе металлическихъ паровъ, необходимыхъ для сохраненія въ цѣлости проводящаго мостика.

400. Поэтому очевидно, что искровой промежутокъ въ передатчикѣ долженъ охлаждаться весьма быстро, чтобы проводящій мостикъ могъ бы разрушиться, прежде чьмъ зарядный токъ достигнетъ такого значенія, при которомъ мостикъ, образованный искрой, можетъ поддерживаться, не разрушаясь.


401. Если для заряда конденсатора примѣняется индукціонная катушка, то напряженіе и токъ не могутъ возникнуть въ теченіе нѣкотораго промежутка времени послѣ разряда. Зависитъ это отъ того, что послѣ разрыва тока у kontaktovъ индукціонной катушки необходимо нѣкоторое время для того, чтобы контакты соприкоснулись вновь. Поэтому очевидно, что задача охлажденія искрового промежутка передатчика питаемаго индукціонной катушкой гораздо проще, чьмъ въ случаѣ альтернатора.

402. Таковы условія необходимыя для получения ряда колебаній въ излучающей или открытой колебательной цѣпи. Совершенно тѣ же самые законы примѣнимы и для замкнутой колебатель-

ной цѣпи, но условія при этомъ будуть нѣсколько иными по слѣдующимъ причинамъ:

403. Простая замкнутая колебательная цѣль, состоящая изъ конденсатора и катушки самоиндукціи не можетъ излучать электрическія волны на значительное пространство. Поэтому, если сопротивление замкнутой цѣпи незначительно и цѣль не связана съ воздушной стѣнкой, то затуханіе колебаній будетъ весьма малымъ по сравненію съ затуханіемъ излучающей цѣпи. Если включить искровой промежутокъ въ подобную цѣль и какъ раньше приключить къ нему индукціонную катушку, то окажется, что каждая искра вызоветъ гораздо больший рядъ колебаній (напр. 50-100 за каждую искру).

404. Черт. 102. показываетъ кривую колебаній, которые образуются при этихъ условіяхъ. Очевидно, что величина охлажденія въ этомъ случаѣ должна быть больше, чѣмъ въ случаѣ колебаній съ болѣе сильнымъ затуханіемъ, какъ показано на черт. 99. Это происходитъ не только вслѣдствіе увеличенія времени, потребнаго на колебаніе тока, отчего уменьшается время для гашенія искры, но также и благодаря тому, что искра болѣе продолжительна и парообразованіе электродовъ достигаетъ такой величины, что для разрушенія

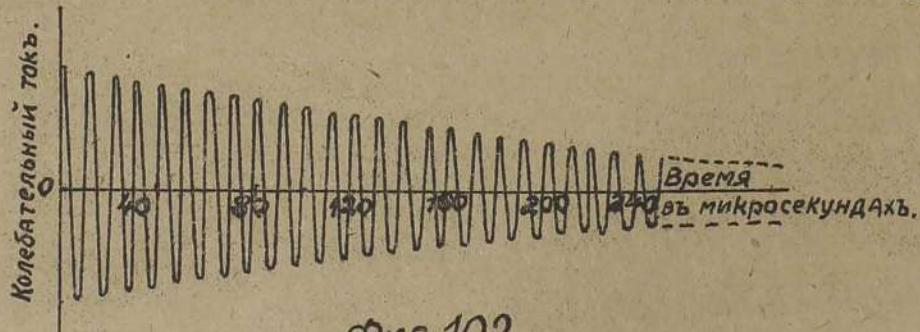

Фиг. 102.


проводимаго мостика нужно больше времени или больше сильное охлаждение. По этой причинѣ, когда искровой промежутокъ включень въ особый замкнутый контуръ, то иногда встречаются затрудненія при уничтоженіи образованія дугового разряда.

405. Если присоединить замкнутую колебательную цѣль къ воздушной сѣти, то энергія замкнутого или первичнаго контура передается во вторичный контуръ, т.е. въ воздушную сѣть. Здѣсь часть ея станетъ излучаться въ видѣ электромагнитныхъ волнъ. Эта передача энергіи происходитъ постепенно и ея вліяніе на колебанія въ первичной цѣли таково, что заставляетъ ихъ затухать. Въ тотъ моментъ, когда вся энергія передается во вторичную цѣль, въ первичной колебанія совершенно затухнутъ. Чѣмъ больше энергіи передается въ воздушную сѣть, тѣмъ больше усиливаются колебанія въ ней. Такимъ образомъ въ тотъ моментъ, когда колебанія въ первичной цѣли совершенно затухнутъ, въ воздушной сѣти они достигнутъ своего максимума.

406. Съ этого момента энергія изъ воздушной сѣти постепенно начнетъ передаваться назадъ въ первичную цѣль. Въ то время, когда происходятъ колебанія тока въ воздушной сѣти, часть энергіи излучается въ видѣ электромагнитныхъ волнъ, а только часть первоначальной энергіи, т.е. та, которая не успѣла еще излучиться, передается назадъ въ первичную цѣль. Это переливаніе энергіи изъ одной цѣли въ другую будетъ до тѣхъ поръ, пока вся энергія не излучится воздушной сѣтью.

и не израсходуется (иначе) на потери въ сопротивленіяхъ обѣихъ цѣпей.

407. Черт. 103 даетъ кривыя колебанія тока, происходящаго при этихъ условіяхъ поперемѣнно въ двухъ цѣпяхъ. Верхняя діаграмма изображаетъ колебанія въ первичной цѣпи, а нижняя изображаетъ колебанія въ воздушной сѣти.

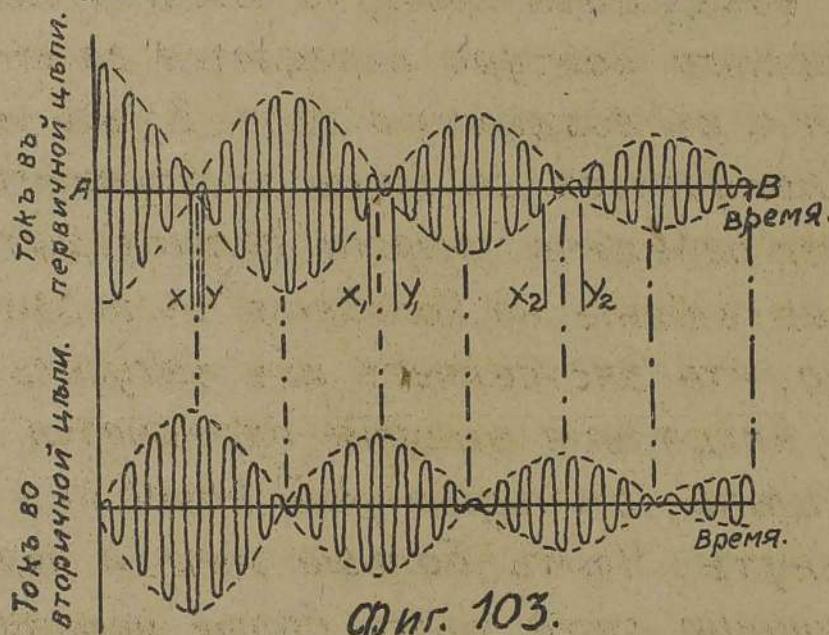

Фиг. 103.

408. Сколько разъ энергія будетъ передаваться изъ одной цѣпи въ другую, прежде чьмъ она совершенно излучится, будетъ зависѣть отъ двухъ причинъ: 1) отъ величины энергіи, излучаемой сѣтью, 2) отъ связи между двумя цѣпями. Чьмъ скорѣе излучаетъ сѣть (а это зависитъ отъ вида сѣти), тѣмъ меньше будетъ число передачъ энергіи, ибо вся энергія будетъ излучена за болѣе короткій промежутокъ времени. Съ другой стороны, чьмъ больше связь между двумя цѣпями, тѣмъ скорѣе энергія будетъ передаваться изъ одной цѣпи въ другую. Поэтому тѣмъ большее число разъ будетъ имѣть мѣсто эта передача, прежде чьмъ

излучится вся энергия.

409. Теперь, очевидно что эта передача энергии взадъ и впередъ возможна только при условіи, что проводящій мостикъ въ промежуткѣ поддерживается въ теченіи всего времени колебаній, т.е. съ момента А по моментъ В, черт. 103. Нужно замѣтить однако, что всякий разъ, когда въ первичной цѣпи нѣтъ энергіи, то за непродолжительное время черезъ искровой промежутокъ проходитъ весьма слабый токъ. По обѣ стороны точки, соответствующей нулю, имѣется достаточный промежутокъ времени, въ теченіи котораго среднее значеніе силы тока, проходящаго черезъ искровой промежутокъ, само по себѣ недостаточно для поддержанія проводящаго мостика. Такъ напримѣръ: въ случаѣ указанномъ на черт. 103, въ теченіи времени $X-U$, X_1-U_1 , X_2-U_2 среднее значеніе силы тока, проходящаго черезъ промежутокъ, недостаточно для поддержанія проводящаго мостика.

410. Въ параграфѣ 387 уже выяснили, что необходимо время для того, чтобы промежутку вернулось его непроводящее состояніе, послѣ того, какъ токъ въ немъ упалъ до минимального критического значенія, зависящаго отъ степени до которой промежутокъ уже охлажденъ.


411. Поэтому, если этотъ промежутокъ окажется большимъ, чѣмъ промежутки $X-U$, X_1-U_1 и X_2-U_2 , то свободный переходъ энергіи изъ одной цѣпи въ другую, какъ было описано въ пре-

дышущемъ параграфъ, окажется возможнымъ.

412. Искра, имѣющая подобную характеристику, известна подъ названиемъ устойчивой. Какъ результатъ связи двухъ цѣпей при этихъ условіяхъ получается двойная волна, о чёмъ говорилось раньше.

413. Если промежутокъ разсчитанъ такъ, что необходимо меныше времени, чмъ X-Y для того, чтобы разрушился проводящій мостикъ, то картина явленія совершенно мѣняется. Очевидно, что какъ только вся энергія перейдетъ въ воздушную сѣть, проводимость промежутка нарушится и энергія, которая находится теперь въ воздушной сѣти не будетъ въ состояніи вернуться въ первичную цѣль. Поэтому токъ будетъ продолжать колебаться въ воздушной сѣти, пока вся энергія не израсходуется на образованіе электромагнитныхъ волнъ и на потери въ сопротивленіяхъ.

414. Въ этомъ случаѣ діаграмма колебаній тока въ двухъ цѣпяхъ будетъ такой, какъ показано на черт. 104. Верхняя діаграмма изображаетъ колебанія въ первичной цѣли до прекращенія искры въ

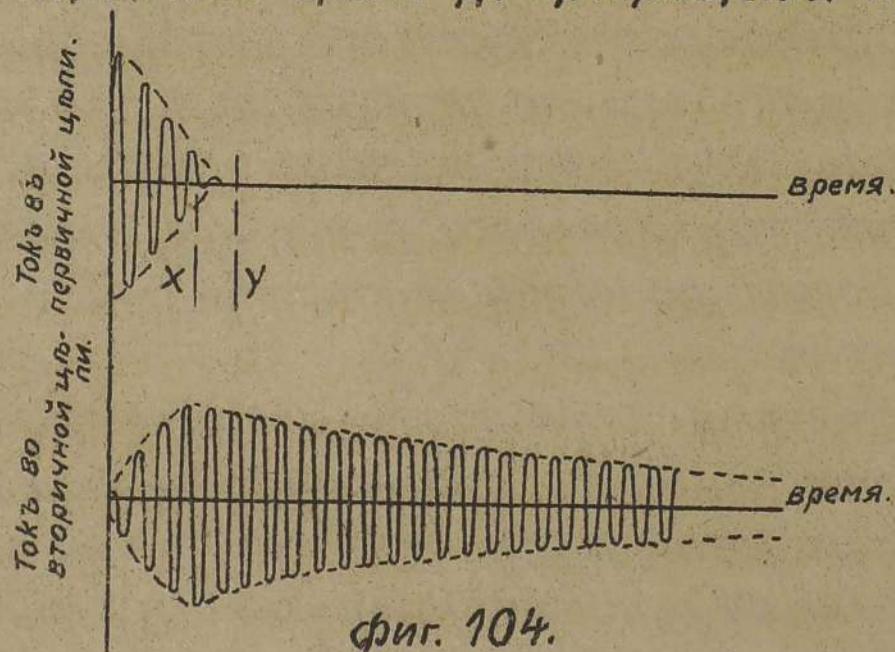

фиг. 104.

моментъ X, нижняя діаграмма соотвѣтствуетъ колеба-
ніямъ вторичной цѣпи.

415. Искра, имѣющая подобную характеристику из-
вѣстна подъ названіемъ ЗАТУХАЮЩЕЙ искры (искра
съ ударнымъ возбужденіемъ). Результатъ связи двухъ
цѣпей при этихъ условіяхъ будетъ тотъ, что образует-
ся только одна волна; ибо, какъ только искра затух-
ла, что происходитъ послѣ первыхъ трехъ-четырехъ
колебаній, воздушная сѣть сможетъ свободно
продолжать колебаться со своей собствен-
ной частотой.


Глава сорокъ первая.

Неподвижный искровой разрядникъ.

416. Простѣйшій видъ неударного искрового
разрядника представляютъ изъ себя два метал-
лическихъ шара, къ которымъ присоединена коле-
бательная цѣпь. Эти шары обычно устраиваютъ-
ся на изолирующихъ подставкахъ, при чёмъ раз-
стояніе между ними можетъ измѣняться. Унич-
тоженіе дугообразованія между ними зависитъ
отъ охлаждающаго дѣйствія окружающаго воз-
духа. Теченіе воздуха, образующееся отъ высо-
кой температуры искры, однако недостаточно для
того, чтобы потушить сильное стремленіе къ
дугообразованію и оно можетъ съ пользой при-
мѣняться только тогда, когда частота искръ весь-
ма мала. Исключеніе представляютъ тѣ случаи,
когда для питанія колебательной цѣпи примѣ-
няется индукционная катушка. Въ этомъ случаѣ
короткій промежутокъ времени съ момента проска-

киванія искры и до начала слѣдующаго импульса, (см. § 401) даетъ возможность простому промежутку работать при сравнительно частой искрѣ.

417. Во всякомъ случаѣ весьма существенно, тщательно подобрать длину искры. Необходимость этого станетъ ясна, если обратимся къ кривымъ резонанса, о которыхъ говорили въ § 255 и 291 и которые снова изображены на черт. 105.

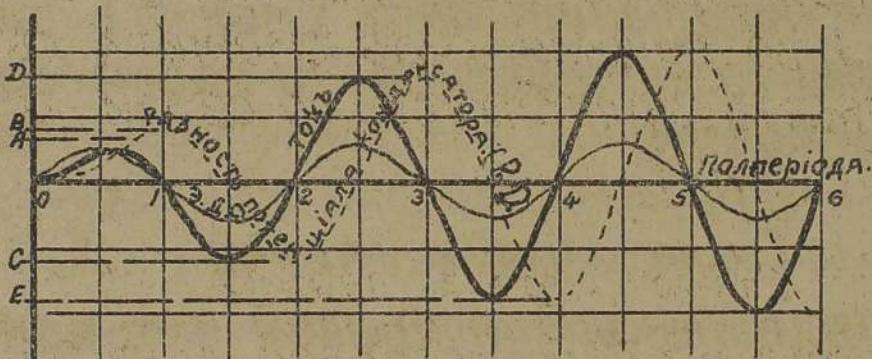

фиг. 105.

418. При зарядѣ конденсатора напряженіе, которое равно также напряженію на зажимахъ искрового промежутка, повышается за каждые полперіода до все высшаго и высшаго значенія, которое приближается къ известному предѣлу, но никогда не достигаетъ его. Послѣ пятаго полуперіода величина слѣдующихъ амплитудъ на практикѣ можетъ считаться одинаковой.

419. Разсматривая цѣль низкой частоты, изображенную на черт. 106, увидимъ, что искровой



фиг. 106.

промежутокъ присоединенъ къ конденсатору (весьма малая самоиндукція первичной обмотки варіометра не принимается во вниманіе постольку, поскольку это касается тока низкой частоты). Поэтому, какъ только проско-

чить искра, конденсаторъ можно разсматривать, какъ будто онъ замкнутъ накоротко черезъ промежутокъ. Пока же не проскочила искра НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХЪ КОНДЕНСАТОРА будеть равно напряженію на зажимахъ искрового промежутка.

420. Такъ какъ напряженіе, при которомъ пробивается данный искровой промежутокъ, зависитъ отъ длины воздушнаго зазора, то можно подобрать искровой промежутокъ соответственно любой точкѣ кривой напряженія.

421. Предположимъ, что длина промежутка такова, что она пробивается при напряженіи, выраженномъ черезъ высоту линіи А на черт. 105. Очевидно, что въ этомъ случаѣ искра проскочить прежде чѣмъ кривая конденсатора РД достигнетъ своего максимальнаго значенія, а также прежде чѣмъ величина силы тока идущаго отъ генератора къ конденсатору достигнетъ нуля.

Этотъ токъ, который иначе пошелъ бы на зарядку конденсатора, теперь пойдетъ вмѣстѣ съ разрядомъ черезъ промежутокъ и тѣмъ самыемъ будеть достаточно долгое время поддерживать дугобразованіе, такъ что установится проводящій мостикъ пара, котораго охлаждающее влияніе воздуха не будеть въ состояніи разрушить до слѣдующаго заряднаго импульса.

422. Если же промежутокъ устроенъ такъ, что пробивается при напряженіи, выраженномъ черезъ высоту линіи В, черт. 105, то искра проскочить какъ разъ въ тотъ моментъ, когда кривая конденсатора РД достигла своего максимума и когда токъ, идущій отъ генера-


торя равенъ нулю. Кривая, показывающая напряжение конденсатора PD и кривая тока идущаго отъ генератора изображены на черт. 107. Разрядъ конденса-



фиг. 107.

тора показанъ прямой вертикальной линіей соотвѣтствующей паденію напряженія конденсатора до нуля въ концѣ каждого полу-періода. Въ дѣйствительности, конечно, разрядъ будетъ колебательный и напряженіе на зажимахъ конденсатора повышается и измѣняясь, падаетъ по обѣ стороны отъ нуля нѣсколько разъ, прежде чѣмъ вся энергія уйдетъ изъ цѣпи. Однако, все-таки разрядъ кончается въ теченіи значительно меньшаго промежутка времени по сравненіи со временемъ періода альтернатора.

423. И такъ очевидно, что искровой промежутокъ можетъ быть устроенъ такъ, что будетъ пробиваться при любомъ изъ напряженій изображенныхъ линіями C , D , E и F . Въ каждомъ изъ случаевъ искра будетъ проскакивать въ тотъ моментъ, когда нѣтъ тока идущаго отъ генератора. Черт. 108 показываетъ кривую,

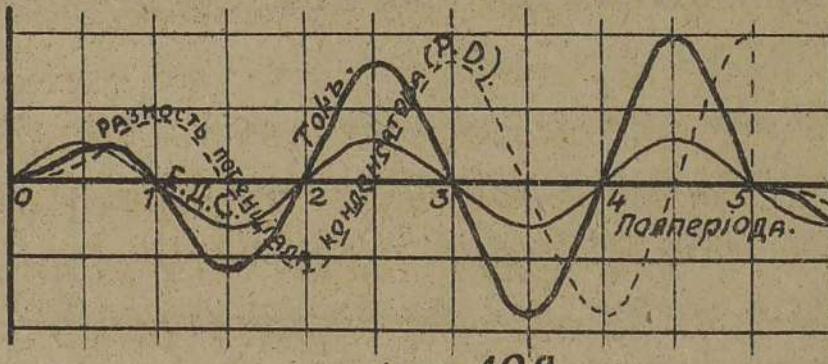

фиг. 108.


изображающую явленія въ конденсаторъ *P D*, если искровой промежутокъ устроенъ такъ, что пробивается при напряженіи *D*.

424. Уже указывалось на то, что охлаждающее дѣйствіе разрядника подобнаго рода не можетъ быть хорошимъ и по этой причинѣ частота искры, при которой онъ можетъ примѣняться съ пользой, весьма ограничена. На практикѣ оказалось, что можно работать съ частотой до 60 искръ въ сек. безъ склонности къ дугообразованію, предположивъ, что форма электродовъ соотвѣтствуетъ мощности и что они такъ установлены, что даютъ искру въ нужный моментъ.

Глава сорокъ вторая.

Вращающійся разрядникъ.

425. Пожалуй, наилучшій видъ разрядника-это вращающійся. Онъ состоитъ изъ ряда kontaktovъ или спицъ *A*, выступающихъ изъ металлическаго обода, насаженнаго на изолированное колесо *C*, известное подъ названіемъ „дискового электрода“^{*} (см. черт. 109). Этотъ дискъ долженъ вращаться съ большой скоростью и насаживается на ось или небольшого мотора

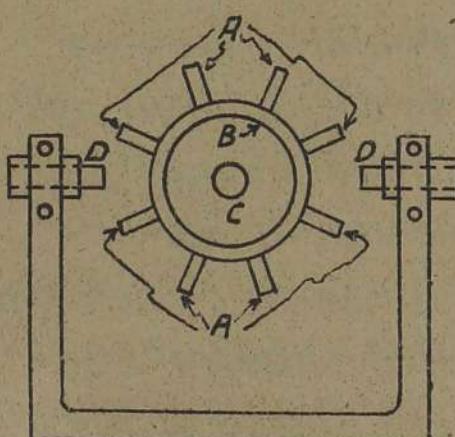

Фиг. 109.


или же самого альтернатора, доставляющаго energiю колебательной цепи, на которой, въ соотвѣтственнымъ образомъ устроенной рамъ, расположены два неподвижныхъ электрода *D* подъ опредѣленнымъ угломъ такъ, что ихъ концы одновременно приход

* Название, употребляемое въ Англіи.

дятся противъ пары контактовъ вращающагося диска. Если контакты вращающагося диска находятся на равныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, а оба неподвижныхъ электроды установлены правильно, то въ теченіи полнаго оборота диска концы неподвижныхъ электродовъ будуть нѣсколько разъ че-резъ правильные промежутки времени одновре-менно встрѣчать концы двухъ электродовъ вра-щающагося диска.

426. Если въ этомъ положеніи длина неподвижныхъ электродовъ подобрana такъ, что они только едва не ка-саются диска, то очевидно, что при вращеніи диска длина промежутка между неподвижнымъ и вращаю-щимися электродами будетъ все время меняться отъ ничтожнаго разстоянія до равнаго половины разсто-янія между двумя съсѣдними спицами. Не трудно понять способъ примѣненія такого разрядника въ колебательной цѣпи.

427. Два проводника идутъ отъ колебательной цѣпи и соединяются каждый съ однимъ изъ не-подвижныхъ электродовъ, какъ показано на черт. 110.

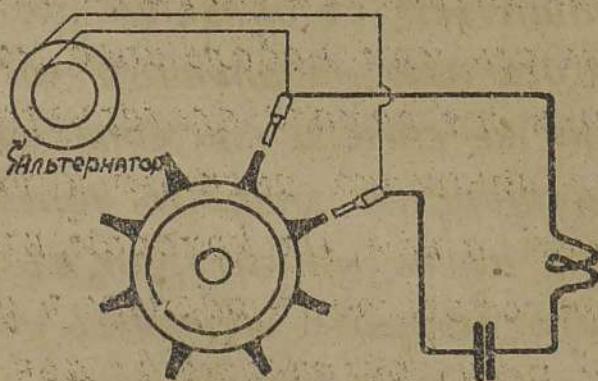

Фиг. 110.

великъ, для того, чтобы напряженіе заряжающа-го генератора могло бы пробить его. Поэтому такъ, полученный отъ динамо пойдетъ въ конденсаторъ

428. Если дискъ нахо-дится въ положеніи, показанномъ на черт. 109, то воздушный про-межутокъ между дву-мя неподвижными электродами слишкомъ

и зарядить его. Процессъ заряженія будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока спицы вращающагося диска не приблизятся къ неподвижнымъ электродамъ настолько, что дадутъ возможность конденсатору разрядиться черезъ уменьшенный искровой промежутокъ. Если по какой нибудь причинѣ въ моментъ разряда, токъ еще идетъ отъ генератора, то дуга, которая вслѣдствіе этого тока образовалась между электродами при вращеніи диска, автоматически прерывается (благодаря увеличившемуся разстоянію между неподвижными электродами и вращающимися спицами). Потокъ воздуха, образованный отъ вращенія диска совершенно разрушаетъ проводящій мастикъ изъ металлическаго пара.


429. Отсюда ясно, что при вращающемся разряднике, получающемся дуга между электродами отъ тока, идущаго отъ генератора черезъ промежутокъ, прерывается отъ соединеннаго дѣйствія увеличенія длины дуги и отъ потока воздуха, получающагося при вращеніи диска.

430. Въ некоторыхъ случаяхъ, чтобы улучшить обдуваніе электроды снабжаются крылаткой, но это не является необходимымъ, если встрѣча электродовъ синхронна съ перемѣнами тока альтернатора.

431. Разрушение дуги даетъ возможность конденсатору вновь зарядиться, прежде чѣмъ спицы диска приблизятся къ неподвижнымъ электродамъ, но для правильнаго дѣйствія разрядника этого не вполнѣ достаточно. Если дуга образовалась даже на короткое время, то токъ отъ генератора

пройдеть черезъ искровой промежутокъ безъ всякой пользы, напрасно теряя много энергіи. Поэтому очевидно, что если можно устроить такъ, что въ тотъ моментъ, когда происходит разрядъ, никакой другой токъ кромъ тока отъ конденсатора не можетъ итти черезъ искровой промежутокъ, то этимъ мы избѣжимъ всякой потери энергіи. Достичь этого съ дисковымъ разрядникомъ весьма просто.

432. Для простоты изложения представимъ себѣ двухполюсный альтернаторъ, см. черт. 111, съ одной секціей обмотки. На оси этого альтернатора устроимъ дискъ съ двумя электродами A , A_1 , укрепленными

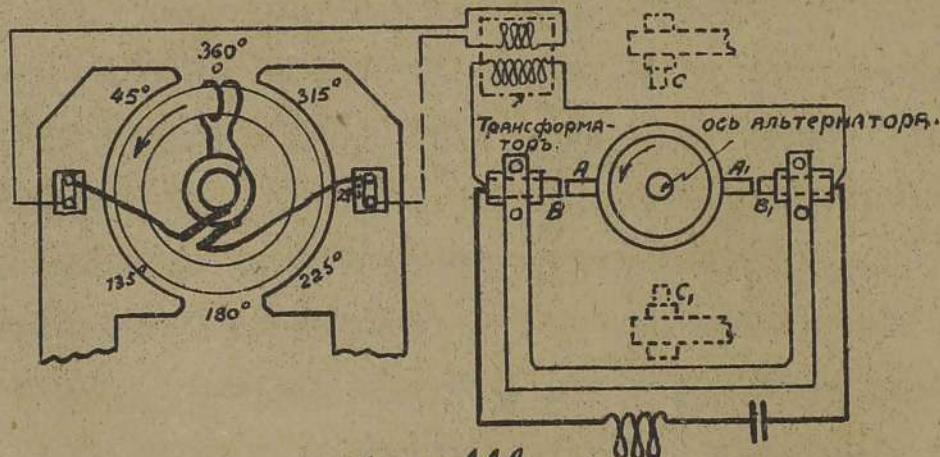


фиг. 111.

по периферіи течно другъ противъ друга. На этомъ чертежъ дискъ и альтернаторъ помѣщены рядомъ другъ съ другомъ, чтобы избѣжать усложненія чертежа. Въ дѣйствительности дискъ наложенъ на ось якоря и вращается вмѣстѣ съ нимъ.

433. При этихъ условіяхъ расположение спицъ диска относительно положенія секціи обмотки якоря будетъ всегда одинаковымъ. Если затѣмъ помѣстимъ два неподвижныхъ электрода B и B_1 , въ такое положеніе, что они окажутся противъ

двухъ вращающихся спицъ А и А₁, какъ разъ въ то время, когда катушка якоря находится въ положеніи 0° или 360°, то очевидно, что всякий разъ, когда секція находится въ этомъ положеніи, вращающіеся электроды будуть противъ неподвижныхъ электродовъ, а всякий разъ когда секція якоря будетъ въ положеніи 180°, вращающіеся электроды снова окажутся противъ неподвижныхъ электродовъ.

434. Черт. 112 показываетъ значеніе Э.Д.С. альтернатора при различныхъ положеніяхъ катушки якоря такъ, что если относительное положеніе неподвижныхъ электродовъ къ подвижнымъ будетъ, какъ показано на черт. 111, гдѣ положеніе секцій

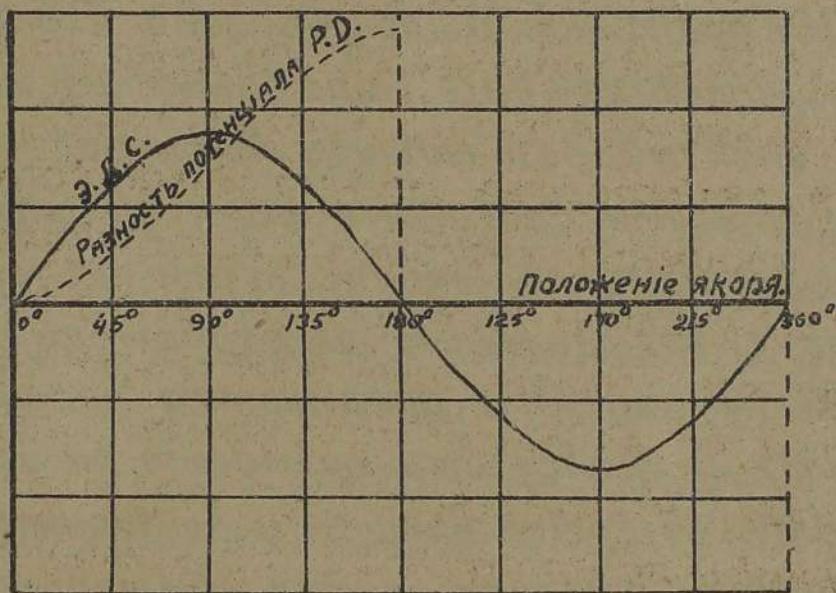

фиг. 112.

якоря по отношенію къ магнитному полю, изображено на томъ же чертежъ, то ясно, что подвижные и неподвижные электроды встрѣтятся, когда Э.Д.С. динамо упадетъ до нуля и поэтому значеніе напряженія конденсатора РД достигнетъ максимума. Очевидно, что перемѣщая неподвижные электроды въ различные положенія между В и С всегда точ-

но другъ противъ друга, можемъ устроить такъ, что неподвижные и подвижные электроды встрѣтятся въ желаемой точкѣ кривой Э.Д.С., показанной на черт. 112. Такъ, если ихъ перестанутъ въ положеніе С и С₁, то электроды встрѣтятся, когда Э.Д.С. АЛЬТЕРНАТОРА достигнетъ максимума.

435. Если подберемъ относительное положеніе электродовъ такимъ образомъ, что въ тотъ моментъ, когда напряженіе конденсатора РД достигнетъ своего максимума, они подойдутъ другъ къ другу на разстояніе, при которомъ можетъ проскочить искра, то этотъ моментъ совпадетъ со временемъ, когда токъ идущій къ конденсатору равенъ нулю.


436. На практикѣ было найдено, что нужное относительное положеніе неподвижного и вращающагося электродовъ можетъ быть достигнуто наиболѣе удобнымъ способомъ, если укрѣпить дискъ въ определенномъ положеніи на оси альтернатора и передвигать неподвижные электроды до тѣхъ поръ, пока они не займутъ правильнаго положенія. Съ подобнымъ устройствомъ возможно регулировать разрядникъ во время вращенія альтернатора съ полной скоростью, т.к. легко найти наилучшее положеніе электродовъ по звуку и виду искры. Отсюда ясно, что устройство это можетъ быть примѣнено и въ случаѣ многополюсныхъ альтернаторовъ.

437. Въ случаѣ четырехполюсной динамомашины, какъ показано на черт. 113, каждый оборотъ якоря будетъ давать четыре полъ-періода и поэтому условия будутъ тѣ же, какъ и въ описанномъ случаѣ, ЕСЛИ НА ДИСКЪ ПОМЪСТИМЪ ЧЕТЫРЕ ЭЛЕК-

ТРОДА. Электроды диска тогда встретить неподвижные электроды четыре раза за каждый одинъ оборотъ. Поэтому число электродовъ на диске должно быть всегда равно числу полюсовъ альтернатора.

438. Подобный вращающійся разрядникъ, т.е. такой у котоаго электроды устроены такъ, что ихъ размѣщеніе на диске соответствуетъ опредѣленному расположению витковъ обмотки и полюсовъ альтер-

натора, называется СИНХРОННЫМЪ РАЗРЯДНИКОМЪ и частота искры въ немъ будетъ въ два раза больше частоты альтернатора, потому что получаемъ одну искру за каждые полъ-періода.

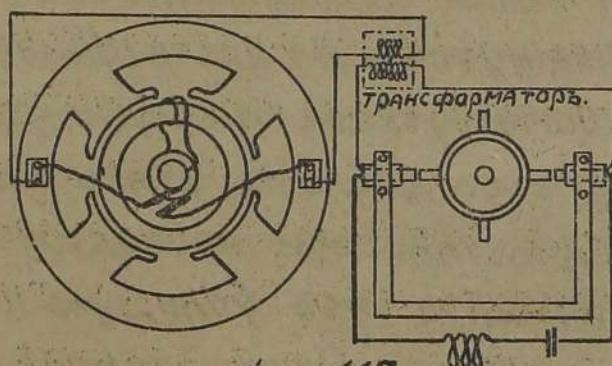

Фиг. 113.

за каждые полъ-періода.

439. Вращающійся разрядникъ примѣняется обычно для обрывованія искры съ ударнымъ возбужденіемъ. Его диаметръ, число электродовъ и разстояніе между нимъ расчитывается такъ, чтобы они соотвѣтствовали даннымъ цѣпи, для которой онъ предназначается. Величина гасящаго эффеќта, которая получается при этомъ, въ значительной степени зависитъ отъ скорости вращенія дисковыхъ электродовъ, т.к. при увеличеніи скорости вращенія не только усиливается дутье, но также измѣняется условіе, при которыхъ удлиняется искра.

440. Увеличеніемъ скорости вращенія диска, его диаметра и дутьемъ крылаткой, всегда можемъ достичь желаемой степени гашенія искры.

Глава сорокъ третьяя.

Ударное возбужденіе искры.

441. Намъ извѣстно, что гашеніе искры зависитъ отъ достаточно быстрого ея охлажденія. При вращающемся разряднику, какъ указывалось въ предыдущей главѣ, нужное охлажденіе достигается увеличеніемъ діаметра диска.

442. Наиболѣе простой способъ заключается въ использованіи проводимости тепла металлами. Если раздѣлить искровой промежутокъ на достаточное число весьма короткихъ промежутковъ и соединить ихъ послѣдовательно другъ съ другомъ, взять электроды большого съченія для быстрой проводимости тепла отъ искры и придать имъ большую поверхность для дѣйствія охлаждающаго воздуха, то этимъ тоже можно достичь желаемой степени гашенія искры.

443. Электроды разрядника для ударнаго возбужденія обычно дѣлаются изъ мѣди, которая наилѣпше легко проводитъ тепло. Электроды состоять изъ дисковъ, устроенныхъ такъ, что они могутъ быть уложены другъ на друга при составленіи разрядника. Между электродами прокладывается слюда такимъ образомъ, что остается металлическій ободокъ, образующій поверхность для полученія искры. Этотъ ободокъ отдѣленъ отъ ободка съдняго электрода только тонкимъ слоемъ воздуха.


444. Черт. 114 показываетъ разрѣзъ одного изъ мѣдныхъ электродовъ, а черт. 115 показываетъ рядъ такихъ электродовъ, сложенныхъ вмѣсть и образующихъ полный разрядникъ.

При увеличении мощности размѣръ электродовъ увеличивается пропорціонально. Охлажденіе, излучающей тепло поверхности, обычно поддерживается вентиляторомъ или другимъ какимъ-нибудь искусственнымъ способомъ.



Фиг. 114.

445. Для удовлетворительной работы подобнаго разрядника необходимо, чтобы искра между электро-

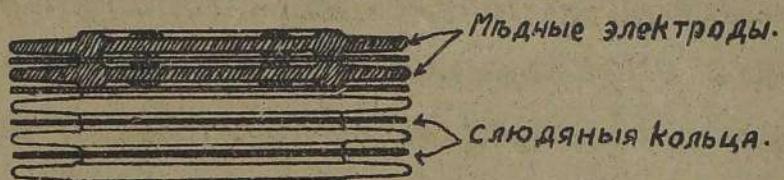

Фиг. 115.

дами не проскакивала бы все время въ какомъ-нибудь определенномъ мѣстѣ ободка. Это происходит обыкновенно въ томъ случаѣ если поверхности будуть неровны. Во избѣжаніи этого, поверхности для образования искры должны быть гладко отполированы и по мѣрѣ необходимости должны полироваться послѣ употребленія.

Глава сорокъ четвертая.

Воздушныя стѣни или антенны.

446. Воздушная стѣна или антенна любой радиостанціи имѣть слѣдующее назначеніе:

1) излучать энергию въ видѣ электромагнитныхъ волнъ и 2) поглотить часть энергии, из-

лученной отдаленнымъ передатчикомъ.

Число станцій, имѣющихъ двѣ антенные, одну для передачи и другую для приема, ограничено; дѣйствительно, большинство радиотелеграфныхъ станцій пользуется одной антенной для обѣихъ цѣлей, которая въ простѣйшемъ видѣ состоить изъ вертикальной кремнисто-бронзовой, мѣдной или алюминиевой проволоки, прикрѣпленной при помощи изолятора къ вершинѣ мачты или башни.

Опытъ и разсужденіе показываютъ, что различные типы антеннъ не излучаютъ одинаково интенсивно во всѣхъ направленіяхъ. Напримѣръ, антenna нѣкотораго определенного типа имѣть ясно выраженные направляющія свойства и въ данномъ направленіи она будетъ излучать энергию съ большей интенсивностью, чѣмъ въ остальныхъ. Антenna же другого типа излучаетъ большую часть энергіи въ двухъ направленіяхъ. Кромѣ фактора излученія необходимо принять во вниманіе и качество излучаемой волны по отношенію къ настройкѣ, которая имѣютъ нѣкоторое отношеніе къ расчету антены. Поэтому желательно теперь же пересмотрѣть тѣ факторы, отъ которыхъ зависить выборъ антены въ нѣкоторомъ частномъ случаѣ. Главные факторы, отъ которыхъ зависитъ этотъ выборъ, суть:

- 1) пространство, пригодное для ея установки,
- 2) сумма расходовъ на установку,
- 3) свойство излученія и
- 4) желаемая характеристика излучаемой волны ("острая", "свободная" или "направленная").

Размѣры антены, независимо отъ перечисленныхъ со-

ображеній опредѣляется слѣдующими факторами:
1) длиной волны, которую предполагается излучать и 2) пространствомъ, пригоднымъ для установки.

Воздушная сѣть, какъ мы уже указали, обладаетъ распространительными по ея длине емкостью и самоиндукціей, совокупность которыхъ даетъ въ случаѣ сообщенія ей электрическаго заряда опредѣленный періодъ колебаній. Эти колебанія создаютъ волнообразное движение, длина котораго связана слѣдующей зависимостью съ емкостью и самоиндукціей системы: если емкость (C) измѣрена въ фарадахъ, а самоиндукція (L) въ генуфти, то длина волны равна $4 \times V \times \sqrt{LC}$, где V = скорости распространенія электромагнитной волны въ эфирѣ (300 000 000 метр. въ секунду)

Длина излучаемой волны можетъ быть увеличена включеніемъ проволочной катушки (удлинительная катушка) у основанія воздушной сѣти и уменьшена включеніемъ конденсатора послѣдовательно съ воздушной сѣтью у ея основанія, но въ обоихъ случаяхъ, какъ будетъ изложено ниже, существуетъ опредѣленная граница. Кроме того при концентраціи самоиндукціи у основанія воздушной сѣти предыдущая формула, служащая для опредѣленія длины волны, должна быть преобразована слѣдующимъ образомъ: длина волны = $\frac{2\pi}{K} \times V \times \sqrt{LC}$, где поправка K есть отношеніе самоиндукціи катушки къ общей самоиндукціи антенны. Опытъ показываетъ, что антенну съ самоиндукціей нельзя заставлять излучать волну, длина которой превосходитъ собст-

венную длину волны антенны, больше чѣмъ въ четыре раза, такъ какъ дальнѣйшее увеличеніе значительно уменьшаетъ силу тока и дальность передачи. Дѣйствительно дальность передачи всегда оказывается наибольшей, если антenna излучаетъ волну, близкую по длине къ ея собственной волнѣ. Приложеніе удлинительной самоиндукціи уменьшаетъ ея добротность, но не увеличиваетъ энергию колебаній. Поэтому слѣдуетъ избѣгать включеніе въ antennу передатчика значительной самоиндукціи. Увеличеніе самоиндукціи цѣпи антенны благопріятно до извѣстнаго предѣла для качества излучаемой волны по отношенію къ настройкѣ, но за этимъ предѣломъ сила тока значительно уменьшается, если только емкость антенны не будетъ увеличена.

У основания воздушной стѣни, конечно, включена въ качестве вторичной обмотки трансформатора колебаній некоторая самоиндукція, но вообще говоря, она не должна превышать 10000 - 15000 сантиметровъ. Во всякомъ случаѣ длина воздушной стѣни опредѣляется преимущественно длиной волны, которую предполагается излучать, но для включения въ цѣпь антенны вторичной самоиндукціи размѣры воздушной стѣни должны быть такими, чтобы естественная длина волны оказалась нѣсколько менѣе излучаемой.

Не трудно понять, что съ увеличеніемъ длины воздушной стѣни увеличиваются емкость и самоиндукція антенны и соответствующимъ образомъ длина излучаемой волны. Поэтому, если послѣ установ-

ки воздушная съть окажется слишкомъ длинной для требуемой волны, то или длина воздушной съти можетъ быть уменьшена, или длина волны искусственно укорочена путемъ включения въ цѣль антены конденсатора послѣдовательно съ воздушной сътью. Антенный токъ достигаетъ наибольшей силы въ томъ случаѣ, когда размѣры воздушной съти такъ выбраны, что требуемую длину волны можно получить безъ помощи послѣдовательно включенного въ цѣль антены конденсатора, но установить соответствующую антенну, какъ напримѣръ на корабль, не всегда возможно. Действительно, для полученія волны длиною въ 300 метровъ обыкновенно употребляется „конденсаторъ короткой волны“, а для полученія волны длиною въ 600 метровъ, небольшая самоиндукція.

Глава сорокъ пятая.

Определеніе длины волны по размѣрамъ воздушной съти.

447. Основную или естественную длину волны антены можно определить непосредственно по ея размѣрамъ послѣ того, какъ этотъ вопросъ былъ изслѣдованъ проф. С. В. Howe^{*)} и D. R. L. Sonen; но вообще говоря, для практики эти формулы слишкомъ сложны и поэтому слѣдуетъ пользоваться слѣдующими простыми методами. Прежде всего слѣдуетъ напомнить, что естественная длина волны четырехлучевой горизонтальной антены, лучи которой находятся другъ отъ друга на разстояніи около $2\frac{1}{2}$ фута, приблизительно въ 4,4-4,8 раза больше общей ея длины, т.е. разстоянія отъ наиболѣе

^{*)} C. W. Howe, Wireless World, декабря, 1914, января 1915г.

удаленного ея конца до изоляторов, находящихся въ станционарномъ помѣщеніи. Множитель этотъ, конечно, лишь приближенный, такъ какъ онъ не принимаетъ во вниманіе присутствіе близъ находящихся проводниковъ, какъ напримѣръ, трубъ, металлическихъ предметовъ, деревьевъ и т. д., которое иногда сказывается на увеличеніи емкости системы.

Естественная длина волны подобной антенны, скажемъ, состоящая изъ 4-ехъ проволокъ, находящихся одна отъ другой на разстояніи $2\frac{1}{2}$ фута, немногимъ больше длины волны двухлучевой антенны, лучи которой находятся на томъ же разстояніи другъ отъ друга, такъ какъ увеличеніе числа проволокъ хотя нѣсколько и увеличиваетъ емкость системы, но уменьшаетъ общую ея самоиндукцію и вообще говоря, оба фактора почти что взаимно аннулируются. Такъ напримѣръ, если двухлучевая антenna, лучи которой находятся на разстояніи 8 футовъ другъ отъ друга, обладаетъ естественной длиной волны въ 325 метровъ, то добавленіе двухъ другихъ проволокъ (помѣщениемъ ихъ между двумя первыми) увеличиваетъ длину волны лишь до 345 метровъ.

Если проволоки воздушной стѣнѣ раздвинуты на большое разстояніе, то емкость антенны значительно увеличится и самоиндукція ея нѣсколько увеличится благодаря уменьшенію взаимоиндукціи между соседними проволоками, но увеличеніе емкости превосходитъ уменьшеніе общей самоиндукціи и поэтому естественная длина волны значительно увеличится. На практикѣ проволоки располагаютъ одна отъ другой на такомъ разстояніи,

чтобы между ними действовала взаимоиндукция, т.е. на разстоянии не превышающемъ трехъ футовъ.

448. При расчетѣ радиотелеграфныхъ антеннъ нужно принимать во вниманіе слѣдующіе факторы:

1) проволоки воздушной съти должны быть хорошо натянуты и обладать хорошей проводимостью,

2) воздушная съть должна состоять изъ ряда параллельныхъ проволокъ,

3) разстояніе между соседними проволоками должно быть равно 2-3 футамъ,

4). во всѣхъ точкахъ прикрепленія къ суппортаамъ проволоки должны быть вполнѣ изолированы,

5) если возможно, то антenna должна быть установлена на открытомъ мѣстѣ и по крайней мѣрѣ на разстояніи половины длины волны отъ металлическихъ построекъ.


Большое значеніе имѣть матеріалъ антенной изоляціи; антенные изоляторы должны обладать не только значительнымъ сопротивленіемъ, но и достаточной длиной для предупрежденія поверхностного разряда между близлежащими проводниками, находящимися подъ высокимъ напряженіемъ. Особое вниманіе нужно обратить на изоляцію свободного конца воздушной съти, въ виду неравномернаго распределенія потенціала и силы тока на вертикальныхъ антенныхъ, на которыхъ потенціяль значительно больше вверху, чѣмъ у основанія. Это неравномерное распределеніе до известной степени присуще антеннамъ всѣхъ

типовъ, но оно менѣе рѣзко сказывается въ случаѣ плосковерхихъ воздушныхъ сѣтей, чѣмъ въ случаѣ вертикальныхъ сѣтей. Поэтому некоторые проводники, связанныхъ съ плоской частью или свободными концами воздушной сѣти, могущіе вызвать утечку тока при высокомъ напряженіи, должны быть достаточно удалены отъ проволокъ воздушной сѣти и хорошо отъ нихъ изолированы.

449. На практикѣ примѣняются глявныемъ образомъ четыре типа антеннъ :

- 1) Вертикальная или вѣрообразная антenna ;
- 2) зонточная антenna ;
- 3) Г-образная антenna ;
- 4) Т-образная антenna .


а) Вертикальная антenna , изображенна на черт. 116 и 117, состоять изъ вѣра или ярфы, образо-

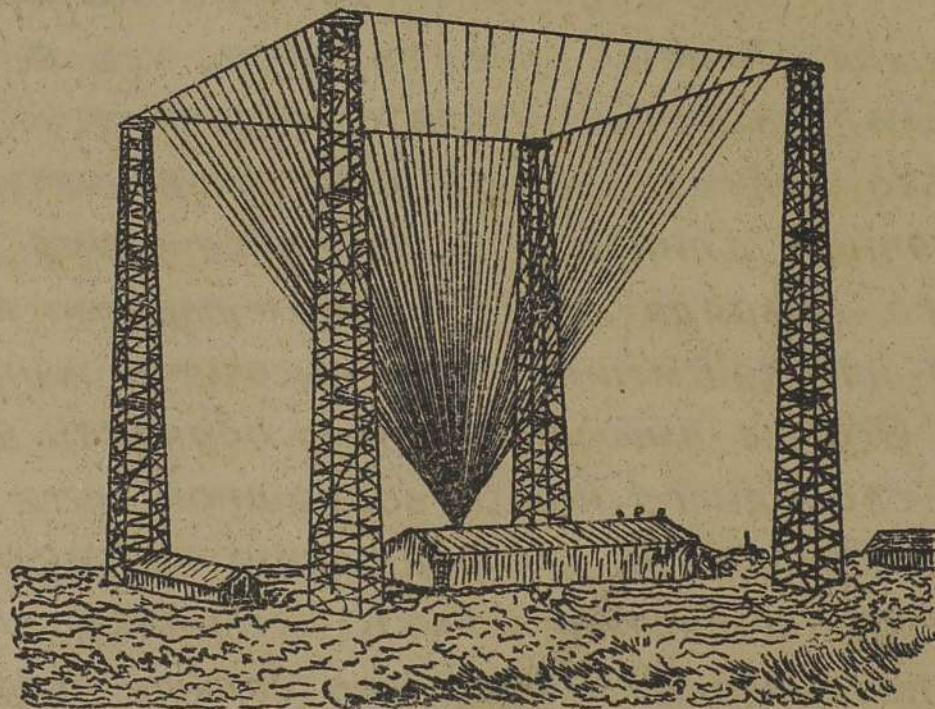

фиг. 116.

вянной мѣдными или кремнисто-бронзовыми про-


волосками, которыя удерживаются въ вертикальномъ положеніи при помощи деревянной мачты, стальной башни или какого-либо другого соответствующаго сооруженія достаточной высоты.

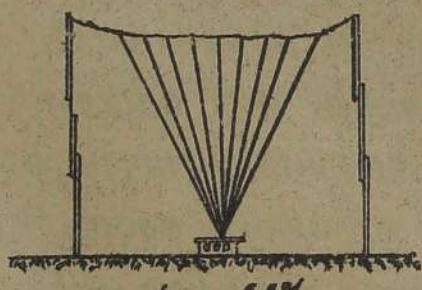

фиг. 117.


Проволоки арфы могутъ быть или не быть присоединены къ ея верху. Тъмъ не менѣе всѣ проволоки должны сосредоточиваться у нижняго ея конца, гдѣ онъ входятъ въ станціонное помѣщеніе и присоединяются къ аппаратамъ. Свободный конецъ вертикальной воздушной стѣнки долженъ быть хорошо изолированъ для предупрежденія утечки непосредственно черезъ оттяжки, свободные же концы проволоки должны быть натянуты изоляторомъ, смонтированнымъ на крышу станціоннаго помѣщенія. Хотя вертикальная антenna и признана лучшимъ излучателемъ электромагнитныхъ волнъ, но такихъ же результатовъ практически можно достичь и съ плосковерхой антенной (увеличенныхъ размѣровъ) съ менѣе дорогими сооруженіями для ея поддержки.

б) Зонточная антenna, изображенная на черт. 118 и 119, получила это название благодаря

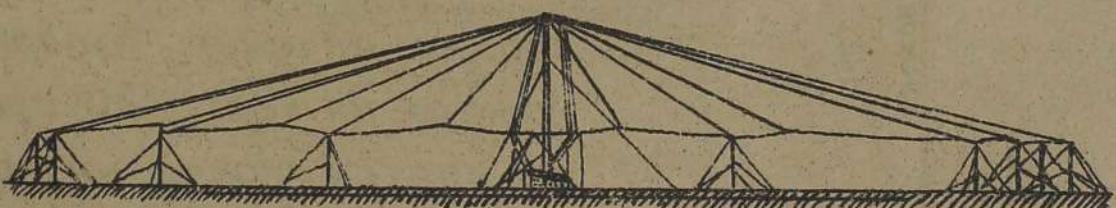

фиг. 118.

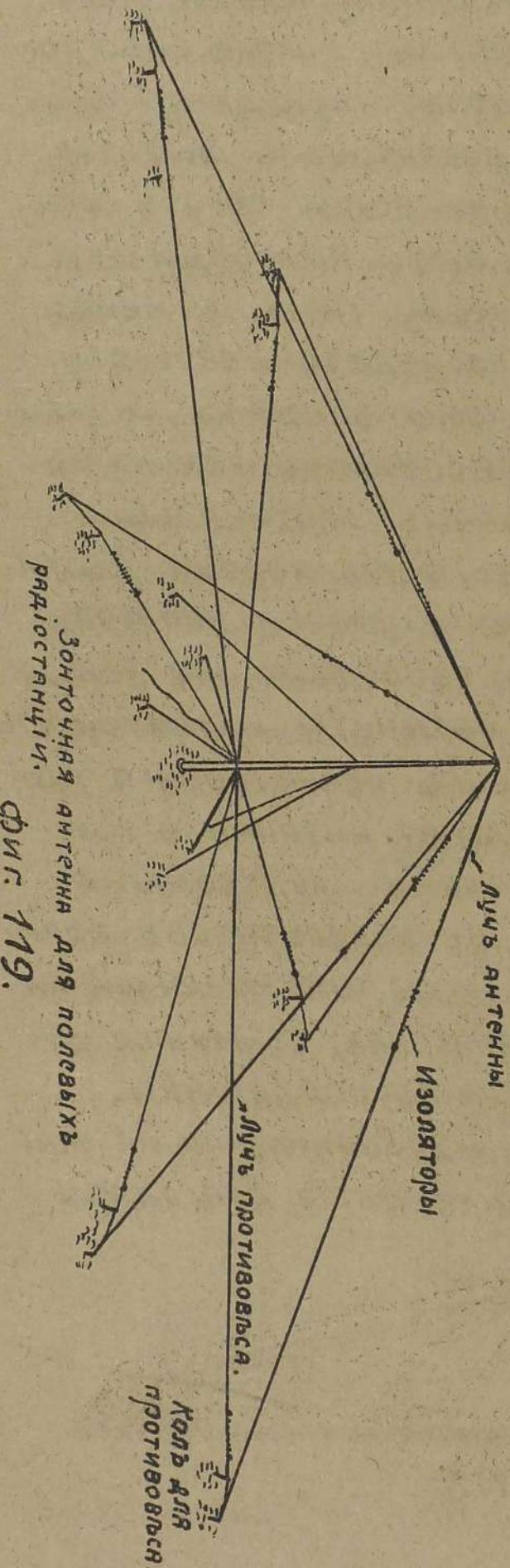
ея сходству съ зонтикомъ. Изъ чертежей видно, что



рядъ проволокъ радиально растянуть въ различныхъ направленияхъ изъ общей точки у вершины мачты, отъ которой сдѣланъ вводъ къ аппаратамъ находящимся въ станціонномъ помѣщеніи. Эти зонточные ребра обыкновенно имѣютъ $\frac{2}{3}$ длины мачты, но вмѣсть съ оттяжками они должны быть въ шесть, семь разъ длиннѣе ея. Зонточные антенны примѣняются и были признаны удобными для переносныхъ военныхъ радиостанцій (но для коммерческихъ цѣлей они примѣняются рѣдко). Такими антеннами снабжены некоторые мощные станціи, расчетанныя и установленные германскими инженерами.

С) „Г“-образная плоскостная верхняя антenna, изображенная на черт. 120, примѣняется почти на всѣхъ судахъ. Она состоитъ изъ ряда параллельныхъ про-


волосъ натянутыхъ между двумя мачтами и прикрепленныхъ на каждомъ концѣ къ деревяннымъ или металлическимъ рейкамъ, которыя вполовину изолированы отъ антенныхъ оттяжекъ. Горизонтальные проволоки называются „плоской верхней частью“ воздушной станицы, а вертикальные проволоки „вводомъ“.

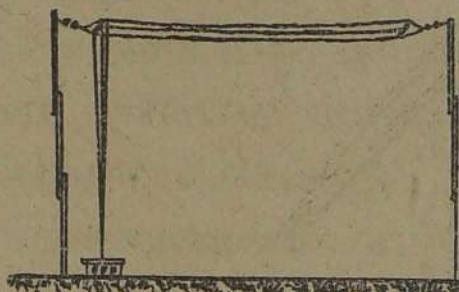

фиг. 120.


Проволоки вводовъ, которыя должны иметь одинаковую проводимость съ проволоками плоской части антены, присоединяются къ горизонтальнымъ проволокамъ съ однимъ изъ ея концовъ, вводятся въ помещение для станции черезъ дечный изоляторъ и присоединяются къ аппаратамъ. Длина плоской части и вводовъ судовыхъ антеннъ измѣняются соотвѣтственно въ предѣлахъ отъ 75 до 250 фт. и отъ 70 до 150 фут.

Если вводъ присоединяется къ центральной части плоскаго верха, какъ изображено черт. 121 и 122, то антenna называется „Т“ образной. Какъ „Т“ образныя, такъ и „Г“ образныя антены почти универсальны для судовыхъ станций главнымъ образомъ потому, что ихъ легче установить, чѣмъ антены другихъ типовъ. Подобныя антен-

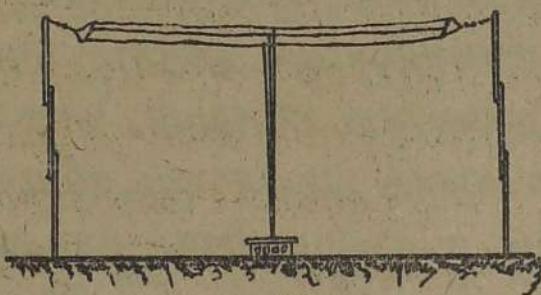

фиг. 121.

ны имъютъ около 2,4 или 6 проволокъ, но въ большинствъ случаевъ число лучей равно четыремъ, а разстоя-

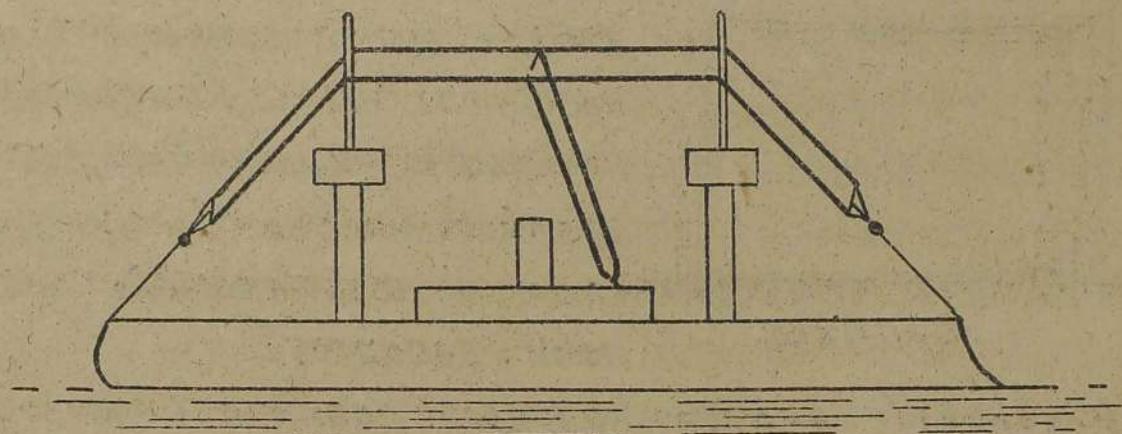

Фиг. 122.

ние между ними отъ $2\frac{1}{2}$ до $3\frac{1}{2}$ фута. Основная длина волнъ „T“-образной антенны немѣльно менеши основной длины волны „Г“-образной антенны таїмъ же разлибровъ. Если вводы данной антенны перенести съ конца плоской ея части на середину, то общая самоиндукція видоизмѣненной антенны окажется менѣше самоиндукціи ея первоначального вида, а такъ какъ при этомъ измѣненіи емкость ея практически не измѣнится, то длина излучаемой волны „T“-образной антенны окажется менѣше, чѣмъ „Г“-образной. Это не-трудно понять изъ слѣдующаго разсужденія: если вводы присоединены къ центральной части плоскаго верха антенны, то оба его конца можно разсматривать, какъ двѣ параллельно соединенные антенны. Но, какъ известно, самоиндукція двухъ параллельно соединенныхъ проводниковъ менѣше, чѣмъ самоиндукція каждого изъ нихъ, поэтому общая самоиндукція такой антенны и излучаемая ею волна окажутся менѣше, чѣмъ въ случаѣ „Г“-образной антенны.

Въ видѣ примѣра можно привести слѣдующія данныя: четыреклучная „Г"-образная антenna 100 футовъ длины, 60 футовъ высоты обладаетъ емкостью въ 0,0004 мф. и самоиндукціей въ 62000 сантиметровъ. „Т"-образная антenna такихъ же размѣровъ имѣть емкость равную 0,0004 мф. и самоиндукцію равную 37000 сантиметрамъ. Если принять во вниманіе формулу ($\lambda = 38 \times \sqrt{LC}$) для опредѣленія длины волны, излучаемой вибраторомъ, то опредѣленіе величины измѣненія длины волны при замѣнѣ антены одного типа антенной другого типа не представить никакихъ затрудненій. Длина волны „Г"-образной антены будетъ приблизительно равна 188 метрамъ, а длина волны „Т"-образной антены приблизительно 145 метрамъ. Такъ какъ нормальные передатчики судовыхъ радиостанцій системы компаніи Марко-ни расчитаны на работу волнами 300, 450 и 600 метровъ длины, то при выборѣ размѣровъ воздушной съты необходимо обратить вниманіе на то, чтобы эффективность ея работы обльими короткими волнами была ограничена и чтобы она была максимальной при самой длинной волнѣ, т.е. мы должны установить такую антенну, которая обеспечить наибольшіе сильный антенный токъ въ случаѣ каждой изъ установленныхъ волнъ. Антenna, имѣющая основную длину волны, равную приблизительно 325 метрамъ, даетъ значительный антенный токъ при работе волнами 450 и 600 метровъ, но малый токъ при работе волной въ 300 метровъ. Антenna вполнѣ соответствующая этимъ тремъ основнымъ длинямъ волны

очевидно, не всегда можетъ быть установлена. Растояніе между мачтами на некоторыхъ судахъ такъ велико, что пришлось бы включить конденсаторъ последовательно въ цѣль антенны даже въ случаѣ работы волной въ 600 метровъ, если бы длина подвѣшенныхъ между мачтами проволокъ была бы равна этому разстоянію. Такъ какъ длина волны антенны не можетъ быть уменьшена включениемъ конденсатора последовательно съ воздушной стѣю болѣе, чѣмъ на половину основной длины волны антенны, то въ этомъ случаѣ не удалось бы получить волну 300 метровъ длиной и для работы желанной волной пришлось бы отрѣзать часть горизонтальныхъ проволокъ. Съ другой стороны, антенны малыхъ судовъ, какъ напримѣръ буксировъ и т.д., приходится нагружать значительной самоиндукціей для полученія волны 600 метровъ длиной. Для увеличенія емкости такихъ антеннъ ихъ воздушныя стѣи часто дѣлаются изъ восьми проволокъ. Для настройки судовыхъ антеннъ на длину волны въ 300 метровъ за рѣдкими исключеніями послѣдовательно въ цѣль антенны приходится включать конденсаторъ для короткихъ волнъ. Если же измѣренія покажутъ, что основная длина волны антенны требуетъ включенія конденсатора и для настройки ея на 450 метровъ, то или длина плоской части антенны должна быть уменьшена, или вводы присоединены къ центральной ея части. Компания Маркони въ Америкѣ установила слѣдующее общее правило: если длина

плоской части антены меньше 125 футовъ, то она дѣлается „Г“-образной, но если длина ея превышаетъ 125 футъ, то вводы присоединяются въ центръ. Это позволяетъ работать тремя установленными волнами и получить значительный антенный токъ и даетъ хороший декрементъ колебаній

Для общаго свѣдѣнія мы можемъ помѣстить примѣры измѣреній длины волны антеннъ, произведенныхъ на коммерческихъ пароходахъ. Эти данные систематизированы въ слѣдующей таблицѣ :

Типъ.	Длина плоскаго верха.	Высота плоскаго верха.	Число право- локъ.	Основная длина волны.	Емкость въ микрофи- радахъ.
Г	208 фут.	96 фут.	6	374	0,00128
Т	200	125	6	368	0,00145
Г	150	87	4	355	0,00115
Т	250	95	4	412	0,0015
Г	200	90	6	360	0,0015
Г	120	100	6	325	0,00132
Т	130	92	4	285	0,00075
Т	250	150	4	426	0,00096
Г	200	90	6	360	0,0023
Г	125	55	6	230	0,00085
Т	151	110	6	290	0,0009
Г	200	98	6	425	0,0024
Г	170	85	4	380	0,00082

Емкость нѣкоторыхъ антеннъ въ этой таблицѣ довольно значительна, но это увеличеніе обыкновенно вызывается присутствиемъ нѣкоторыхъ находящихся вблизи земдышной сѣти металлическихъ соору-

жений, какъ мачтовыхъ гиковъ, лебедочныхъ цѣпей или стальныхъ мачтъ. Ниже приведена таблица для „Т“-образныхъ судовыхъ антеннъ по даннымъ Телефункена:

Высота антенны въ мет.	λ въ метрахъ	П.А. число луций	Разстояніе между про- водами въ м.	Емкость ан- тенны C_s въ см.	Основная длина волны λ въ м.
8	20	5	0,5	340	170
12	100	3	1	590	265
17	18	2	2,5	460	175
25	30	2	3	450	250
30	40	2	4	450	270
36	55	2	3	640	325
50	70	6	1,6	1500	460
60	75	2	6	1400	520
70	90	4	2	1230	735.

Преимущества и недостатки антеннъ различныхъ типовъ можно кратко перечислить слѣдующимъ образомъ: Вертикальная антenna весьма эффективно излучаетъ электромагнитные волны; но для излученія значительного количества энергіи приходится применять очень большую воздушную сѣть и весьма высокія приспособленія для ея подвѣшиванія. Стоимость такой установки можетъ оказаться чрезмѣрной. Зонтичная антenna излучаетъ нѣсколько хуже вертикальной и установка ея требуетъ значительной площади въ виду того, что оттяжки ея лучай должны быть удалены отъ основанія мачты на нѣсколько сажъ футовъ. Несмотря на это зонтичная антenna была признана полезной для переносныхъ военныхъ станціи, причемъ ея лучи могутъ служить одновременно и въ качествѣ оттяжекъ и для излученія электромагнитныхъ


волнъ.

„Г” образныя и „Т” образныя антенны излучаютъ съ меньшей интенсивностью, чѣмъ вертикальныя антенны тѣхъ же размѣровъ, но ихъ естественный декрементъ нѣсколько меньше, и поэтому онъ излучаютъ волну съ острой вершиной при меньшей удлинительной самоиндукціи, чѣмъ въ случаѣ вертикальной антенны. Сверхъ того, нужно принять во вниманіе, что плосковерхая антenna, несмотря на ограниченную эффективность, удобна для установки на пароходахъ.

Деформація волнъ. Въ приемникѣ удается получить наилучшіе сигналы отъ данного передатчика въ томъ случаѣ, если пользоваться приемной антенной, часть которой горизонтальна подобно „Г” образной и „Т” образной антеннамъ. Къ этому выводу можно придти слѣдующимъ образомъ: рядомъ изслѣдователей было установлена, что распространеніе менѣе активныхъ концовъ силовыхъ линій или эфирныхъ деформаций, излучаемыхъ нѣкоторой антенной, задерживается надъ сухой землей, вслѣдствіе чего эта часть деформаціи движется медленнѣй, чѣмъ нижняя ихъ часть; это вызываетъ, такъ сказать, отклоненіе поля излучаемой волны отъ направленія ея движенія.

Приемная антenna поглощаетъ наибольшее количество энергіи приходящей волны, когда ея лучи перпендикулярны къ плоскости распространенія магнитнаго поля и параллельны плоскости распространенія электростатическаго поля.

Отсюда слѣдуетъ, что волна, излучаемая антенной, изображенной на черт. 123, покрывала бы боль-

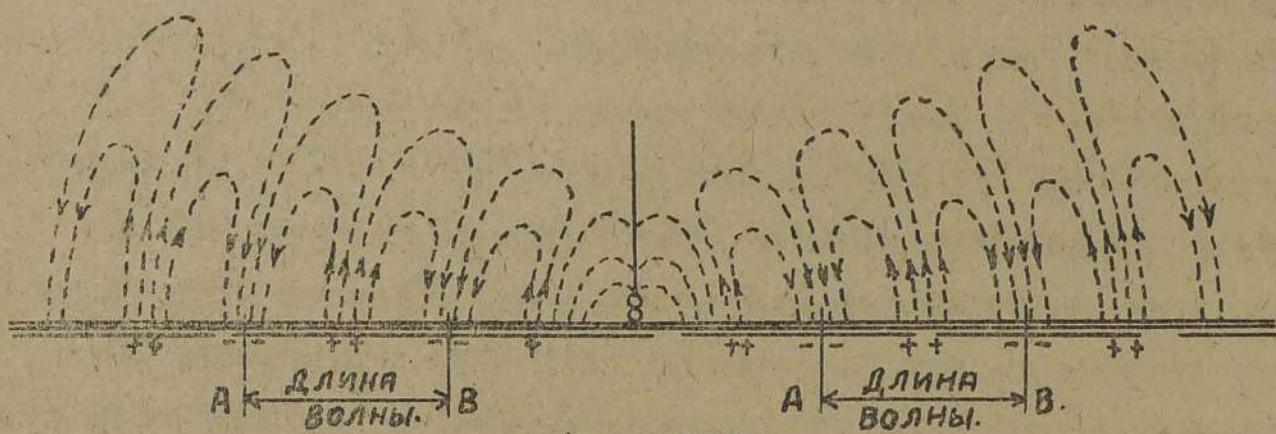

фиг. 123.


шія разстоянія, если бы силовыя линіи не сохра-
няли бы вертикальное направление, но отклонялись
бы впередъ и въ приемной антenne индуциро-
валось бы большее количество энергіи, если бы
часть ея была вертикальна и часть горизон-
тальна.

449. Направляющія антены. Маркони
доказалъ, что плоская антenna излучаетъ
больше интенсивно въ направлении, про-
тивоположномъ ея свободному концу,
чемъ длина плоскаго верха антены зна-
чительно болѣе ея высоты. Точно также
сила сигналовъ въ приемникъ получается наи-
большая, если свободный конецъ приемной ан-
тены направленъ въ сторону противоположную
свободному концу антены передатчика.

Учитывая преимущества ассиметричнаго из-
лученія, компания Маркони примѣняеть на мощн-
ыхъ трансокеаническихъ станціяхъ ис-
ключительно направляющія антены.

Длина плоской верхней части такихъ антеннъ колеблется въ предѣлахъ отъ 3000 до 6000 футъ, а высота антеннъ — отъ 300 да 450. Ихъ основная длина волны близка къ 10000 метрамъ.

Антенна *Bellini - Tosi*, изображенная на черт. 124, можетъ излучать большую часть энергіи въ заданномъ направлениі.

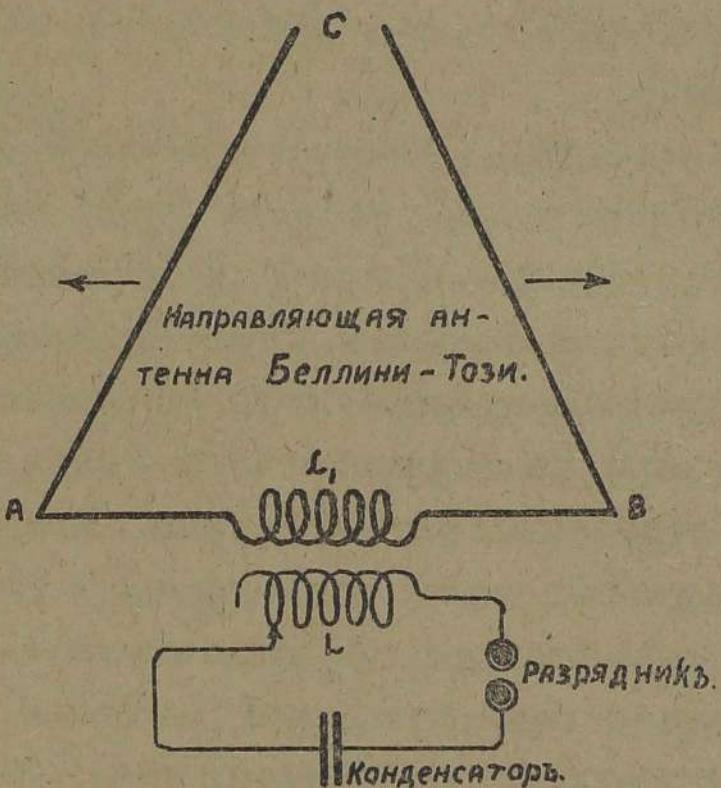

фиг. 124.

Треугольная антенна А, В, С поддерживается вертикальной мачтой. Объ стороны треугольника А, С и В, С составляютъ съ вертикалью уголъ въ 30° , а третья сторона горизонтальна и имѣть въ центръ катушку L_1 . L_1 индуктивно связана съ искровымъ передатчикомъ, настроеннымъ въ резонансъ съ антенной. Антенна этого типа излучаетъ энергию наиболѣе интенсивно въ направлениі перпендикулярномъ ея плоскости, въ направлениі же этой плоскости излученіе равно нулю. Въ

направлениі, составляющемъ иѣкоторый уголь съ плоскостью антены, интенсивность излученія измѣняется пропорціонально $\cos \phi$. Треугольная антена можетъ быть съ успѣхомъ примѣнена и для приема и если ее сдѣлать вращающейся вокругъ своей оси, то наибольшая сила принимаемыхъ сигналовъ получится въ томъ случаѣ, когда ея плоскость касательна къ поверхности распространенія волнъ.

Рамочные антены. Рамочная антenna въ противоположность обыкновенной, которая представляеть собою открытый колебательный контуръ образуетъ замкнутый колебательный контуръ. Плоская катушка съ немногимъ числомъ витковъ проволоки, намотанной на рамку, образуетъ съ перемѣннымъ конденсаторомъ замкнутый колебательный контуръ. Этой рамочной катушкой улавливаются приходящія волны. Для пониманія данного явленія припомнимъ то, что колебательный въ передаточной антеннѣ токъ вызываетъ магнитныя силовыя линіи, которыя мѣняются электрическими. Оба рода силовыхъ линій возникаютъ и распространяются не мгновенно, но со скоростью свѣта, т.е. 300000 кл. мет. въ секунду. Обыкновенная антenna пронизывается электрическими силовыми линіями, а на рамочную реагируютъ только магнитныя. Колебательный процессъ въ рамкѣ гораздо проще, чѣмъ при обыкновенной антеннѣ; осцилирующій силовой потокъ со скоростью свѣта пронизываетъ витки рамочной катушки и индуцируетъ въ ней Э.Д.С. Дѣйствие индукціи будетъ наиболѣшимъ, если рамка

находится перпендикулярно къ силовому потоку; исчезаетъ если рамка расположена параллельно силовому потоку. Такимъ образомъ рамочная антenna имѣть ясно выраженное НАПРАВЛЯЮЩЕ ДѢЙСТВІЕ. Настройка въ резонансъ цѣпи рамочной антенны съ приходящими колебаніями производится при помощи конденсатора С. Количество колебательной энергіи, циркулирующей въ цѣпи рамки, настолько мала, что приемъ отъ значительно удаленныхъ радиостанцій былъ возможенъ только съ возникновеніемъ и усовершенствованіемъ усиительныхъ лампъ. Усилиль присоединяется къ зажимамъ перемыннаго конденсатора. Многократные усиители позволяютъ настроить весьма остро рам-




фиг. 125.

бательной энергіи, циркулирующей въ цѣпи рамки, настолько мала, что приемъ отъ значительно удаленныхъ радиостанцій былъ возможенъ только съ возникновеніемъ и усовершенствованіемъ усиительныхъ лампъ. Усилиль присоединяется къ зажимамъ перемыннаго конденсатора. Многократные усиители позволяютъ настроить весьма остро рам-

ку, примѣня индуктивную связь между рамочной и промежуточной цѣпью $C_2 L_2$. Такое соединеніе аппаратовъ системы „Телефункенъ“ примѣняется на станціи „Geltow“ въ Германіи для двойнаго рамочнаго приема (черт. 126). Для приема не затухающихъ колебаній катушка L_2 связывается съ передатчикомъ „наложенія колебаній“ (какъ напримѣръ, гетеродиной) для полученія біеній.

Рамочная антenna въ сравненіи съ обыкновенной имѣть цѣлыи рядъ преимуществъ. Во первыхъ: затуханіе можетъ быть очень мало. Въ

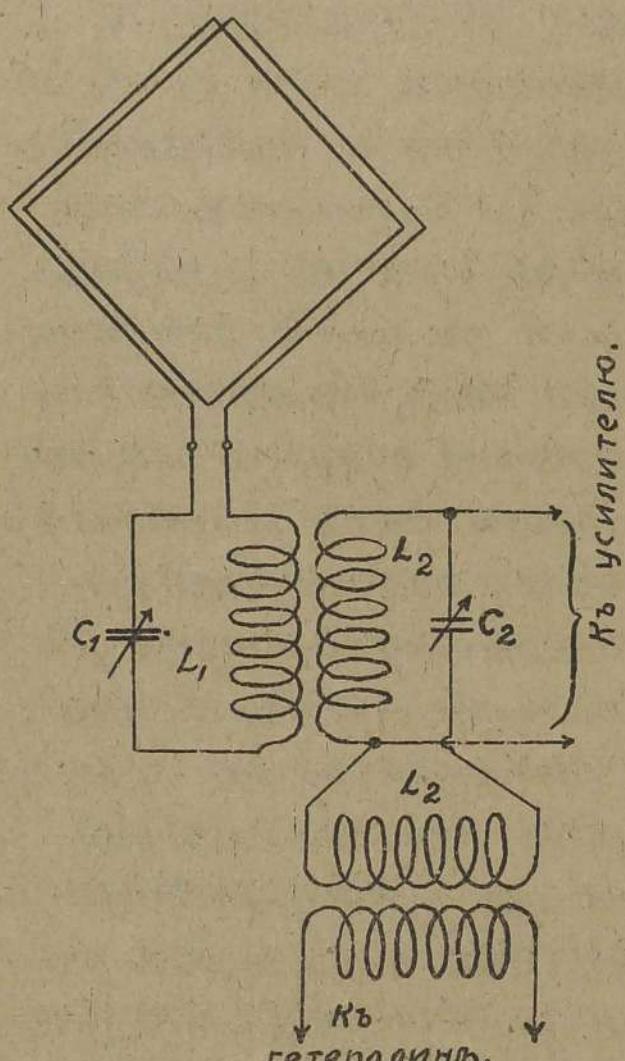то время какъ въ рамочной антенны потери идутъ на Джоулево тепло въ ея проволокахъ, въ обыкновенной энергія теряется еще на земные токи.



на, чѣмъ обыкновенная. Дальнѣйшее преимущество рамки заключается въ томъ, что на нее очень мало влияютъ атмосферные разряды и поэтому въ ея цѣпи можемъ включать многократные усилители, что невозможно при обыкновенныхъ приемникахъ, такъ какъ большое усиленіе вызываетъ сильный шумъ и шорохъ, мѣшающіе приему.


При помощи рамки можемъ определить на-

Воспринимаемая энергія приемной антенной частью идетъ на полезную работу, а частью излучается обратно; для передатчика же излученіе желательно увеличить какъ можно больше. Напротивъ рамочная антenna излучаетъ мало и потому непригодна для передатчика. Изъ всего выше-сказанного слѣдуетъ, что рамочная антenna имѣть очень малое затуханіе и такимъ образомъ можетъ быть гораздо острѣе настроена.

правление улавливаемыхъ сигналовъ и благодаря направляющему дѣйствію ее можно установить такъ, чтобы можно было передать энергию вблизи рамки.

Короче говоря, свойства рамки заключаются въ слѣдующемъ: большая чувствительность, свобода отъ мѣшающаго вліянія и направляющее дѣйствіе.



По большей части рамочные антенны устраиваются въ видѣ квадрата и устанавливаются такъ, чтобы квадратъ острымъ концомъ приходился противъ земли. Этодѣлается потому, что-

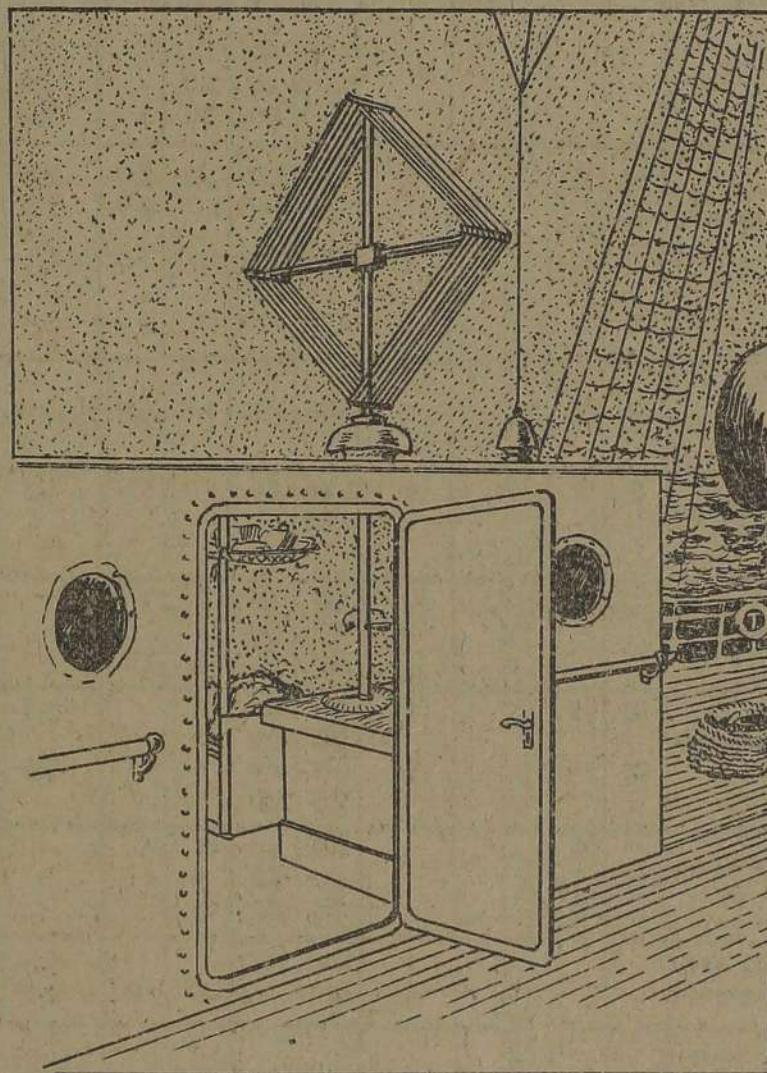

фиг. 127.

Въ нижеприведенной таблицѣ даны числовыя значения статической емкости и основной длины волны различныхъ видовъ антеннъ по даннымъ завода "Телефункенъ."


Типъ мачты.	Длина вводовъ		Число лучей.		Длина луча.		Разстояніе между лучами въ м.		Высота противовѣса надъ землей въ см.	Статическая емкость C_s въ см.	Основная длина волны	
	A_m	G_m	n_A	n_G	l_A	l_G	e_A	e_G				
Зонтичнай антenna A.	Мачта Магиуса. $h = 30\text{ м.}$	30	8	12	12	25	60			1,2	870	445
				6	6	25	60			1,2	610	385
				3	3	25	60			1,2	370	310
	$h = 25\text{ м.}$	25	5	12	12	25	60			1,2	940	435
				6	6	25	60			1,2	680	380
				3	3	25	60			1,2	360	275
	Мачта Магиуса $h = 18\text{ м.}$	20	5	6	6	25	60			1,2	600	340
				3	3	25	60			1,2	380	250
	Деревянная мачта. $h = 18.$			10	10						850	370
				6	6						570	320
Зонтичнай антenna съ 2-ти секторами. B.	Мачта Магиуса $h = 18\text{ м.}$							58	5	0,4	585	325
								58	20	0,4	660	325
								50	5	0,4	580	310
								50	20	0,4	640	310
								60	5	1,0	600	375
								60	20	1,0	655	375
								60	5	1,0	585	360
								60	20	1,0	615	360
								60	10	1,0	545	340
Двойная Удлинен. Г-образн. конусообразн. антenna C.	$h = 18\text{ м.}$ Разст. между мачт. 158м 2 мачты изъ стальн. трубы $h = 12\text{ м.}$ 2 мачты изъ стальн. трубы $h = 9\text{ м.}$	20	5	3	2	152	155	0,65	2,0	2,5	900	390
						130	155	2,0	2,0	2,5	845	420
						120	120	1,7	1,7	1,1	680	350
						120	120	1,7	1,7	1,1	660	345
Направляющая антenna D.	$h = 18\text{ м.}$	20	5	2	2	160	190	1,8	1,8	1,5	925	490
Земная антенна E.	Деревянная мачта $h = 18\text{ м.}$	2	2	4	4	7,25	24			1,5	240	135
						4,25	.			0	340	160
F.	Деревянная мачта $h = 18\text{ м.}$	18	18	2	2	60	60	1	7		300	340
				2	2	70	70	5	1,5		570	475
				2	3	90	90	5	2,5		640	550
G.	Деревянная мачта $h = 18\text{ м.}$	18	18	1	1	35	35	5		1,8	250	340
						25	25					
						50	50	5				
						20	20					
H.	Деревянная мачта $h = 18\text{ м.}$	18	3			60	60	5		1	640	440
		5				40	60	5		1	460	340
		8				75	60	5		1	450	340
I.	Нормальная бронзовая проволока			1	1	100	100			2,3	320	510
				4	4	40	40	6	6	2,0	415	245
K.	Бронзовая проволока, изолированная резиной $\varnothing 12\text{мм}$			4		25		1		0,35	1000	410

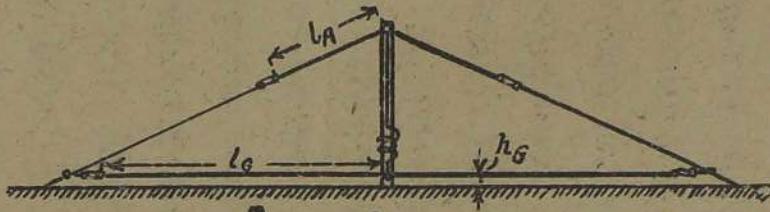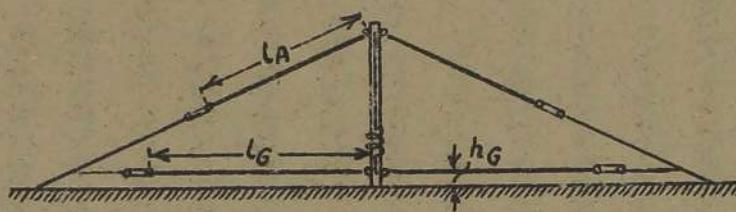


A. Зонтичная антenna.




B. Зонтичная антenna с 2-мя секторами.

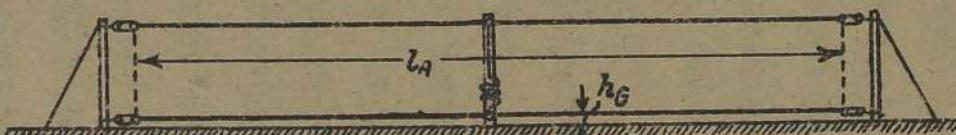


C. Т-образная антenna.

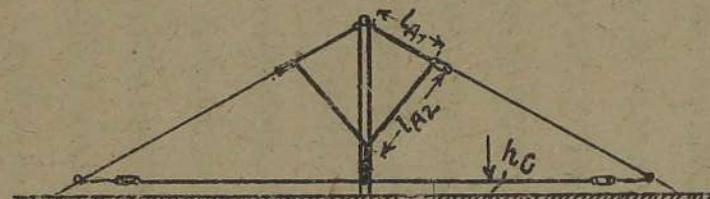


E. Двойная конусообразная антenna.

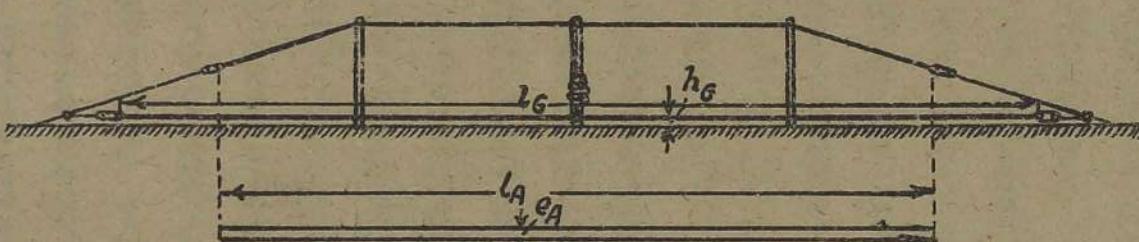

D. Удлиненная „Т“-образная антenna.

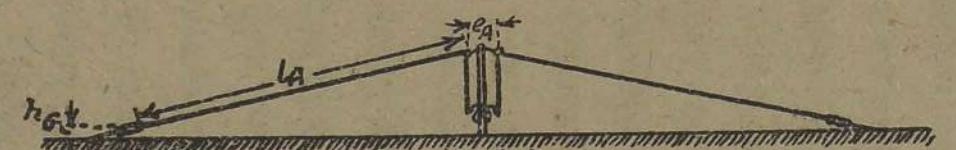


F. „V“-образная антenna.

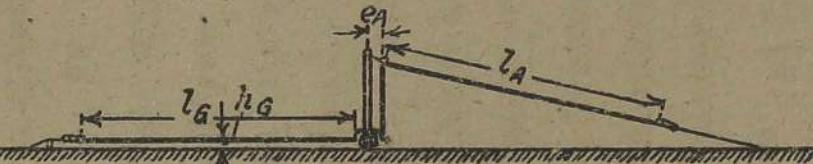

G. Направляющая антenna.



I. Земная антenna.

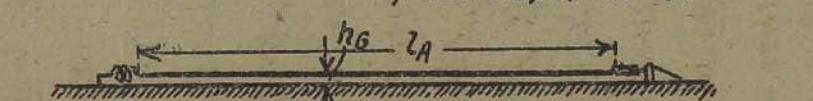

J. Земная антenna.

бы емкость по отношению к земле была весьма мала. Рамочные антенны устраивались различной величины. *)

Рамки теперь устраиваются такой величины, что их можно установить на письменном столе и слушать повторку часов, даваемую радиостанциями Эйфелевой башней и Науеном. По сообщению „Телефункенъ“ помощью рамки в 1 кв. метръ можно было принимать сигналы, даваемые Американскими радиостанциями на расстояни 6000 километровъ.


Для большихъ расстояній поверхность рамки соответственно увеличивается; такъ рамкой, имеющей 30 м. боковой длины, можно принимать сигналы со станцій на расстояніи 14000 км.

Въ будущемъ рамочная антenna должна играть большую роль въ навигаціи. Рамочная антenna благодаря своему направляющему действію позволяет намъ опредѣлить место расположения передающей станціи или данное положеніе корабля въ морѣ. Многія судна уже снажены такими радио-компасными станциями, которые также нашли большое примененіе въ авіаціи.

На фигуру 128 приведена схема рамочного пеленгатора съ диапазономъ волнъ отъ 300-600 метровъ. Колебательный контуръ LC настраивается на приходящія волны. Рамка состоитъ изъ двухъ соединенныхъ параллельно обмотокъ. Строго говоря, рамкой точно пеленговать можно лишь тогда, когда все витки ея лежать въ одной плоскости. Аппаратъ, сконструированный Мейсснеромъ (A. Meissner), позволяетъ сразу дѣлать отчетъ

*) Подробное описание см. „Telefunken-Zeitung 1919, № 18 и Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie Bd. 15, № 3, Bd. 16, № 1.“


мѣсторасположенія передающей станціи; его аппаратъ

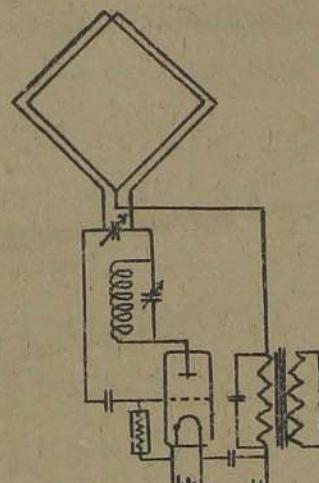

фиг. 128.


состоитъ изъ двухъ рамочныхъ антеннъ, вращающихся вокругъ одной общей оси. Болѣе подробное описание радио-пеленгаторовъ будеть дано въ одной изъ послѣднихъ главъ.

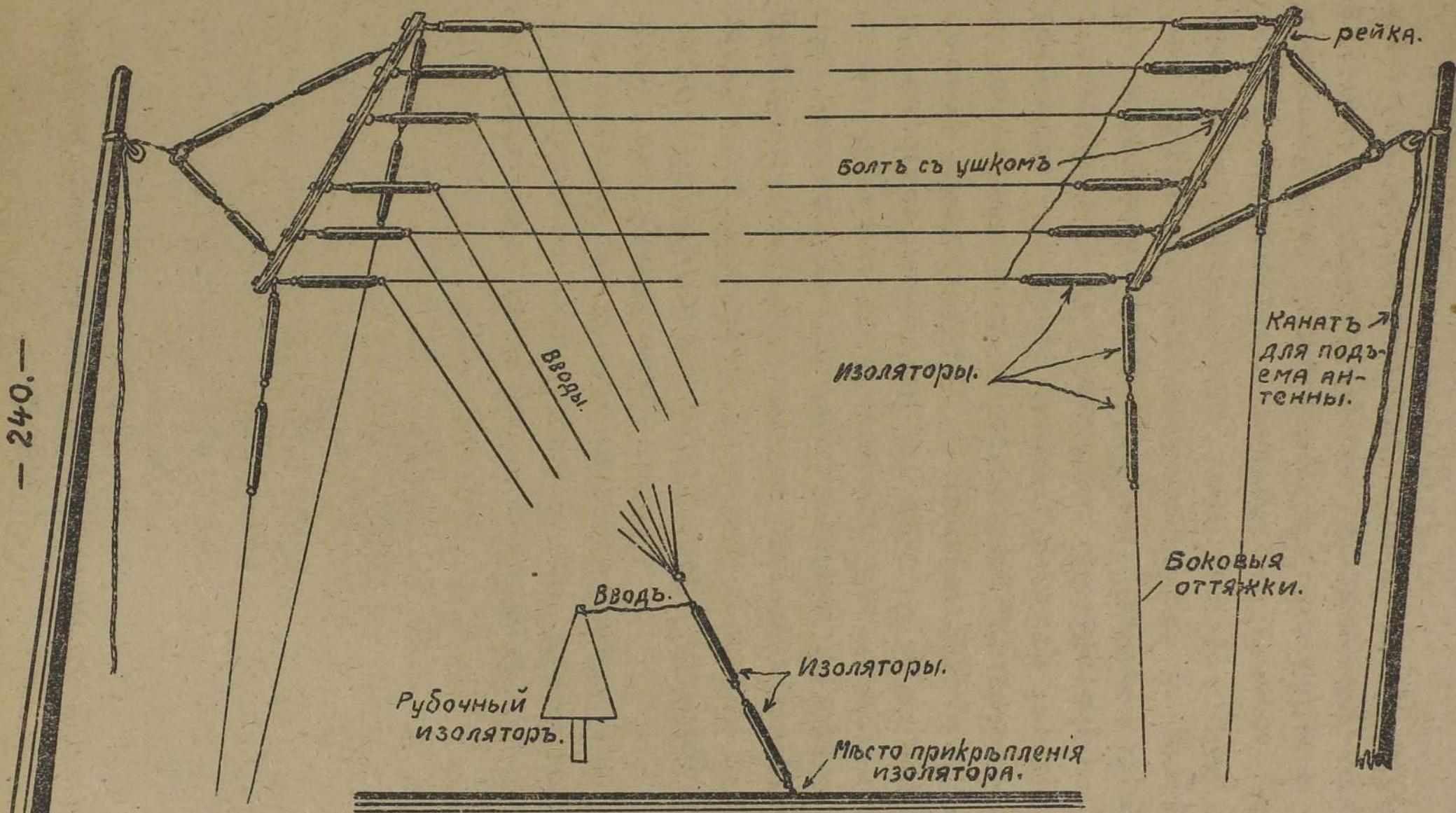450. Нормальные антенны Маркони. Теперь, послѣ того какъ быль показанъ основной расчетъ различныхъ антеннъ, можно детально описать устройства нормальныхъ судовыхъ антеннъ Маркони (компаний Маркони въ Америкѣ). Что касается антеннъ, изображенной на рис. 129, то надо замѣтить слѣдующее: ея плоская верхняя часть состоитъ изъ шести кремнисто бронзовыхъ проводниковъ; каждый изъ нихъ имѣть 7 жиль, состоящихъ изъ 18 проволокъ. Желательно, чтобы проводники были равно удалены другъ отъ друга; они подвѣшиваются къ основнымъ рейкамъ длиной отъ 14 до 15 футъ; къ реямъ прикрепляется уздачка, состоящая изъ стекловолокна изоляторомъ, къ которой привязывается скользящая антennaя оттяжка. Эти изоляторы дѣлаются изъ $\frac{5}{8}$ дюймо-



Нормальная антenna, системы Маркони.
фиг. 129.

ваго русского морского каната, часть которого покрываеться эbonитовой трубкой. Пространство между трубкой и канатомъ заполняется расплавленной сърой, которая остывая, твердѣеть и удаляетъ влагу; оба конца уздечки оканчиваются согнутыми въ видѣ сердца чулкомъ, къ которому привязывается стальная гальванированная трюсовая оттяжка для подъема и спуска воздушной стѣни. Для предупрежденія раскачиванія реекъ къ ихъ концамъ привязываются боковые оттяжки, которые прикрѣпляются къ мачтѣ; концы этихъ оттяжекъ для предупрежденія утечки тока черезъ какую - либо изъ нихъ снабжаются эbonитовыми цилиндрическими изоляторами длиной въ двадцать четыре дюйма. Кромѣ того, каждый лучъ антены изолированъ эbonитовымъ цилиндрическимъ изоляторомъ длиной въ 2 фута, который прикрѣпляется къ реекъ при помощи болта съ чулкомъ.

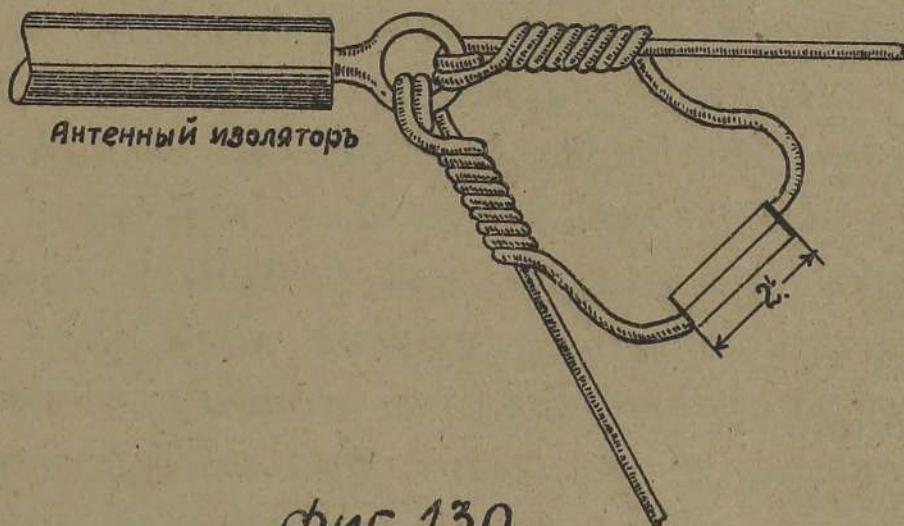

фиг. 130.


Вводы присоединяются къ одному изъ концовъ плоской верхней части антенны и прикрѣпляются къ держателю или рукоятку изолятору. Для того, чтобы не подвергать этотъ изоляторъ действию напряженія, вводъ изолированный двумя эbonитовыми цилиндрическими изоляторами, прикрѣпляется къ деку деревяннымъ винтомъ. Надежность соединенія между вводами и горизонтальной частью антенны достигается при помощи соединенія изображенаго на черт. 130.

Общая схема, изображенная на черт. 129, не всегда имѣть одинаковыя детали, но по силѣ возможности примѣняется возможно менѣе измѣненной.


451. Дечный изоляторъ. Передающая антenna должна быть особенно хорошо изолирована въ мѣстѣ ея ввода въ телеграфную рубку черезъ изоляторъ, который долженъ выдерживать по крайней мѣрѣ 30000 вольтъ. Одинъ изъ видовъ дечного изолятора изображенъ на черт. 131. Онъ состоитъ изъ длинной эbonитовой трубки, черезъ которую продѣтъ латунный стержень; на концахъ этого стержня сделаны зажимы W . Трубка до середины навинтована для того, чтобы на нее можно было навернуть два деревянныхъ кольца A, B , изъ которыхъ одно находится надъ декомъ, а другое подъ нимъ. Эти кольца плотно навинчиваются и прикрѣпляются къ деку деревянными винтами. Для предупрежденія проникновенія воды между кольцами и декомъ вставляются полотняные прокладки, густо выкрашенныя свинцовыми бѣлизнами. Металлич-

ческій колпакъ Н, укрѣпленный на выдающемся концѣ трубки, защищаетъ ее отъ сырости. Новѣйшій типъ дечнаго изолятора изображенъ на черт. 132. Это большой фарфоровый изоляторъ, внутри котораго залитъ солидный латунный стержень, оканчивающійся на концахъ зажимами. Навинтованная часть наружной стороны изолятора вставляется въ отверстіе въ деку и плотно привинчивается къ деку кольцомъ Р, которое навинтоано съ внутренней стороны. Во избѣжнаніи поломки проводовъ антенны, которая часто наблюдалася, въ мѣстахъ укрѣпленія вводовъ во время вѣтра рекомендуется применять такъ называемый „антеннный ключъ“.


Внутри „Т“-образнаго бронзоваго куска находятся 3 вращающіеся ролики (см. черт. 133), къ которымъ присоединены вводъ З и концы обоихъ антенныхъ проводовъ и въ мѣстахъ L спаяны. Всѣ три конца затѣмъ присое-

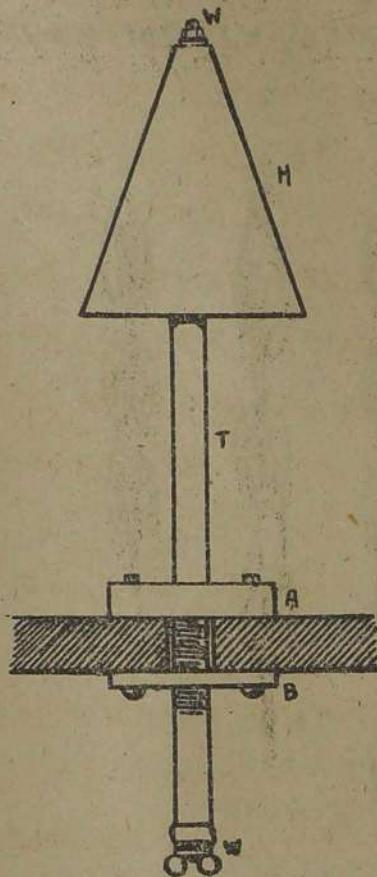


фиг. 131.

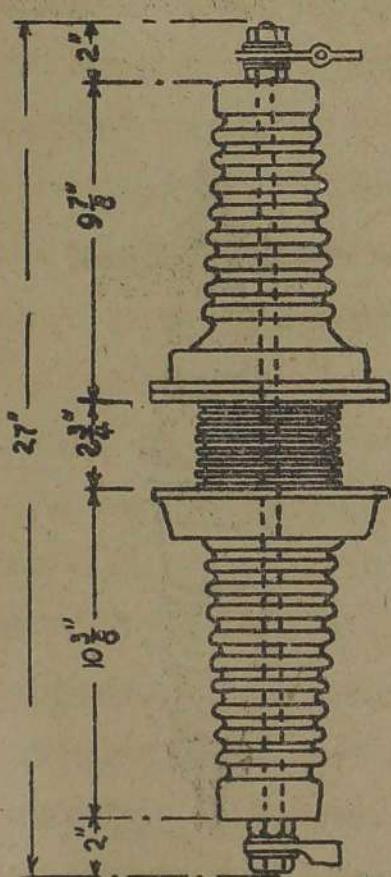Вводный изоляторъ
фиг. 132.


динаются къ одному общему зажиму. Всъ края антеннаго ключа необходимо закруглить, чтобы избѣжать вредныхъ потерь на свѣченіи.

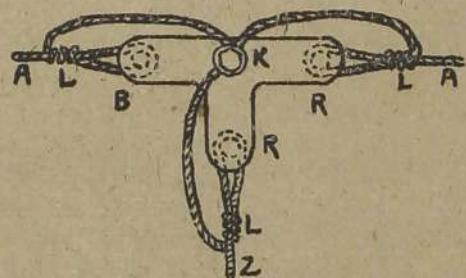


фиг. 133.

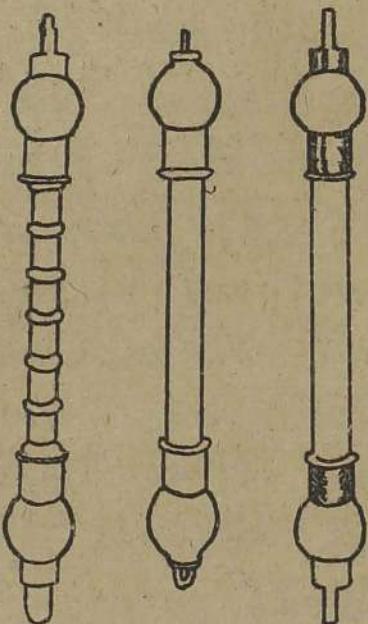

Изоляторы для антennes.

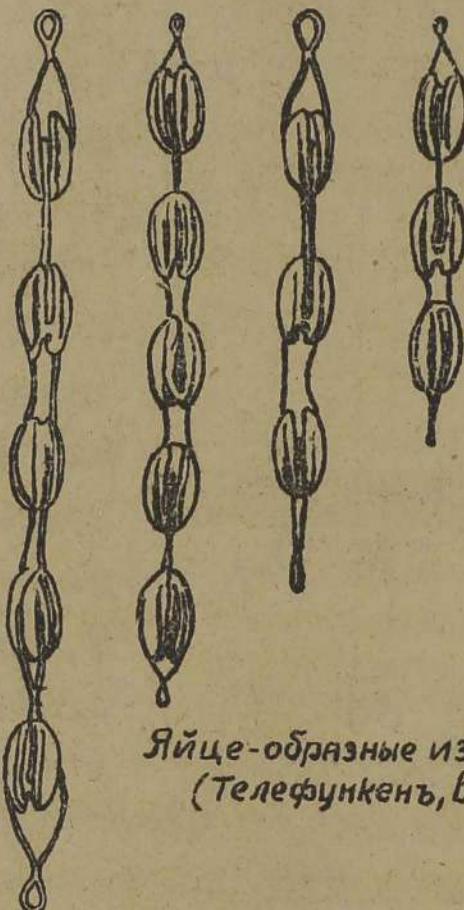

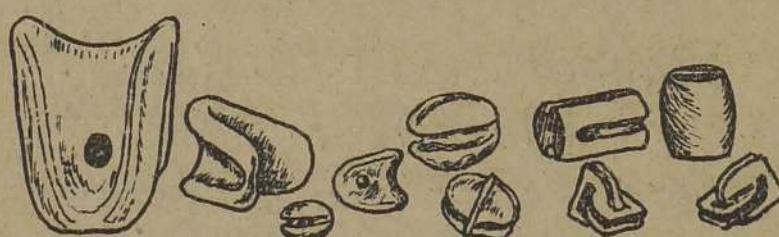
Яйце-образные изоляторы.
(Телефункенъ, Берлинъ).



Изоляторы для оттяжекъ
(Лоренцъ, А.-К. Берлинъ).



Изоляторъ для ввода.

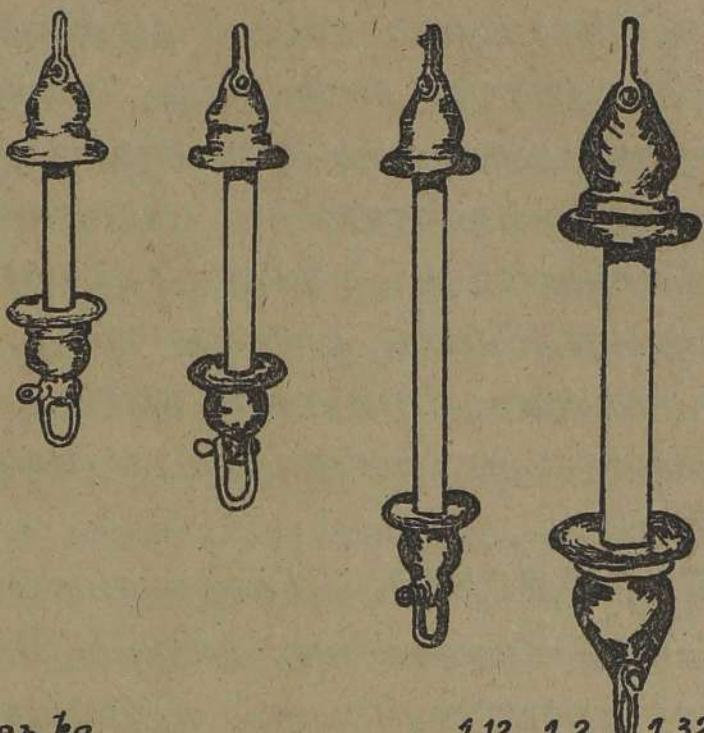

Весь въ kg.....	1,12	1,2	1,32	5,2
Допускаемый момент изгиба..	400	400	400	1000
Перенапряжение въ киловольтахъ	70	90	150	160

Изоляторы для антеннъ.

452. УСТАНОВКА АНТЕННЪ. На пароходъ воздушная сеть должна быть такъ натянута, чтобы вводы были по возможности вдали отъ мачтовыхъ гиковъ и цѣпей. При расчетъ длины плоской части антеннъ, нужно принять во вниманіе, что на ея концахъ должны быть уздечки, изоляторы и блоки, которые въ общей сложности займутъ приблизительно по 10 футъ съ каждой ея стороны; такимъ образомъ изъ разстоянія между мачтами придется вычесть около 20 футъ. Разстояніе между мачтами можетъ быть опредѣлено по плану парохода или найдено непосредственнымъ измѣнениемъ. Лучи должны быть точно отмѣрены между двумя мѣтками сдѣянными на декѣ и прикреплены къ изоляторамъ. Длину кажда-

го луча нужно сдѣлать длиннѣе горизонтальной части сѣти на шесть или восемь дюймовъ для ихъ прикрепленія къ ушкамъ антенныхъ изоляторовъ.

Всѣ соединенія тщательно выполняются на палубѣ, затѣмъ антенные оттяжки надѣлаются на блоки и прикрепляются къ ушку уздачки. По окончаніи предварительныхъ работъ воздушная сѣть поднимается наверхъ, причемъ насколько человѣкъ (три или больше) устраняютъ препятствія къ ея подъему.

453. Заземленіе. Соединеніе передатчика съ пластиной заземленія должно быть по возможности непосредственнымъ и осуществляется хорошимъ проводникомъ. Земляной проводъ морскихъ установокъ просто прижимается болтомъ къ перегородкѣ, такъ что заземленіемъ служить корпусъ парохода. Обыкновенно этотъ контактъ дѣлается въ два или три фута.

На деревянныхъ судахъ земляной проводъ присоединяется къ винтовому валу въ машинномъ отдѣленіи или къ водостокамъ у дымовыхъ трубъ. Дальность передачи заземленныхъ по такому способу установокъ меньше, чѣмъ у судовъ съ стальнымъ корпусомъ. Въ случаѣ подъема деревянного судна на докъ, для увеличенія емкости антенны, къ его дну прибивается мѣдный или сдѣланый изъ желтаго металла листъ длиной въ 200 или 300 футовъ. Отъ этого листа къ радиотелеграфной рубке подводится мѣдная полоса.

Заземленіе сухопутныхъ станцій иногда при-

ходится устраивать изъ большого числа медныхъ или цинковыхъ пластинъ зарытыхъ въ сухую землю на глубинъ нѣсколькоихъ футъ. Кроме того радиально во всѣхъ направленияхъ отъ станціи приходится протягивать рядъ проволокъ, причемъ онъ должны лежать главнымъ образомъ непосредственно подъ плоской частью антенны. Если станція устанавливается на скаль или на сухой почвѣ, то провода заземленія протягиваются просто надъ землей симметрично воздушной стѣнѣ. Всѣ эти проволоки соединяются вмѣстѣ въ общей точкѣ и присоединяются къ аппаратамъ станціи.

Заземленія и земляные вводы трансокеаническихъ станцій Маркони весьма сложны и дороги. Эти станціи располагаются въ центрѣ круга радиусомъ въ 100 фут., по окружности которого укладывается рядъ цинковыхъ пластинъ. Къ каждой пластинѣ подводится отъ передающихъ аппаратовъ около 250 медныхъ кабелей. Радиально во всѣ стороны отъ цинковыхъ пластинъ протянуты медные кабеля, часть которыхъ лежить непосредственно подъ лучами воздушной стѣнѣ. Кроме того симметрично лучамъ стѣнѣ рядъ проводовъ можетъ быть уложенъ на поверхности земли. Если местность сырья или болотиста, то могутъ быть примѣнены другие способы заземленія.

454. Излученіе. Мощность волны, излучаемая антенной, какъ показали Флемингъ и другіе учёные, можетъ быть выражена слѣдующей формулой

лой:

$$W = 1578 \times \frac{h^2}{\lambda^2} \times J^2,$$

гдѣ W = излучаемая энергія въ ваттахъ;

h = высота антены въ метрахъ;

λ = длина волны антены въ метрахъ;

J = сила антенного тока въ амперахъ у ея основанія.

Напримеръ, если антenna высотой въ 40 метровъ (130 футъ) излучаетъ волну длиной въ 600 метровъ при силѣ антенного тока, равнаго 10 амперамъ, то покидающая ее въ видѣ электромагнитной волны энергія $= 1578 \times \frac{40^2}{600^2} \times 10^2 = 694$ ваттамъ.

Это уравненіе основано на допущеніи равномѣрнаго распределенія тока по вибратору, что для всѣхъ типовъ антеннъ не вполнѣ справедливо; распределеніе тока значительно измѣняется въ зависимости отъ формы антены. Поэтому для определенія мощности излученія съ достаточной степенью точностью необходимо узнать среднюю силу антенного тока, конечно меньшую его силы у основанія антены.

Средняя сила тока зависитъ отъ формы антены и измѣняется въ предѣлахъ отъ $\frac{2}{\pi}$ до $\frac{1}{2}$ силы антенного тока у ея основанія. Если мы обозначимъ функциональную зависимость силы тока отъ формы антены, то предыдущая формула приметъ видъ:

$$W = 1578 \frac{h^2}{\lambda^2} F^2 J^2$$

или $W = 1578 \times \left(\frac{Fh}{\lambda} \right)^2 \times J^2.$

Величина (F_h) въ этомъ уравненіи представляеть собою эффективную высоту антены (функциональную зависимость отъ ея формы, умноженную на ея высоту). Величина h въ случаѣ плосковерхой антены берется равной высотѣ лишь ея вертикальной части, а введеніемъ величины F просто учитывается средняя сила тока въ этой части антены. Учащійся можетъ замѣтить, что количество энергіи излучаемой данной антенной прямо пропорціонально квадрату дѣйствующей ея высоты и обратно пропорціонально квадрату длины излучаемой ею волны, если средняя величина силы тока въ антеннѣ остается неизменной.

Слѣдующія формулы могутъ быть примѣнены для вычисленія фактора формы плоско-верхой антены, если періодъ производимыхъ ею колебаній близокъ къ ея собственному періоду:

$$F = 0,637 \left(1 + \frac{\Gamma}{h}\right) \sin\left(\frac{h}{h+\Gamma}\right) 90^\circ \text{ *)}$$

гдѣ Γ = длина горизонтальной части „Г“-образныхъ антеннѣ и приравнивается половинѣ общей длины плоскаго верха „Т“-образныхъ антеннѣ.

h = высота вертикальной части антены.

Напримеръ, если длина антены равна 100 футамъ, высота - 60 футамъ, то величина фактора формы =

$$= 0,637 \left(1 + \frac{100}{60}\right) \sin\left(\frac{60}{60+100}\right) 90^\circ =$$

$$= 0,637 \times 2,6 \times \sin(0,375 \times 90^\circ) = 0,92.$$

Если эта антenna излучаетъ волну, близкую по

*) A. S. Blattermann, Oct. 1916г., взято изъ Wireless Age.

длинъ къ ея основной волнѣ, скажемъ 320 метровъ и если сила антеннааго тока равняется 6 амперъ, то мощность посылаемая антенной, въ видѣ электромагнитныхъ волнъ

$$= 1578 \times \left(\frac{0,92 \times 18,4}{320} \right)^2 \times 36 = 150 \text{ ваттъ.}$$

455. Декрементъ антенны. Затуханіе колебаний въ антеннѣ передатчика зависитъ главнымъ образомъ отъ :

- 1) потери энергіи на излученіе
- 2) потери энергіи на преодолѣніе сопротивленія проводниковъ и заземленія.

Энергія, затраченная на излученіе, является полезной энергией, такъ какъ она создаетъ волнобразное движеніе, но остальная двѣ потери уменьшаютъ эффективность установки и поэтому должны быть уменьшены до возможнаго предѣла. Сопротивление проводниковъ антенны можетъ быть уменьшено до минимума путемъ параллельнаго соединенія нѣкотораго числа нормальныхъ многожильныхъ медныхъ канатиковъ; при такихъ условіяхъ среднее сопротивленіе проводниковъ антенны токомъ высокой частоты не превысить двухъ или трехъ омъ. Сопротивленіе заземленія можно уменьшить путемъ примѣненія большой съти проводовъ по возможности зарытыхъ въ сырую землю.

Неточная настройка передатчика служить добавочной причиной увеличенія затуханій въ антеннѣ, которое вызывается обратнымъ пере-

ходомъ энергіи изъ цѣпи антенны въ замкнутый колебательный контуръ. Это явленіе можно предупредить правильной установкой разрядника и точнымъ подборомъ связи между обмотками трансформатора колебаній. Декрементъ излученія обыкновенно зависитъ отъ величины удлинительной самоиндукціи и отъ величины самоиндукціи, необходимой для возбужденія колебаній; декрементъ также нѣсколько зависитъ отъ конструкціи антенны, т.е. отъ фактора ея формы. Антenna такъ расчитывается, чтобы самоиндукція, служащая для ея настройки на определенную длину волны, давала при точной настройкѣ передатчика желаемый декрементъ.

Такъ какъ энергія, излучаемая въ видѣ электромагнитныхъ волнъ вызываетъ затуханіе колебаній въ цѣпи антенны, то потеря энергіи на излученіе можетъ быть выражена эфективнымъ сопротивленіемъ или просто „сопротивленіемъ излученія“, которое конечно можетъ измѣряться омами. Величина сопротивленія излученія умноженная на квадратъ средней силы тока въ антенѣ позволяетъ определить мощность излученныхъ волнъ.

Сопротивленіе излученія плосковерхой антенны выражается формулой:

$$R = 1578 \left(\frac{Fh}{\lambda} \right)^2,$$

гдѣ R = сопротивленіе въ омахъ;

Fh = действующая высота антенны;

λ = длина волны въ метрахъ.

Такъ, напримѣръ, если антenna, действующая

высота которой равна 40 метрамъ, работаетъ волной въ 600 метровъ, то ея сопротивление излученія =
 $= 1578 \times \frac{40^2}{600^2} = 6,9$ омамъ.

Изъ этой формулы видно, что сопротивление излученія антены прямо пропорціонально квадрату дъйствующей ея высоты и обратно пропорціонально квадрату излучаемой ею волны. Такжѣ ясно, что увеличеніе высоты антены влечеть за собою увеличеніе длины волны, а поэтому излучаемая энергія будетъ возрастать медленнѣе, чѣмъ высота антены, хотя съ первого взгляда это могло показаться иначе.

Сопротивление излученія (или коэффициентъ излученія) вертикальныхъ или въерообразныхъ антеннъ обыкновенно больше, чѣмъ у плосковерхихъ антеннъ; но, какъ уже было замѣчено, установка плосковерхихъ антеннъ требуетъ меньшихъ затратъ и болѣе удобна, чѣмъ установка вертикальныхъ антеннъ, а такъ какъ кромъ того сопротивление излученія иногда приходится уменьшать при помощи катушекъ самоиндукціи, то предпочтеніе отдается антеннамъ второго типа.

Желательно, чтобы сопротивление излученія антеннъ было возможно больше посторонку, поскольку это не влекаетъ значительного затуханія колебаний и не вредитъ качествомъ волнъ по отношенію къ частотѣ; съ другой стороны желательно, чтобы второстепенное сопротивление (въ числѣ всѣхъ находящихъся сопротивления проводниковъ и заземленія) было возможно менѣе.

Включение некоторой самоиндукции въ цѣль антены у ея основания нѣсколько ослабить затуханіе колебаній, но увеличеніе этой самоиндукціи сверхъ опредѣленной критической величины приведетъ къ уменьшенію силы антеннаго тока и поэтому понизить мощность излучаемыхъ вслнъ. Критическая величина этой самоиндукціи иногда можетъ быть опредѣлена изъ ряда показаний антеннаго амперметра совокупно съ данными опредѣленія декремента колебаній при помощи декреметора.

Если при значительномъ антенномъ токѣ декрементъ оказается малымъ, то эффективность установки будетъ уменьшаться.

Если эффективная емкость (C), эффективная самоиндукція (L) и эффективное сопротивление антенны извѣстны, то декрементъ цѣли антены за цѣлое колебаніе можетъ быть вычисленъ по данной выше формуле,

$$\delta = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}},$$

гдѣ C = емкость въ фарадахъ,

L = самоиндукція въ генри.

L и C могутъ быть измѣрены волномъромъ, а эффективная величина R можетъ быть опредѣлена слѣдующимъ образомъ: съ цѣлью антены, въ которую включень послѣдовательно амперметръ, индуктивно связывается замкнутый колебательный контуръ съ Виновскимъ разрядникомъ. Затѣмъ одновременно замычаются какое нибудь показаніе мощности въ замкнутомъ колебательномъ контурѣ и силы тока

въ антеннѣ. Далѣе ко вторичной обмоткѣ трансформатора колебаній послѣдовательно съ магазиномъ сопротивленій и амперметромъ присоединяется замкнутый колебательный контуръ, у котораго емкость и самоиндукція соотвѣтственно равны емкости и самоиндукціи антены. Въ замкнутомъ контурѣ возбуждаются колебанія и сопротивленіе реостата подбирается такъ, чтобы амперметръ далъ то же показаніе какъ въ томъ случаѣ, когда онъ былъ включенъ въ цѣль антены. Очевидно, величина R равна общему эффективному сопротивленію антены. Учащійся, имѣющій нѣкоторую радиотелеграфную практику, навѣрно узнаетъ въ этой цѣли, такъ называемую „нѣмую антенну“, которая примѣняется въ лабораторіи для экспериментальныхъ опредѣленій.

Допустимъ для примѣра, что эффективная емкость антены равна 0,001 мф., ея эффективное сопротивленіе — 7 омамъ и ея эффективная самоиндукція 100000 сантиметрамъ, тогда декрементъ —

$$= 3,1416 \times 7 \times \sqrt{\frac{0,000000001}{0,0001}} = 0,068 \text{ за цѣлое колебаніе.}$$

Декрементъ такой величины очень выгоденъ для ослабленія интерференціи между радиотелеграфными станціями и легко можетъ быть полученъ при помощи точной настройки искровыхъ передатчиковъ.

456. Дальность передачи. Было найдено, что при данной длины волны, излучаемой передатчикомъ и при данномъ разстояніи между станціями, сигналы въ приемникъ получаются наиболѣе

интенсивными при определенных высотах передающей и приемной антеннъ. Уравнение, выражающее зависимость между этими величинами имѣть слѣдующій видъ:

$$\mathcal{E}_r = \frac{635 \times \mathcal{E}_s \times h_s \times h_r}{\lambda \times d} \varepsilon^{-0,0762 \times d} \sqrt{\lambda},$$

гдѣ \mathcal{E}_s = сила тока въ амперахъ въ передающей антеннѣ;

\mathcal{E}_r = сила тока въ миллиамперахъ въ приемной антеннѣ;

h_s и h_r = высота передающей и приемной антеннъ въ футахъ;

λ = длина волны передатчика и приемника;

d = разстояніе между ними въ миляхъ.

Это выражение для силы приемного тока \mathcal{E}_r справедливо, если сопротивление приемной антенны равно 25 омъ. Съ увеличеніемъ или уменьшеніемъ сопротивленія соответственнымъ образомъ будетъ измѣняться коэффиціентъ 635. Величина 0,0762 является коэффиціентомъ поглощенія, который указываетъ на скорость поглощенія эфирныхъ волнъ при ихъ движениі надъ поверхностью моря.

Если допустить, что токъ имѣющій въ приемной антеннѣ силу въ 10 микро-амперъ воспроизводить еще воспринимаемый сигналъ, а токъ силою въ 40 микро-амперъ воспроизводить сигналы поддающиеся чтенію, то не трудно найти силу тока въ приемной антеннѣ, потребную для получения въ приемникъ сигналовъ достаточной силы, если известны остальные величины уравненія. Формула эта весьма спорная.

Гла́вя сорокъ шестая.

Распредѣленіе силы тока и потенціала по антеннѣ.

457. Рассмотримъ, какъ распредѣляется напряженіе вдоль антенныхъ проводовъ, когда по нимъ протекаютъ колебательные токи.

458. Рассмотримъ такой случай, когда антenna непосредственно возбуждается индукціонною катушкой, т.е. „простой антены”. Максимальное начальное напряженіе, до которого зарядится антenna, будетъ зависѣть, какъ видѣли, отъ напряженія, приложенного къ искровому промежутку индукціонною катушкой. Это напряженіе можетъ быть регулируемо путемъ увеличенія или уменьшенія длины искрового промежутка.


459. (Напряженіе, необходимое для того, чтобы пробить воздушный промежутокъ, электродами котораго являются острія, составляетъ около 12 000 вольтъ на каждый сантиметръ длины воздушного промежутка. Если въ качествѣ электродовъ пользуются шарами, то необходимое напряженіе повышается до некоторой величины, зависящей отъ кривизны шара. Такъ, пользуясь шарами диаметромъ въ одинъ дюймъ, фиг. 134. нашли что на каждый сантиметръ длины воздушного промежутка требуется напряженіе приблизительно въ 30000 вольтъ).

460. Предполагая, въ цѣляхъ объясненія, что имѣемъ дѣло съ шаровыми электродами, помѣщеными другъ отъ друга на разстояніи въ одинъ сантиметръ, найдемъ, что въ моментъ, предшест-

вующій пробитію промежутку, вся антenna будеть заряжена до ОДИНАКОВАГО потенціала въ 30000 вольтъ. Въ этомъ случаѣ распределеніе напряженія по воздушному проводу можетъ быть представлено схематически, какъ на черт. 134, пунктирною линіей, проведенною параллельно антеннѣ на разстояніи соотвѣтствующемъ 30000 вольтъ.

461. Энергію, запасенную въ конденсаторъ, можно разсматривать какъ „потенціальную“ энергію въ противоположность „кинетической“, которая заключается въ самоиндукціи, по которой проходитъ токъ; точно такъ же, какъ и механическая энергія, запасенная въ сжатой пружинѣ, находится въ формѣ „потенціальной“ энергіи, въ противоположность „кинетической энергіи“, которой обладаетъ маховое колесо, вообще всякое движущееся тѣло.

462. Во всѣхъ періодическихъ колебаніяхъ, механическихъ или электрическихъ, энергія непрерывно переходить изъ одной формы въ другую. Такимъ образомъ, напр., въ случаѣ колеблющейся пружины, показанной на черт. 135, которую за-

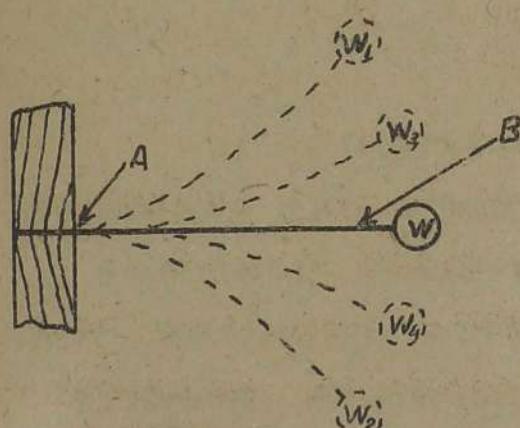

фиг. 135.

ставляютъ колебаться между положеніями W_1 и W_2 , мы видимъ, что когда она занимаетъ то или другое изъ этихъ крайнихъ положеній, то она остается на одинъ моментъ въ покой и тогда вся энергія находится въ формѣ „потенціальной“ энер-

гіи, запасеной въ движущемся тѣлѣ W . При промежуточныхъ положеніяхъ, очевидно, часть энергіи заключается въ напряженіи пружины и часть ея въ движущемся грузѣ W .

Подобнымъ образомъ, въ колебательной цѣпи случай, который теперь разсматриваемъ, въ нѣкоторый моментъ энергія вся запасена въ конденсаторѣ въ формѣ „потенціальной“ энергіи и въ этотъ моментъ электричество находится въ покое, иначе говоря, тока въ цѣпи нѣтъ. Въ тотъ же моментъ, когда конденсаторъ разряжится полностью и прежде чѣмъ онъ начнетъ заряжаться въ противоположномъ направлении, токъ протекающій въ цѣпи, имѣть наибольшее значеніе и тогда вся энергія находится въ формѣ „кинетической“ энергіи тока, текущаго черезъ самоиндукцію цѣпи.

Итакъ, видимъ что полная энергія въ воздушной или другой колебательной цѣпи въ каждый моментъ есть сумма „потенціальной“ и „кинетической“ энергіи.

463. Энергію, запасенную въ конденсаторѣ, можно опредѣлить въ любой моментъ изъ уравненія

$$E = \frac{1}{2} CV^2,$$

гдѣ C — емкость конденсатора;

V — напряженіе, до котораго онъ заряженъ.

Беря аналогичный механическій примѣръ энергіи, запасеной въ сжатой пружинѣ, можно показать, что въ любой моментъ энергія $E = \frac{1}{2}(F)T^2$, гдѣ (F) есть упругость пружины, а T — напряженіе, которому она подвергнута.

Замѣтимъ, что терминъ „упругость“ употребленъ ради простоты и уравненіе окажется правильнымъ, если E принять равнымъ $\frac{L}{E}$, гдѣ L есть удлиненіе пружины, а E - модуль упругости.

464. Количество же энергіи, заключающейся въ движущемся тѣлѣ, т.е., „кинетической“ энергіи, зависитъ отъ вѣса этого тѣла и скорости съ которой оно перемѣщается, это количество энергіи прямо пропорціонально вѣсу движущагося тѣла и квадрату скорости, съ которой оно движется. Если M представляетъ массу тѣла, а V - его скорость, то можно показать, что заключающаяся въ немъ въ любой моментъ энергія $E = \frac{1}{2} MV^2$.

465. Подобнымъ образомъ, въ электрической цѣпи энергія, запасенная въ самоиндукціи цѣпи, по которой течетъ токъ, прямо пропорціональна величинѣ самоиндукціи и квадрату силы тока, протекающаго черезъ эту самоиндукцію. Если \mathcal{E} - энергія въ джоуляхъ, G - самоиндукція въ генри, и J - сила тока въ амперахъ, то можно показать, что $\mathcal{E} = \frac{1}{2} G J^2$.

466. Возвращаясь къ разсматриваемому нами частному случаю, именно къ случаю антенны одинаково по всей длине заряженной до потенціала въ 30000 вольтъ, ясно видимъ, что въ моментъ предшествующій пробитію искрового промежутка вся энергія запасена въ видѣ „потенциальной“ энергіи, потому что въ этотъ моментъ токъ не течетъ; поэтому, если C есть емкость антенны, а V - напряженіе, до котораго она заряжена, то:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} CV^2.$$

Въ слѣдующій моментъ промежутокъ пробивается и „потенциальная энергія” въ заряженной антеннѣ постепенно переходитъ въ „кинетическую” энергию тока, проходящаго черезъ самоиндукцію антенны въ землю.

467. Если L представляетъ самоиндукцію антенны, а J — токъ, протекающій по самоиндукціи, а \mathcal{E} опять таки энергию въ антеннѣ, то если происходятъ колебанія тока, количество энергіи въ антеннѣ въ КАЖДЫЙ ДАННЫЙ МОМЕНТЪ =

$$= \frac{1}{2} C(V)^2 + \frac{1}{2} L(J)^2.$$

468. Если разсмотримъ моментъ, когда уже совершилась одна четверть колебанія, то напряженіе антенны сдѣлялось равнымъ нулю, поэтому $\frac{1}{2} CV^2 = 0$. Въ этотъ моментъ слѣдовательно, вся энергія перешла къ току, протекающему по самоиндукціи и значитъ, равна $\frac{1}{2} LT^2$ и слѣдовательно, токъ въ антеннѣ имѣть наибольшее значеніе.

Подобнымъ образомъ, взявъ моментъ, когда закончились половина колебанія, найдемъ, что токъ сталъ равнымъ нулю и поэтому въ этотъ моментъ вся энергія перешла на зарядъ емкости антенны и равна $\frac{1}{2} CV^2$ и слѣдовательно, напряженіе антенны будетъ максимальнымъ.

469. Допустивъ на одинъ моментъ, что энергія совершенно не теряется ни на излученіе, ни въ сопротивленіи, найдемъ, что энергія въ антеннѣ въ концѣ первого колебанія будетъ та же, какой она была въ моментъ, непосредственно


предшествующій появленію искры; но т.к. искровой промежутокъ теперь пробитъ, то нижній конецъ антенны можно считать присоединеннымъ къ земль и поэтому потенциалъ въ этой точкѣ останется равнымъ нулю, когда свободный конецъ антенны будетъ имѣть максимальный потенциалъ.

Такимъ образомъ видимъ, что распределеніе потенциала вдоль антенны приметъ форму, отличающуюся отъ представленной на черт. 134.

Оно приметъ форму кривой, показанной на черт. 136. На первый взглядъ казалось бы, максимальное значеніе потенциала на свободномъ концѣ антенны, должна быть равно потенциалу, до котораго она была первоначально заряжена. Однако, это не такъ по слѣдующей причинѣ.

470. Въ моментъ, когда первый разъ заряжена антenna, зарядъ распределенъ равномерно по всей антенны, какъ показано на черт. 134, и такъ какъ емкость антенны также распределена по всей антенны, то слѣдовательно, вся емкость антенны заряжена до равнаго потенциала.

471. Съ другой стороны, послѣ первого колебанія, когда зарядъ на антенны распределенъ, какъ показано на черт. 136, емкость антенны не заряжена вѣздъ до одинакового потенциала и поэтому свободный конецъ антенны необходимо долженъ зарядиться до высшаго потенциала,

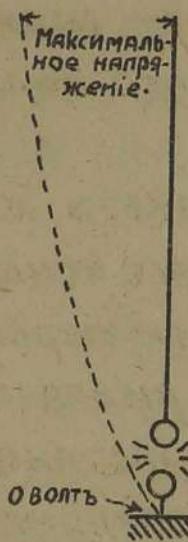


фиг. 136.

чъмъ первоначальный, для того чтобы антenna содержала то же количество энергіи, что и раньше.


472. Можно математически показать, что потенциалъ на свободномъ концѣ полнаго колебанія будетъ въ $\sqrt{2}$ разъ или приблизительно въ 1,414 разъ больше чъмъ потенциалъ, до котораго она была первоначально заряжена, предполагая (1), что потенциалъ тогда распределенъ по синусоидѣ и (2), что втеченіи колебанія энергія не теряется и не излучается. Это легко понять, если разсмотримъ черт. 137 и 138.

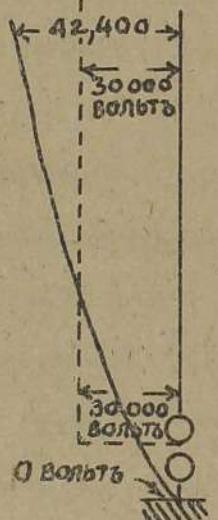473. Черт. 137 показываетъ относительное распределеніе напряженія вдоль воздушного провода; пунктирная линія показываетъ первоначальный зарядъ, вложенный въ антенну индукціонною катушкой, а сплошная линія — зарядъ въ антеннѣ въ концѣ первого колебанія.



474. Черт. 138 показываетъ измененіе потенциала свободнаго конца воздушного провода втеченіи первого колебанія. До точки А кривая показываетъ сравнительно медленное возрастаніе потенциала въ то время, какъ антenna равнотьрно заряжается индукціонною катушкой до величины 30000 вольтъ. Въ точкѣ А искровой промежутокъ пробивается и начинаются колебанія и потенциалъ конца антенны сначала падаетъ до нуля въ моментъ В, когда антен-

на заряжена и затмъ возрастаетъ до величины

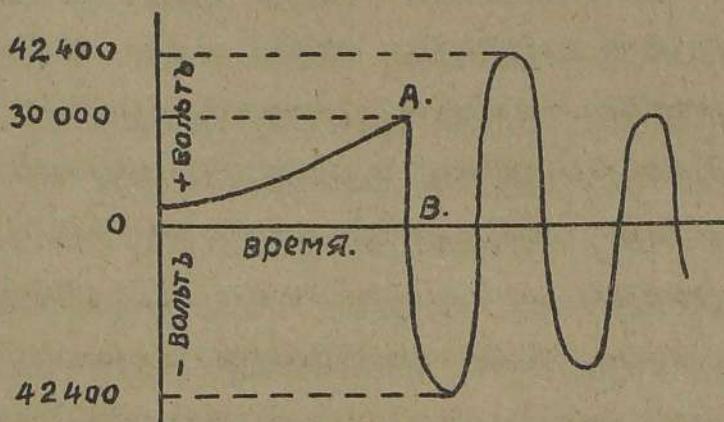

Фиг. 138.

$\sqrt{2}$ раза большей первоначального заряда - около 42.400 вольтъ.

475. Показали, что энергія, заключающаяся въ антеннѣ, когда въ ней находится зарядъ $= \frac{1}{2} CV^2$. Это справедливо только тогда, когда вся емкость антенны одинаково заряжена до потенціала V . Когда происходятъ колебанія въ антеннѣ, то эффективную емкость антенны слѣдуетъ принять въ $\frac{\pi}{2}$ разъ большей, чѣмъ истинная емкость.

Глава сорокъ седьмая.

Распределеніе тока въ антеннѣ.

476. Уже разъяснили въ § 468, что въ моментъ, когда потенціалъ свободного конца антенны имѣть максимальное значеніе, то токъ, текущій въ антеннѣ, когда въ ней происходятъ электрическія колебанія съ основною длиною волны таково, что въ мѣстѣ соединенія антенны съ землею имѣтъся узелъ потенціала, а у свободного конца антенны пунансіе потенціала. Распределеніе

ние тока въ антеннѣ какъ разъ обратное. Очевидно, что максимальный токъ будетъ течь у заземленнаго конца антенны, такъ какъ весь токъ, текущій въ антенну, необходимо долженъ пройти эту точку. Между тѣмъ, взявъ точку на половину высоты антенны, найдемъ, что черезъ эту точку долженъ протекать лишь токъ необходимый, чтобы зарядить верхнюю половину антенны и взявъ конецъ антенны, найдемъ, что черезъ него не можетъ течь никакой токъ. Такимъ образомъ, распределеніе тока въ антеннѣ также приметъ форму синусоиды, но съ пучностью въ точкѣ заземленія антенны и узломъ на свободномъ концѣ антенны; по этой причинѣ эффективную самоиндукцію антенны слѣдуетъ принять въ $\frac{2}{\pi}$ раза большей истинной самоиндукціи.

477. Можемъ начертить кривую, показанную пунктирною линіей на черт. 139, представляю-

щимъ ампер.

Щую распределеніе тока, текущаго по антеннѣ. Здѣсь разстояніе между кривою и сплошною линіей, представляющею воздушный проводъ, изображаетъ сравнительную величину протекающаго тока. Этотъ токъ будетъ измѣняться отъ максимальнаго значенія, когда потенціалъ антенны равенъ нулю; до нуля, когда потенціалъ ан-

теннны имѣть максимумъ, но распределеніе тока всегда будетъ въ той же пропорціи; такъ что, хотя амплитуда кривой будетъ из-

макс.
сила тока.

—

мъняться, форма кривой останется той же самой.


Глава сорокъ восьмая.

Вліяніе включенія послѣдовательно съ антенной самоиндукціи и емкости на распределеніе токов и потенціала.

478. Очевидно, что какой бы видъ ни принимало распределеніе потенціала по антеннѣ, распределеніе тока принимаетъ сходный видъ, но съ узломъ въ точкѣ, где имѣется максимальный потенціалъ и обратно, съ пучностью въ точкѣ, где узелъ напряженія. Описывая дальнѣйшія дѣйствія, поэтому достаточно лишь указать распределеніе потенціала по антеннѣ различнаго вида.

479. Когда послѣдовательно съ антенною соединена самоиндукція, то распределеніе потенціала вдоль антеннѣ во время колебаній подобно распределенію, раньше описанному для простой антеннѣ,

но только самоиндукцію слѣдуетъ разсматривать, какъ продолженіе антеннѣ и поэтому потенціалъ вдоль самоиндукціи увеличивается, также какъ и вдоль антеннѣ, какъ показано на черт. 140; итакъ, чѣмъ больше самоиндукція, соединенная послѣдовательно съ антенною, тѣмъ больше будетъ напряженіе у самоиндукціи во время колебаній.

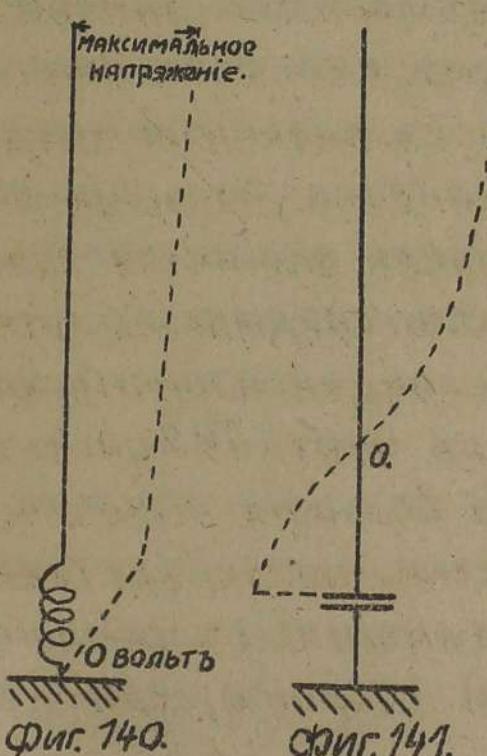

Фиг. 141.

БАНІЙ.

480. Весьма важно иметь это обстоятельство въ виду, проектируя катушки самоиндукції для применения въ цѣляхъ передачи, т.к. катушка должна быть весьма тщательно изолирована отъ земли до конца, присоединенного къ антеннѣ и далъе, когда послѣдовательно съ антенною соединена большая самоиндукція, то необходима очень высокая изоляція въ мѣстѣ входа воздушного провода въ зданіи.


481. Дѣйствіе конденсатора, включеннаго послѣдовательно съ антенною на распределеніе напряженія, выражается въ томъ, что создается узель потенціала въ нѣкоторой точкѣ выше конденсатора, какъ показано на черт. 141.

482. Положение этого узла будетъ зависѣти отъ относительныхъ значений емкости конденсатора и емкости антеннѣ.


Беря два возможныхъ предельныхъ значеній емкости конденсатора, найдемъ, что если послѣ-

довательно съ антенною соединить безконечно большую емкость, то узель окажется точно въ мѣстѣ соединенія антены съ конденсаторомъ, какъ показано на черт. 142, т.к.

безконечно большая емкость эквивалентна непосредственному соединенію съ землею. Съ другой стороны, если сое-

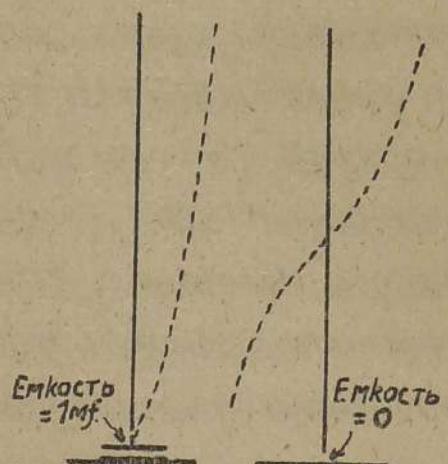

Фиг. 142

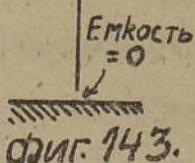

Фиг. 143.

днимъ съ антенною безконечно малую емкость, то узель потенциала окажется какъ разъ посрединѣ антенны, какъ показано на черт. 143.

483. Вследствіе этого какое-либо промежуточное значеніе емкости между нулемъ и безконечностью создастъ узель гдѣ-либо между нижнимъ концомъ антенны и срединою антенны, смотря по относительной величинѣ емкости антенны и емкости конденсатора.


Глава сорокъ девятая .

Обертоны .

484. Каждая колебательная цѣль съ распределенными емкостью и самоиндукціей, т.е. каждая "открытая" колебательная цѣль будетъ иметь и обертоны основной волны.

Первый обертонъ имѣть частоту равную утроенной основной частотѣ, второй обертонъ - упятеренной, третій обертонъ - усемяренной и такъ далѣе. Длина волны первого обертона составляетъ одну третью основной длины волны, второго обертона - одну пятую и третьего обертона - одну седьмую.

485. Когда въ антенны происходить колебанія искрового обертона, то распределеніе потенциала по ней принимаетъ видъ, показанный на черт. 145, откуда видно, что на антенны имѣются двѣ точки съ максимальной амплитудой потенциала, одна на концѣ антенны, а другая на высотѣ

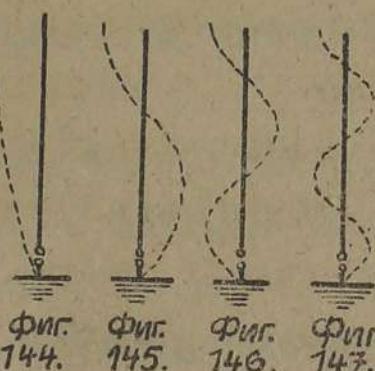

Фиг. 144.

Фиг. 145.

Фиг. 146.

Фиг. 147.

тъ одной трети антенны. Далъе получается узель на высотъ двухъ третей антенны, также какъ и въ точкѣ заземленія антенны.

Распределеніе потенціяла по антеннѣ въ кото-
рой происходятъ колебанія основной длины вол-
ны первого обертона, второго обертона и треть-
яго обертона, показано схематически на соот-
вѣтствующихъ фигурахъ — 144, 145, 146 и 147.

486. Эти обертоны можно отчетливо обнару-
жить посредствомъ чувствительнаго волномъ-
ря, когда антenna возбуждается простѣйшимъ
способомъ. Однако замѣчается, что основная длина
волны даетъ гораздо болѣе сильный эффектъ въ
волномърѣ, чѣмъ обертоны. Первый обертонъ ока-
зывается гораздо сильнѣе второго, а второй обер-
тонъ сильнѣе третьаго и такъ далъе. Обна-
ружить какіе-либо высшіе обертоны окажется
затруднительнымъ, по причинѣ ихъ слабости.

487. Когда антenna возбуждается непосредст-
венно, какъ напр. посредствомъ индукціонной
катушки, то обертоны проявляются лишь въ сла-
бой степени, а когда антenna возбуждается ин-
дуктивно „замкнутую“ колебательную цѣлью, ко-
торая настроена на основную длину волны антен-
ны, то обертоны появляются въ еще болѣе сла-
бой степени и практически вся энергія излу-
чается въ волны основной длины.

488. Если, однако связанныю „замкнутую“ ко-
лебательную цѣль настроить на одинъ изъ
обертоновъ антенны, то въ антеннѣ не будутъ
происходить колебанія съ ея основною длиною

волны и следовательно, будуть излучать лишь тот обертонъ, на который настроена „замкнутая“ колебательная цѣль. Фактически, антenna, возбуждаемая на одинъ изъ ея обертоновъ, будетъ излучать энергию быстрѣе, чѣмъ при возбужденіи на ея основную длину волны. Этимъ явленіемъ пользуются какъ источникомъ излученія, чтобы избѣжать необходимости включать посредствомъ съ антенною конденсаторъ или большую самоиндукцію, что ухудшаетъ ея отдачу. Имъ пользуются именно тогда, когда требуется посредствомъ той же антены передавать волны большой и малой длины и гдѣ возможно устроить такъ, чтобы короткая волна была обертономъ длинной волны.

489. Въ первые годы безпроводочной телеграфіи, всѣ суда, оборудованныя радиостанціями могли передавать одной изъ двухъ длинь волны, называемыхъ соответственно „Настройка А“ и „Настройка В“. Настройка А давала длину волны 360 фут., а настройка В - длину волны 1080 фут. Такимъ образомъ, обычно устраивали такъ, что длина волны антены была приблизительно 1080 фут. и первичная цѣль при настройкѣ А, настраивалась на первый обертонъ этой антены, именно 360 фут., а при настройкѣ В на основную длину. Однако, въ настоящее время, такъ устраивать невозможно, т.к. Международная Конвенція Радиотелеграфіи постановила, чтобы всѣ суда могли передавать волны длиною въ 600 метровъ и

300 метровъ, а въ этомъ случаѣ меньшая длина волнъ не является обертономъ высшей.

Глава пятьдесятая.

МАЧТЫ.

490. Въ параграфѣ 454 указывали, что разстояніе, на которомъ можетъ дѣйствовать данный передатчикъ, приблизительно пропорціонально высотѣ антennes. Очевидно, поэтому что тамъ, где радиусъ дѣйствія иметь преобладающее значеніе, мачты для поддержки антennes слѣдуетъ дѣлать настолько высокими, насколько позволяютъ практическія соображенія.


Мачты постоянныхъ сухопутныхъ станцій обычно воздвигаются опытными инженерами и мачтовиками и обычно, имѣя дѣло съ такими мачтами, располагаютъ опытными людьми для содержания мачты въ исправности, но мачты примѣняемыя на переносныхъ станціяхъ часто обслуживаются людьми не имѣвшими такого опыта и поэтому думаемъ, что будутъ полезны нѣкоторыя замѣчанія по этому вопросу.

Глава пятьдесятъ первая.


Напряженія въ мачтахъ.

491. Мачта можетъ выдержать гораздо большее усилие дѣйствующее внизъ по ея длини, чѣмъ усилие, дѣйствующее подъ прямымъ угломъ къ ея длини. Это положеніе легко пояснить простымъ опытомъ съ палкою діаметромъ $\frac{1}{4}$ дюйма и длиною 5 фут. Если мы одинъ

конецъ палки будемъ тянуть съ силою, скажемъ 10 фун. подъ прямымъ угломъ къ ея длины, какъ показано на черт. 148, то палка вѣроятно сло-

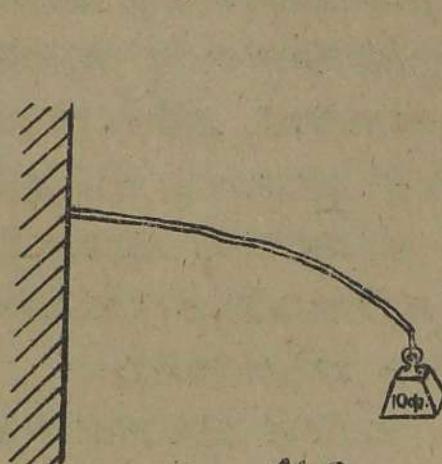


фиг. 148.

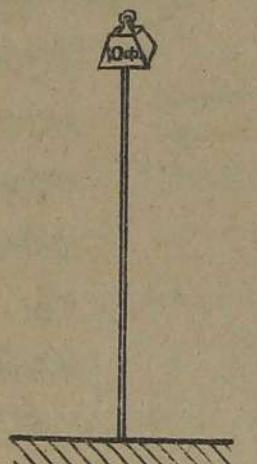

фиг. 149.

мается, или во всякомъ случаѣ очень сильно изогнется. Если же мы будемъ съ тою же силою давить на конецъ палки по направлѣнію ея длины, какъ показано на фиг. 149, то палка легко выдержитъ это давленіе.

492. Въ случаѣ мачты, поддерживающей зонтичную антенну, какъ показано на фиг. 150,

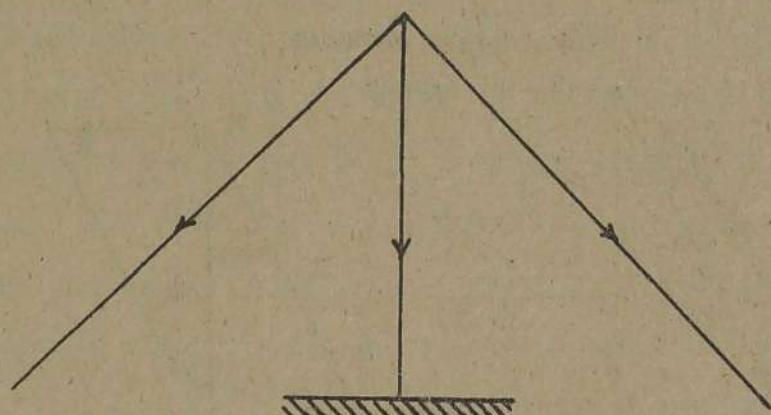


фиг. 150.

равнодѣйствующая всѣхъ усилій, производимыхъ проволоками, есть сила дѣйствующая пря-
мо внизъ по длины мачты и потому крѣпость

МАЧТЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАИЛУЧШИМЪ ОБРАЗОМЪ.

493. Но въ случаѣ маѣты, поддерживающей горизонтальную антенну, какъ показано на черт. 151, гдѣ антenna прикреплена къ верхушкѣ маѣты, натяженіе производимое антенною, дѣйствуетъ подъ прямымъ угломъ къ длине маѣты и потому крѣпость маѣты не используется наивыгоднѣйшимъ образомъ.


Натяженіе антены.

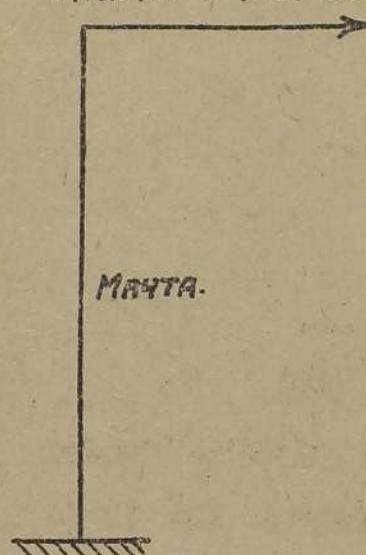


Фиг. 151.

494. Если же мы къ верхушкѣ маѣты прикрепимъ оттяжку и укрепимъ ее на землю въ нѣкоторомъ разстояніи отъ подножія маѣты, какъ показано на черт. 152, то натяженіе антены будетъ уравновѣшиваться напряженіемъ оттяжки и результирующая обойхъ усилий, именно, усиляя производимаго антенною въ одномъ направленіи и усиля, произ-

Натяженіе антены.

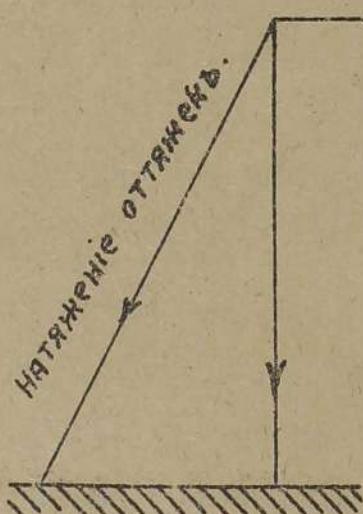

Фиг. 152.

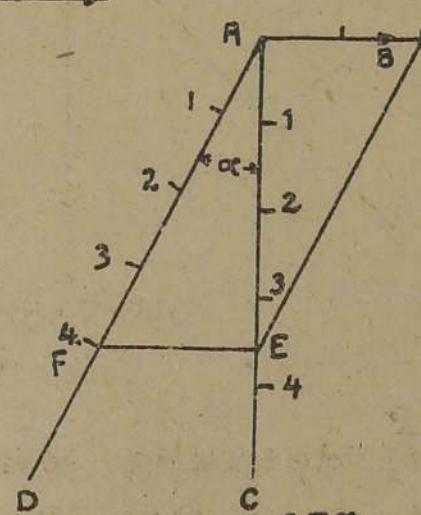

Фиг. 153.

водимаго оттяжкою въ другомъ направлениі - есть сила, действующая прямо внизъ по длине мачты.

495. Очень простымъ способомъ для вычисления величины силы, действующей на оттяжку является построение параллелограмма силъ, показанное на черт. 153.


Предполагая, что антенна производить горизонтальное напряженіе въ 200 фун., и принявъ, что 1 дм. изображаетъ силу въ 100 фун., мы можемъ отложить горизонтальный отрезокъ АВ длиною въ 2 дм., изображающій напряженіе антенны.

496. Усилие, которое должна выдержать мачта, будетъ иметь вертикальное направлениe; поэтому мы можемъ построить вертикальную линію АС неопределенной длины, изображающую это усилие. Далѣе, мы можемъ начертить линію АD, представляющей направленіе натяженія, производимаго оттяжкою, гдѣ угол α тотъ же, что угол между оттяжкою и мачтою.

Если теперь мы проведемъ изъ точки В линію, параллельную линіи АD, то эта линія пересечетъ линію АС въ точкѣ Е и длина отрезка АЕ въ дм., умноженная на 100 представить силу, действующую на мачту въ фунтахъ. Далѣе, если провести изъ точки Е линію, параллельную линіи ВА, то эта линія пересечетъ линію АD въ точкѣ F и длина линіи AF въ дм., умноженная на 100, подобнымъ образомъ представить въ фунтахъ силу натяженія, производимое оттяжкою.

497. Измѣряя эти линіи въ частномъ случаѣ, показанномъ на черт. 153, гдѣ узелъ

МЕЖДУ МАЧТОЮ И ОТТЕНКОЮ 30° , мы находимъ, что

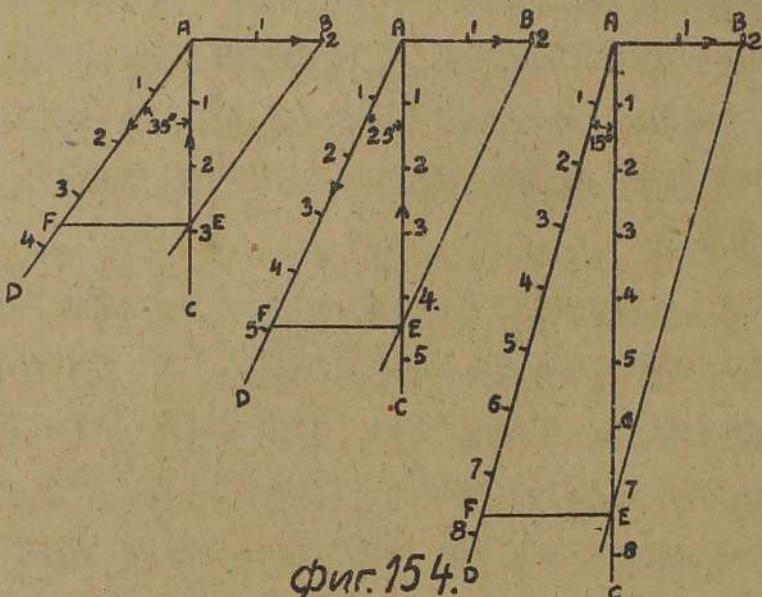

Фиг. 154.0

отрѣзокъ АЕ имѣть длину около $3\frac{1}{2}$ дм. и поэтому необходимое усилие со стороны мачты или же давленіе на мачту составляетъ 350 ф., тогда какъ отрѣзокъ АF около 4 дм. длины и поэтому необходимо, чтобы сила, производимая оттянкою или натяженіе оттяжки была равна 400 фун.

498. Строя подобные діаграммы для различныхъ угловъ между мачтою и оттянкою, какъ показано на черт. 154, мы увидимъ, что чѣмъ больше этотъ уголъ, тѣмъ менѣе натяженіе, какъ мачты, такъ и оттяжки для заданнаго натяженія антены.


499. Очевидно есть вѣгода въ увеличении угла подъ котою быль мы оттягиваемъ мачту, особенно въ случаѣ переносныхъ мачтъ, гдѣ пользуются кольями для прикрѣпленія оттяжекъ къ земль и въ мягкой почвѣ потребовалось бы сравнительно малое усилие, чтобы выдернуть ихъ изъ земли.

Разумеется, существуют практические ограничения для величины этого угла. Если мы сдъляем угол слишкомъ большимъ, то не только потребуется большая площадь, чтобы развернуть мачту, но и необходимая длина оттяжекъ очень быстро увеличивается, если уголъ превысить 30° .

500. На практикѣ обычно берутъ разстояніе отъ подножія мачты до кола, равнымъ полови-
ни длины мачты. Уголъ между мачтою и от-
тяжкою тогда составляетъ около 27° .

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ВТОРАЯ. ВЫПУЧИВАНИЕ МАЧТЪ.

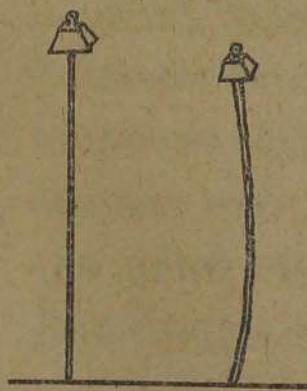501. Произведемъ теперь еще нѣсколько опы-
товъ съ тонкою палкою въ § 491. Если возьмемъ
две такія палки одного и того же диаметра и дли-
ны, одна изъ которыхъ совершенно прямая, а дру-
гая слегка искривлена, какъ показано на фиг. 155,
то найдемъ, что прямая палка выдержитъ гораз-
до большій грузъ, чѣмъ изогнутая. Если постепен-
но увеличивать нагрузку изогнутой палки и вни-
мателно слѣдить за дѣйствиемъ нагрузки, то уви-
димъ, что изгибъ постепенно увеличивается по мѣ-
рю возрастанія нагрузки, пока онъ не достигнетъ
нѣкоторой критической величины, зависящей отъ при-



роды дерева, изъ которого сдѣлана
палка. Какъ только эта критическая
точка будетъ достигнута, малѣйшее
увеличение груза заставитъ палку
перегнуться и сломаться. Мы полу-
жимъ для поясненія, что эта кри-

Фиг. 155

тическая точка достигается, когда приложенный грузъ составляетъ 20 кгр. и что для поломки палки необходимъ грузъ въ 21 кгр.

502. Если теперь приложить грузъ въ 21 кгр. къ прямой палкѣ, то окажется, что она выдерживаетъ грузъ безъ всякихъ признаковъ поломки. Если же мы въ серединѣ приложимъ боковое давленіе достаточное, чтобы вызвать легкій изгибъ, то палка тотчасъ согнется точно такимъ же образомъ, какъ и другая. Лишь самое малое боковое давленіе необходимо, чтобы вызвать изгибъ или „выпучивание“. Если мачта находится въ полѣ, совершенно достаточно одного давленія вѣтра, чтобы вызвать выпучивание; но во всѣхъ случаяхъ мачты составленныя изъ нѣкотораго числа отдельныхъ колынь, будутъ уже вначалѣ имѣть нѣкоторый изгибъ, благодаря неплотному прилеганію шиповъ къ гнѣздамъ.

503. Если теперь возьмемъ тѣ же палки и распилимъ ихъ пополамъ, то окажется, что при приложении къ ихъ концамъ давленія будутъ наблюдаваться тѣ же дѣйствія, но только для достиженія критической точки теперь придется взять вчетверо большій грузъ.

504. На практикѣ было найдено, что грузъ, выдерживаемый даннымъ палкою или мачтою обратно пропорционально квадрату ее длины. Закрѣплена оттяжками середину палки или мачты такимъ образомъ, что точка прикрепленія оттяжекъ къ мачтѣ не могла двигаться въ стороны, какъ это показано на фиг. 156, въ результаѣ обратили палку въ двѣ палки, каждая половинной длины и одна на


верхушкъ другой. Такимъ образомъ, зайдутъся полку или мачту посреду или мы ухватимъ грузъ или давление, которое она можетъ выдержать.

Глава пятьдесятъ третья.

МАЧТОВЫЯ ОТТЕЖКИ.

505. Всецѣло отъ об стоятельствъ зависить, изъ какого материала дѣлаются оттяжки. Для переносныхъ мачтъ оттяжки должны быть очень гибкими, т.к. ихъ приходится наматывать на барабаны при съемкѣ мачты.

506. Для мачтъ высотою въ 30 фут. наиболѣе пригодны веревочные оттяжки. Для мачтъ же выше

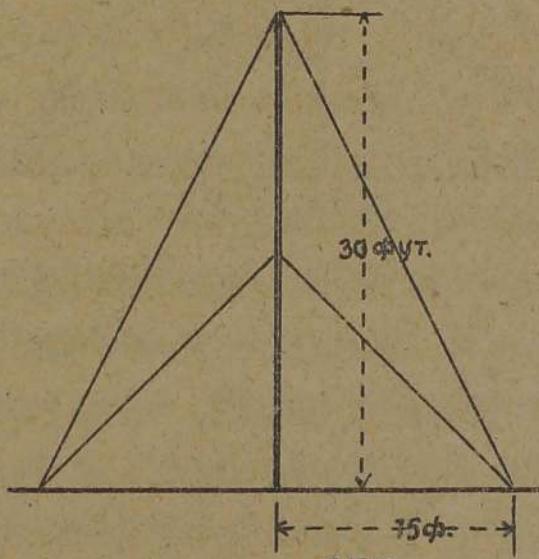


Фиг. 156.

30 фут. лучше пользоваться металлическими оттяжками, потому что веревка сильно скручивается въ мокрую погоду и вновь вытягивается въ сухую погоду, вслѣдствіе чего, если оставить мачту, когда совсѣмъ сухо, то дождь заставитъ длинную оттяжку укоротиться въ достаточной степени, чтобы она вы-

дернула коль изъ земли и позволила мачтъ упасть. Если, обратно, отрегулировать оттяжки, когда они мокрыя, то по мѣрѣ высыханія, они вытянутся и позволять мачтъ сильно выпучиться и можетъ быть, даже сломаться.

507. Для длинныхъ оттяжекъ всегда слѣдуетъ брать металлическія; причемъ для переносныхъ

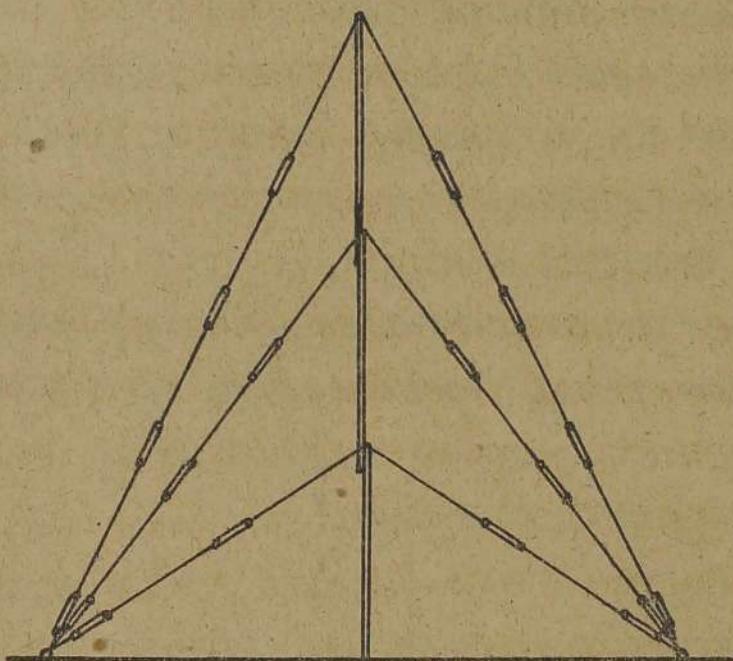

Фиг. 157.

МАЧТЬ НАИЛУЧШИМЪ ИЗЪ МЕТАЛЛОВЪ ДЛЯ РАБОТЫ, хотя и нѣсколько дорогимъ, оказалась фосфористая бронза; несмотря на то, что она не имѣть той крѣпости на разрывъ, чѣмъ сталь; ея достоинство то, чѣмъ она не разъѣдается и не ржавѣетъ на воздухѣ. Конечно, сталь можно ацинковать, чтобы изѣбѣжать ржавчины, но это весьма ослабляетъ ея крѣпость, особенно въ случаѣ тонкихъ переплетенныхъ проволочекъ. Чѣмъ придать металлическимъ оттяжкамъ гибкость, ихъ дѣляютъ изъ многихъ жиль тонкой проволоки.


508. Когда пользуются металлическими

оттяжками, они должны быть тщательно изолированы от земли, иначе въ нихъ будуть индуцироваться колебательные токи вслѣдствіе ихъ близости къ антеннѣ и они будуть поглощать значительную часть передаваемой энергіи, что сократить радиусъ дѣйствія станціи. Однако же не требуетъся, чтобы изоляція оттяжекъ была очень высокаго порядка и во многихъ случаяхъ совершенно достаточно небольшой длины веревки, ибо если даже эта мокрая, ея сопротивленіе достаточно велико, чтобы воспрепятствовать возникновенію колебательныхъ токовъ въ оттяжкахъ. Хотя въ этомъ случаѣ и будетъ имѣться известная величина утечки въ землю, количество поглощенной энергіи не будетъ настолько велико, чтобы замѣтнымъ образомъ повлиять на отдачу станціи.

Въ высокихъ мачтахъ свыше 200 фут., гдѣ оттяжки по необходимости длинныя, обычно раздѣляютъ оттяжки на двѣ или болѣе секціи веревочными соединеніями, какъ показано на черт. 157. Для этой цѣли также пользуются специальнymi фарфоровыми изоляторами.

509. Въ случаѣ переносныхъ мачтъ, которыя рѣдко превышаютъ 70 или 100 футовъ, это раздѣленіе оттяжекъ совсѣмъ не нужно и вполнѣ достаточно изолятора, состоящаго изъ куска веревки между оттяжкою и коломъ. Необходимы какіе-либо способы регулировать длину оттяжекъ и обычно этотъ кусокъ веревки заставляютъ исполнять двѣ обязанности: изолировать оттяжку и доставить средство регулированія ея длины,

какъ показано на черт. 158.

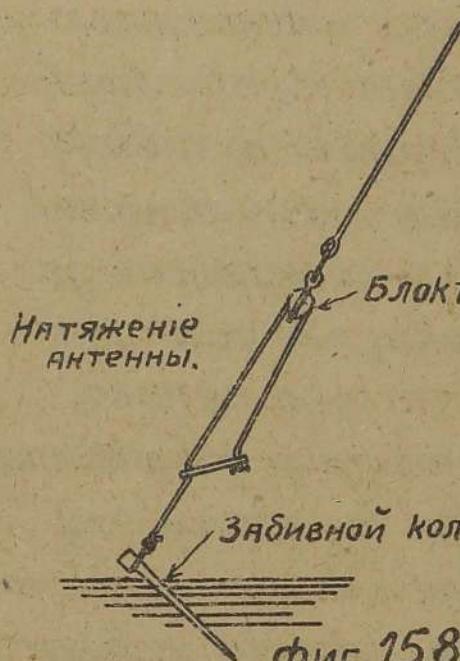


Фиг. 158.

Фиг. 158. Въ случаѣ деревянныхъ мачтъ не требуется изоляціи у верхняго конца оттяжки, но въ случаѣ стальныхъ мачтъ изоляція оттяжки отъ мачты даже болѣе важна, чѣмъ изоляція оттяжки отъ земли. Причина это-


го уясняется при взглѣдѣ на фиг. 159, если принять во вни-
маніе, что если не изолировать оттяжекъ въ точкахъ, обозна-
ченныхъ „А“, то оттяжки вмѣ-
стѣ съ мачтою образуютъ до-
вольно большую зонтичную ан-
тенну, соединенную съ землею черезъ мачту, при-
чемъ оттяжки образуютъ лучи антенны, а мачта об-
разуетъ соединительный

вертикальный проводъ. Эта антenna поглощала бы очень
большое количество энергіи,
излучаемой собственно ан-
тенною.

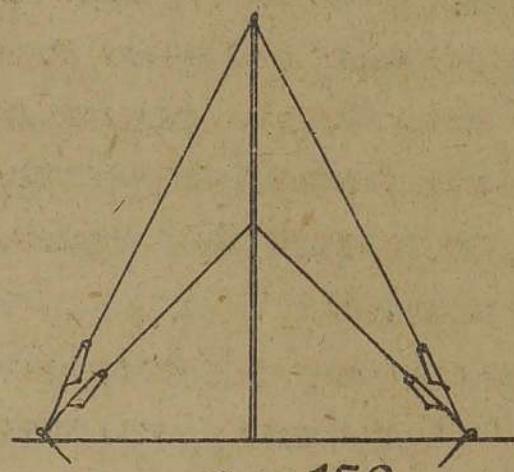

Фиг. 159.

511. Въ случаѣ стальныхъ мачтъ, поэтому необходимо включать изоляторы между мачтою и оттяжкою. Для переносныхъ мачтъ

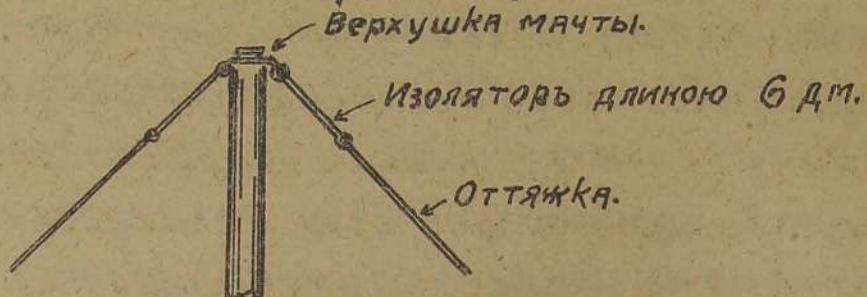

Фиг. 160.

съ успѣхомъ пользуются изоляторомъ длиною около 6 дюймовъ, какъ показано на черт. 160.

Глава пятьдесятъ четвертая.

ИЗОЛЯЦІЯ АНТЕННЫ.

512. Изоляція антенны есть дѣло первостепен-
ной важности.

Плохая изоляція даетъ утечку тока и спѣдователь-
но, потерю мощности. Иначе говоря, вмѣсто излуче-
нія всей энергіи въ формѣ волнъ эфира, во время
каждаго колебанія часть будеть теряться на утечку.
Дѣйствіе этого на колебательный токъ выразится въ
увеліченіи „затуханія”, такъ что помимо потери
мощности, мы получаемъ болѣе тупую настрой-
ку, обязанную большему затуханію колебаній.

513. Очевидно, что чѣмъ дольше остается энер-
гія въ антеннѣ, имѣющей утечку, тѣмъ больше бу-
детъ потеря отъ утечки. Такжѣ, очевидно, что хоро-
шо излучающая антenna не будеть удерживать со-
общенную ей энергию такъ долго, какъ антenna мед-
ленно излучающая. Изъ этого слѣдуетъ, что чѣмъ мед-
леннѣе антenna излучаетъ свою энергию, тѣмъ боль-
ше потеря энергіи отъ плохой изоляціи.

514. Помимо той скорости, съ которой излучаетъ
антenna, слѣдуетъ и принимать въ соображеніе и дру-
гое обстоятельство, а именно: съ какою скоростью
энергія поступаетъ въ антенну. Допуская, что неис-
правный изоляторъ дѣйствуетъ какъ проводникъ
съ большимъ сопротивленіемъ, соединенный съ зем-
лею; найдемъ, что тогда степень утечки изъ ан-
тенны будеть пропорціональна напряженію антен-

ны въ точкѣ утечки, таکъ какъ чѣмъ выше будеть напряженіе, тѣмъ больше будеть токъ, проходящій че-резъ сопротивленіе неисправнаго изолятора.

515. Возьмемъ случай передатчика, въ которомъ первичная цѣпь слабо связана съ воздушною слью. Энергія первичной цѣпи лишь медленно передает-ся въ антенну, такъ что антenna достигнетъ свое-го максимальнаго напряженія, можетъ быть только къ третьему или четвертому колебанію. Но такъ какъ во время этихъ колебаній, антenna свою энер-гію излучаетъ, то слѣдовательно, максимальное напря-женіе, котораго она достигнетъ, не будетъ столь вы-соко, какъ въ томъ случаѣ, если бы обѣ цѣпи бы-ли настолько тѣсно связаны между собою, что вся энергія во время первого колебанія передава-лась бы въ антенну. Слѣдовательно, потеря энергіи отъ утечки будеть меньше въ случаѣ слабо свя-занныхъ, чѣмъ въ случаѣ сильно связанныхъ цѣпей.


516. Хотя неисправность изоляціи и вредна въ случаѣ слабо связанныхъ цѣпей, поскольку благодаря ей умень-шается излученіе энергіи, но она не выведетъ совер-шенno станцію изъ дѣйствія, т.к. колебательные токи все же будуть индуктироваться въ антеннѣ и поэто-му будутъ излучаться волны, хотя радиусъ дѣйствія весьма значительно сократится. Это одна изъ причинъ, дающихъ передатчикамъ со связью такое большое пре-имущество передъ „простыми антеннами“. Въ слу-чаѣ передатчика прямого возбужденія, т.к. возраста-ніе напряженія во вторичной обмоткѣ индукціон-ной спирали, при прерываніи первичной цѣпи, тре-буетъ замѣтнаго периода времени, то заужаючи ан-

такимъ можетъ утекать чрезъ неисправные изоляторы съ такою скоростю, съ какою она питается отъ индукционной катушки, въ результатѣ чего невозможно получить искры между электродами отъ антенны къ земль. Итакъ какъ токъ въ антенну не колебательный, то пока не возникнетъ искра, не будетъ получаться колебательныхъ токовъ и поэтому антenna при этихъ условіяхъ не будетъ совсѣмъ излучать.

Глава пятьдесятъ пятая.


Изоляторы антенны.

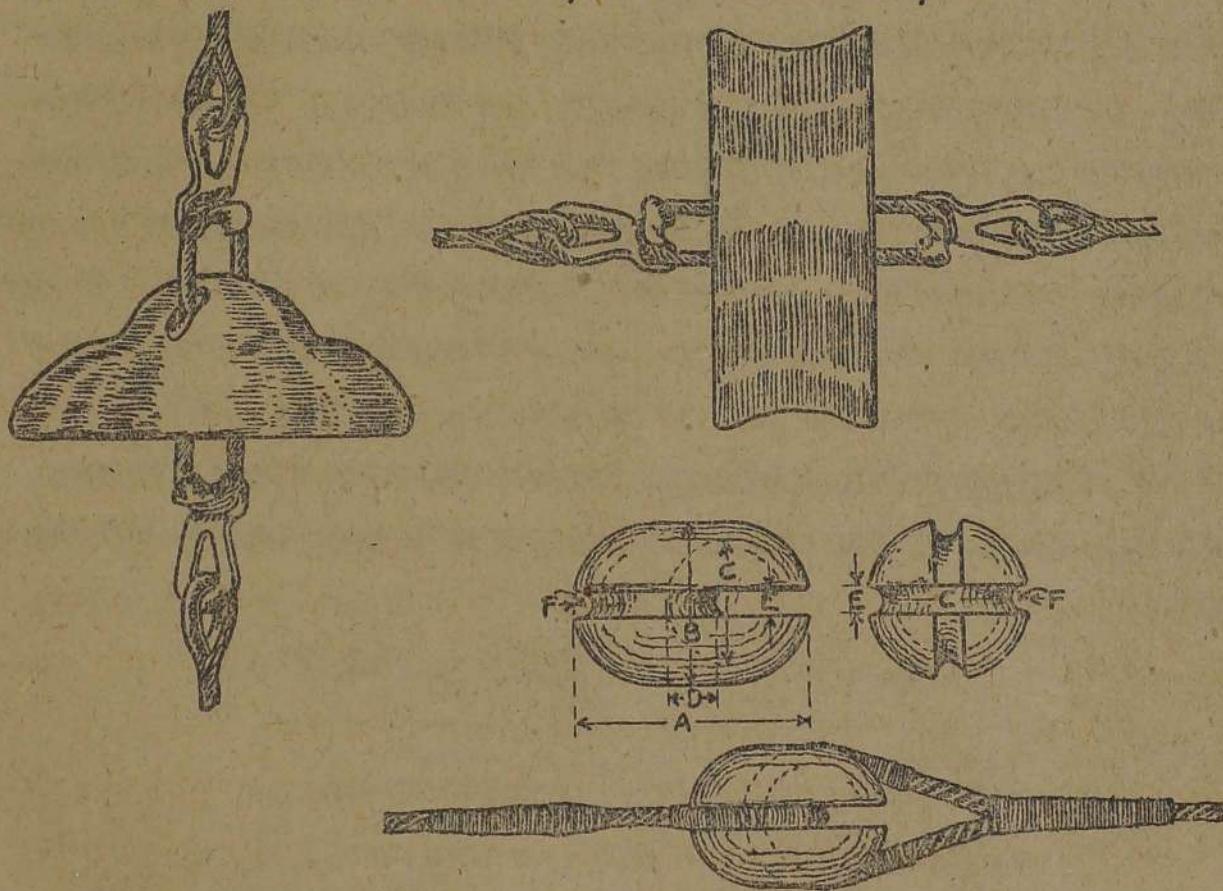517. Первый вопросъ, съ которымъ приходится считаться въ антенныхъ изоляторахъ, это діэлектрическая крѣпость материала изолятора.



Различные виды антенныхъ изоляторовъ.

Антенный изоляторъ.

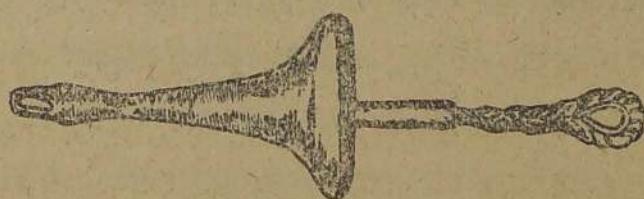

518. Когда къ изолирующему материалу или діэлектрику прилагается электрическое напряжение, то въ немъ вызывается механическое напряжение. Далѣе, если электрическое напряжение повысить выше некотораго определеннаго предѣла (зависящаго отъ толщины и природы материала), то діэлектрикъ сломается или пробьется въ своей слабѣйшей точкѣ. Если діэлектрикомъ будеть жидкость или газъ, то пробиваніе происходитъ лишь на мгновеніе и тѣсто, где оно произошло, тотчасъ по прекращеніи про теканія тока автоматически возвращается къ прежнему состоянію, но въ случаѣ твердыхъ тѣль пробой остается и изоляція остается разрушенной въ этой точкѣ. Напряженіе при которомъ происходитъ пробиваніе материала данной толщины, называется діэлектрическою крѣпостью изолирующаго материала и значительно отличается у разныхъ материаловъ.

519. Слѣдующая таблица показываетъ сравнительную цѣнность различныхъ веществъ въ этомъ отношеніи.

Вещество.	Напряженіе необходимое для пробиванія 1 см. толщины материала.
Воздухъ.	30,000
Масло	60,000 – 80,000
Эбонитъ (лучш. качества)	500,000
Мягкая резина	450,000
Слюда	1,000,000
Стекло	250,000
Парaffинъ	170,000
Фарфоръ	100,000

Выше указанныя цифры лишь приблизительны и значительно колеблются для различных сортов того же материала. Во всяком случае на практике рекомендуется допускать коэффициент безопасности по меньшей мере 3, обычно не больше.

520. Второй вопрос, который придется рассматривать въ связи съ антениными изоляторами, есть вопросъ о поверхности изоляціи. Даже когда изоляторъ совершенно сухъ, электричеству при высокихъ напряженіяхъ гораздо легче будетъ переходить по его поверхности, чѣмъ проскальзывать въ видѣ искры черезъ воздушный промежутокъ. Такимъ образомъ, если приложить напряженіе въ 30000 вольтъ между двумя металлическими дисками, раздѣленными слоемъ воздуха въ 1,5 см., какъ показано на черт. 161, то разряда между ними не произойдетъ, но если то же пространство заполнить



Фиг. 161.

эбонитомъ, какъ показано на черт. 162, то хотя эбонитъ и не будетъ пробитъ (см. таблицу діэлектрическихъ крѣпостей въ § 519), но электричество поте-




Фиг. 162.

четъ по поверхности эбонита между двумя электродами.


521. Чтобы увеличить длину пути по поверхности изолятора, не увеличивая действительной длины изолятора, обычно делаютъ его поверхность волнистой, этимъ удваивая или утраивая длину поверхности.

Въ случаѣ антенныхъ изоляторовъ, однако, дѣйствительная длина не имѣть большого значенія, такъ что часто не пользуются волнистыми изоляторами, дѣляя изоляторы сами по себѣ достаточно длинными.

522. Затруднительно опредѣлить, какую именно длину поверхности изоляціи необходимо допустить, т.к. все зависитъ отъ характера и состоянія поверхности. Гдѣ во всякомъ время обеспечена сухая чистая поверхность, можно безопасно принять 4 см. поверхности на каждые 3000 вольтъ.

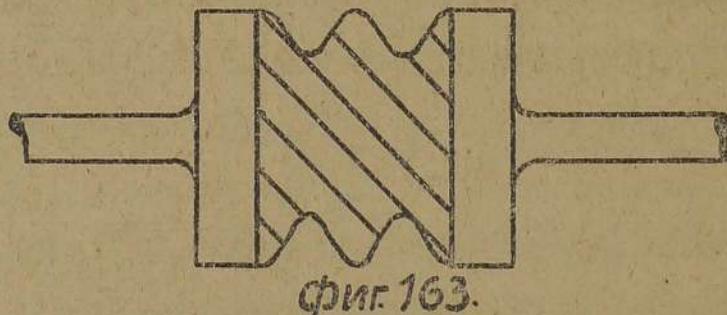

Фиг. 163.

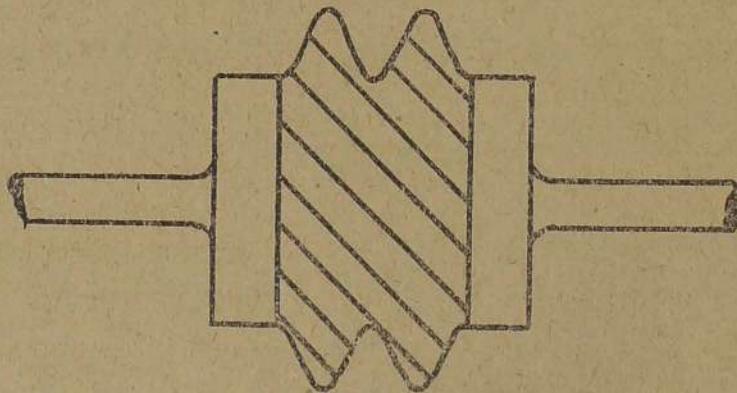


Фиг. 164.

напряженія. Но антенные изоляторы подвергаются всякаго рода условіямъ погоды и если поверхности изолятора позволить покрыться пленкою влаги и грязи, то почти всякая длина окажется бесполезной для цѣли изоляціи.

523. Въ большинствѣ случаевъ грязь накопляется медленно и непріятностей отъ этой причины можно избѣжать періодическимъ осмотромъ и чисткою изоляторовъ. Главная трудность поэтому, состоить въ томъ, какъ содержать поверхность изолятора въ сухомъ состояніи. Когда изоляторъ занимаетъ болѣе или менѣе вертикальное положеніе, то это легко достигается укрѣплениемъ надъ изоляторомъ конуса, играющаго роль зонтика, какъ показано на черт. 165, но когда изоляторъ занимаетъ горизонтальное положеніе, какъ напримѣръ, при поддерживаніи горизонтальной антенны, то этотъ методъ, очевидно, быль бы не примѣнимъ. Въ этихъ случаяхъ обычно изоляторъ дѣлаютъ достаточно длиннымъ и покрываютъ его поверхность сто-



Фиг. 165.

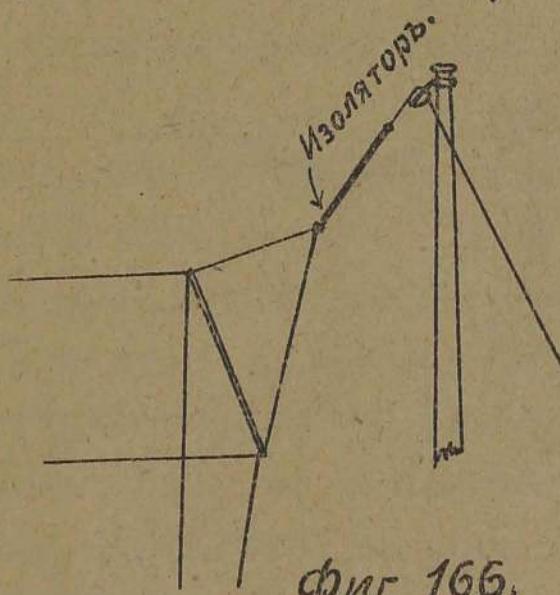


Фиг. 166.

листымъ лакомъ, такъ что осьдающая на него влага собирается въ отдельныя капли, вмѣсто того, чтобы образовывать сплошную пленку влаги по всей поверхности.

524. Поверхность фарфорового изолятора обладаетъ этимъ свойствомъ, даже не будучи лакированной, но этотъ материалъ, къ сожалѣнію, крайне хрупокъ и неподходящъ, по крайней мѣрѣ для переносныхъ станцій.

525. Важнымъ правиломъ, которое слѣдуетъ имѣть въ виду, изолируя антенну, является пользованіе возможно меньшимъ числомъ изоляторовъ, соединенныхъ параллельно, т.к. каждый такой изоляторъ увеличиваетъ размѣръ утечки изъ антенны. Такимъ образомъ, антenna изолированная, какъ показано на черт. 166, будетъ имѣть лишь половину утечки противъ изолированной такъ, какъ показано на черт. 167. Кроме того, требуется лишь половинное число изоляторовъ, такъ что обходится дешевле.

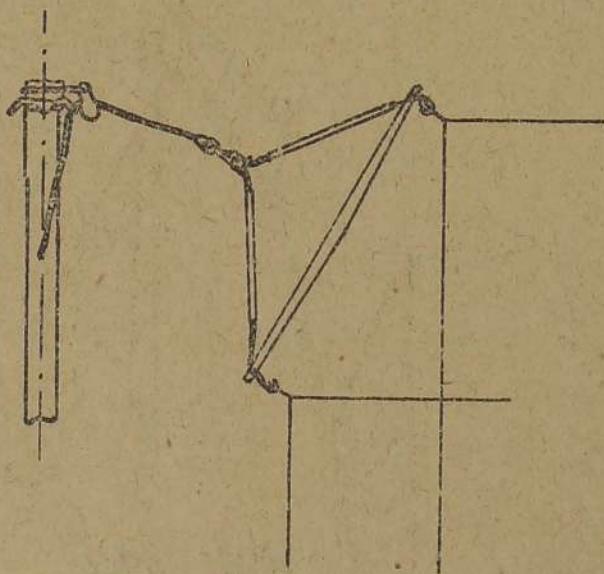

Фиг. 167.

Глава пятьдесят шестая.

Устройство вентиляй.

526. При прохождении электричества через вакуумъ или сильно разряженный газъ, возникаютъ особаго рода явленія, которыя можно использовать для цѣлей радиотелеграфіи. Эти явленія можно объяснить только при помощи электронной теоріи, основные принципы которой весьма просты и понятны. Мы не будемъ вдаваться въ подробности и излагать электронную теорію въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ это нужно для объясненія основныхъ принциповъ дѣйствія вентиля и методовъ его примѣненія въ радиотелеграфіи.

Въ этой книгу попытаемся дать читателю только основную идею работы прибора и примѣненіе его на практикѣ въ настоящее время.

Глава пятьдесят седьмая.

Электронная теорія.

527. Электронъ можно рассматривать, какъ весьма малый элементъ отрицательного электричества, величина которого равна приблизительно 10 кулонамъ.

528. Оказывается, что атомъ любого тѣла состоитъ изъ группы въ нѣсколько тысячи электроновъ. Точное число и взаимное расположение ихъ вполнѣ определены для каждого данного тѣла.

Если какимъ-нибудь образомъ одинъ или нѣсколько электроновъ будуть присоединены къ атому или же отняты отъ него, то атомъ приобрѣтаетъ же свойства, какими обладнетъ всякое заряженное электричествомъ тѣло.

529. Въ случаѣ, когда электроны отнимаются отъ атома, они становятся, какъ говорять, положительнымъ иономъ и свойства его будуть таковы же, какъ и свойства положительно заряженного тѣла.

Если же къ атому присоединяются лишніе электроны, то онъ называется отрицательнымъ иономъ и его свойства сходны со свойствами отрицательно заряженного тѣла.

530. Итакъ, очевидно что когда название - положительный ионъ или отрицательный ионъ примѣняется къ атому, то это просто указываетъ на то, что онъ заряженъ электричествомъ. Количество электричества, заряжающаго атомъ, зависитъ отъ числа электроновъ, которые были отняты отъ него или прибавлены.

531. Будетъ ли электронъ или же ионъ переноситься изъ одной точки въ другую, результатъ при этомъ получится тотъ же самый. Явленіе это можно просто разсматривать, какъ наличность тока, протекающаго между двумя точками. Если 10^{19} электроновъ (представляющихъ изъ себя одинъ кулонъ) будутъ въ теченій одной секунды перенесены изъ одной точки въ другую, то ясно, что это будетъ соотвѣтствовать току, действующему между этими двумя точками, силою въ одинъ амперъ. При этомъ совершенно все равно, какъ будутъ переноситься электроны, въ видѣ ли действительныхъ электроновъ, положительныхъ ионовъ или же отрицательныхъ ионовъ. Разница будетъ заключаться только въ направлении.

ніи тока.

Глава пятьдесят восьмая.

Вентиль Флемминга.

532. Если поместить металлическую проволоку или пластинку въ безвоздушномъ пространствѣ и СИЛЬНО НАКАЛИТЬ ее, то электроны, изъ которыхъ состоять частички металла, какъ бы освободятся и до нѣкоторой степени приобрѣтутъ способность перемѣщаться.

533. Если теперь двѣ металлическія пластинки поместить въ безвоздушномъ пространствѣ и одну изъ нихъ накалить, приложивъ къ нимъ нѣкоторую электродвижущую силу такимъ образомъ, что ХОЛОДНАЯ ПЛАСТИНКА будеть заряжена положительно, а накаленная - отрицательно, то нѣкоторое число электроновъ притягивается отъ накаленной пластинки къ холодной. Промежутокъ между двумя пластинками сдѣлается такимъ образомъ проводящимъ - впрочемъ только лишь въ одномъ направлениі. Такъ какъ электроны сами по себѣ заряжены отрицательно и испускаются они накаленной пластинкой, то ясно, что только лишь отъ холодной. Впрочемъ, по дѣйствію это будетъ то же самое, какъ если бы мы сказали, что положительное электричество течеть отъ холода-ной пластинки къ накаленной.

534. На первый взглядъ на мъ можетъ показаться, что здѣсь существуетъ какое то противорѣчіе. Въ сми-мъ дѣль, если представить себѣ электроны частицами электричества, то трудно понять почему патакъ

этихъ частичекъ отъ накаленной пластиинки къ холодной можно разсматривать, какъ положительный токъ, идущій въ обратномъ направлениі. Однако нужно помнить, что все не является необходимымъ считать, что токъ взятый напримѣръ, отъ гальваническаго элемента идетъ отъ положительного зажима къ отрицательному. Теорія эта существовала раньше за много лѣтъ до возникновенія электронной теоріи и надо замѣтить, что всѣ приведенные въ этой книгу объясненія электрическихъ явлений въ сущности не измѣняются, если предположить, что направление тока въ электрической цѣпи будетъ отъ отрицательного зажима къ положительному.


Это предположеніе окажется даже болѣе согласованнымъ съ электронной теоріей, если захотимъ сохранить воображаемый видъ электрона, какъ действительныхъ частичекъ электричества.

535. Однако, при изложеніи явлений, о которыхъ собираемся говорить, все не вянно, какой точки зрењія будемъ держаться. Для удобства будемъ въ нашемъ объясненіи все время считать, что въ данной части цѣпи направление тока обратно направлению потока отрицательныхъ электроновъ.


536. Устройство вентиля Флемминга показано на черт. 168. Онъ состоитъ изъ металлической или угольной нити, которая накаливается пропускаемымъ черезъ нее токомъ. Нить окружена металлической пластиинкой S, которая обычно называется „цилиндромъ“. Оба эти электроды, т.е. нить и цилиндръ, заключены въ стеклянный шаръ, подобно тому, какъ это дѣлается въ электрической лампочкѣ накали-

ванія. Изъ шара выкачивается воздухъ, такъ что въ немъ образуется безвоздушное пространство.

537. Если теперь накалить нить, то электроны будутъ освобождаться съ ея поверхности. Такъ какъ

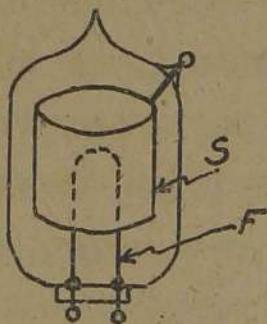

фиг. 168.

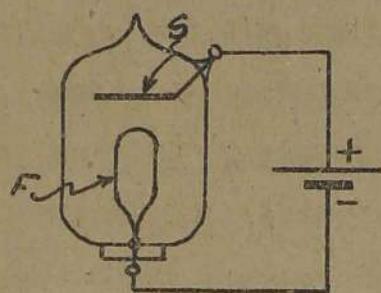

фиг. 169.

электроны заряжены отрицательно, то они начнутъ притягиваться холодной пластинкой, если къ последней присоединить положительный полюсъ батареи, а къ нити отрицательный, какъ показано на черт. 169. Все время пока будеть поддерживаться температура нити, токъ будеть идти по нашей цѣпи.

538. Ради простоты на чертежи мы не помѣстили батареи для накала нити и изобразили нить въ видѣ простой петли изъ проволоки. Цилиндръ изображенъ просто прямой линіей. Это изображеніе будемъ примѣнять и на остальныхъ чертежахъ.

При данныхъ условіяхъ промежутокъ между нитью и цилиндромъ можно разсматривать, какъ проводникъ электричества, обладающій некоторыми особынностями.


539. Прежде всего онъ проводить электричество только въ одномъ направленіи, о чёмъ говорилось въ § 533.

540. Во вторыхъ сила тока, протекающая

го по цѣпи, весьма ограничена. Происходить это оттого, что число испускаемыхъ нитю электроновъ въ секунду не можетъ быть больше некоторой опредѣленной величины. Поэтому независимо отъ того какую разность потенціаловъ прилагать къ нити и цилиндуру, по цѣпи все таки будетъ идти токъ вполнъ опредѣленной силы. Число испускаемыхъ электроновъ зависитъ отъ материала, размѣровъ нити и температуры, до которой она накалена. Для данной нити величина силы тока, который можетъ пройти черезъ вентиль, зависитъ отъ температуры, т.е. отъ степени накала нити.

541. Въ третьихъ, токъ протекающій черезъ вентиль, не слѣдуетъ Закону Ома, т.е. сила тока не пропорціональна напряженію, приложенному къ зажимамъ вентиля.

Включивъ въ цѣль измѣрительный приборъ „A”, см. черт. 170 и потенціометръ P и измѣняя постепенно напряженіе между

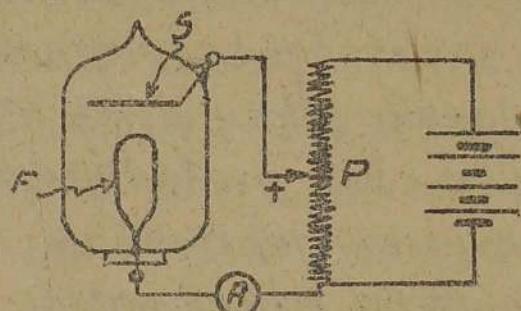


Фиг. 170.

нитью и цилиндромъ, попробуемъ изобразить ординатами, получаемая величины для силы тока, абсциссами его напряженіе. Какъ оказывается, кривая при-

нимаетъ видъ, изображенный на черт. 171. Отсюда видно, что до напряженія A увеличеніе силы тока при данномъ повышеніи напряженія, весьма незначительно, въ то время, какъ выше этой точки между A и B незначительное повышеніе напряженія вызываетъ весьма большое возрастаніе

ніє тока, протекающе го черезъ вентиль. За точкою В снова нѣть увеліченія силы тока (см. § 540).

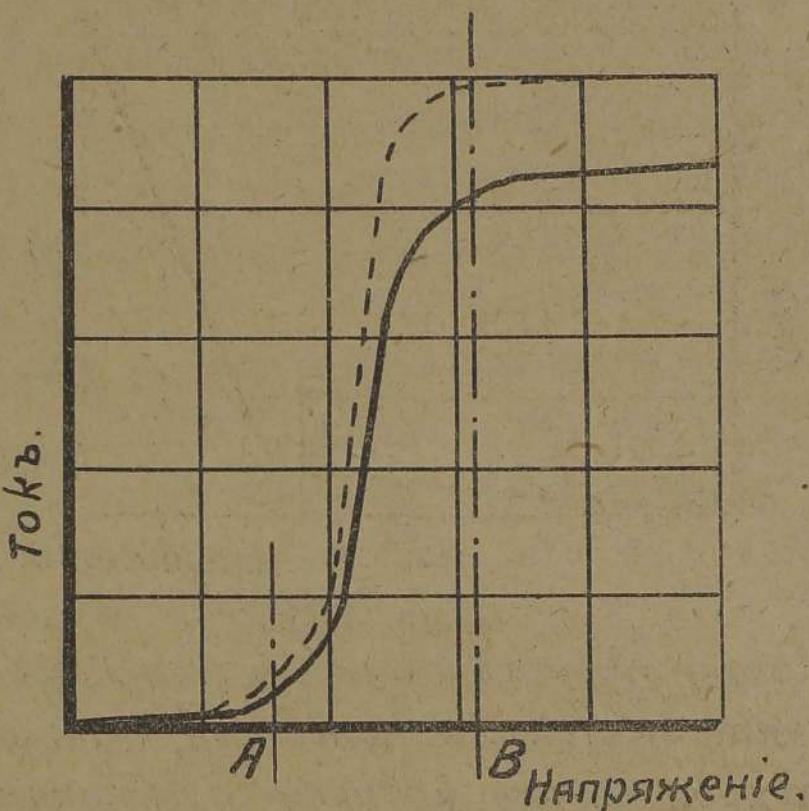


Фиг. 171.

Если повысить температуру нити, то повысится и максимальная величина силы тока, который можетъ проходить черезъ вентиль. При этомъ кривая силы тока сохранить тотъ же самый видъ, хотя и достигнетъ большей высоты (см. пунктирную линію на томъ же самомъ чертежѣ).

542. Относительно этихъ двухъ кривыхъ необходимо замѣтить, что въ обоихъ случаяхъ сила тока достигаетъ максимального значенія приблизительно при тай же самой величинѣ напряженія. Отсюда ясно, что величина силы тока между точками А и В толькъ больше, чѣмъ выше температура нити.

543. Характеристика этой кривой весьма


похожа на характеристику кривой карборунда, изображенной на черт. 172, поэтому вентиль по-

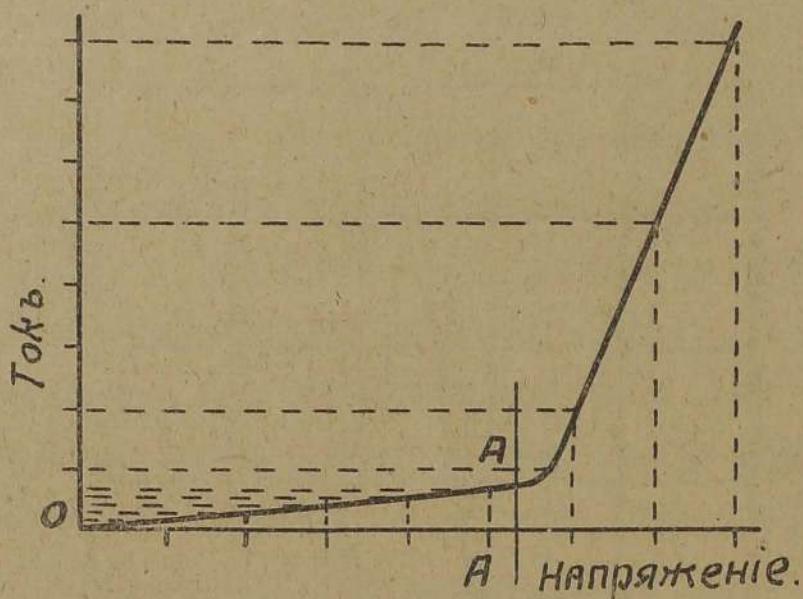


Фиг. 172.

данного рода можетъ примыняться какъ детекторъ слабыхъ электрическихъ колебаній, если включить его въ цѣль, подобную той, которая примыняется при кристаллическомъ детекторѣ.

544. На чертежахъ 173 и 174 изобразили схему простого приемника (съ настройкой), причемъ

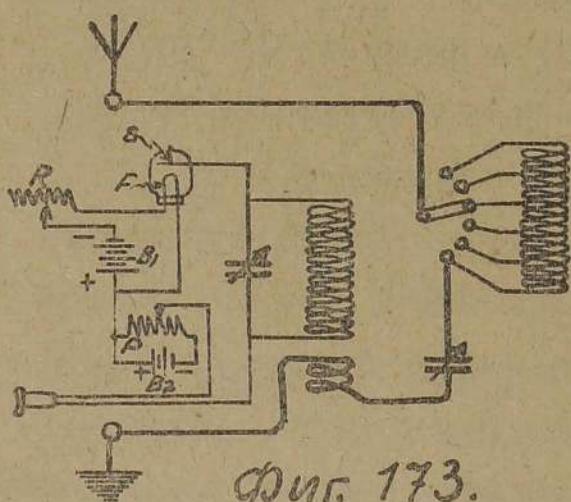

Фиг. 173.

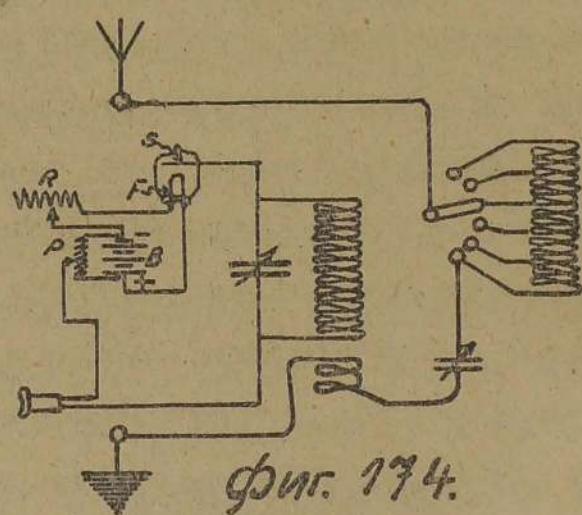

Фиг. 174.

вентиль служить въ качествѣ детектора. Колебательные цѣли здѣсь совершенно одинаковы съ

цъпями кристаллическаго детектора, изображенными на черт. 175.

На черт. 173 для накаливания нити примѣняется четырехвольтовая батарея B . Перемычное со-


противленіе R включается для регулировки накала нити.

Отдельная батарея B_2 и потенциометр P включаются послѣдовательно съ телефономъ черезъ 2-ой вентиль, т.е. между нитью и цилин-

дромъ, отчего напряженіе въ вентиль можно подогнать къ точкѣ А (см. черт. 171). Дѣлается это потому, что, какъ известно, въ этой точкѣ колебательные токи наиболѣе активны.

Нѣть необходимости примѣнять двѣ батареи, потому что потенциометръ можетъ всегда присоединяться къ батареѣ, накаливающей нить, какъ показано на черт. 174.

545. Чувствительность вентиля Флемминга, примѣняемаго подобнымъ образомъ будеть приблизительно такова же, какъ и чувствительность карборундового кристалла. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ вентиль Флемминга примѣнялся въ качествѣ детектора на многихъ станціяхъ. Впослѣдствіи, однако, вентиль быль вытѣсненъ кристаллическимъ детекторомъ въ виду того, что послѣдній не требуетъ для своего дѣйствія батареи, дающей не менѣе одного или двухъ амперъ, что необходимо для накаливания нити вентиля.

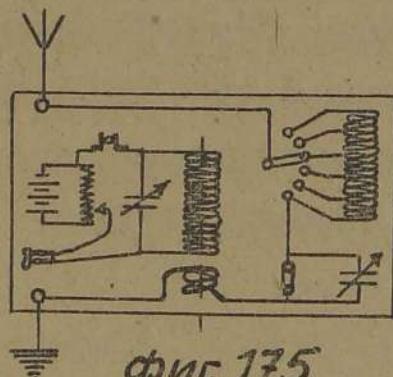

фиг. 175.

546. Открытия последнего времени дали возможность применять теперь вентиль Флемминга въ измѣненномъ видѣ не только какъ хороший усилитель, но также и какъ генераторъ незатухающихъ колебаній высокой частоты. Этотъ генераторъ можно применять для получения незатухающихъ колебаній, преимущества которыхъ подробнѣо выяснить въ слѣдующихъ параграфахъ.


ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ.

Вентиль - усилитель .

(Усилительная лампочка).

547. Если въ вентиль Флемминга помѣстить кусокъ металлической сѣтки между нитью и цилиндромъ и совершенно изолировать ее, какъ отъ нити, такъ и отъ цилиндра (см. черт. 176), то оказывается, что электроны не будутъ въ состояніи

проходить отъ нити къ цилин-
дру, независимо отъ того на-
сколько сильно послѣдній заря-
женъ положительнымъ электри-
чествомъ. Такимъ образомъ вен-
тиль можно сдѣлать совершен-
но непроводящимъ электриче-
ствомъ. Причина этого заключает-
ся въ томъ, что большинство
электроновъ, которые отталки-
ваются отъ накаленной нити
и идутъ къ заряженному

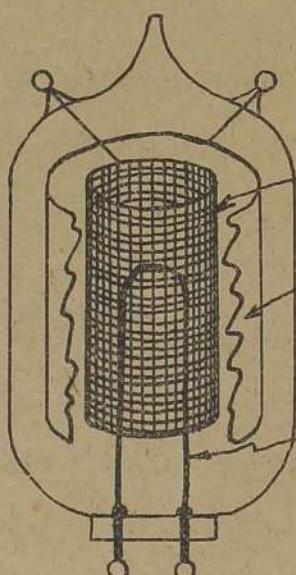

фиг. 176.


положительно цилинду, попадутъ по дорогѣ
на проволочки сѣтки и зарядятъ ее отрица-

тельно. Этот отрицательный заряд на проволокахъ съткы заслонить нить от статического поля положительного заряда, окружающего цилиндръ. Въ концѣ концовъ электроны перестанутъ отталкиваться отъ нити за исключениемъ только тѣхъ, которые необходимы для того, чтобы зарядить сътку отрицательно и токъ отъ цилиндра совсѣмъ прекратится.

548. Это явленіе схематически изображено на черт. 177. *F* представляетъ собою накаливаемую нить, *S* - цилиндръ и *G* - сътку. Въ изображаетъ батарею, при помощи которой цилиндръ сообщается положительный зарядъ напряженіемъ около 100 вольтъ. Въ этомъ случаѣ

токъ не можетъ протекать чрезъ вентиль, благодаря задерживающему дѣйствію съткы *G*, которая стала теперь заряженной отрицательно тѣми электронами, которые были притянуты въ самомъ началь цилиндромъ и часть которыхъ на ихъ пути были перехвачены съткой.

Фиг. 177.

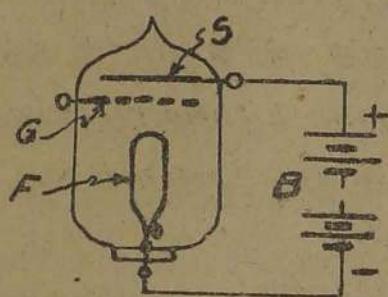

549. Величина отрицательного заряда съткы, достаточнаго для того, чтобы заслонить нить отъ дѣйствія сильнаго положительного заряда на цилиндръ, зависитъ отъ размѣра отверстій и отъ самого вида съткы. Кроме того она зависитъ отъ разстоянія между съткой и нитью и отъ разстоянія между съткой и цилиндромъ. Величина же этого заряда конечно бу-

деть весьма различна въ зависимости отъ УСТРОЙСТВА даннаго вентиля.

550. Было найдено, что при соответственномъ устройствѣ вентиля небольшой отрицательный зарядъ на сѣткѣ, а именно зарядъ около 10 вольтъ вполнѣ достаточенъ, чтобы заслонить вліяніе положительно заряженного цилиндра, находящагося подъ напряженіемъ въ нѣсколько сотъ вольтъ. Если уменьшить отрицательный зарядъ сѣтки, то нѣкоторая часть электроновъ будетъ въ состояніи проходить сквозь сѣтку. Измѣнивъ потенціаъль сѣтки и приложивъ къ ней отъ вибратора источника положительную Э.Д.С., можно совершенно уничтожить ея заслоняющее дѣйствіе. Электроны при этомъ будутъ свободно проходить черезъ отверстія сѣтки отъ нити къ цилиндру. Иными словами вентиль станетъ вновь проводящимъ и токъ отъ батареи въ сможетъ проходить по цѣпи.

551. Величина энергіи, необходимой для измѣненія потенціала сѣтки весьма мала потому, что если приложить къ проводнику нѣкоторую Э.Д.С., то энергія совершенно не будетъ расходоваться, до тѣхъ поръ, пока Э.Д.С. не вызоветъ перемѣщеніе электричества, а т.к. емкость сѣтки весьма незначительна, то можно пренебречь энергией потребной для измѣненія ея потенціала.


552. Итакъ очевидно, что примѣняя весьма небольшую энергию, для измѣненія потенціала сѣтки, можно измѣнить сравнительно большія величины энер-

тельно. Этот отрицательный заряд на проволокахъ съткы заслонить нить от статического поля положительного заряда, окружающего цилиндръ. Въ концѣ концовъ электроны перестанутъ отталкиваться отъ нити за исключениемъ только тѣхъ, которые необходимы для того, чтобы зарядить сътку отрицательно и токъ отъ цилиндра совсѣмъ прекратится.

548. Это явленіе схематически изображено на черт. 177. *F* представляетъ собою накаливаемую нить, *S* - цилиндръ и *G* - сътку. Въ изображаетъ батарею, при помощи которой цилиндуру сообщается положительный зарядъ напряженіемъ около 100 вольтъ. Въ этомъ случаѣ

токъ не можетъ протекать че-
резъ вентиль, благодаря задер-
живавшему дѣйствію съткы *G*,
которая стала теперь заряжен-
ной отрицательно тѣми электро-
нами, которые были притяну-
ты въ самомъ началь цилин-
дровъ и часть которыхъ на ихъ пути были пе-
рехвачены съткой.

Фиг. 177.

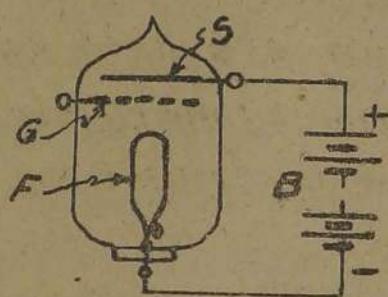

549. Величина отрицательного заряда сътки, достаточнаго для того, чтобы заслонить нить отъ дѣйствія сильнаго положительного заряда на цилиндръ, зависитъ отъ размѣра отверстій и отъ самого вида съткы. Кроме того она за-
виситъ отъ разстоянія между съткой и нитью и отъ разстоянія между съткой и цилин-
дровъ. Величина же этого заряда конечно бу-

ГІИ ВО ВНІШНЕЙ ЦЬПИ ЦИЛІНДРА.

На этомъ явленіи именно и основано дѣйствіе вентиля „какъ мощнаго релэ или усилителя.”

Глава шестьдесятая.

ЗАРЯДЪ СРЕДЫ.

553. Въ параграфѣ 550 мы установили, что при измѣненіи отрицательнаго заряда сѣтки на обратный, уничтожается ея заслоняющее дѣйствіе и электроны свободно проходятъ сквозь сѣтку отъ нити къ цилиндру. Теперь коснемся другого вопроса, о которомъ совсѣмъ еще не упоминали, а именно: о дѣйствіи одного электрона на другой.

Когда уменьшается зарядъ сѣтки, то пространство между нитью и цилиндромъ наполняется цѣлой тучей отрицательныхъ электроновъ, которые направляются отъ нити къ положительно заряженому цилиндру. Вблизи цилиндра электроны въ любой данный моментъ не только притягиваются имъ, но также и гонятся къ нему находящимися позади нихъ отрицательными электронами. Эти находящіеся дальше отъ цилиндра электроны, имѣютъ со своей стороны не только электроны, которые сзади гонять ихъ впередъ, но также тѣ электроны впереди себя, которые стараются гнать ихъ назадъ обратно къ нити. Это явленіе носить название ЗАРЯДА СРЕДЫ, и какъ видно заключается въ томъ, что потокъ электроновъ, идущихъ отъ нити къ цилиндуру, испытываетъ некоторое обратное давленіе.


554. Этот зарядъ среды можно нейтрализовать, если зарядить сътку до положительного потенциала. Если станемъ уменьшать величину отрицательного заряда сътки до нуля и зятьмъ начнемъ заряжать его до положительного потенциала, то токъ протекающій черезъ вентиль отъ цилиндра къ нити будетъ все время увеличиваться, по величинѣ пока не достигнетъ степени, называемой предломомъ насыщенія, т.е. того момента, когда нить испускаетъ максимальное числа электроновъ (см. § 540).

555. Это явленіе можно изобразить кривой, откладывая потенциалъ сътки по горизонтальной оси, а величину силы тока, протекающаго по ЦЪПИ ЦИЛИНДРА, по оси ординатъ, какъ показано на черт. 178.

556. Дѣйствующее значеніе силы тока, протекающаго по цъпи цилиндра при различныхъ значеніяхъ потенциала сътки будетъ, какъ уже указывали, измѣняться въ зависимости отъ величины отверстій и вида сътки; оно будетъ зависѣть отъ разстоянія между нитью и съткой и отъ разстоянія между съткой и цилиндромъ и кроме того отъ разности потенциаловъ, приложеной къ цилиндуру и нити. Кривая на черт. 178 даетъ случай обычнаго вентиля сравнительно малаго размѣра, которые примѣняются для приема съ батареей въ 100 волтъ, включенной между цилиндромъ и нитью.


557. На черт. 179 изображены цъпъ съ которой были получены эти результаты. Цилиндръ

вентиля *S* присоединяется через амперметр *A* к положительному зажиму 100 вольтовой батареи *B*.

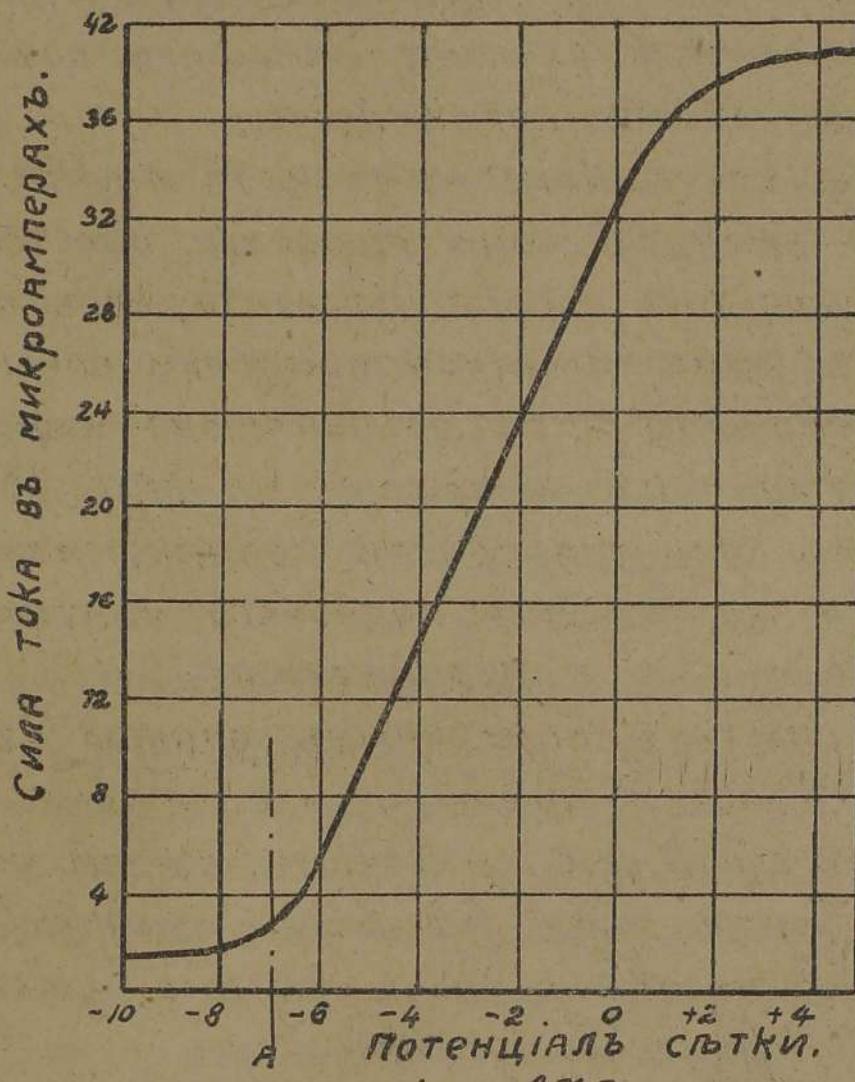

Фиг. 178.

реи *B*. Отрицательный зажимъ батареи соединяется съ накаленной нитью *F*. Сътка вентиля *G* сое-

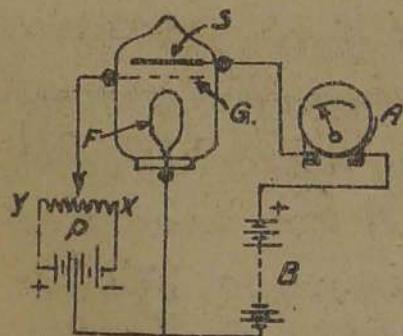

Фиг. 179.

диняется черезъ потенциометръ *P* съ накаленной нитью *F*. Необходимо замѣтить, что потенциометръ *P* присоединяется такъ, что Э.Д.С. между съткой и нитью можетъ измѣняться отъ отрицательнаго значенія въ 10 вольтъ, когда ползунъ нахо-

дится въ положениі „Х“ до положительнаго значенія въ 10 единицъ, причемъ ползунъ находится тогда въ положениі „У“. Подобное включение позволяет въ любой степени изменять потенциальныя съткы между этими предѣлами.

558. Цѣль эта однако же не можетъ служить для приема знаковъ - она является просто цѣлью, устроенной для того, чтобы показать, какъ можно получить кривую характеристики вентиля. Читателю рекомендуется основательно изучить, какъ эту схему, такъ и кривую на черт. 178, прежде чѣмъ онъ попробуетъ познакомиться со способами применения подобнаго вентиля въ цѣляхъ приемника и передатчика.

559. Въ опытахъ, описанныхъ раньше въ этой книгу при помощи кривыхъ, изображено соотношеніе между Э.Д.С. и токомъ въ той же самой цѣли. Затѣмъ же кривая изображаетъ соотношеніе между Э.Д.С. одной цѣли и токомъ другой цѣли.

560. Обратимся къ черт. 179. Очевидно, что Э.Д.С., получаемая отъ потенциометра Р, прилагается къ цѣли, показанной съ лѣвой стороны вентиля. Она состоитъ изъ съткы G, потенциометра Р и нити F; величины ея отложены вдоль горизонтальной оси на черт. 178. Токъ, который измѣряется приборомъ A протекаетъ по цѣли съ правой стороны вентиля, состоящей изъ цилиндра S, прибора A, батареи В и нити F. Эти величины тока изображены ординатами на черт. 178.

561. Для того, чтобы отличить одну цепь от другой, назовемъ первую цепь „ЦЕПЬЮ СЛЫШКИ”, а вторую „ЦЕПЬЮ ЦИЛИНДРА”.

ГЛАВА шестьдесятъ первая.


Простые способы примѣненія усилительныхъ лампъ въ цепи приемника.

562. Если учащійся хорошо уяснилъ себѣ условія, необходимыя для полученія звука въ телефонъ приемника и тѣ способы при помощи которыхъ можно использовать выпрямляющія способности карбонда и другихъ кристалловъ, то ему не трудно будетъ разобраться въ слѣдующемъ простейшемъ способѣ примѣненія вентиля.

563. Распределеніе вдоль воздушной стѣнки Э.Д.С., вызванной приходящими волнами, будетъ совершенно такое же, какъ и вызванное передатчикомъ.

564. Такъ какъ мы хотимъ приходящими колебаніями измѣнять токъ въ цепи цилиндра, то ясно, что для приемника съ однимъ контуромъ нужно къ одному концу переменной самоиндукціи присоединить стѣнку, а къ другому нить (см. черт. 180). Телефонъ включается въ цепь цилиндра последовательно съ батареей


565. При помощи потенциометра Р начальный потенциалъ стѣнки можетъ быть таковъ же, какъ и въ случаѣ

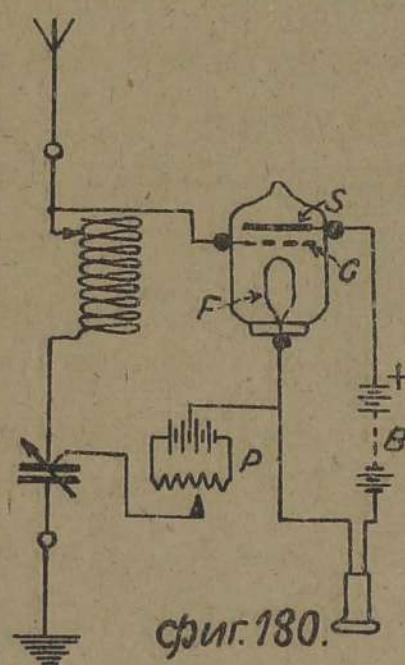

сфиг. 180.

кристаллическаго детектора, т.е. соотвѣтствовать точка А, гдѣ имѣется перегибъ кривой тока (см. черт. 178). При этихъ условіяхъ очевидно, что вызванная приходящими волнами въ воздушной стѣнѣ Э.Д.С. будетъ измѣнять потенциалъ стѣнки по обѣ стороны отъ точки А; отъ этого произойдутъ мгновенные измѣненія тока, идущаго черезъ телефонъ, включенный въ цѣль цилиндра.

566. Этотъ токъ благодаря данному виду кривой испытываетъ не одинаковыя измѣненія въ обѣ стороны, а именно — величина на которую онъ увеличитъ отъ положительныхъ половинъ принимаемыхъ колебаній будетъ больше величины на которую онъ уменьшается отъ отрицательной половины колебаній. Такимъ образомъ получается: что хотя частота колебаній будетъ сотни и тысячи въ секунду, все же телефонъ будетъ отвѣтывать на среднее значеніе силы тока, проходящаго чрезъ него.

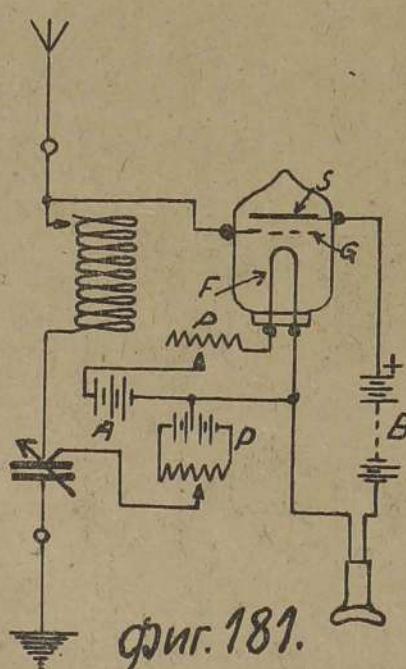


Фиг. 181.


Ради упрощенія на черт. 180 нить изображена въ видѣ петли проволоки. На черт. 181 имѣется полная схема того же самаго приемника, гдѣ А батарея, поддерживающая токъ, необходимый для накала нити, а Р — реостатъ для измѣненія яркости накала нити.

567. На основаніи соображеній, можно получить лучшіе результаты, отъ присоединенія усилительной лампы ко вторич-

ной цъпи пріемника съ двумя контурами. Одна-
ко, если длина принимаемой волны не превы-
шаетъ значительно длины воздушной съти (см.
черт. 182 и 183). На черт. 182 помѣщена схе-
ма. Независимо оттого, что при пользованіи
лампой подобнаго рода въ цъпи цилиндра мы
имъемъ сравнительно сильный токъ, существуетъ
еще одно преимущество лампы передъ преж-
ними детекторами. Это преимущество заклю-
чается въ томъ, что практически принимаемая

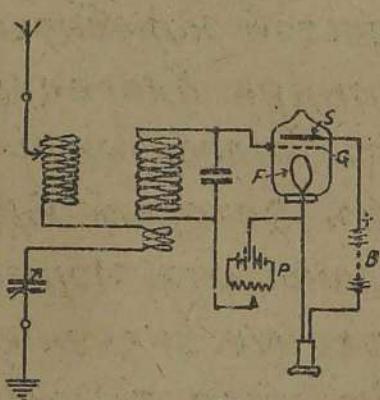

фиг. 182.

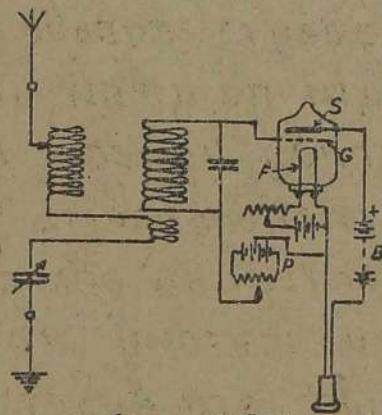

фиг. 183.

энергія не расходуется на сътокъ, потому, что нѣть тока въ цъпи сътки, что всегда существуетъ въ иныхъ детекторахъ. Въ нихъ токъ, приводя-
щій въ дѣйствіе телефонъ, доставляется при-
нятymi колебаніями, отчего колебанія значи-
тельно сильнѣе затухаютъ, чѣмъ въ только что описанномъ пріемнику.

ГЛАВА шестьдесятъ вторая.
Пріемъ слабыхъ сигналовъ.


568. Изслѣдуя внимательно кривую, изобра-
женную на черт. 178 можно замѣтить, что

сгибъ въ точкѣ А не представляеть собою острого угла, я является наоборотъ, сильно округленнымъ. Если принимаемые сигналы достаточно сильны, измененіе потенціала сътки въ обѣ стороны отъ первоначального, доставляемаго потенциометромъ, напряженія вызоветъ выпрямленный токъ, проходящій по цѣпи цилиндра. Выпрямленный токъ отличается отъ обычнаго переменнаго тока тѣмъ, что его среднее значеніе превышаетъ среднее значеніе обычнаго нормальнаго тока. Однако, если принимаемые сигналы весьма слабы, небольшія изменения Э.Д.С. на сътку вызовутъ только простой колебательный токъ, идущій по цѣпи цилиндра благодаря окруженному сгибу кривой. Подъ колебательнымъ токомъ подразумѣваемъ токъ, который ОДИНАКОВО изменяется въ обѣ стороны отъ нормальной величины и поэтому его среднее значеніе постолько, поскольку это будетъ касаться телефона, будеть равно нулю.

569. Еще легче уяснить себѣ это явленіе, если обратиться къ увеличенному изображенію сгиба кривой на черт. 184. Если начальный потенциалъ на сътку подобрать такимъ образомъ, что онъ будеть соотвѣтствовать точкѣ А, т.е. сдѣлать равнымъ 7,5 вольтъ, то очевидно, что до начала приема сигнала черезъ телефонъ будеть проходить токъ силою въ 2 микро-ампера.

570. Предположимъ теперь, что принимаемыя колебанія вызовутъ измененіе потенціала сътки на 1,5 вольтъ въ обѣ стороны отъ прежней величины, иначе говоря, потенціалъ будеть из-

мъняться отъ -9 до -6 вольтъ. Ясно, что тогда положительная часть колебаній заставитъ токъ, протекающій черезъ телефонъ, возрасти на 3 микро-ампера, а отрицательная часть колебаній вызоветъ ослабленіе тока на 0,5 микро-ампера. Въ этомъ случаѣ эфективное значеніе силы тока постольку, поскольку это касается телефона, станетъ $3 - 0,5 = 2,5$ микро-ампера. На-

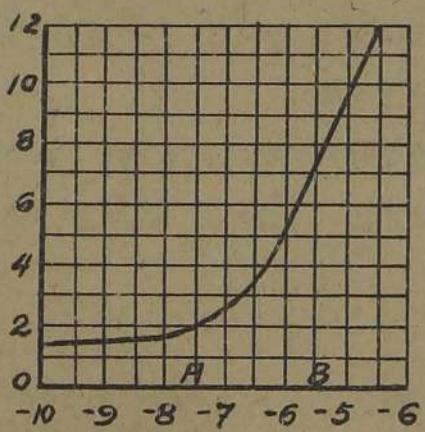

Фиг. 184.


оборотъ, если принимаемая колебанія вызовутъ измѣненія потенціала съткі только на 0,25 вольта въ обѣ стороны отъ значенія А, иначе говоря, отъ 7,75 вольта до 7,25 вольта, то изъ кривой видно, что положительная часть коле-

баній вызоветъ возрастаніе тока на 0,3 микро-ампера, а отрицательная часть ослабленія тока на 0,3 микро-ампера. Эфективное значеніе тока въ телефонъ будетъ равно НУЛЮ. Хотя въ послѣднемъ случаѣ слабые сигналы и вызвали замѣтное измѣненіе силы тока, протекающаго въ цѣпи цилиндра, тѣмъ не менѣе телефонъ не можетъ отвѣтить на измѣненіе тока, вслѣдствіе того, что токъ не является выпрямленнымъ.

571. Этого затрудненія можно легко избѣжать, если замѣнить телефоны особой колебательной цѣпью, называемой колебательной цѣпью цилиндра и настроенной въ резонансъ

ЧАСТОЙ ИМЬЮЩИХСЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ТОКОВЪ. Колебательный токъ въ цѣпи цилиндра передастъ энергию въ нашу новую колебательную цѣпь. Такъ, протекающій по послѣдней можетъ быть выпрямленъ обычнымъ способомъ при помощи карборундоваго кристалла и заставить действовать телефонъ приемника (см. черт. 185 и 186). Чертежъ 185 показываетъ упрощенную схему безъ батареи для накаливания нити. Чертежъ 186 даетъ полную схему.


572. При этихъ условіяхъ вентиль можетъ применяться съ большимъ успѣхомъ. Такъ какъ наимъ

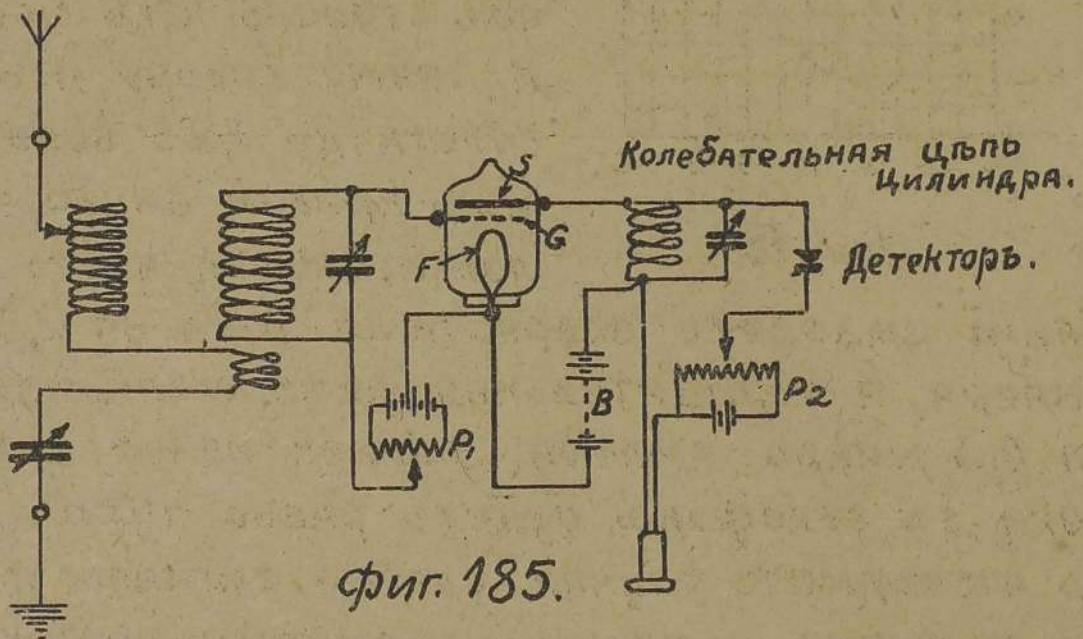

Фиг. 185.

нѣть необходимости получать выпрямленный токъ въ цѣпи цилиндра, то величину потенціала на сѣткѣ можно подобрать такъ, что всякое измѣненіе ея, вызванное принятymi колебаніями, вызоветъ наибольшее измѣненіе въ силѣ тока, протекающаго въ цѣпи цилиндра. Такъ, если сдѣлать потенціаль сѣтки таковыимъ, что онъ будетъ соотвѣтство-

ватель точкъ В на черт. 184, то измѣненія потенціа-

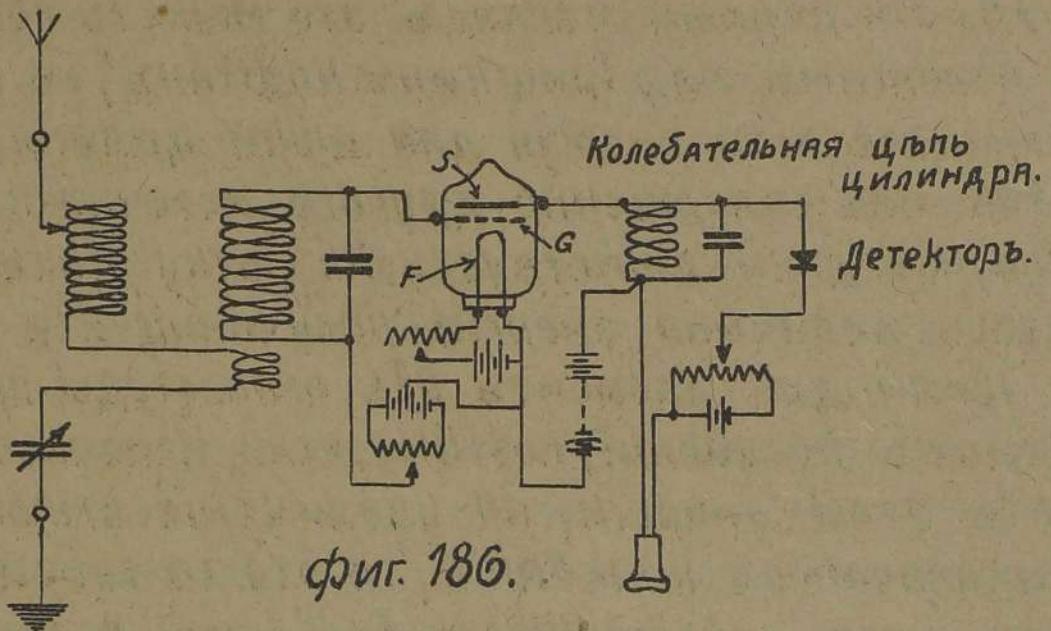

фиг. 186.

ля сътки въ 0,25 вольтъ въ обѣ стороны отъ этого значенія, вызоветъ возрастаніе тока въ цѣпи цилиндра до 1 микро-ампера и ослабленіе его до 1 микро-ампера. Величина эта приблизительно въ четыре раза превышаетъ энергию, имѣвшуюся для выпрямленія тока при употребленіи лишь одного карборундового детектора.


Глава шестьдесятъ третья.

Реактивный способъ примѣненія уси-
лительныхъ лампочекъ въ цѣпи приемника.

573. Мы пришли теперь къ послѣднему наилѣ-
че удобному способу использования усиливатель-
ныхъ свойствъ лампочекъ для приема искровыхъ
сигналовъ. Этотъ способъ называется реактив-
нымъ методомъ. Онъ заключается въ томъ, что
та часть энергіи, которая возникаетъ въ цѣпи
цилиндра подъ дѣйствіемъ приходящихъ ко-
лебаній, используется нами для усиленія этихъ

колебаний и увеличения ихъ продолжительности.

574. На первый взглядъ это можетъ показаться похожимъ на „Тришкинъ кафтанъ", но нужно вспомнить, что энергія для цѣпи цилиндра берется изъ совершенно другого источника, чѣмъ тотъ, который дѣйствуетъ на сѣтку. Какъ говорилось, величина энергіи получающейся въ цѣпи цилиндра, зависитъ отъ амплитуды примѣняемыхъ колебаний, поэтому, если использовать часть этой энергіи, на увеличеніе амплитуды, прилагаемыхъ колебаний, то это со своей стороны дастъ возможность большему количеству энергіи освободиться въ цѣпи цилиндра. Такимъ образомъ, какъ видно, можно значительно увеличить усиительное дѣйствіе лампочки.

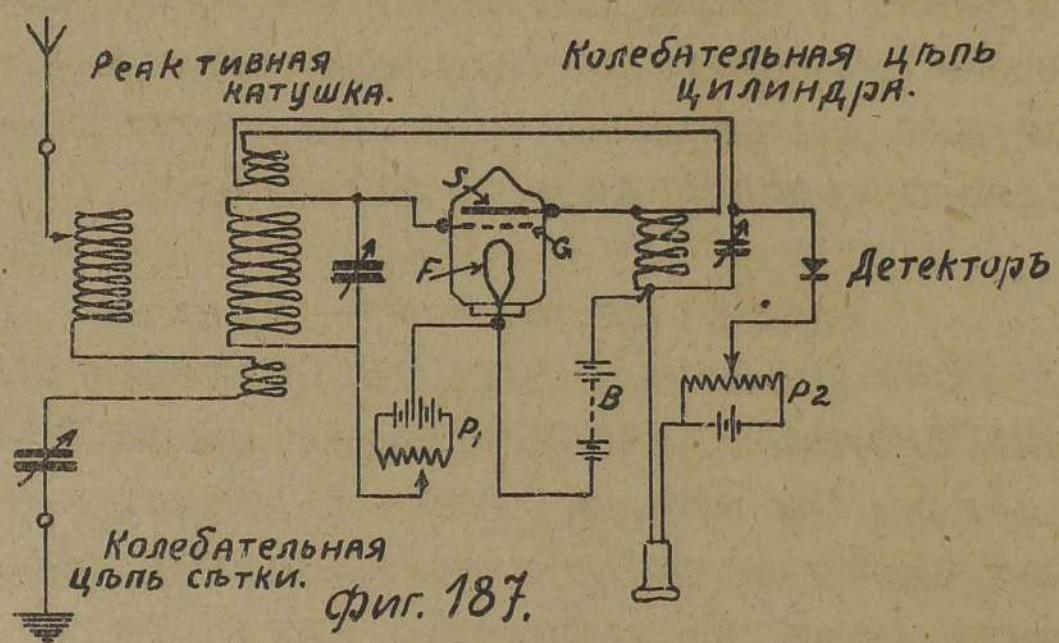

фиг. 187.

575. На фиг. 187 схематически изображено, какъ это выполняется. Нужно замѣтить, что до известной степени соединенія въ этомъ приемнике подобны соединеніямъ въ приемнике, изо-


броженномъ на черт. 185. Единственная разница заключается только въ томъ, что часть самоиндукціи R (извѣстная подъ названіемъ реактивной катушки), находящейся въ колебательной цѣпи цилиндра, помѣщается въ такое положеніе, что всякий токъ, проходящій по этой цѣпи, вызываетъ Э.Д.С. въ колебательной цѣпи сѣтки.

576. Частота колебаній въ колебательной цѣпи цилиндра будеть та же, какъ частота приходящихъ колебаній и очевидно будеть та-
кой же, какъ частота въ колебательной цѣпи сѣтки. Э.Д.С. въ катушкѣ самоиндукціи, вклю-
ченной въ цѣпь сѣтки, возникающая подъ дѣйствіемъ колебательного тока, суммирует-
ся съ Э.Д.С. приходящихъ колебаній.

577. Величина этой добавочной Э.Д.С. въ катушкѣ сѣтки подъ дѣйствіемъ реактивной катушки можетъ измѣняться въ зависи-
мости отъ подбора связи между обѣими обмотками. Варіируя величину
связи, можно получить любую требуемую сте-
пень усиленія (въ известныхъ предѣлахъ) прихо-
дящихъ колебаній.

578. Это дѣйствіе на принимаемыя коле-
бания, легче всего понять,
если обратиться къ черт.
188, 189 и 190. Черт.

188 изображаетъ рядъ
принимаемыхъ колеба-
ній, которыя могутъ быть

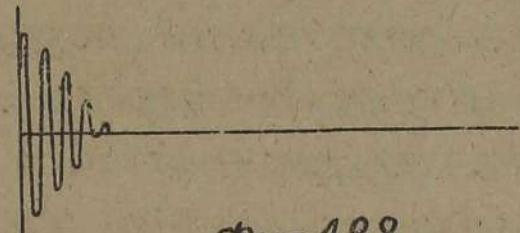


Фиг. 188.


получены въ катушкѣ сътки подъ дѣйствіемъ одной искры передатчика на нѣкоторомъ разстояніи отъ него, если предположить, что связь между реактивной катушкой и катушкой сътки равна нулю.

579. Всльдствіе потери энергіи на сопротивленіе воздушной съти и на сопротивленіе колебательной цѣпи сътки, эти колебанія затухаютъ весьма сильно и прекращаются посль немногаго числа перемѣнь. Поэтому колебанія, возникающія въ цѣпи цилиндра также затухаютъ посль весьма небольшого ряда перемѣнь, т.к. вся энергія этой цѣпи немедленно превращается телефономъ въ звуки.

580. Если же реактивная катушка будеть ближе къ катушкѣ сътки, такъ что полученные

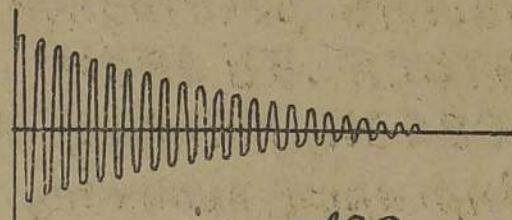

Фиг. 189.

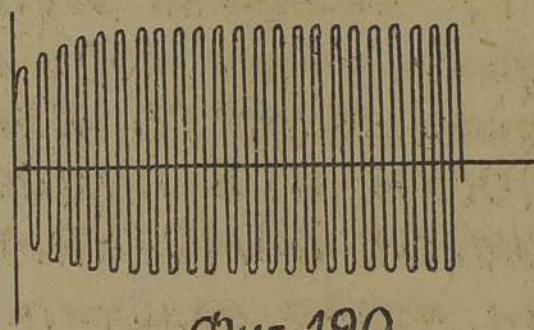

Фиг. 190

колебанія въ цѣпи цилиндра будуть дѣйствовать на катушку сътки, то возбужденныя посльдней искрой отъ находящагося на нѣкоторомъ разстояніи передатчика, вместо того, чтобы затухнуть черезъ нѣсколько периодовъ, будуть поддерживаться въ теченіи значительно продолжительнаго промежутка времени, какъ показано на черт. 189. Отсюда дѣйствіе реак-

тивной катушки состоять въ томъ, что оно какъ бы ослабляетъ затуханіе воздушной съти и цѣпи приемника и такъ величина полезной энергіи въ цѣпи цилиндра ИСПОЛЬЗОВАННОЙ теперь для телефона увеличится пропорціонально длины или продолжительности группы колебаній.

581. Отсюда слѣдуетъ, что если связь между реактивной катушкой и катушкой цилиндра будетъ увеличиваться, то предѣль будеть достигнутъ тогда, когда принимаемыя колебанія вмѣсто затуханія будуть въ дѣйствительности возрастать по амплитудѣ (см. черт. 190) и въ цѣпи будуть продолжаться колебаться далѣе все время, конечно въ томъ случаѣ если будуть сохраняться неизменными остальные условія, какъ напр. накалъ нити, напряженіе батареи и т. д.

582. Когда цѣпи такъ подобраны, что обладаютъ вышеуказаннымъ свойствомъ, то ЛАМПОЧКА, какъ говорять, САМА СОЗДАЕТЪ КОЛЕБАНІЯ, а какъ это примѣняется на практикѣ - увидимъ далѣе. Поки разберемъ только тѣ условія, которыя наиболѣе подходятъ для приема сигналовъ отъ искровыхъ станцій.

583. Звукъ, получаемый въ телефонѣ приемника, зависитъ отъ перерывовъ тока, проходящаго черезъ него. Иначе говоря, постоянный токъ, который получился бы, если непрерывный потокъ колебаній быль бы выпрямленъ, не вызвалъ бы звука въ телефонѣ, кроме первоначального треска въ тотъ моментъ, когда токъ начинаетъ протекать по телефону. Поэтому, если связь между

реактивной катушкой и катушкой сътки только что описанного приемника будеть подобрана такъ, что первый рядъ принятыхъ колебаний заставить лампочку самостоятельно производить колебанія, то сигналы, посылаемые передающей станціей не будуть слышны въ телефонъ отъ группы колебаний данной амплитуды, будеть увеличиваться болѣе или менѣе въ зависимости отъ длины или продолжительности группы колебаний. Значить, очевидно, что для наибольшей чувствительности подборъ связи между реактивной катушкой и катушкой сътки будеть таковъ, что онъ долженъ поддерживать принимаемыя колебанія только до тѣхъ поръ, чтобы дать имъ возможность затухнуть прежде, чмъ будеть принята слѣдующая группа колебаний. При этихъ условіяхъ, каждая искра передатчика передаетъ максимальное количество энергіи въ цѣпи цилиндра, сохраняя въ то же время раздѣльные дѣйствія каждой искры.

Глава шестьдесятъ четвертая.

Пріемъ незатухающихъ колебаній.

584. До сихъ поръ мы имѣли дѣло исключительно только съ явленіями, касающимися приема и передачи сигналовъ при помощи затухающихъ колебаній или, какъ ихъ чаще называютъ при помощи „искровыхъ сигналовъ“.

Новѣйшія открытія и усовершенствованія беспроволочнаго телеграфированія при помощи незатухающихъ колебаній дали много существенныхъ

преимуществъ этому новому способу по сравненію съ прежними. Одно изъ главныхъ преимуществъ приема при помощи незатухающихъ колебаній заключается въ возможности болѣе точно выдѣлить требуемую длину волны.

585. Какъ известно, томъ принимаемыхъ сигналовъ соотвѣтствуетъ числу группъ передаваемыхъ волнъ, иначе говоря, соотвѣтствуетъ частотѣ искръ передатчика. Это зависитъ отъ того, что каждый рядъ колебаній вызываетъ измѣненія средняго значенія силы выпрямленнаго тока, проходящаго черезъ телефонъ. Если мы устроимъ такъ, что каждый посланный передающей станціей знакъ будетъ состоять изъ отдѣльнаго патока незатухающихъ колебаній, то эти колебанія, действуя на любой изъ описанныхъ выше приемниковъ, не вызовутъ никакого звука въ телефонъ за исключеніемъ легкаго треска въ началѣ и концѣ каждого знака, т.е. когда мемброна телефона будетъ только притянута и вновь отпущена телефонными магнитами.

586. Иными словами, черезъ телефонъ недостаточно пропустить выпрямленный токъ, чтобы дать возможность телеграфисту читать знакъ Морзе большей или меньшей продолжительности, если не разбить этотъ выпрямленный токъ на группы такой частоты, которая была бы различима для человѣческаго уха.

587. Наиболѣе простой способъ преодолѣть эту трудность — раздѣлить токъ этихъ колебаній на группы на приемной станціи. Это мож-

но выполнить посредствомъ быстрого перерыва цѣли телефоня зуммеромъ. Однако этотъ способъ имѣть на практикѣ массу неудобствъ: главное это то, что тонъ принимаемыхъ знаковъ устанавливается на принимающей станціи такъ, что всякие атмосферные разряды, которые действуютъ на приемную станцію, вызовутъ совершенно одинаковые сигналы — будуть ли это атмосферные разряды или же знаки, передаваемые другой станціей.

При помощи способа носящаго название „способъ біеній“ затрудненія подобнаго рода устраняются и возможенъ весьма широкій выборъ остроты настройки.

588. Проблемма пріема. Если въ приемную установку, настроенную въ резонансъ съ непрерывной волной передатчика, включить обыкновенный кристаллическій детекторъ, то черезъ телефонъ приемника въ виду отсутствія перерывовъ въ приходящей волнѣ потечетъ непрерывный пульсирующій токъ. Эти пульсации происходятъ съ такой быстротой, что диафрагма телефона или остается все время притянутой или удаленной отъ электромагнитовъ, не производя никакого звука, за исключеніемъ первоначального или конечнаго момента протеканія пульсаций.

Для того, чтобы сдѣлать возможнымъ пріемъ незатухающихъ колебаній необходимо прерывать колебанія или въ передатчикѣ или въ приемнике, разбивая ихъ на группы вызывающія максимальное действие головного телефона или применить по отношенію къ приемнику какіе нибудь

другіе методы, позволяющіе обнаружить присутствіе въ немъ колебаній.

Въ настоящее время пользуются слѣдующими приборами для приема незатухающихъ колебаній:

1. Тиккеръ Паульсена,

2. Гетеродина,

3. Тональное колесо Гольдшмидта,

4. Регенеративная лампа (примѣняемая для приема незатухающихъ колебаній по способу біеній).

Дѣйствіе этихъ приборовъ можно описать слѣдующимъ образомъ:

Тиккеръ Паульсена равномѣрно прерываетъ цѣпи приемника (со скоростью приблизительной отъ 300 до 600 разъ въ секунду); гетеродина основана на взаимодѣйствіи токовъ различной высокой частоты въ приемной антenne, результатомъ котораго является телефонный токъ съ частотой воспринимаемой ухомъ, тональное колесо Гольдшмидта преобразуетъ токъ высокой частоты (приходящія колебанія) въ токъ частота котораго можетъ быть воспринята ухомъ; наконецъ, регенеративный приемникъ біеній пользуется лампой какъ генераторомъ колебаній высокой частоты, дѣйствующей какъ гетеродина.

Хорошо известныя качества лампы какъ релэ и ея способность детонировать на тонъ высокой частоты дѣлаютъ ее въ связи съ вышеуказанными чрезвычайно чувствительной для приема.


589. Тиккеръ. Въ томъ видѣ, въ которомъ

тиkkerъ примѣняется для практическихъ цѣлей, онъ состоить изъ прерывателя, схематически изображенаго на черт. 191. Прерыватель представляеть собою дискъ D, насаженный на валъ мотора M и имѣющій рядъ зубцовъ, причемъ промежутки между ними заполнены изолирующими материаломъ, напримѣръ фиброй. Токи высокой частоты направляются отъ щетки В къ А черезъ дискъ, который даетъ отъ 300 до 1000 прерываній въ секунду. Зарядъ накапливающійся благодаря резонансу съ цѣпью антennes въ конденсаторъ С, разряжается съ пра-вильными интервалами черезъ конденсаторъ С₂ (черт. 191). Конденсаторъ С₂ въ свою очередь разряжается черезъ головной телефонъ, при-чезъ каждый накопившійся въ немъ зарядъ воспроизводить одинъ звукъ. Ввиду того, что тиккеръ разряжаетъ конденсаторъ С₁ при раз-личныхъ потенциалахъ, иначе говоря въ различ-ные моменты периода приходящихъ колебаній, въ телефонъ получаются неравномерные звуки, не имѣющіе музыкального тона, желательнаго для приема во время атмосферныхъ разрядовъ.

Тъмъ не менѣе тиккеръ работаетъ удовлетво-рительно, какъ простѣйший приемникъ и примѣ-неніе его на различныхъ судовыхъ и берего-выхъ станціяхъ дало хорошие результаты.


Улучшеннымъ прерывателемъ для приема незатухающихъ колебаній является детекторъ со скользящей проволокой или скользя-щихъ контактовъ, изображенный на черт. 192.

По схемѣ видно, что маленькое латунное колесо W , насаженное на ось мотора M , соприкасается со

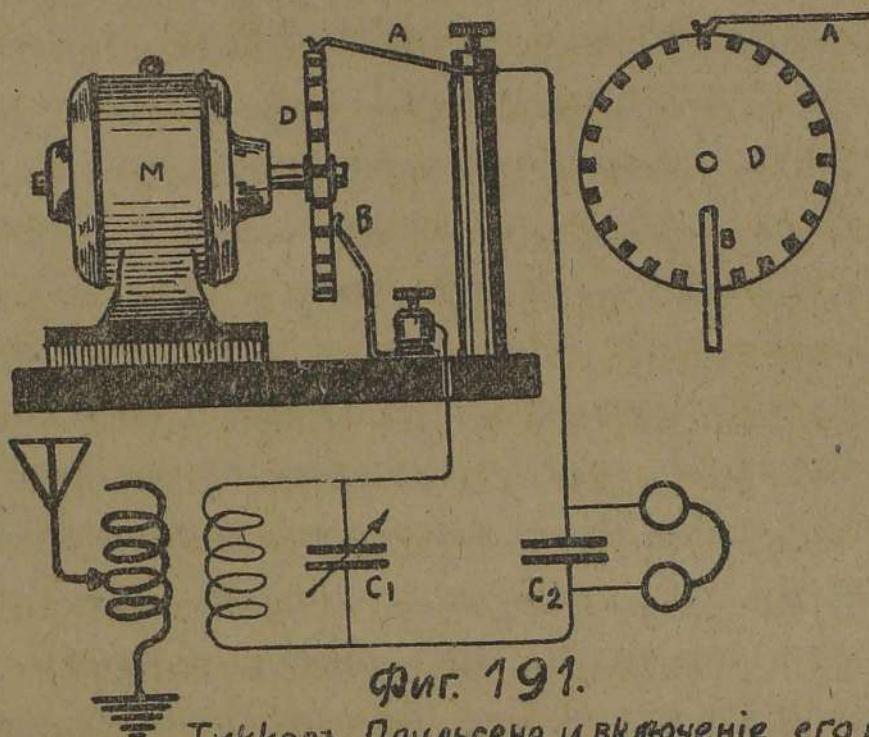

Фиг. 191.
Тиккеръ Паульсена и включение его въ цѣль.

щеткой B . Зажимы скользящаго контакта B , соединяются съ цѣлью приемника такъ же, какъ и

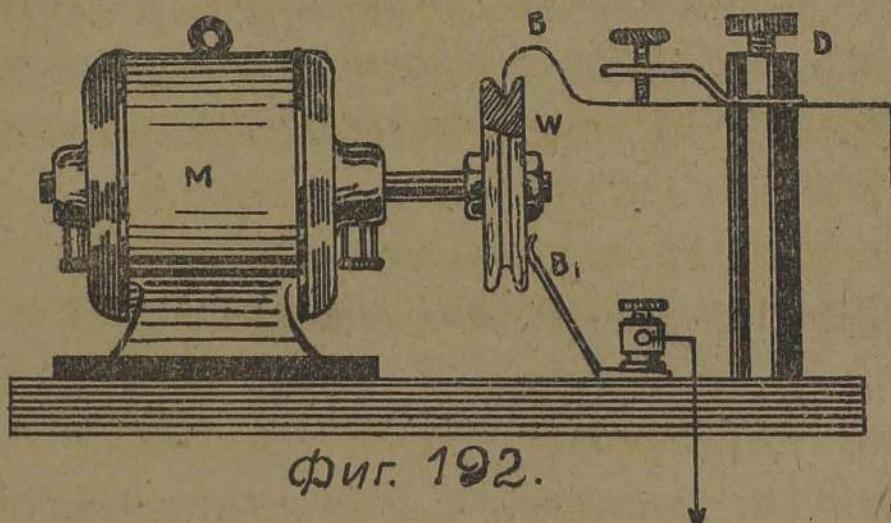

Фиг. 192.
Детекторъ для пріема незатухающихъ колебаний.

въ случаѣ тиккера, изображеннаго на черт. 191. Цѣль оканчивается щеткой B_1 , соприкасающейся съ колесомъ W . Пока колесо вращается, щетка

В непрерывно скользить и прижимается къ колесу, образуя такимъ образомъ контактъ перегннаго сопротивленія и заставляетъ зарядъ, скользящійся въ блокировочномъ конденсаторѣ, соотвѣтствующимъ образомъ измѣняться.

Тиккеръ и детекторъ со скользящимъ контактомъ считаются основанными на дѣйствіи тока; это можно понимать въ томъ смыслѣ, что дѣйствіе ихъ оказывается наилучшимъ въ такой цѣли приемника, въ которой преимущество отдается максимальной силѣ тока, а не высокому напряженію. Катушки приемниковъ, примыкающихъ эти детектора, имѣютъ обмотку изъ многоожильной проволоки или проводниковъ одинаковой проводимости по отношенію къ токамъ высокой частоты. Эти детекторы могутъ быть использованы и для приема затухающихъ колебаній, но ввиду того, что серіи соответствующихъ имъ волнъ имѣютъ интервалы, въ телефонъ приемника получается неравномерный звукъ, очень похожій на атмосферные разряды.


ГЛАВА шестьдесятъ пятая.

Пріемъ по способу „интерференціи“ или „біеній“.


590. Принципъ, лежащий въ основѣ приема по способу біеній, заключается въ дѣйствіи получаемого при наложении одного на другой двухъ переменныхъ токовъ различной частоты.

591. Если два источника доставляютъ токъ од-

ной и той же цепи, то токъ протекающій по этой цепи будеть представлять изъ себя СУММУ токовъ, получаemyхъ отъ каждого источника при условіи, конечно, что оба тока импють одинаковое направлениe. Если оба тока импють противоположные направленія, то получающійся въ цепи токъ будеть равенъ РАЗНОСТИ обоихъ токовъ. Отсюда слѣдуетъ, что если ДВА ПЕРЕМЪННЫХЪ ТОКА будуть посланы въ одну и ту же цепь, будуть иметь одну и ту же частоту и находиться въ одной фазѣ, какъ показано на черт. 193 кривыми А и В, то полученный въ цепи токъ выразится синусоидальной кривой С. Ордината этой кривой въ любой моментъ равна суммѣ ординатъ обѣихъ синусоидальныхъ кривыхъ А и В. На черт. 193 оба переменныхъ тока находятся въ одной фазѣ. Получающійся токъ, какъ показываетъ кривая С, все время будеть больше, чѣмъ каждый изъ токовъ взятыхъ въ отдельности.

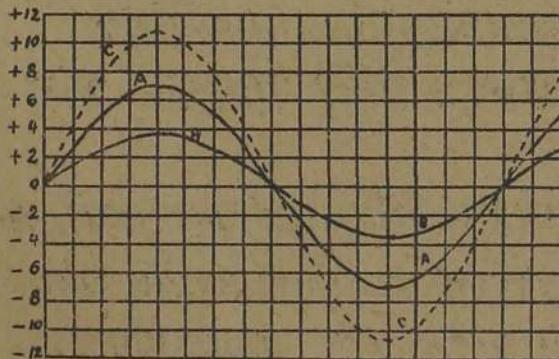

Фиг. 193.

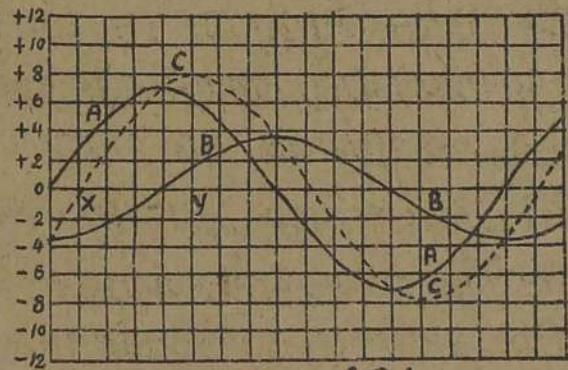

Фиг. 194.

591. Если два наложенныхъ другъ на друга тока не находятся въ одной фазѣ, какъ показано на черт. 194 и 195, то полу-

чающійся отъ ихъ сложенія, токъ будеть значитель-
но меньше, чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ, такъ
какъ въ теченіи извѣстной части каждого изъ
періодовъ оба тока будуть имѣть различное на-
правление. Чѣмъ больше разница фазъ, тѣмъ мень-
ше получающійся токъ. Пунктирная линія С изо-
бражаетъ полный токъ, протекающій по цѣпи. За-


каждый моментъ его ор-
дината равна суммѣ ор-
динатъ обоихъ кривыхъ
А и В. Напр.: въ моментъ
Х (черт. 194) А = +3, а В =
= -3 поэтому С = 0 и въ
моментъ У, А = +6 и В = +2,

поэтому С = 8.

592. На черт. 195, оба тока разнятся другъ
отъ друга по фазѣ въ 180° такъ, что полученный
отъ ихъ сложенія токъ, всегда равенъ разно-
сти обоихъ токовъ.

Итакъ очевидно, что результирующій токъ будеть
имѣть максимальную амплитуду, когда оба слагаю-
щіеся тока будуть въ фазѣ совпадать и наимень-
шую амплитуду, когда оба слагающіеся тока будуть раз-
ниться по фазѣ на 180° .

593. Если теперь два переменныхъ тока различной ча-
стоты, будуть налагаться одинъ на другой, то результирующій токъ
можно найти совершенно такимъ же способомъ.
Но въ этомъ случаѣ результирующій токъ не
будеть имѣть постоянной амплитуды, какъ это
было, когда токи были одной частоты, т. к. ихъ
соотношеніе фазъ все время меняется.

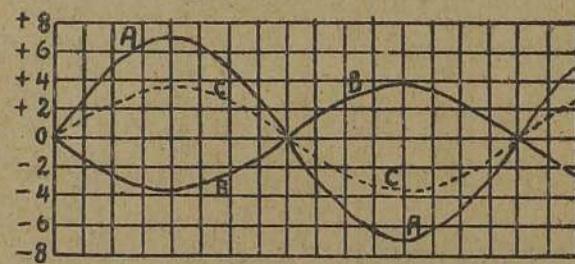


Фиг. 195.

Амплитуда полученного тока, будет постоянно увеличиваться или уменьшаться въ зависимости отъ того, будуть ли два слагающихся тока совпадать или расходиться по фазѣ, какъ показано на черт.

196. На этомъ чертежѣ, во избѣжаніи пересѣченія линій помѣстили каждую изъ кривой на отдельной горизонтальной оси. Вертикальныя же оси одинаковы для всѣхъ трехъ кривыхъ. Такимъ образомъ нижняя кривая вычерчена просто путемъ сложенія мгновенныхъ значеній ординатъ обѣихъ верхнихъ кривыхъ, какъ это дѣлялось раньше.

594. Эти скачки амплитуды, получающающася тока, известны подъ названіемъ „біеній.”


595. Частота перемѣнъ результирующаго тока будетъ находиться между частотами обоихъ слагающихся токовъ, но ЧАСТОТА біеній равна разности частотъ слагающихся перемѣнныхъ токовъ. Итакъ, если частота перемѣнного тока А будеть 100 въ сек., а частота тока В-110 въ сек., то частота

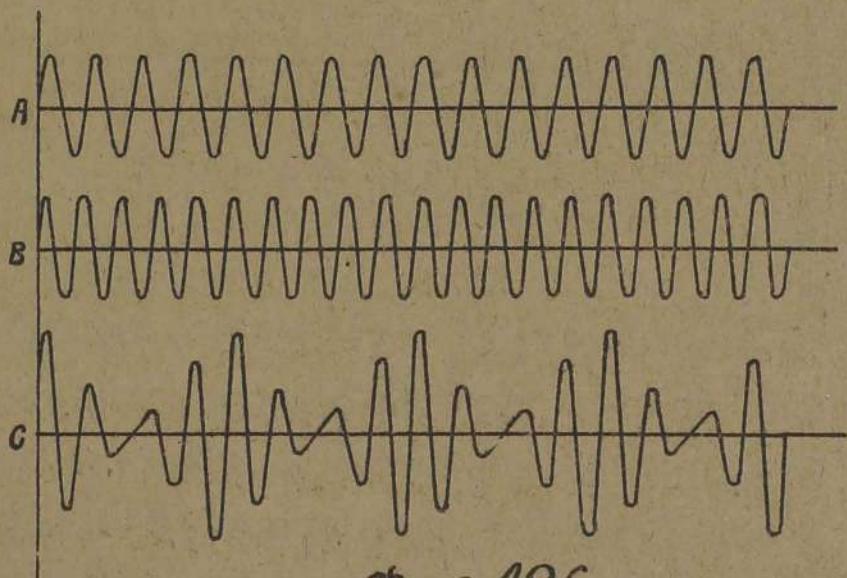

Фиг. 196.

результатирующаго тока будеть между 110 и 100 въ сек. Однако частота біеній будеть $110 - 100 = 10$ въ сек. Очевидно, что чѣмъ менѣе разница между частотами двухъ слагающихся токовъ, тѣмъ менѣе и частота біеній.

596. Если теперь амплитуды двухъ слагающихся токовъ будуть равны, какъ показано на черт. 196, то амплитуда результующаго тока будеть измѣняться отъ максимальнаго значенія равнаго удвоенному значенію слагающихся токовъ, когда они въ одной фазѣ, до минимальнаго значенія равнаго нулю, когда они расходятся на 180° по фазѣ. Но если амплитуда двухъ переменныхъ токовъ будеть различна, какъ показано на черт. 197, то амплитуда результующаго

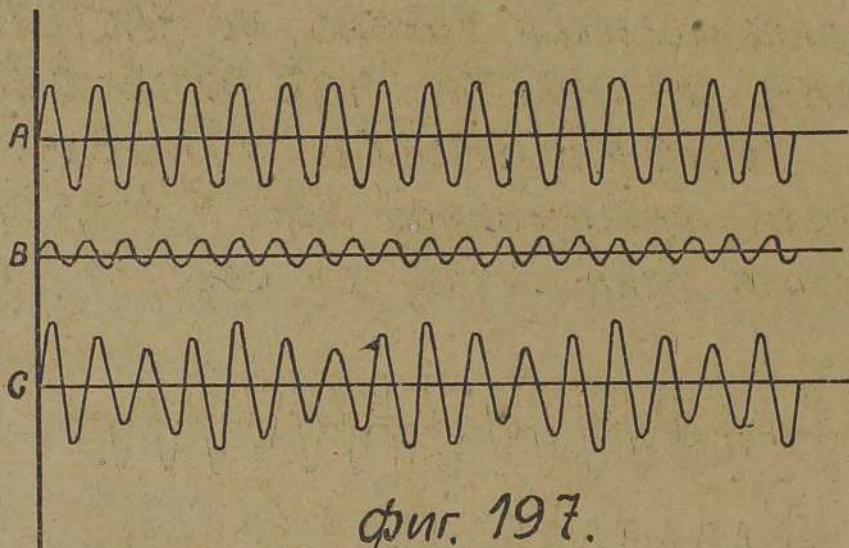

фиг. 197.


тока будеть измѣняться отъ максимальной величины равной суммѣ слагающихся токовъ до минимальной величины, равной разности этихъ токовъ при расхожденіи фазъ на 180° . Однако частота біеній остается прежней. Измѣненіе ам-

плитуды результирующего тока можетъ быть определена, какъ амплитуда биеній.

597. Совершенно тѣ же самые результаты достигаются, если два тока высокой частоты различныхъ периодовъ налагаются одинъ на другой. Результирующій токъ будеть токъ высокой частоты, но его амплитуда будеть измѣняться въ зависимости отъ того, будуть ли токи совпадать или же расходиться по фазѣ. Частота полученныхъ биеній будеть равна разности обѣихъ частотъ.

Посмотримъ теперь, какъ можно применить этотъ принципъ къ приему знаковъ, передаваемыхъ при помощи незатухающихъ колебаний.

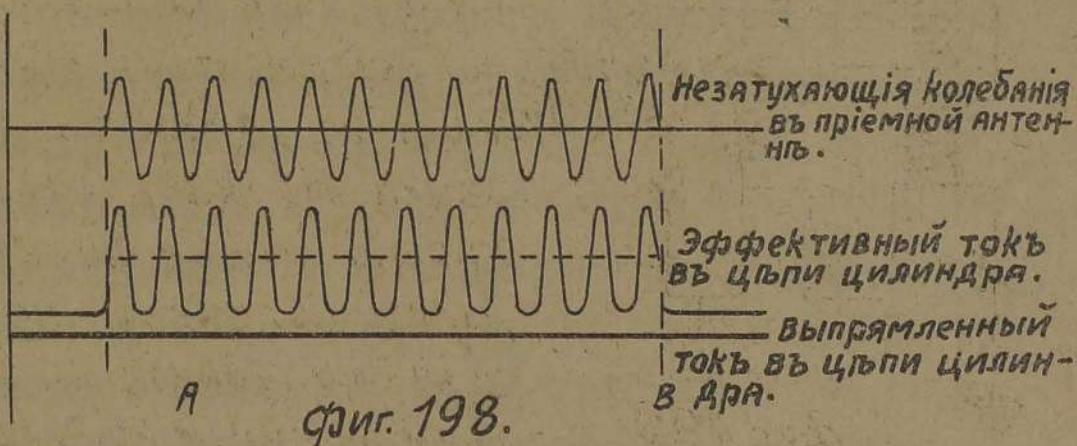598. Возьмемъ случай простого лампового приемника, изображенаго на черт. 180. Рядъ незатухающихъ колебаний, принятыхъ воздушной сѣтью, изображенныхъ верхней кривой, черт. 198, вызоветъ выпрямленный токъ въ цѣпи цилиндра (см. нижнюю кривую черт. 198), это будеть




конечно при условіи, что потенціаль сѣтки доведенъ какъ разъ до точки „выпрям-

"лениа", какъ было описано раньше и что амплитуда принятыхъ колебаній достаточна для того, чтобы перейти за округленный сгибъ кривой для силы тока въ цѣпи цилиндра (см. § 570).

599. Телефонъ при этомъ будеть действовать такъ, какъ если бы черезъ нихъ проходилъ постоянный токъ, соответствующій пунктирной кривой на нижней части черт. 198. Поэтому, какъ известно, токъ не вызоветъ въ телефонъ продолжительного звука, а вызоветъ только одиночныя притягиванія мембранны въ моменты А, В, что охарактеризуется трескомъ.

600. Теперь, если какимъ-нибудь искусственнымъ способомъ, подобнымъ изображеному на черт. 199, вызовемъ въ воздушной съти токъ незатухающіхъ колебаній, достаточно отличныхъ отъ получаемыхъ съ передающей станціи (см. черт. 200) кривая А, то мембрана телефона будеть постоянно отклонена на определенную величину, пока колебанія будуть поддерживаться. Однако, всетаки въ телефонъ не будетъ звука. Но, какъ теперь кроме этихъ колебаній будуть получены незатухающія колебанія отъ передающей станціи (см. 200, кривая В), то величина выпрямленного тока, протекающаго черезъ телефонъ, начнетъ измѣняться. Если частота

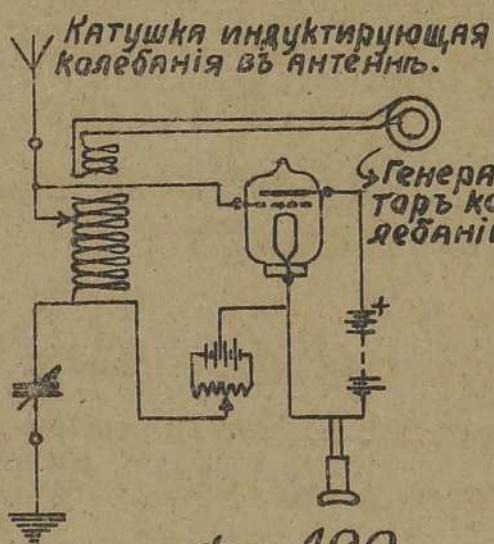


фиг. 199.

будеть постоянно отклонена на определенную величину, пока колебанія будуть поддерживаться. Однако, всетаки въ телефонъ не будетъ звука. Но, какъ теперь кроме этихъ колебаній будуть получены незатухающія колебанія отъ передающей станціи (см. 200, кривая В), то величина вы-

прямленного тока, протекающаго черезъ телефонъ, начнетъ измѣняться. Если частота

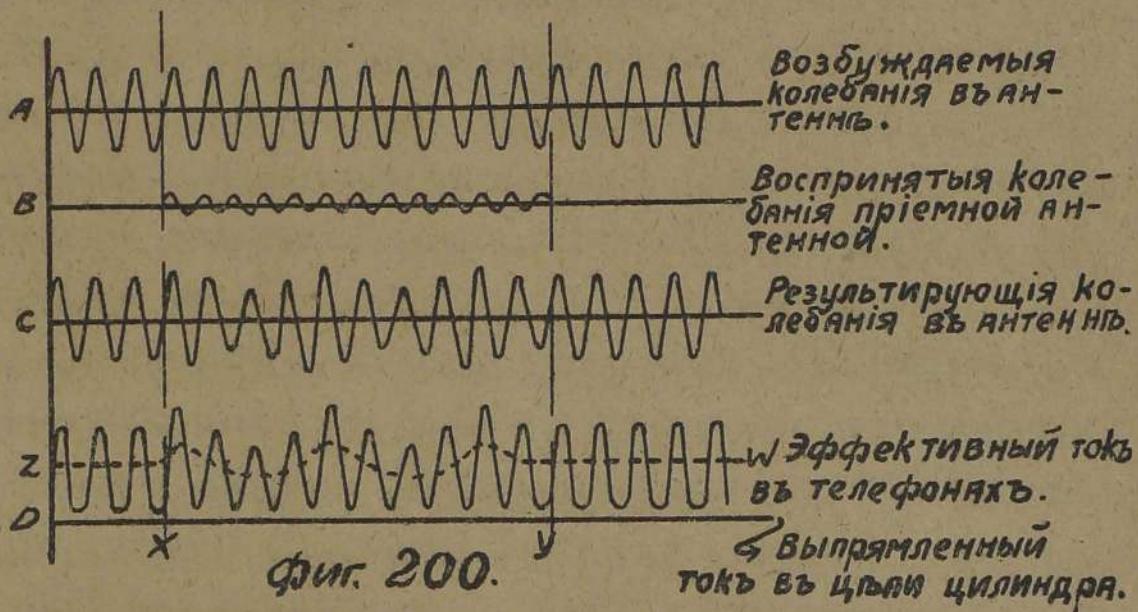искусственныхъ колебаній будеть подобрана такъ, что она будеть слегка отличаться отъ частоты принимаемыхъ колебаній, то результирующія колебанія, какъ



извѣстно, будуть измѣняться по амплитудѣ, какъ показано кривой С черт. 200, получится біеніе определенной частоты, зависящей отъ разницы между частотой искусственныхъ и принимаемыхъ колебаній, отчего выпрямленный токъ въ телефонѣ будеть измѣняться по пунктирной кривой.

601. Пока колебанія соответствующей частоты будутъ приниматься сѣтью, частота измѣненій выпрямленнаго тока можетъ быть такова, что въ телефонѣ получится музикальный тонъ. Высота тона можетъ измѣняться совершенно независимо отъ передающей станціи измѣненіемъ частоты искусственныхъ колебаній, но важно замѣтить, что для данной частоты искусственныхъ колебаній различной длины волны дадуть совершенно различный музикальный тонъ въ телефонахъ.


602. Если разница между частотами, прини-

"лениа", какъ было описано раньше и что амплитуда принятыхъ колебаний достаточна для того, чтобы перейти за округленный сгибъ кривой для силы тока въ цѣпи цилиндра (см. § 570).

599. Телефонъ при этомъ будетъ действовать такъ, какъ если бы черезъ нихъ проходилъ постоянный токъ, соответствующій пунктирной кривой на нижней части черт. 198. Поэтому, какъ известно, токъ не вызоветъ въ телефонъ продолжительного звука, а вызоветъ только одиночные притягивания мембранны въ моменты А, В, что характеризуется трескомъ.

600. Теперь, если какимъ-нибудь искусственнымъ способомъ, подобнымъ изображеному на черт. 199, вызовемъ въ воздушной сѣти токъ незатухающіхъ колебаний, достаточно отличныхъ отъ получаемыхъ съ передающей станціи (см. черт. 200) кривая А, то мембрана телефона будетъ постоянно отклонена на определенную величину, пока колебанія будуть


поддерживаться. Однако, всетаки въ телефонъ не будетъ звука. Но, какъ только теперь кроме этихъ колебаний будутъ получены незатухающія колебанія отъ передающей станціи (см. 200, кривая В), то величина вы-

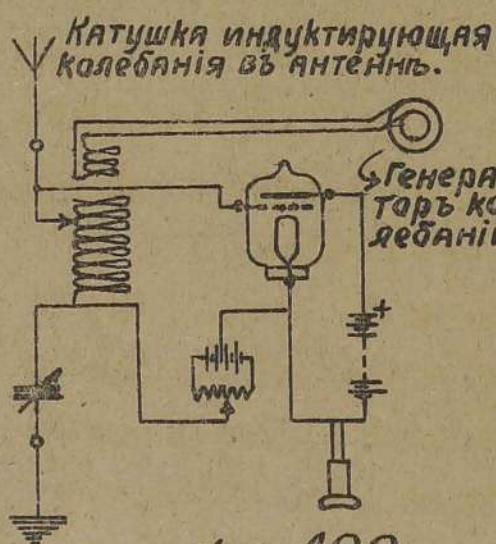

фиг. 199.

прямленного тока, протекающаго черезъ телефонъ, начнетъ измѣняться. Если частота

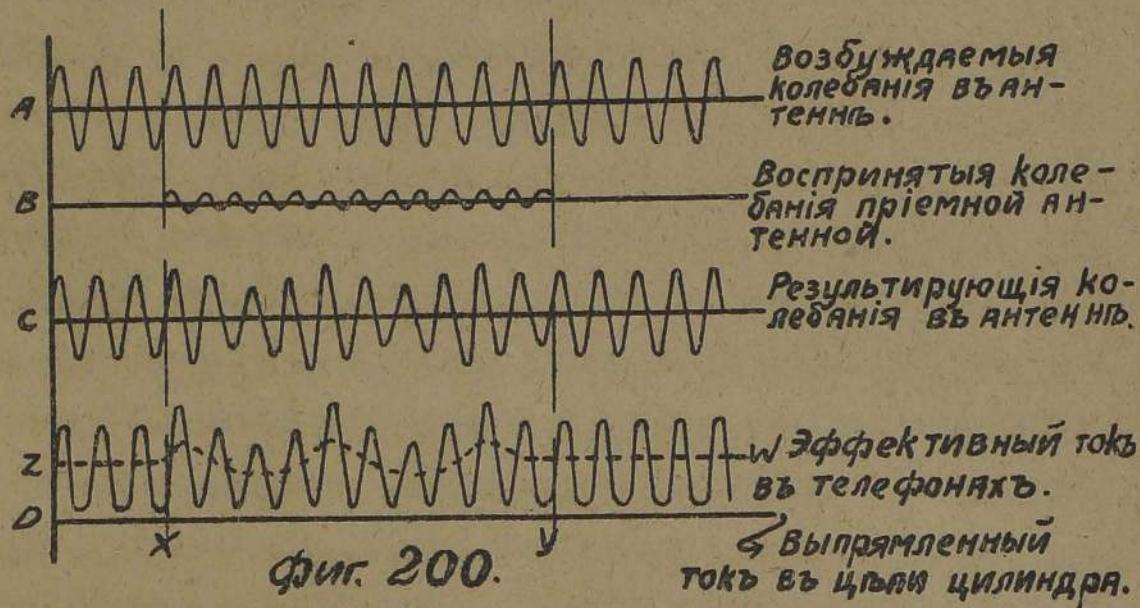искусственныхъ колебаній будеть подобрана такъ, что она будеть слегка отличаться отъ частоты принимаемыхъ колебаній, то результирующія колебанія, какъ



извѣстно, будуть измѣняться по амплитудѣ, какъ показано кривой С черт. 200, получится біеніе определенной частоты, зависящей отъ разницы между частотой искусственныхъ и принимаемыхъ колебаній, отчего выпрямленный токъ въ телефонахъ будеть измѣняться по пунктирной кривой.

601. Пока колебанія соответствующей частоты будуть приниматься сътью, частота измѣненій выпрямленного тока можетъ быть такова, что въ телефонѣ получится музыкальный тонъ. Высота тона можетъ измѣняться совершенно независимо отъ передающей станціи измѣненіемъ частоты искусственныхъ колебаній, но важно замѣтить, что для данной частоты искусственныхъ колебаній различной длины дадутъ совершенно различный музыкальный тонъ въ телефонахъ.

602. Если разница между частотами, прини-

маемыхъ и вызванныхъ искусственно колебательныхъ токовъ, будеть достаточно мала, то тонъ получаемый въ телефонъ, будеть такъ низокъ, что не будеть воспринять человъческимъ ухомъ. Подобнымъ образомъ, если эта разница будеть достаточно велика, то получавмый тонъ будеть слишкомъ высокъ, чтобы стать слышнымъ, хотя мембрана и будеть въ состояніи колебаться такъ быстро.

603. Наивысшій слышимый тонъ имѣть частоту около 16 000 периодовъ въ секунду и для того, чтобы получить звукъ въ телефонъ при такомъ способѣ приема, необходимо, чтобы разность между частотами, принимаемыхъ и искусственно возбуждаемыхъ колебаній, не превышала бы этого предѣла. Возьмемъ теперь слѣдующій примѣръ; предположимъ, что хотимъ получить сигналы съ передающей станціи, работающей незатухающими колебаніями и имѣющей длину волны въ 1000 метровъ ; частота этой волны 300 000, отсюда слѣдуетъ, что искусственные колебанія не должны имѣть большую частоту чѣмъ 316 000 или меньшую, чѣмъ 284 000, т.к. иначе въ каждомъ изъ этихъ случаевъ частота біеній будеть больше чѣмъ 16000. Если частота искусственныхъ колебаній будеть измѣняться между этими предѣлами, то, начиная съ низшаго предѣла, окажется, что получаемый въ телефонъ отъ принимаемыхъ колебаній тонъ будеть измѣняться отъ весьма высокаго (когда частота напр. 284 000) до весьма низкаго (когда частота будеть приближаться до 300 000). Если ста-

немъ еще больше увеличивать частоту искусственныхъ колебаній, то звукъ въ телефонъ пропадетъ до тѣхъ поръ, пока частота не превысить 300000, послѣ чего снова появится въ телефонъ весьма низкій тонъ, который будетъ повышаться вмѣстѣ съ увеличеніемъ частоты до тѣхъ поръ, пока не станетъ слишкомъ высокимъ и не будетъ слышенъ при частотѣ, превышающей 316000.

604. Если частота искусственныхъ колебаній будетъ неизменной, скажемъ 300000 въ сек., то принимаемые сигналы не будутъ слышны, если длины ихъ волнъ не будутъ находиться въ предѣлахъ отъ 947 метровъ до 1053 метра.

605. Исключительная острота настройки по этому способу зависитъ не только отъ того, что измененіе длины передаваемой волны только на пять процентовъ въ обѣ стороны отъ нормального значения, на которое настроены передатчикъ, уже дѣлаетъ сигналы неслышными, но она зависитъ еще и отъ того, что если длины волнъ двухъ сосѣднихъ передающихъ станцій находятся въ указанныхъ предѣлахъ, то даже самая малая разница въ длину волнъ обѣихъ станцій дастъ совершенно различный тонъ въ телефонъ приемной станціи.


606. Допустимъ, напр., что станція А работаетъ длиной волны въ 1000 метровъ и въ то же самое время станція В работаетъ съ длиной волны въ 999 метровъ. Если приемная станція С даетъ частоту своихъ искусственныхъ колебаній равной 300500, то сигналы станціи А вызовутъ

тонъ въ телефонъ частотой 500 въ то время, какъ сигналы станціи В. вызовутъ тонъ частоты въ 200, что дастъ возможность телеграфисту легко различить обѣ станціи по звуку.

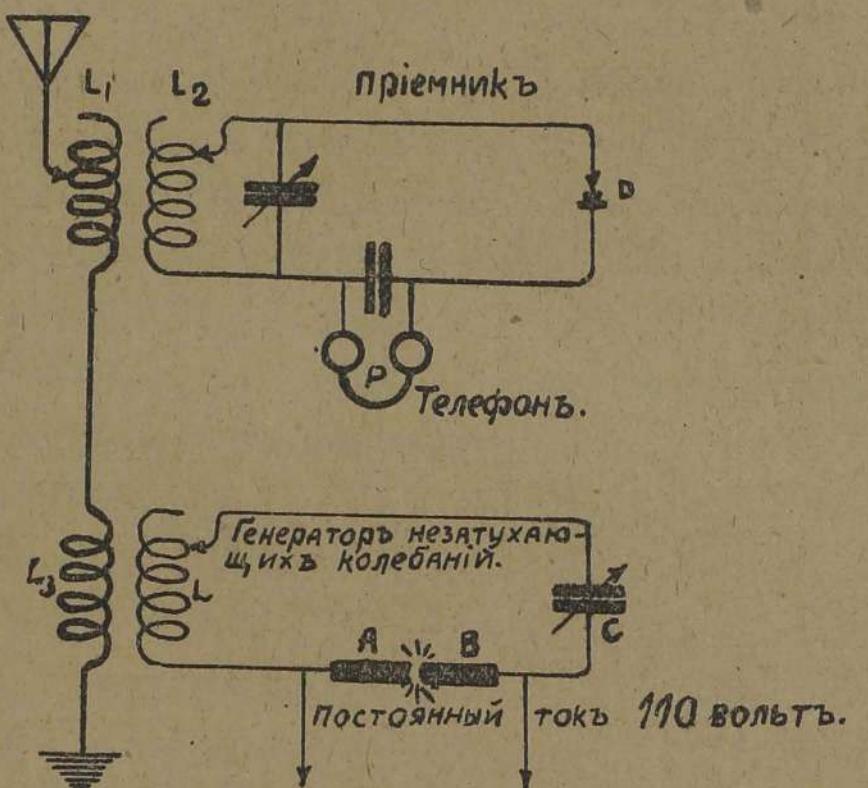607. Гетеродина. При правильномъ подборѣ ча-
стоты мѣстныхъ колебаній, такъ біеній можно из-
менить отъ высоты, которую имѣть звукъ, про-
изводимый переменнымъ токомъ въ 200 периодовъ
въ сек. до высоты находящейся за предломъ
слышимаго. Взаимодѣйствіе въ приемникъ обоихъ
тоновъ различной частоты не только дѣлаетъ воз-
можнымъ приемъ незатухающихъ колебаній, но кро-
мъ того значительно увеличиваетъ (усиливаетъ)
принимаемые сигналы. По этому способу мо-
гутъ быть усилены даже затухающія
колебанія, но въ послѣднемъ случаѣ тонъ искры
передатчика нарушается, и въ результатаѣ получает-
ся болѣе низкій звукъ. Тонъ мѣстнаго біенія, ко-
торое получается въ гетеродинѣ, болѣе устой-
чивъ, если передающая станція примѣняетъ
альтернаторъ высокой частоты; хотя при пріе-
мѣ депешъ отъ дуговыхъ передатчиковъ и уда-
ется получить звукъ, похожій на звукъ флейты,
но тонъ біенія не даетъ въ этомъ случаѣ такого
музыкального тона, котараго можно достичнуть
при приемѣ станціи, работающей альтернато-
ромъ высокой частоты. Дуговой генераторъ,
изображенныи на черт. 201, могъ бы быть
замѣненъ альтернаторомъ высокой частоты
малой мощности или системой, возбуждаемой
зуммеромъ, но предпочтеніе нужно отдать ге-

нератору, дающему естественно незатухающие колебания.

Явления, имѣющія мѣсто въ гетеродинѣ, изображенной на черт. 201, могутъ быть объяснены при помощи ряда кривыхъ, нанесенныхъ на черт. 202.




Примѣрная схема гетеродинового приемника.
Фиг. 201.

Колебанія O¹, начертанныя на верхней линіи, представляютъ собою приходящія отъ данной станціи колебанія (пока мѣстный дуговой генераторъ не работаетъ), на второй линіи изображены колебанія O², воспроизводимыя дуговыми генераторами и частота которыхъ ниже частоты приходящихъ колебаній. Третья кривая O³ показываетъ результатирующія біенія тока, вызванное взаимодействиемъ мѣстной частоты съ частотой приходящаго сигнала. Сила этого тока равна нулю въ тотъ моментъ, когда обѣ групп-

пы колебаній противоположны и достигаетъ максимальной величины, когда онъ складываются или находятся въ одной фазѣ, частота же тока біенія численно равна разности между частотой приходящихъ колебаній и частотой мѣстнаго генератора.

Послѣдовательныя серии біеній, выпрямленныя кристаллическимъ детекторомъ, принимаютъ форму кривой O^4 , на которой отрицательные половины колебаній затушеваны, а положительные остаются для дѣйствія на телефонъ, какъ показано кривой O^5 .

Приходящія колебанія.

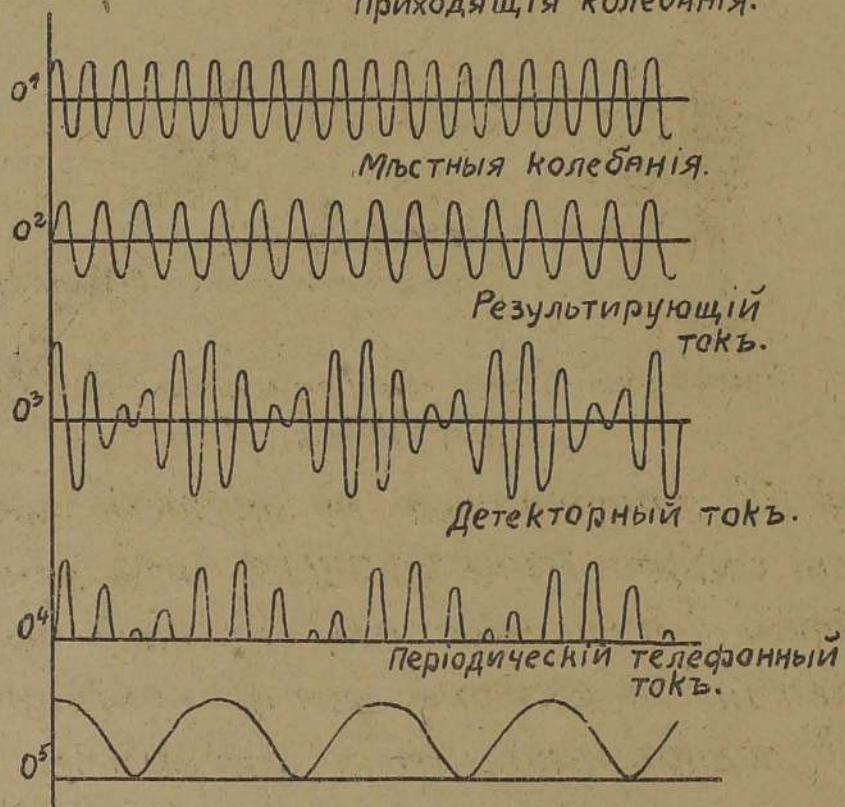

Фиг. 202.

Глава шестьдесятъ шестая.

Полученіе незатухающихъ колебаній при помощи усилителя.

608. Для того, чтобы описаннымъ способомъ

принимать сигналы, передаваемые при помощи незатухающихъ колебаній, необходимо устроить приборъ, который давалъ бы въ съти приемника незатухающія колебанія высокой частоты. Разберемъ теперь способъ получения этихъ незатухающихъ колебаній. Нами уже было описанъ видъ приемника - усилителя, въ которомъ можно получить въ цѣпи цилиндра усилителя колебанія высокой частоты. Въ предыдущихъ парамграфахъ говорилось, что замкнутая колебательная цѣль можетъ питаться колебательнымъ токомъ, полученнымъ въ цѣпи цилиндра - усилителя. Чтобы не усложнять изложенія, этотъ фактъ былъ приведенъ безъ объясненія всѣхъ подробностей явлений, происходящихъ въ цѣпи.


609. За этимъ исключеніемъ всѣ способы питания цѣпи были основаны на принципѣ заряда конденсатора и разряда его черезъ колебательную цѣль.

610. Имѣется, однако, еще другой способъ, который гораздо больше подходитъ къ характеристику усилителя и который примѣняется въ зуммерѣ для настройки, именно: пропускаютъ токъ черезъ витки самоиндукціи колебательной цѣпи, отчего этотъ токъ колеблется.


611. Возьмемъ случай колебательной цѣпи, какъ показано на черт. 203, состоящей изъ конденсатора С и самоиндукціи L и присоединимъ эту цѣпь къ батарею Въ черезъ выключатель S. Нами было объяснено, что случится, если Э.Д.С. прилагается къ цѣпи, состоящей изъ конденсатора

и самоиндукциі, соединенныхъ послѣдовательно съ приложенной Э.Д.С. Однако, въ этомъ случаѣ самоиндукція и конденсаторъ соединяются параллельно съ приложенной Э.Д.С., такъ что во время разряда, т.е. пока выключатель замкнутъ, результатъ будеть совсѣмъ иной.

612. Прежде всего отъ замыканія выключателя зарядится конденсаторъ С. Если предположимъ, что самоиндукціей проводовъ отъ батареи можно пренебречь, то этотъ токъ будеть только мгновенъ и конденсаторъ зарядится до Э.Д.С. равной Э.Д.С. батареи. Затѣмъ токъ пойдетъ черезъ катушку, постепенно усиливаясь, вслѣдствіи самоиндукциі послѣдней и будеть продолжать усиливаться (до определенной величины, зависящей отъ сопротивленія цѣпи и отъ приложенной Э.Д.С.) пока будеть замкнуть выключатель. Очевидно, что пока существуютъ эти условія, конденсаторъ останется заряженнымъ до Э.Д.С. равной Э.Д.С. батареи. Послѣ известного промежутка времени разомкнемъ выключатель S, какъ показано на черт. 204, тогда благодаря мгновенному дѣйствію самоиндукциі токъ будеть продолжать течь въ томъ же самомъ

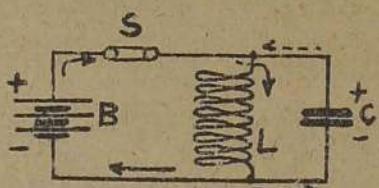

Фиг. 203.

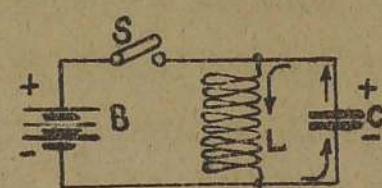

Фиг. 204.

направленіи, какъ и раньше.

613. Ясно, что разность потенціаловъ на зажимахъ конденсатора не имѣть болѣе поддержки Э.Д.С.

батареи, а такъ какъ эта разность потенціаловъ на моментъ дѣйствуетъ въ томъ же самомъ направлѣніи, какъ и Э.Д.С. батареи постольку, поскольку это касается тока въ самоиндукціи, то токъ, проходящій по самоиндукціи, послѣ того, какъ выключатель разомкнутъ, будетъ короткое время усиливаться, пока не разрядится конденсаторъ.

614. Однако очень скоро конденсаторъ окажется разряженнымъ и немедленно возникнетъ обратная Э.Д.С. противоположная току, протекающему по самоиндукціи. Эта Э.Д.С. уменьшается въ то время, когда разность потенціаловъ на зажимахъ конденсатора возрастетъ въ обратномъ направлѣніи. Когда токъ прекратится, то разность потенціаловъ конденсатора достигнетъ своего максимальнаго значенія, но будеть обратнаго знака, такъ что токъ возникнетъ въ обратномъ направлениі. Въ этотъ моментъ условія въ колебательной цѣпи совершенно тѣ же, что и въ § 257. Эти колебанія будуть существовать до тѣхъ поръ, пока вся энергія не израсходуется на преодолѣніе сопротивленія и на другія потери въ цѣпи.

615. Общая величина запасенной энергіи въ течениі времени, пока батарея была замкнута, будеть равна суммѣ двухъ величинъ: 1) заряду конденсатора, зависящему отъ емкости и напряженія, до котораго онъ быль заряженъ батареей, $E = CV^2$ и во 2) заряду катушки, зависящему отъ самоиндукціи катушки и тока, протекающаго черезъ нее, $E = Li^2$.

616. Поэтому очевидно, что чѣмъ больше Э.Д.С.

батареи, тъмъ больше величина энергіи, накопленной въ колебательной цѣпи, въ данный промежутокъ времени, т.к. не только энергія, отданная конденсатору, возрастеть прямо пропорціонально квадрату Э.Д.С., приложенной къ нему, но также и токъ, протекающій черезъ самоиндукцію, будеть возрастать прямо пропорціонально, приложенной Э.Д.С., и поэтому токъ достигнетъ большаго значенія въ данный промежутокъ времени, чъмъ пока батарея включена въ колебательную цѣль.

617. Это происходить въ приемникѣ усилителя, описанномъ въ предыдущихъ параграфахъ и изображенномъ на черт. 185. Батарея цилиндра В, которая питаетъ колебательную цѣль цилиндра, занимаетъ мѣсто батареи В, приложенной къ колебательной цѣпи, изображенной на черт. 204 и сътка G на черт. 185 изображаетъ выключатель S на черт. 204.

618. Въ случаѣ приемника, сътка замыкаетъ и размыкаетъ цѣль, какъ уже показали, подъ дѣйствиемъ тока, принимаемаго антенной. Поэтому достаточно **ОТДѢЛЬНЫЙ ИМПУЛЬСЪ ТОКА** въ правильномъ направлениі въ антеннѣ, чтобы вызвать группу затухающихъ колебаній въ цѣпи цилиндра, какъ показано на черт. 188.

Но если антенной будеть принять не отдельный толчекъ тока, а группа колебаній, то дѣйствіе ихъ на сътку выражится въ томъ, что они заставятъ ее открываться и закрываться некоторое число разъ въ быстрой послѣдовательности соотвѣтственно частотѣ принимаемыхъ колебаній, то есть, именно

въ тѣ моменты, когда принимаемыя колебанія уменьшаютъ отрицательный зарядъ на сѣткѣ.

619. Итакъ, если частота колебаній въ цѣпи цилиндра, (которую можно изменить, подбирая соответствующимъ образомъ самоиндукцію и емкость) будетъ точно совпадать съ частотой принимаемыхъ колебаній, то для того чтобы усилить эти колебанія, сѣтка будетъ въ нужный моментъ сама автоматически включать батарею. Такимъ образомъ отдаленный импульсъ, действующій въ цѣпи сѣтки, вызоветъ сильно затухающій колебательный токъ въ цѣпи цилиндра, подобный показанному на черт.

188. Колебательный же токъ, действующій въ цѣпи сѣтки вызоветъ въ цѣпи цилиндра гораздо болѣе продолжительный рядъ колебаній (см. черт. 189), при условіи конечно, что последняя настроена въ резонансъ съ частотой колебаній воздушной сѣти.

620. Итакъ очевидно, что если постоянно поддерживать колебанія въ цѣпи сѣтки, то въ нужные моменты она будетъ все время включать и выключать батарею и тѣмъ усиливать токъ въ колебательной цѣпи цилиндра, при чёмъ въ ней будутъ все время поддерживаться незатухающія колебанія.

621. Заставляя действовать получаемыя въ цѣпи цилиндра колебанія въ свою очередь обратно на сѣтку или на воздушную сеть, можно достичь того, что возникшія въ последней отъ приходящихъ волнъ, затухающія колебанія будутъ поддерживаться сколько угодно долго при помощи простого лишь увеличенія или уменьшенія связи

между реактивной катушкой и катушкой воздушной съти.

622. Итакъ, если связь реактивной катушки подобрать такимъ образомъ, что она будетъ соответствовать этимъ условіямъ, то несомнѣнно, что первый же колебательный импульсъ, сообщенный цѣпи сътки, заставитъ всю систему прийти въ колебаніе, при этомъ безъ всякаго дальнѣйшаго участія воздушной съти (см. § 618).

Отсюда ясно, что задача получения незатухающихъ колебаній высокой частоты для обнаруженія волнъ съ постоянной амплитудой, рѣшиается весьма просто съ помощью только что описаннаго способа интерференціи или біеній. Остается теперь только обсудить какимъ образомъ лучше всего примѣнять подобный генераторъ незатухающій колебаній.


623. Прежде всего разсмотримъ дѣйствіе простѣйшаго вида усилительной лампочки (см. черт. 205).

624. Со стороны сътки нашей усилительной лампочки имѣется колебательная цѣпь, состоящая изъ конденсатора C_d и катушки самоиндукціи L_d . Со стороны же цилиндра у насъ имѣется другая колебательная цѣпь, состоящая изъ конденсатора C_s , самоиндукціи L_s и реактивной катушки R , связанной индуктивно съ колебательной цѣпью сътки.

625. Всей этой системѣ энергія доставляется батареей B , которая питаетъ во-первыхъ колебательную цѣпь $C_s L_s R$, подобно тому, какъ описано въ §§ 611 по 616 и во вторыхъ колебательную цѣпь $C_d L_d$ при помощи магнитной индукціи реактивной катушки R .

626. Батарея потенциометра P совершенно не доставляет энергии въ колебательную цѣль, ея назначение заключается только въ томъ, что она даетъ съткъ соответствующую величину первоначальнаго потенциала. Энергия въ колебательной цѣли съткъ, можетъ быть весьма незначительна, т.к. она должна только измѣнить въ достаточно широкихъ предѣлахъ потен-

Реактивная катушка.

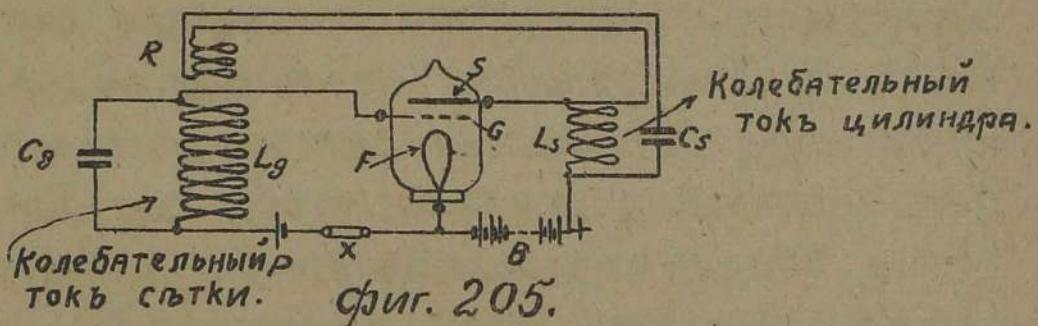

ціалъ съткъ, это дасть возможность достаточному количеству тока идти отъ батареи B и тъмъ поддерживать колебанія въ колебательной цѣли цилиндра. Съ другой стороны весьма желательно, чтобы величина энергии въ колебательной цѣли цилиндра была бы насколько возможно большей. Это является необходимымъ какъ для работы телефоновъ, описанныхъ въ предыдущихъ параграфахъ, такъ и для питанія возбужденной воздушной съти, о чёмъ мы укажемъ впослѣдствіи. Кроме того, часть этой энергии расходуется на поддержаніе колебаній въ цѣли съткъ.

627. Если наши двѣ цѣпи настроены въ резонансъ и если реактивная катушка связана достаточно сильно съ колебательной цѣлью съткъ, то, какъ говорилось, достаточно весьма небольшого

изменения потенциала сътки для того, чтобы заставить всю систему начать колебаться. Если разомкнуть выключатель X , то тогда сътка окажется заряженной отрицательно согласно парагр. 547. Этот зарядъ ея можно назвать натуральнымъ - это значитъ, что потенциалъ ея какъ разъ таковъ благодаря ему, что задерживается всякое прохожденіе тока по цѣпи цилиндра. Если же теперь быстро замкнуть выключатель X , то измененіе силы тока въ цѣпи цилиндра, зависящее отъ того, что потенциалъ сътки изменился отъ натуральной величины до той величины, на которую установлена батарея потенциометра, будетъ вполнѣ достаточно, чтобы заставить всю систему прийти въ колебаніе.


628. Для того, чтобы избѣжать всякаго недоразуменія, разсмотримъ характеръ каждого изъ токовъ, протекающихъ въ различныхъ частяхъ цѣпи усиливательной лампочки.

Рассмотримъ сперва колебательную цѣль сътки. Оказывается, что по ней проходятъ слабые колебательные токи, идущіе черезъ самоиндукцію L_d и конденсаторъ C_d . Эти колебанія заряжаютъ конденсаторъ C_d и тѣмъ вызываютъ некоторую разность потенциаловъ между съткой G и нитью F . Разность потенциаловъ все время сминается отъ максимального значенія въ данный моментъ до минимальнаго въ слѣдующій. Среднее значеніе потенциала сътки будеть зависѣть отъ величины потенциала, приложеннаго къ потенциометру. Однако максимальная и минимальная величины этого потенциала или вѣрнѣе амплитуды,

измѣненія потенціала съткі, будуть зависѣть отъ величины энергіи, доставляемой цѣпью цилиндра, т.е. опредѣляется величиной связи между самоиндукціей цѣпіи съткі L_g и реактивной катушкой R .

629. Итакъ, если связь въ данномъ приборѣ будеть устроена такъ, что потенціалъ конденсатора C_g будеть измѣняться отъ положительнаго до отрицательнаго максимума въ предѣлахъ напряженія въ 2 вольта въ обѣ стороны нулевого значенія, то тогда потенціалъ съткі будеть также измѣняться на 2 вольта въ обѣ стороны отъ начальнаго потенціала, доставляемаго потенціометромъ. На черт. 206 изобразили синусоидальное измѣненіе потенціала съткі, предположивъ, что амплитуда этихъ измѣненій будеть въ 2 вольта и начальный потенціалъ, доставляемый потенціометромъ, будеть 7 вольтъ.

630. Возьмемъ теперь колебательную цѣль цилиндра, въ ней имѣется сравнительно большой колебательный токъ, идущій черезъ самоиндукціи

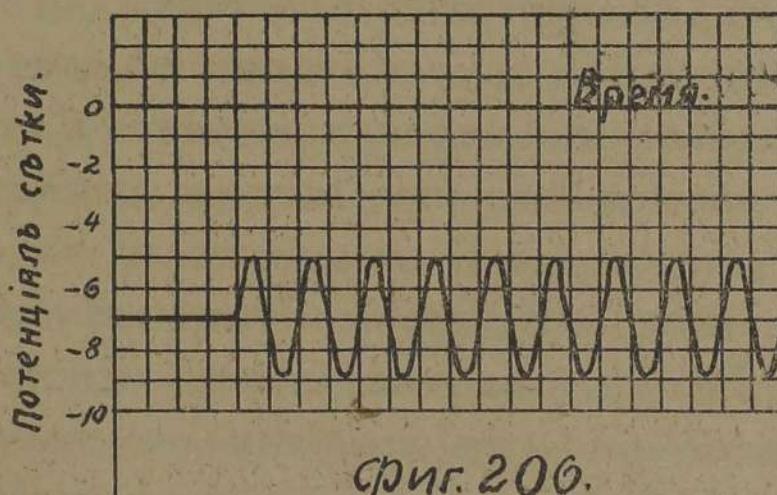

Сріг. 206.

L_g и R и черезъ конденсаторъ C_g . Этотъ токъ, какъ го-

ворилось, поддерживается тьмъ токомъ, который образуется подъ дѣйствiемъ сътки въ цѣпи батареи. Въ теченіе весьма короткихъ промежутковъ времени въ моментъ каждого изъ колебаній измененіе потенцiала сътки дасть возможность извѣстному количеству тока пройти черезъ конденсаторъ и черезъ катушку самоиндукцiи колебательной цѣпи цилиндра. Токъ этотъ, проходя все время въ одномъ направленiи, поддерживаетъ эти колебанія съ опредѣленной величиной амплитуды. Максимальная величина тока въ колебательной цѣпи цилиндра можетъ быть во много разъ больше величины тока, доставляемаго батареей. Это зависитъ отъ дѣйствiя двухъ силъ: 1) Отъ величины энергiи, доставляемой цѣпи батареей цилиндра въ теченіе каждого колебанія и 2) отъ величины энергiи, расходуемой въ колебательной цѣпи за каждые полъ-перiода. Чемъ меньше расходуется энергiи, тьмъ больше будетъ максимальная величина этого колебательного тока при опредѣленномъ данномъ количествѣ энергiи.

631. Величина силы тока, которая можетъ быть получена въ цѣпи весьма ограничена. Для каждой данной лампочки она вполнъ опредѣлена и зависитъ отъ условiй, изложенныхъ въ парагр. 540, т.е. отъ того, что только опредѣленное количество электроновъ можетъ быть использовано. Это число, впрочемъ, въ нѣкоторомъ отношенiи зависитъ отъ Э.Д.С. батареи цилиндра В (см. парагр. 616). Въ практическихъ случаяхъ

можно принять, что величина силы тока для данной лампочки въ цѣпи ея цилиндра прямо пропорциональна Э.Д.С. батареи цилиндра. Иначе говоря, если Э.Д.С. этой батареи увеличить вдвое, то вдвое увеличится и сила тока, идущаго черезъ колебательную цѣпь цилиндра.

632. Существуетъ два случая, когда усиливательная лампочка примѣняется съ успѣхомъ:

1) приемъ незатухающихъ колебаний способомъ "интерференціи" или "біеній", 2) передача незатухающихъ колебаний или постоянныхъ волнъ.


Глава шестьдесятъ седьмая.

Примѣненіе усиливательной лампочки для приема незатухающихъ колебаний.

633. Если читатель вполнѣ уяснилъ себѣ все изложенное въ предыдущихъ параграфахъ относительно дѣйствій усиливательныхъ лампочекъ, то ему не трудно будетъ прослѣдить слѣдующій способъ примѣненія ея для приема сигналовъ, передаваемыхъ при помощи незатухающихъ колебаний.

634. Предположимъ, что въ данной схемѣ, черт. 205, замѣнимъ конденсаторъ колебательной цѣпи стѣки C_d черезъ воздушную стѣть и заземленіе (черт. 207). Тогда, какъ говорилось, въ воздушной стѣти появятся слабыя незатухающія колебанія, если только наши цѣпи будутъ соответственно подобраны и если колебательная цѣпь цилиндра будетъ настроена въ резонансъ съ колебательной цѣпью стѣки (т.е. теперь цѣпью воздушной стѣти). Въ колебательной цѣпи цилиндра также

появятся при этомъ сравнительно мощнія незатухающія колебанія.

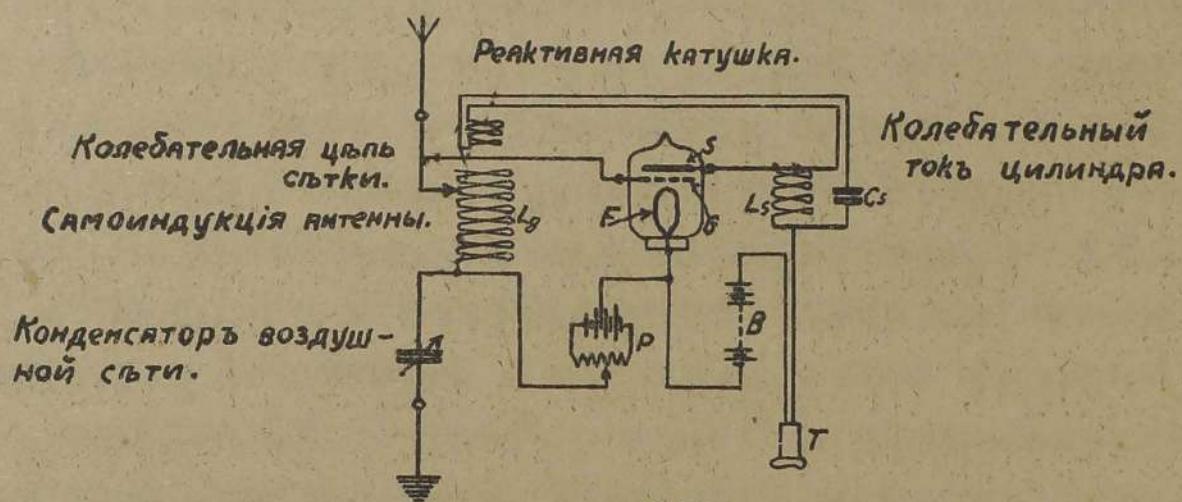


Фиг. 207.

635. Если при помощи потенциометра довести начальный потенциал съткы до -7 вольтъ (см. кривую на черт. 208) и если подобрать связь реактивной катушки такимъ образомъ, что амплитуда напряженія съткы будетъ, положимъ -2 вольта (см. нижнюю синусоидальную кривую черт. 208), то тогда, хотя токъ колебательной цѣли цилиндра будетъ колебательнымъ, все же токъ, доставляемый батареей, т.е. токъ въ точкѣ Т будетъ неизменнаго направленія и будетъ съ большей частотой измѣняться въ предѣлахъ отъ 1,5 микро-ампера до 10 микро-амперовъ, что можно легко видѣть изъ кривой. Итакъ, если включить пару телефоновъ между батареей и колебательной цѣлью цилиндра, то діафрагма телефоновъ будетъ все время отклоняться соотвѣтственно силѣ протекающаго тока, т.е. соотвѣтственно:

$$\frac{1,5 + 10}{2} = 6\text{-ти микро-амп. (прибл.)}$$

За исключеніемъ ² первого треска звука при этомъ


въ телефонъ совершенно не появится.

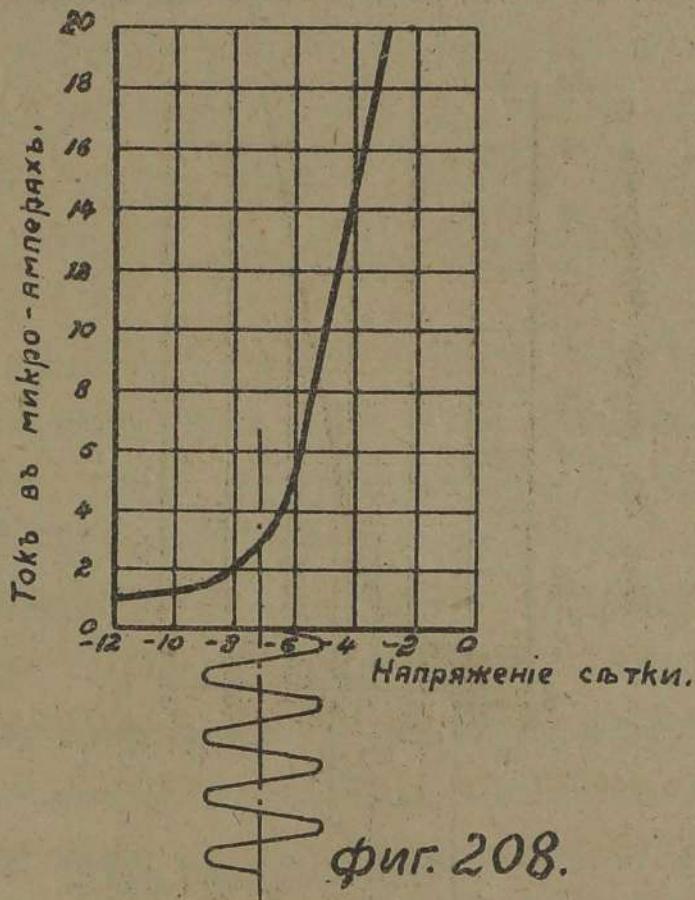

фиг. 208.

636. Если теперь родъ колебаній будеть воспринять воздушной сътью при амплитудѣ, положимъ въ 0,25 вольтъ и если ихъ частота будеть незначительно отличаться отъ частоты колебаній, возбуждаемыхъ нами въ съти, то они будуть измѣняться, какъ уже говорилось, амплитуду этихъ колебаній въ предѣляхъ отъ максимума въ 2,25 вольта до минимума въ 1,75 вольта (см. парагр. 590-606 кривую біеній внизу подъ черт. 209). Въ результать среднее значение силы тока, проходящаго черезъ телефонъ, будеть измѣняться все время отъ максимальнаго значенія въ $\frac{3+13}{2} = 8$, до минимальнаго въ $\frac{3+7}{2} = 5$.

Въ телефонъ появится звукъ или музыкальный тонъ, по силѣ соотвѣтствующей разности между 8 и 5. Частоту этихъ измѣненій, отъ которой зависитъ

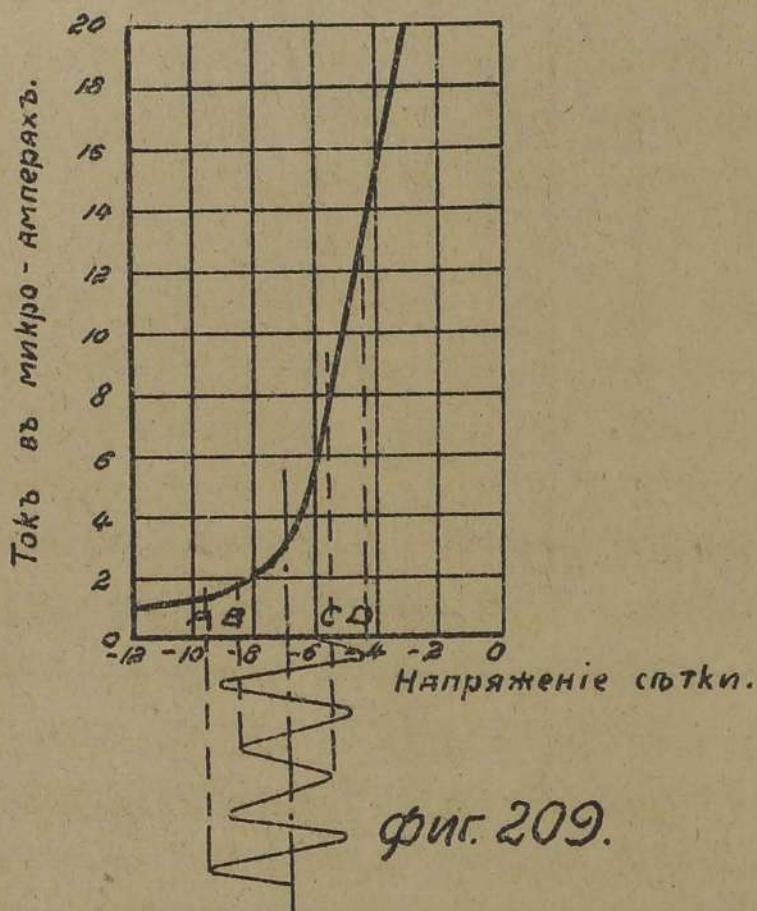

фиг. 209.

высота тона, принимаемой ноты можно сдѣлать любой, по желанію измѣняя только для этого длину волнъ искусственныхъ колебаній (см. параграфъ 601). Для этой цѣли конденсаторъ цѣпи цилиндра C_s дѣляется перемѣннымъ. Настройка же воздушной съти, т. е. цѣпи сътки производится или при помощи перемѣнного конденсатора или же измѣненіемъ числа витковъ син-моиндукціи.

637. Очевидно, что для пріема работы незату-
хающимъ колебаніемъ отдаленныхъ станцій не-
обходимо настроить колебательную цѣпь цилин-

дра почти на ту же самую длину волны, на которую настроена воздушная съть, въ противномъ случаѣ вся система прекратить свои колебанія. Однако, для того, чтобы получить біеніе, все же цѣль воздушной съти должна быть настроена на немнога иную длину волны по сравненіи съ длиной волнъ, приходящихъ сигналовъ.


638. При приемъ, наибольшая чувствительность системы зависитъ вовсе не отъ полученія наибольшей силы тока въ телефонъ, но отъ ПОЛУЧЕНІЯ НАИБОЛЬШАГО ИЗМѢНЕНІЯ СИЛЫ ТОКА, протекающаго черезъ телефонъ подъ дѣйствиемъ принимаемыхъ колебаній.

Очевидно, что вовсе нѣть необходимости получать незатухающія колебанія наибольшей силы, ни въ воздушной съти, ни въ цѣпи цилиндра. Нужно просто только получить колебанія такой силы, чтобы наименьшее, вызываемое приходящими колебаніями, измѣненіе амплитуды этихъ колебаній вызывало бы максимальное измѣненіе силы тока, протекающаго въ цѣпи цилиндра, а следовательно и въ телефонъ.

639. Очевидно, что это происходитъ тогда, когда приходящими сигналами обрѣзозываются максимальная и минимальная амплитуды результирующихъ колебаній, иными словами — когда амплитуды біеній падаютъ на самую отвѣсную часть кривой своей положительной части колебаній и на самую отлогую часть своей отрицатель-

ной стороныю. Намъ будеть легче всего понять это, если обратимся вновь къ черт. 209. Амплитуда біеній положительной части изображается разстояніемъ С-Д, а отрицательной части - разстояніемъ АВ очевидно, что сила тока, получаемаго въ телефонъ будеть опредѣляться разностию между измѣненіемъ силы тока съ А до В и измѣненіемъ силы тока отъ С до D. Такимъ образомъ чѣмъ менѣе измѣненіе отъ А до В и чѣмъ больше будеть измѣненіе отъ С до D, тѣмъ сильнѣе будутъ сигналы.

640. Лампа какъ источникъ колебаній высокой частоты. Если трехполюсная лампа связана, какъ изображено на черт. 210, соотвѣт-

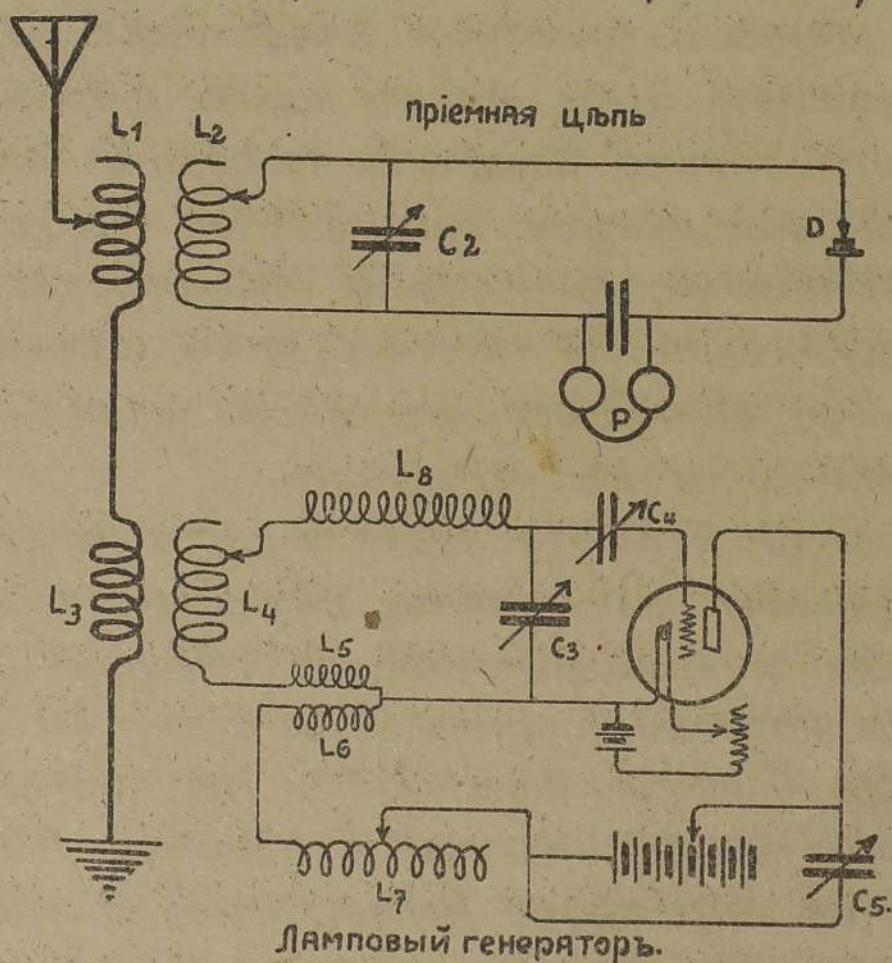

Фиг. 210.


ствующими величинами самоиндукцией катушек L_4, L_5, L_6, L_7 и емкостью конденсаторов C_3, C_4 и C_5 , то через L_4 будут проходить колебания высокой частоты, период которых можно изменять главным образом при помощи конденсаторов C_3 и C_5 . Лампа, соединенная по этой схеме, дается генератором НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ, которые могут взаимодействовать съ приходящими колебаниями, производя биение. Для того, чтобы получить максимальную силу сигналов связь между катушками L_4 и L_3 берется нѣкоторой критической величины, связь же между катушками L_5 и L_6 также должна быть тщательно подобрана для того, чтобы колебания обладали устойчивостью и непрерывностью. Токъ биения, сообщенный катушкой L_2 и конденсатору C_2 приемника, выпрямляется кристаллическимъ детекторомъ D и обнаруживается при помощи головного телефона P . Увеличеніе силы принимаемыхъ сигналовъ, осуществляется замънной кристаллическаго детектора D одной трехполюсной лампой или трехламповымъ усилителемъ.

Если этой системой приходится принимать очень длинныя волны, то самоиндукція L_7 и L_8 дѣлаются равными 90000 микрогенри каждая. Пріемникъ, основанный на методѣ биеній, оказалось возможнымъ сконструировать съ неизменными по величинѣ самоиндукціями. Желаемая частота въ такихъ гетеродинахъ, получается при помощи конденсаторовъ переменной

*) Примѣчаніе: Дѣйствіе гетеродины основано на взаимодѣйствіи въ нѣкоторой части пріемника двухъ переменныхъ токовъ различной частоты.

емкости.

647. Лампа, какъ сложный детекторъ, усилитель и приемникъ по способу біеній. Увеличение дальности передачи за послѣднее время осуществилось благодаря примѣненію лампы, какъ сложного детектора и приемника біеній. Одна изъ системъ этого типа изображена на черт. 211, причемъ относительно нея нужно замѣтить,

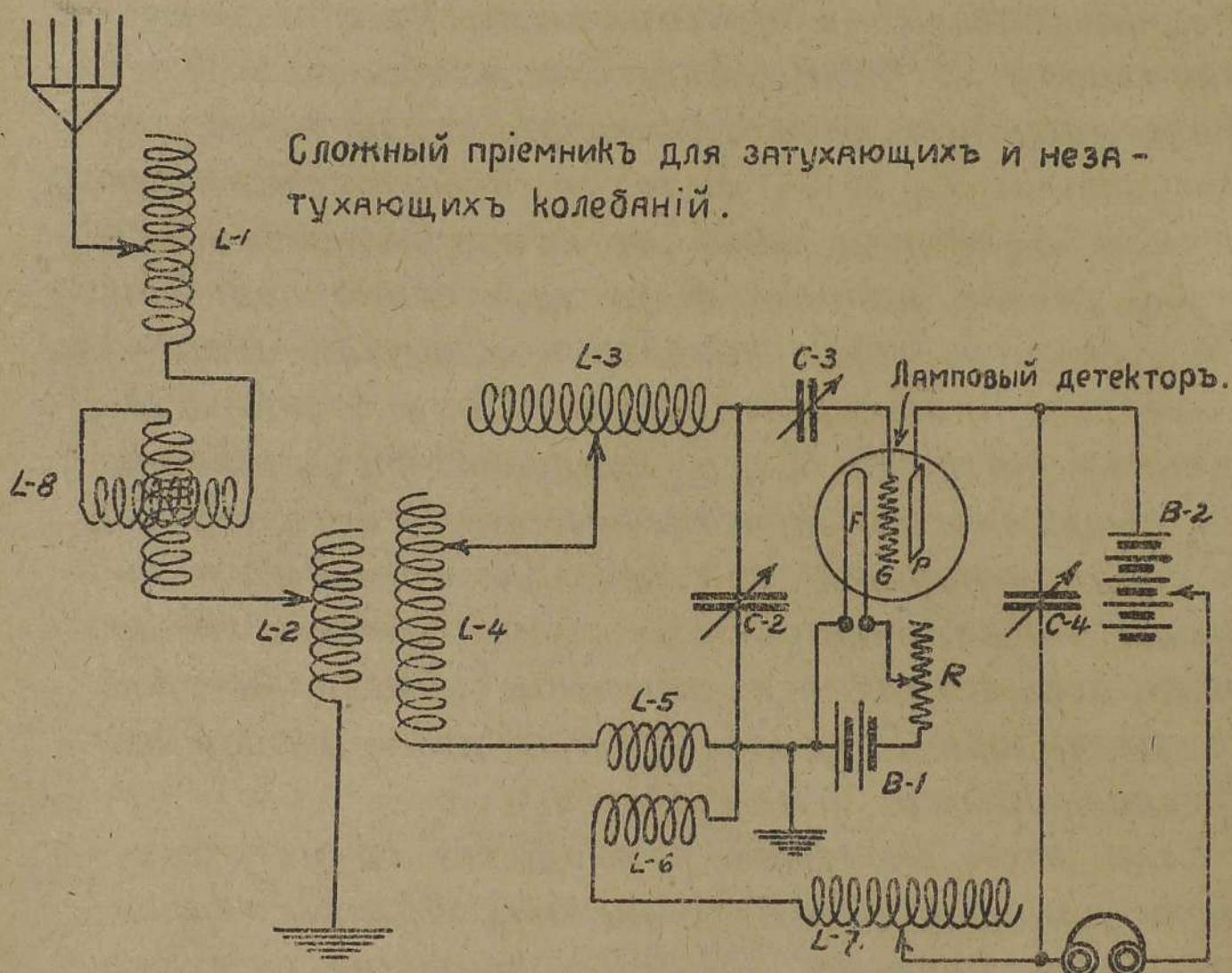

Фиг. 211.

что вторичная цепь L_4, L_3, C_2 и C_5 может быть настроена в резонанс с третьей

цьпью L_6 , L_7 и C_4 и что въ моментъ доведенія нити при помсщи реостата R до соотвѣтствующей степени накала, разрядъ конденсатора C_4 черезъ L_7 и L_6 создаетъ потокъ незатухающихъ колебаній, которыя передаются во вторичную цьпь черезъ L_5 и L_6 . Такъ какъ лампа обладаетъ свойствами реле, то колебанія возвращаются обратно въ сѣтку (лампы) черезъ L_5 и L_6 и соотвѣтствующимъ образомъ усиливаются. Если теперь цьпь антены L_1 , L_8 и L_2 настроена въ резонансъ съ приходящими колебаніями, а вторичная и третичная цьпи настроены на нѣсколько отличную отъ нея частоту колебаній, то во вторичной цьпи получается біеніе тока, которое усиливается въ мѣстной телефонной цьпи зарядомъ, сообщеннымъ сѣткѣ. Приходящія колебанія, согласно объясненію „ARMSTRONG'А”, какъ обыкновенно передаются изъ цьпи антены во вторичную цьпь, отсюда благодаря способности лампы на повтореніе колебаній, они передаются въ третичную цьпь, связанную со вторичной катушкой связи L_5 и L_6 и здѣсь усиливаются; въ то же время лампа возбуждаетъ мѣстныя колебанія. Одновременно съ этимъ взаимодействіе мѣстныхъ колебаній съ приходящими колебаніями создаетъ біенія, которыя проявляются въ поперемѣнномъ возрастаніи и уменьшении амплитуды колебаній во всей системѣ.

Возрастаніе амплитуды колебаній въ сѣткѣ, увеличиваетъ отрицательный зарядъ конденсатора сѣтки, вызывая уменьшеніе средней величины напряженія батареи.

B_2 , а поэтому и уменьшение силы телефонного тока, зато уменьшение амплитуды местных колебаний вызывают утечку некоторой части заряда конденсатора сътки, вследствие чего сила телефонного тока увеличивается. В результате получается переменный ток, частота которого может быть воспринята ухом и который практически оказывается простым гармоничным током.

Работа и настройка. Настройка вторичной и третичной цепей на длины волн от 6000 до 10000 метров выполнняется преимущественно конденсаторами C_2 и C_4 . Для получения в телефоне максимального звука связь между L_5 и L_6 также должна быть тщательно подобрана. Кроме того необходимо отрегулировать напряжение батареи B_2 , которая обыкновенно изменяется в пределах от 50 до 150 вольт в зависимости от типа применяемой лампы. Варометр L_8 является важной частью цепи антенны и служить для изменения ея естественной частоты. Он допускает точный выбор величины самоиндукции, который осуществляется многополюсным переключателем, а также позволяет изменять частоту биений тока. Он облегчает предварительную настройку приемника, если имеется возможность пользоваться точным волнометром. Волнометр, шунтируемый цепью зуммера, индуктивно связывается с земляным проводом антенны и сигналы, посылаемые им волной определенной длины, регистрируются приемными аппаратами. Таким

образомъ можно произвести калибровку и избѣжать работы на ощупь. Впрочемъ, если соблюдать некоторые предосторожности, то приемникъ не трудно настроить въ резонансъ съ передатчикомъ не затухающихъ колебаній безъ помощи волномѣра. Для этого прежде всего связь между катушками L_5 и L_6 дѣлается слабой. L_4 наполовину вдвигается въ L_2 , а самоиндукція катушки L_7 обыкновенно берется максимальной величины. Емкость конденсаторовъ C_2 и C_4 изменяется одновременно до тѣхъ поръ, пока въ головномъ телефонѣ не послышится особенный „жужжащий“ звукъ. Это показываетъ на то, что во вторичной и мѣстной телефонной цѣпи происходятъ колебанія близкія къ резонансу.

Было найдено, что лампа, не имѣющая максимального разряженія, производить колебанія въ точкѣ, лежащей значительно ниже характеристической точки „голубого блеска“. Съ другой стороны лампа съ сильнымъ разрѣженіемъ этого блеска не даетъ, какое бы не было приложено къ ней напряженіе. При этомъ типъ лампъ предѣль соотвѣтствующій настройкѣ опредѣляется путемъ опыта.

Теперь мы можемъ результатировать полную настройку приемниковъ этого типа слѣдующимъ образомъ: цѣпь антенны настраиваетъся въ резонансъ съ приходящей волной, но вторичная и третичная цѣпи приводятся въ состояніе колебаній, частота которыхъ слегка отличается отъ частоты приходящихъ колеба-

ній. Вследствіе взаимодействія токовъ получаются токи біенія, находящіеся въ границахъ слышимости, причемъ тотъ звукъ, воспроизведенный головнымъ телефономъ, можно измѣнять въ широкихъ предѣлахъ. Манипуляція аппаратами при приемѣ не затухающихъ колебаній показываетъ, что измѣнение переменныхъ величинъ (катушекъ или конденсаторовъ) одной изъ съсѣднихъ цѣпей приемника по достижениіи точной настройки вызываетъ соответствующее измѣненіе тока. Во времія первоначальной настройки и послѣ нея тѣло радиотелеграфиста должно быть удалено отъ концовъ катушекъ настройки, находящихся подъ высокимъ потенциаломъ на возможно большее разстояніе; въ противномъ случаѣ цѣпи могутъ быть не настроены въ резонансъ и сигналы исчезнутъ. При помощи аппаратовъ вышеописанного типа въ центральной части Нью-Йорка удалось услышать сигналы отъ передающей станціи въ Гонолулу, находящейся отъ Нью-Йорка приблизительно на разстояніи 6500 миль.

Экспериментально испитанныя данныя подобной установки, допускающей приемъ волны въ 10000 метровъ, имѣютъ слѣдующія значенія и размѣры, которые мы приведемъ, пользуясь схемой фиг. 211: батарея высокаго напряженія B_2 , состоять изъ 50-100 маленькихъ освѣтительныхъ элементовъ, которые въ случаѣ надобности можно вводить группами по три. Батарея накала въ обыкновенно не даетъ больше 4 вольтъ, хотя были сконструированы лампы съ нитью на 12

вольтъ. Сопротивление реостата R можно изменять въ предѣлахъ отъ 10 до 20 омъ. Важно, чтобы онъ обладалъ достаточной чувствительностью.

Катушка самоиндукціи L_7 мѣстной телефонной цѣпи имѣть 36 дюймовъ въ длину и $5\frac{1}{2}$ дм. въ діаметръ, она плотно намотана проволокой 0,37 м/м. Катушка L_6 имѣть длину въ 6 дм. и діаметръ въ 6 дм. и намотана проволокой SSC № 26. Катушка L_5 имѣть также длину 6 дм., діаметръ въ $5\frac{1}{2}$ дм., такъ что связь между ней и катушкой L_6 можно изменять. Катушку лишь въ рѣдкихъ случаяхъ приходится всю вдвигать въ катушку L_5 , но онъ должны быть такъ собраны, чтобы связь между ними можно было изменять въ нужныхъ границахъ. Катушка L_5 обмотана проволокой 0,45 м/м.

Вторичная обмотка приемника L_4 имѣть длину въ 14 дм. и ширину въ 5 дм. и обмотана проволокой 0,37 м/м. Вторичная катушка нагрузкѣ L_3 имѣть тѣ же размѣры, что и катушка L_7 , причемъ и та и другая могутъ быть намотаны на обыкновенную трубку изъ картона.

Максимальная емкость вторичнаго конденсатора равна 0,0005 микрофарарадамъ, причемъ этотъ конденсаторъ дѣлается такимъ образомъ, чтобы нулевое положеніе его шкалы действительно соотвѣтствовало нулевой величинѣ его емкости. Конденсаторъ сѣтки C_3 имѣть ту же емкость, что и конденсаторъ C_2 . Оба конденсатора должны быть снажены ручками, длина которыхъ равнялась бы по крайней мѣрѣ


12 дм. для того, чтобы контакты цепи не изменились тьломъ радиотелеграфиста. Максимальная емкость конденсатора C_4 должна быть равной 0,002 микрофарядамъ.

Первичная обмотка L_2 имѣть диаметръ въ $5\frac{1}{2}$ дм. и длину въ 12 дм. и обмотана проволокой 0,55 мм^2 . Несколько затруднительно указать полные размеры антенной самоиндукции L , пока неизвестны величины емкости и самоиндукции антены, совместно съ которыми она действуетъ. Для приема антенной съ естественною длиной волны въ 450 метровъ длину этой катушки можно взять равной 28 дм., а диаметръ - $5\frac{1}{2}$ дм. и обмотать ее проволокой 0,79 мм^2 . Отъ всѣхъ точекъ катушки, находящейся одна отъ другой на разстояніи 1 дм., должны быть сдѣланы отвѣтвленія и присоединены къ контактамъ многополюснаго переключателя. Отвѣтвленія не должны идти къ переключателю въ видѣ пучка, но должны лежать возможно дальше другъ отъ друга.

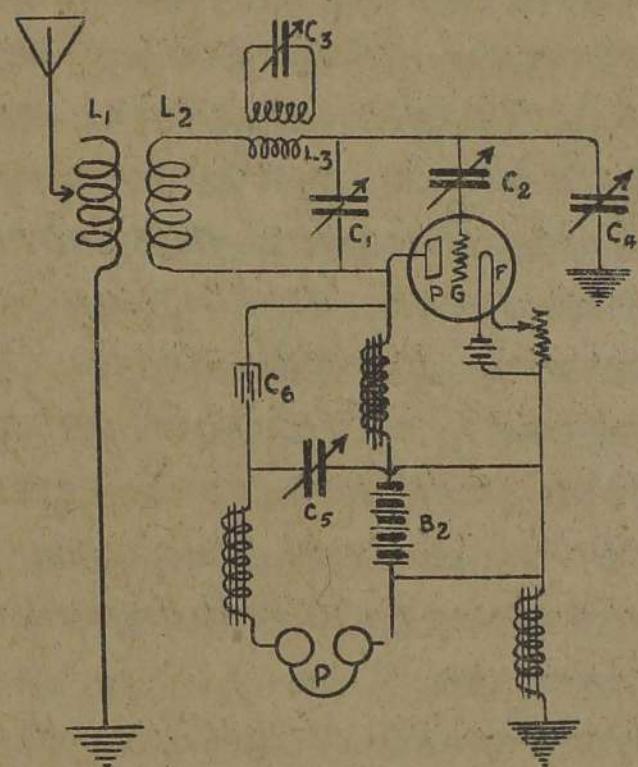642. Колебательныя ламповые детекторныя цепи Американскаго флота.

Въ протоколахъ Института Радиотелеграфныхъ Инженеровъ имѣется описание Д-ра Аустина видоизмененной ламповой системы, производящей биенія для приема незатухающихъ колебаний. Она является подобиемъ системы изобрѣтенной въ лабораторіи Морской и примѣняется на всѣхъ морскихъ станціяхъ С.Ш.Т. и ея колоній.

Обращаясь къ схемѣ изображенной на фиг. 212, нужно замѣтить, что существуетъ некоторое сходство между этой системой и системой въ предыдущемъ параграфѣ, такъ какъ въ обоихъ получаются біенія тока путемъ воздействиа мѣстными возбужденными колебаніями на приходящую волну. Необходимо отмѣтить во первыхъ, что борны вторичной обмотки присоединяются предпочтительнѣе къ стѣкѣ и пластинѣ лампы, чѣмъ къ стѣкѣ и нити, хотя второе соединеніе болѣе распространено; во вторыхъ, подробное разсмотрѣніе показываетъ, что вторичная и третичная цѣпь электростатическими и



Приемникъ употребляемый на всѣхъ радиостанціяхъ (морскихъ) въ Соед. Шт.

фиг. 212.

электромагнитно связаны конденсаторомъ C_5 и относительно головнымъ телефономъ P .

Приходящія колебанія и конечный токъ частоты, воспринимаемые ухомъ, возвращаются въ стѣку и усиливаются подобно тому, какъ это происходило въ вышеописанной системѣ. Въ то же время при правильномъ подборѣ емкостей конденсаторовъ C_5 , C_1 и C_2 лампа

возбуждаетъ мѣстныя колебанія, частота которыхъ опредѣляется постоянными вторичной и третичной цѣпей. Новой чертой этой системы является включение головного телефона скорѣе параллельно батареѣ B_2 , чѣмъ послѣдовательно съ ней; впрочемъ д-ръ Аустинъ находитъ, что такое соединеніе приводить къ уменьшенію мѣшающаго дѣйствія атмосферныхъ разрядовъ. Важнымъ признакомъ этой системы является такъ называемая цѣль "усиленія чувствительности" L_4 и C_3 .

Д-ръ Аустинъ предполагаетъ, что эта цѣль уменьшаетъ амплитуду^{*)} мѣстныхъ колебаній и поэтому увеличиваетъ силу принимаемыхъ сигналовъ отъ 3 до 4 разъ. Она также позволяетъ ослабить связь между первичной и вторичной цѣпями системы и такимъ образомъ уничтожить интерференцію статического электричества.

Несколько отличное, но болѣе точное объясненіе дѣйствія цѣпи "усиленія чувствительности" далъ Арманронгъ. Согласно словамъ этого ученаго, съ того момента, какъ цѣль сътеки лампы приходить въ состояніе колебаній, частота которыхъ отлична отъ частоты приходящихъ колебаній, безвакуумное сопротивление этой цѣпти по отношенію къ мѣстнымъ колебаниямъ равно нулю, но ея безвакуумное сопротивление по отношенію къ приходящимъ колебаниямъ имѣетъ значительную


^{*)} Это замѣчаніе имѣетъ очень важное значеніе для работы гетеродинной, т.е. что амплитуда всѣхъ мѣстныхъ возбуждаемыхъ колебаній должна быть тщательно отрегулирована для достижениія максимальной силы приема.

величину и причиняетъ потери энергіи (что является слѣдствіемъ настройки первичной цѣпьи и вторичной на различную длину волны).

Что же касается вліянія связи цѣпьи съткы съ цѣпью „усиленія чувствительности,” то благодаря этой связи въ цѣпьи съткы начинаютъ циркулировать два ряда колебаній, частоты которыхъ отличаются на 1000~1500 периодовъ. Заставляя систему, соответствующей настройкой, произвести колебанія съ частотой равной одной изъ результирующихъ частотъ и подбирая другую равной частотѣ приходящихъ колебаній, можно добиться полученія нулевого значенія безвспомогательного сопротивленія и соответственно увеличить силу принимаемыхъ сигналовъ. Ввиду сильныхъ разрядовъ атмосферного электричества, которымъ подвергались морскія станціи С.Шт. и которые не позволяли поддерживать между ними сношенія, оказалось необходимымъ присоединить сътку лампы къ земль черезъ маленький конденсаторъ переменной емкости. Действіе полнаго сопротивленія катушекъ съ жельзными сердечниками для такой частоты, воспринимаемой ухомъ, не было объяснено. Нѣть надобности говорить о томъ, что цѣлый рядъ другихъ антеннъ, примѣненныхъ совмѣстно съ лампой, также допускаетъ приемъ незатухающихъ колебаній; большинство этихъ системъ съ такимъ же усилителемъ можетъ быть использовано для приема затухающихъ

колебаний, но какъ уже было замѣчено, съ достиженіемъ максимальнаго усиленія нарушается нормальный тонъ искрового передатчика.

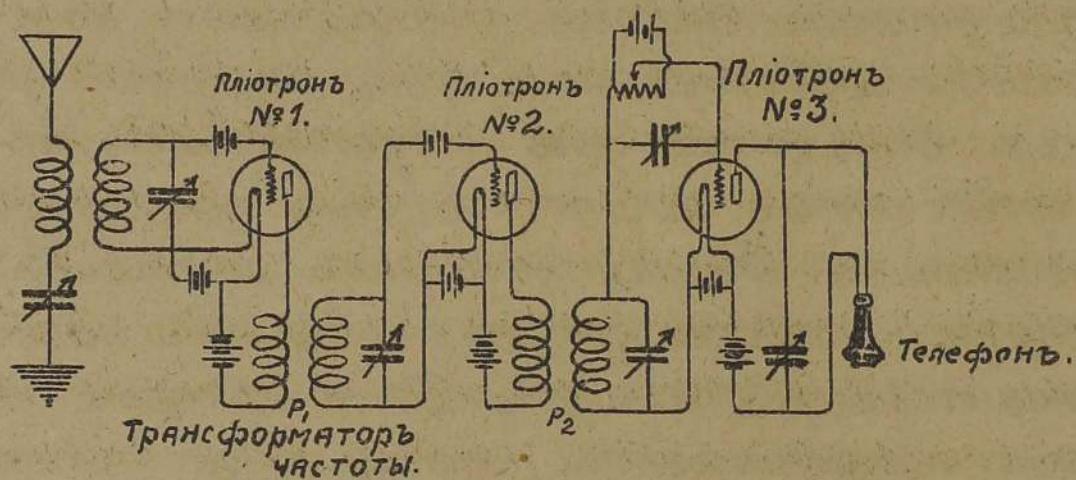Усилилгненія реле В.К.Э. Одинъ изъ способовъ соединенія усилительныхъ реле, пред назначенныхъ прежде всего для увѣличенія амплитуды колебаний, частоты которыхъ воспринимаются ухомъ, изображенъ на фиг. 213; этотъ методъ соединенія особенно близокъ къ плютрону В.К.Э.



Каскадное соединеніе электронныхъ реле системы В.К.Э.

Фиг. 213.

Необходимо замѣтить, что нормальный конденсаторъ цѣпи съти исключенъ изъ цѣпи всѣхъ лампъ за исключеніемъ послѣдней. Колебанія высокой частоты передаются изъ одной лампы въ другую, въ послѣдней же они выпрямляются и такимъ образомъ дѣлаются слышными. Каждая группа колебаній сообщаетъ зарядъ конденсатору сътки, который дѣйствуетъ на цѣль батареи лампы №3, какъ реле (за время дѣйствія серии волнъ); такимъ образомъ

каждая группа вызывает въ телефонъ одинъ звукъ, соответствующій каждой искрѣ удаленнаго передатчика. Описанное выше объясняетъ дѣйствіе этой цѣпи во время приема затухающихъ колебаній и нужно сказать, что эта система повторенія колебаній высокой частоты допускаетъ значительную остроту настройки. Напримѣръ, если каждая изъ цѣпей настроена на приходящіе сигналы, которые въ 20 разъ интенсивнѣе интерферирующихъ сигналовъ и если сверхъ того каждая лампа усиливаетъ нужные сигналы въ 10 разъ, то очевидно, что въ послѣдней лампѣ интерферирующие сигналы практически исчезнутъ.

Схема изображенная на фиг. 213, можетъ быть примѣнена для приема незатухающихъ колебаній, если третичную цѣпь лампы № 3 шунтировать самоиндукціей и емкостью. Въ этомъ случаѣ усиленныя приходящія колебанія будуть взаимодѣйствовать съ мѣстными, возбужденными колебаніями и какъ обыкновенно вызовутъ токъ біенія.

Учащіеся долженъ замѣтить, что источникъ постоянного тока лампъ, изображенныхъ на рис. 213, соединены последовательно съ ихъ спѣтками и служатъ для сообщенія послѣднимъ определеннаго потенциала, а такъ же, что третья лампа имѣть Э.Д.С., шунтируемый конденсаторомъ спѣтки, который служить для предупрежденія чрезмѣрнаго повышенія потенциала этой послѣдней. Эта предосторожность обыкновенно необходима въ случаѣ применения


лампъ съ сильнымъ разрѣженіемъ. Изображеніе на схемѣ трансформаторы высокой частоты P_1 и P_2 , шунтированы маленькими конденсаторами перемѣнной емкости, которые служатъ для настройки трансформаторовъ цѣпей въ резонансъ.

643. Тональное колесо Гольдшмидта. Управление этимъ детекторомъ при приемѣ незатухающихъ колебаній легче понять, если обратиться къ нѣкоторымъ фактамъ, имѣющимъ мѣсто при работе обыкновенного тиккера. Когда тиккеръ (периодически) прерываетъ вторичную цѣль трансформатора приемника, настроенную на волну удаленнаго передатчика, то перерывы не происходятъ синхронно съ приходящими колебаніями. Поэтому блокировочный конденсаторъ получаетъ неравномерные заряды, которые временами могутъ быть восприняты отъ вторичнаго конденсатора въ моментъ максимальной его заряженности, а временами при меньшей величинѣ его заряда, такъ что въ телефонъ получается немузикальный звукъ не особенно приятный для уха.

Тональное колесо Гольдшмидта не имѣть этого дефекта, преобразуя приходящія колебанія въ тонъ, частота котораго можетъ быть воспринята ухомъ. Для иллюстрированія дѣйствія этого прибора предположимъ, что сигналы принимаются отъ мощной станціи въ "Tuckerton, New Jersey", въ С.Шт., которая работаетъ волной въ 7400 метровъ, соотвѣтствующей частотѣ колебаній въ 40 540 периодовъ въ секунду. Если теперь включить въ цѣль приемника вмѣсто обыкновеннаго тиккера особо скон-

струированнай механическій прерыватель цѣпи, дающій 40540 періодовъ въ секунду, то скажемъ, положительныя половины каждого послѣдующаго періода будуть прерваны у вершины, т. е. въ точкахъ А, В, С, D, Е фиг. 214, и въ телефонъ приемника проникнутъ лишь отрицательныя половины колебаній.

Такимъ образомъ черезъ телефонъ приемника будетъ проходить 40540 импульсовъ постояннаго тока, но ввиду ихъ скорости онъ самы по себѣ не смогутъ вызвать колебаній, если конечно, токъ не будетъ появляться и снова исчезать. Если прерыватель сообщить такую скорость, чтобы онъ дѣлъ напримѣръ 39540 перерывовъ, то въ результата получится явленіе, выраженное кривыми

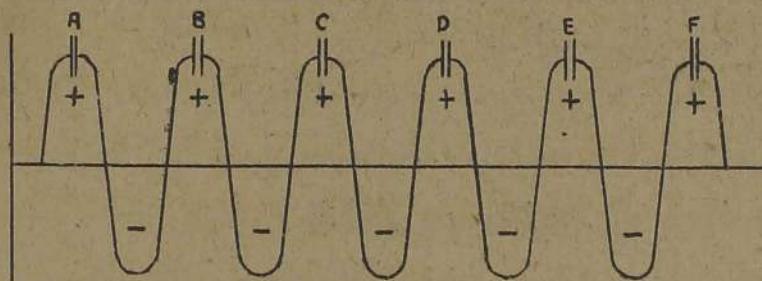


Фиг. 214.

фиг. 215 (безъ масштаба) и заключающійся въ слѣдующемъ: перемѣна А прервется непосредственно у вершины, перемѣна В — впереди и нѣсколько ниже вершины, перемѣна С еще дальше и ниже и т. д.


Когда положительная перемѣна прерывается у вершины, то въ головной телефонъ проникнетъ весь отрицательный токъ, когда же отрицательная

перемына прерывается у вершины, то въ телефонъ проникнетъ весь положительный токъ (обратите внимание также на рис. 215). Когда же

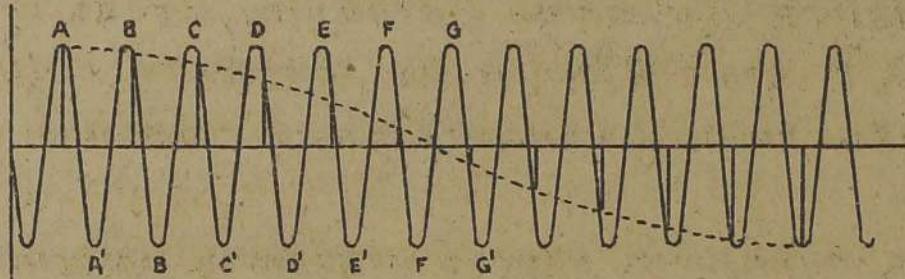

Фиг. 215.

положительная перемына прерывается не у вершины, то въ телефонъ проникаетъ отрицательный токъ меньшей силы и положительный токъ

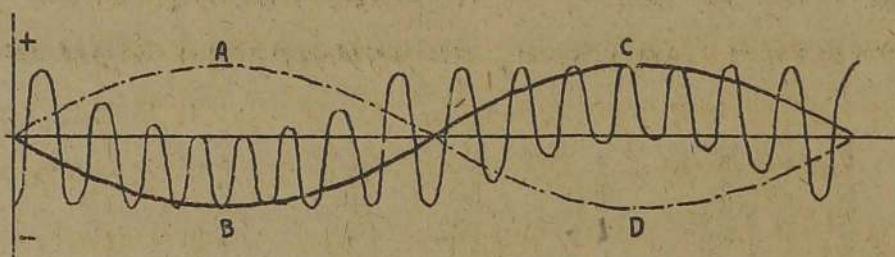

Фиг. 216.

большой силы, такъ что въ результатахъ съ приближенiemъ къ оси нулей (фиг. 215) произойдетъ уменьшеніе силы телефоннаго тока. Когда перерывъ приходящихъ колебаний происходит у оси нулей, то въ телефонъ проникнутъ положительный и отрицательный токъ одинаковой силы (G и G', фиг. 215) и діафрагма телефона не отклонится. Такъ какъ перерывы будутъ продолжаться и за этой точкой, то въ телефонъ будетъ проникать токъ возрастающей силы до тѣхъ поръ, пока черезъ него не потечетъ весь положительный токъ. Такимъ обра-

зомъ ясно, что черезъ телефонъ потечетъ токъ, частота котораго можетъ быть воспринята ухомъ, который будетъ равномерно возрастать, убывать и измѣнять направление съ частотой равной численной разности между числомъ перерывовъ тонального колеса и частотой приходящихъ колебаній. Звукъ получаемый въ телефонъ имѣть музыкальный тонъ, который можно измѣнять въ предѣлахъ, соответствующихъ частотамъ въ 200-3000 периодовъ въ секунду.


Перерывы положительныхъ и отрицательныхъ сторонъ приходящихъ колебаній изображены на рис. 216 (безъ масштаба) кривой А,Д, а амплитуда телефоннаго тока кривой В,С. Вершина пунктирной кривой соответствуетъ перерыву положительной перемѣны у ея вершины и какъ показываетъ вершина В слышимой частоты имѣть въ этотъ моментъ отрицательное направление и максимальную силу. Вершина Д соответствуетъ моменту перерыва отрицательной перемѣны у ея вершины, а соответствующей этому моменту телефонный токъ, указанный вершиной С положителенъ и имѣть максимальную силу. Во всѣхъ другихъ точкахъ кривой сила periodического телефона тока будетъ меньше, измѣняясь пропорціонально посыпаемымъ въ телефонъ тональнымъ колесомъ относительнымъ величинамъ положительнаго и отрицательнаго тока.

Для того, чтобы принять сигналы передатчика изъ Туккертона, работающаго на нормальной длиной волны, зубчатому колесу прерывателя, имѣю-

щему 800 контактныхъ сегментовъ пришлось бы сообщить скорость равную 3000 оборотовъ въ минуту. Это дяло бы 39450 перерывовъ въ цъпи приемника въ секунду и дало бы тонъ 1000.

Тональное колесо часто называется Трансформаторомъ частоты, т. к. оно механически преобразуетъ колебанія высокой частоты въ колебанія, воспринимаемыя ухомъ. Оно лучше обыкновенного тиккера прежде всего потому, что производить музикальный звукъ, столь желательный для слухового приема и во вторыхъ оно преобразуетъ въ полезный звукъ большее количество энергіи приходящихъ колебаній, чмъ тиккера.

644. СИСТЕМА МАРКОНИ ДЛЯ ПРИЕМА НЕЗАТУХАЮЩИХЪ КОЛЕБАНІЙ. Схема соединеній, изображенія на фиг. 217 представляетъ собою систему из-

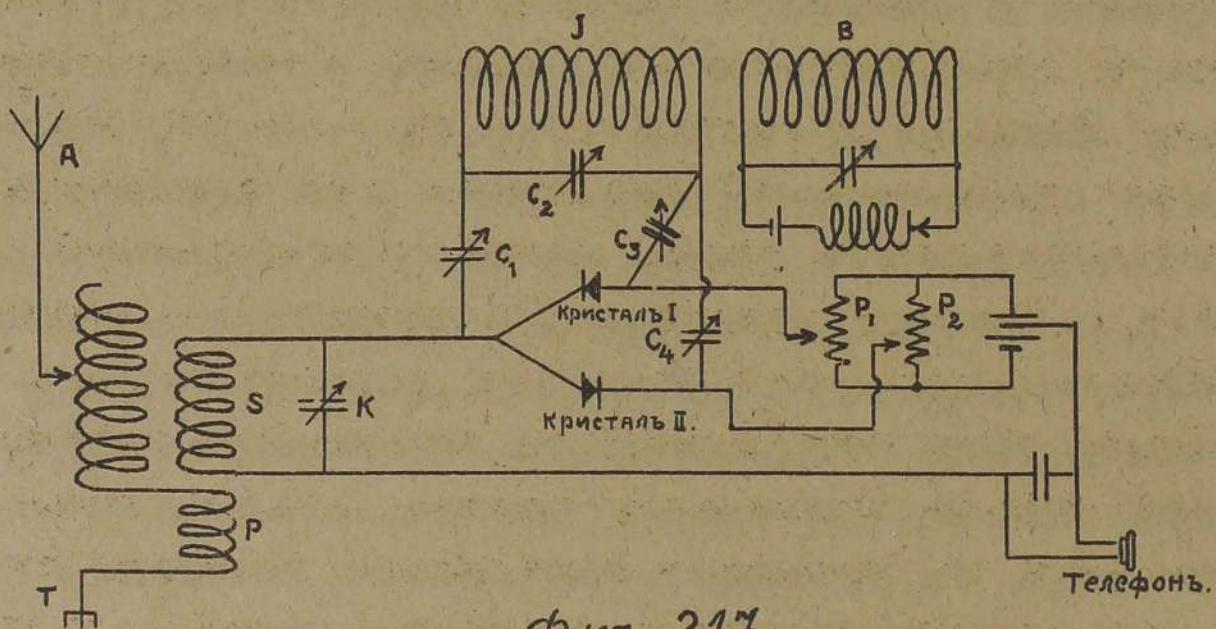

фиг. 217.

брътеннью Маркони и „Round“ для приема незатухающихъ колебаній. Эта система, вообще говоря, состоитъ изъ основныхъ частей балансирна-

го приемника Маркони съ кристаллическимъ детекторомъ.

Если детектора №1 и №2, установлены независимо другъ отъ друга въ положение максимальной чувствительности, то дѣйствіе ихъ будетъ практическимъ равно и прямо противоположно, такъ что въ результате въ головномъ телефонѣ не получится никакого звука. Если потенциометръ, скажемъ P_2 такъ установленъ, что детекторъ №2 не проводить сигналовъ, то они будутъ приняты съ ограниченной интенсивностью кристалломъ №1. Тѣмъ не менѣе сильные импульсы статического атмосферного электричества приведутъ оба кристалла въ состояніе одинаковой проводимости, вызывая въ большинствѣ случаевъ совершенно устраненіе интерференціи этого рода.

Для того чтобы сдѣлать эти аппараты способными принимать незатухающія колебанія, они снаряжаются цѣпью J , C_1 , C_2 , C_3 и C_4 , на которую воздѣйствуютъ самоиндукціей зуммера B .

Напряженіе, которое прилагается къ J , измѣняетъ проводимость детекторовъ слѣдующимъ образомъ: детектора №1 и №2 устанавливаются въ положеніе противоположнаго дѣйствія обычнымъ порядкомъ, но напряженіе подбирается потенциометрами такой величины, чтобы система реагировала лишь на самые сильные сигналы. Если теперь цѣпь B настроена на очень короткую волну, то электромагнитная волна, индукированная зуммеромъ, будетъ воздѣйствовать на оба кристалла короткими интервалами, дѣлая ихъ проводимы-

ми на короткие промежутки времени и будеть при этомъ соотвѣтствующимъ образомъ освобождать энергию, скопившуюся въ конденсаторъ К. Конденсаторъ К, конечно, постоянно заряжается незатухающими колебаніями, которыя индуктируются въ приемной антеннѣ. Если группы волнъ, посылаемыхъ зуммеромъ, имѣютъ періодъ слегка отличающимъ ся отъ начальной частоты приходящихъ колебаній, то черезъ головной телефонъ потечетъ токъ, частота котораго можетъ быть воспринята ухомъ. Напримеръ, если частота приходящихъ колебаній равна 50000 періодовъ въ сек., а зуммеръ даетъ 49000 въ сек., то въ результатѣ въ головномъ телефонѣ получится музикальный звукъ съ частотою равной 1000 періодамъ въ сек. Эти цѣпли были применены Маркони и его ассистентами для приема сигналовъ съ весьма большихъ разстояній.

Глава .шестьдесятъ восьмая.

Примѣненіе усиливательной лампы для передачи незатухающихъ колебаній.

645. Для передачи незатухающихъ колебаній безусловно необходимо возбудить въ воздушной сѣти колебаній возможно большей амплитуды. Намъ известно, что колебанія въ цѣпли сѣтки значительно слабѣе колебаній, получаемыхъ въ колебательной цѣпли цилиндра.

646. Допустимъ теперь, что въ главной схемѣ, изображенной на фиг. 218, конденсаторъ колебан-